جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
الإدارة المركزية لشئون الكتب

الفيـــزيـــاء

للصف الثالث الثانوى

لجنة إعداد الكتاب المطور

أ.د. مصطفى كمال محمد يوسف
أستاذ الفيزياء المتفرغ
كلية العلوم جامعة المنصورة

أ.د. محمد سامح سعيد
أستاذ ورئيس قسم الالكترونيات والاتصالات
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

د. مصطفى محمد السيد محمد
أستاذ م. الفيزياء بكلية تربية عين شمس

د. طارق محمد طلعت سلامة
مدرس الفيزياء بكلية العلوم - جامعة الزقازيق

أ. كريمة عبد العليم سيد أحمد
موجه عام الفيزياء بمكتب مستشار العلوم

لجنة التعديل

أ. د. محمد أحمد كامل — د. صلاح عبدالمحسن عجاج
أ. صدقة الدردير محمد على — أ. علاء الدين محمد أحمد عامر

إشراف علمى
مستشار العلوم
د. عزيزة رجب خليفة

إشراف عام
د. أكرم حسن محمد
رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج

٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م

غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

المحتويات

الوحدة الأولى: الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية	١ - ١٠٥
الفصل الأول: التيار الكهربى وقانون أوم وقانونا كيرتشوف	٢
الفصل الثانى: التأثير المغناطيسى والتيار الكهربى	٢٥
الفصل الثالث: الحث الكهرومغناطيسى	٥٤
الفصل الرابع: دوائر التيار المتردد	٩٠
الوحدة الثانية: مقدمة فى الفيزياء الحديثة	١٠٦ - ١٧٤
الفصل الخامس: ازدواجية الموجة والجسيم	١٠٧
الفصل السادس: الأطياف الذرية	١٢١
الفصل السابع: الليزر	١٣٤
الفصل الثامن: الإلكترونيات الحديثة	١٥٤
أسئلة وتمارين عامة للمراجعة	١٧٥ - ١٨١
ملاحق:	
ملحق١ : الرموز والأبعاد ووحدات الكميات الفيزيائية	١٨٣
ملحق٢ : الثوابت الفيزيائية الأساسية	١٨٦
ملحق٣ : البادئات القياسية	١٨٨
ملحق٤ : الحروف الأبجدية اليونانية	١٨٩
ملحق٥ : بعض مواقع الفيزياء على شبكة الإنترنت	١٩٠

المقدمة

الفيزياء هى ركيزة العلوم الأساسية، فكلمة فيزياء تعنى فهم طبيعة هذا الكون من حولنا وما يجرى فيه كبيرًا وصغيرًا، وهى أصل العلوم ويتشابك معها علم الكيمياء الذى يختص بفهم التفاعلات بين المواد، وعلم البيولوجى ويختص بما يحدث فى الكائنات الحية، وعلم الجيولوجيا ويعنى بفهم طبقات الأرض، وعلم الفلك ويعنى بالأجرام السماوية، ولكن فى النهاية تبقى الفيزياء أم العلوم وهى أساس التقدم العلمى والتكنولوجى الهائل، وفهم الفيزياء يعنى فهم القوانين الحاكمة لهذا الكون، وهو ما أدى إلى النهضة الصناعية والحضارية التى يقودها الغرب الآن، ولم يكن العرب والمسلمون عامة قادة الحضارة فى العالم إلا بإدراكهم لقيمة فهم قوانين هذا الكون، وكان لهم فضل اكتشاف معظم قوانين الفيزياء قبل الغرب بقرون، وما أسس الطب والفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات والموسيقى إلا من وضع علماء العرب والمسلمين.

إن فهم الفيزياء وتطبيقاتها يحول المجتمع من مجتمع ضعيف وفقير ومتخلف إلى مجتمع قوى وغنى ومتقدم، وهذا ما حدث بالفعل فى أوروبا وأمريكا واليابان. الكمبيوتر والأقمار الصناعية والتليفون المحمول والتليفزيون كل هذه من ثمار علم الفيزياء، ثم إنهم يبحثون الآن فى تركيب الجينات وتصنيع كمبيوتر بالشفرة الجينية، وقريبا يتم تصنيع كمبيوتر باستخدام الذرة والليزر.

إنه عالم رحب لا حدود للخيال فيه، والذى يجهله إنما يحكم على نفسه بالفناء فى عالم لا يعترف إلا بسطوة العلم وقوة الفكر وروعة الإبداع. إن التقدم العلمى ثمرة لسلسلة طويلة من الاكتشافات، إذ لم يأت هذا التقدم فجأة، لكنه رصيد متراكم، فالعلم مشروع جماعى، كل من ساهم فيه كان لابد له أولًا أن يستوعب ما حققه الآخرون قبله. وتتابعيا تم بناء هذا الصرح العظيم من تراكم الخبرة الإنسانية عبر التاريخ، ولكن المطلوب من طالب العلم فى هذا العصر أن يلم وبسرعة بما سبق تراكمه من معرفه فى فترة زمنية وجيزة حتى يمكنه أن يضيف جديدًا فى فترة حياته وهى أولاً وآخرًا، فترة محدودة. كيف إذا يمكن حصر كل ما سبقنا فيه الأولون فى فترة دراسية محددة حتى نفهم ثم نضيف؟ من حسن الحظ أننا فى دراستنا لما

سبقنا فيه الأولون نأخذ خلاصة ما وصلوا إليه ونغض الطرف عن سنوات طويلة من تفاصيل العناء والبحث والتجربة والمشاهدة والمحاولات والإخفاقات. نأخذ فقط ما صح من النتائج وما انتهى إليه الآخرون قبلنا وبما استقر عليه الفهم بعد أن نضج العقل البشرى على مدى القرون. ومن ثم فعلينا أن نركز على المفاهيم الأساسية فى هذا البحر الزاخم ونترك التفاصيل لما بعد، فلا يمكن أن يلم أحد بكافة تفاصيل العلم ولو قضى حياته كلها فى فرع صغير من فروع أى علم من العلوم، ولكننا لابد أن نركز على عدد محدود من المفاهيم الرئيسية والمرجعية، ونمهد لما بعدها.

ولقد روعى فى هذا الكتاب ما يلى:

١- إزالة الحشو والتفاصيل غير الضرورية فى هذه المرحلة الدراسية والتركيز على المفاهيم العامة وترك الزيادات التى لا تصب مباشرة في الفهم العام للموضوع.

٢- يتميز الكتاب بإضافة أمثلة على التطبيقات اليومية المحسوسة توضيحا للمفاهيم الفيزيائية من الواقع سواء فى النص أو كمعلومات إثرائية لربط النظرية بالتطبيق على أن تبقى هذه المعلومات الإثرائية غير ملزمة فى الامتحان ويظل دورها من قبيل التشويق العلمى.

٣- يحتوى الكتاب على عدد هائل من الصور المحدثة الواضحة مذيلة بتوصيف لكل صورة، كما تم إخراج الكتاب فى أربعة ألوان طبقا للمقاييس العالمية فى الكتب المدرسية المتطورة.

٤- يحتوى الكتاب على العديد من الأمثلة المحلولة والأسئلة والتمارين وكلها تقوى الإدراك لدى الطالب بالمعنى الفيزيائى والفهم العميق للمفاهيم الأساسية.

٥- ذيل الكتاب بستة ملحقات عن الرموز والأبعاد والوحدات والثوابت الفيزيائية والبادئات القياسية والحروف الأبجدية اليونانية وأسماء بعض العلماء وإنجازاتهم و بعض المواقع الخاصة بالفيزياء على الإنترنت.

٦- روعى فى الكتاب أن تكون المعادلات باللغة الإنجليزية والمصطلحات باللغتين العربية والإنجليزية وجميع الوحدات المستخدمة طبقا للنظام الدولى.

وفى النهاية نوجه رسالة إلى الطالب بأن يأخذ علم الفيزياء بحب لأن فهم الفيزياء

هو فهم كل ما حولنا فى الحياة وكل الاختراعات التى نتعامل م عها وتلك التى ستخرج إلى النور فى المستقبل القريب. ورسالة للمدرس بأن يكون تدريس الفيزياء بحب وبأسلوب مبنى على نقل المفاهيم لا تلقين الدروس مع ربط كل مفهوم بالمشاهدات اليومية ليكون التعلم مشوقا ومفيدا.

فقد يكون بين هؤلاء الطلبة أمامك من سيخرج فى المستقبل القريب بإذن الله ليكون علما تتحدث عنه الدنيا ويتحدث هو عنك بالفضل والعرفان على أنه فى يوم من الأيام تعلم على يديك وفهم أصول العلم منك وأنك أنت الذى مهدت له الطريق. وكفاك بهذا فخرا.

لجنة إعداد منهج الفيزياء

أ.د مصطفى كمال محمد يوسف

أ.د. محمد سامح محمد سعيد

د. مصطفى محمد السيد محمد

أ. طارق محمد طلعت سلامة

أ. كريمة عبدالعليم سيد أحمد

الوحدة الأولى

الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية

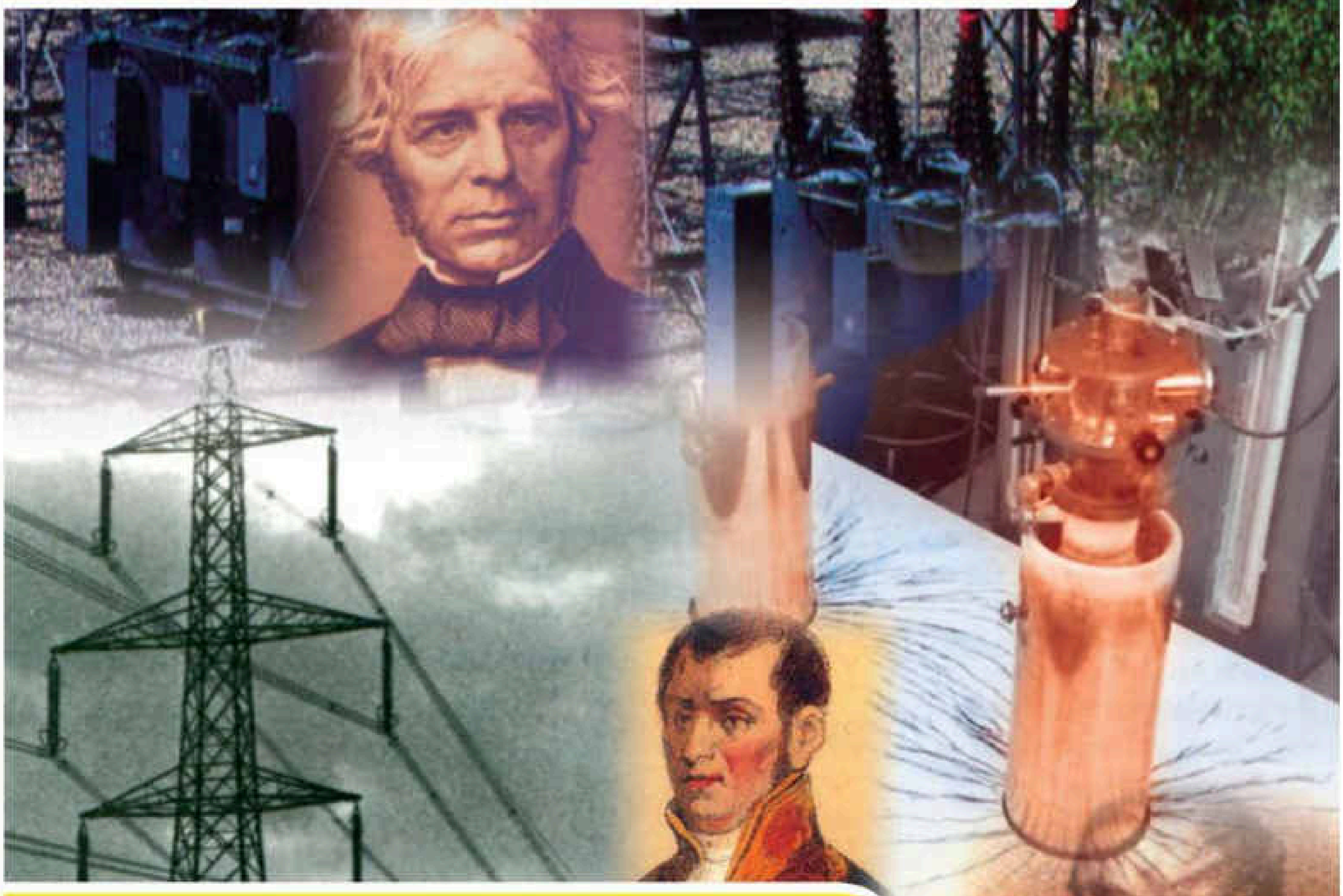

الفصل الأول : التيار الكهربى وقانون أوم.

الفصل الثانى : التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى وأجهزة القياس الكهربى

الفصل الثالث : الحث الكهرومغناطيسى

الفصل الرابع : دوائر التيار المتردد

الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية

الوحدة الأولى

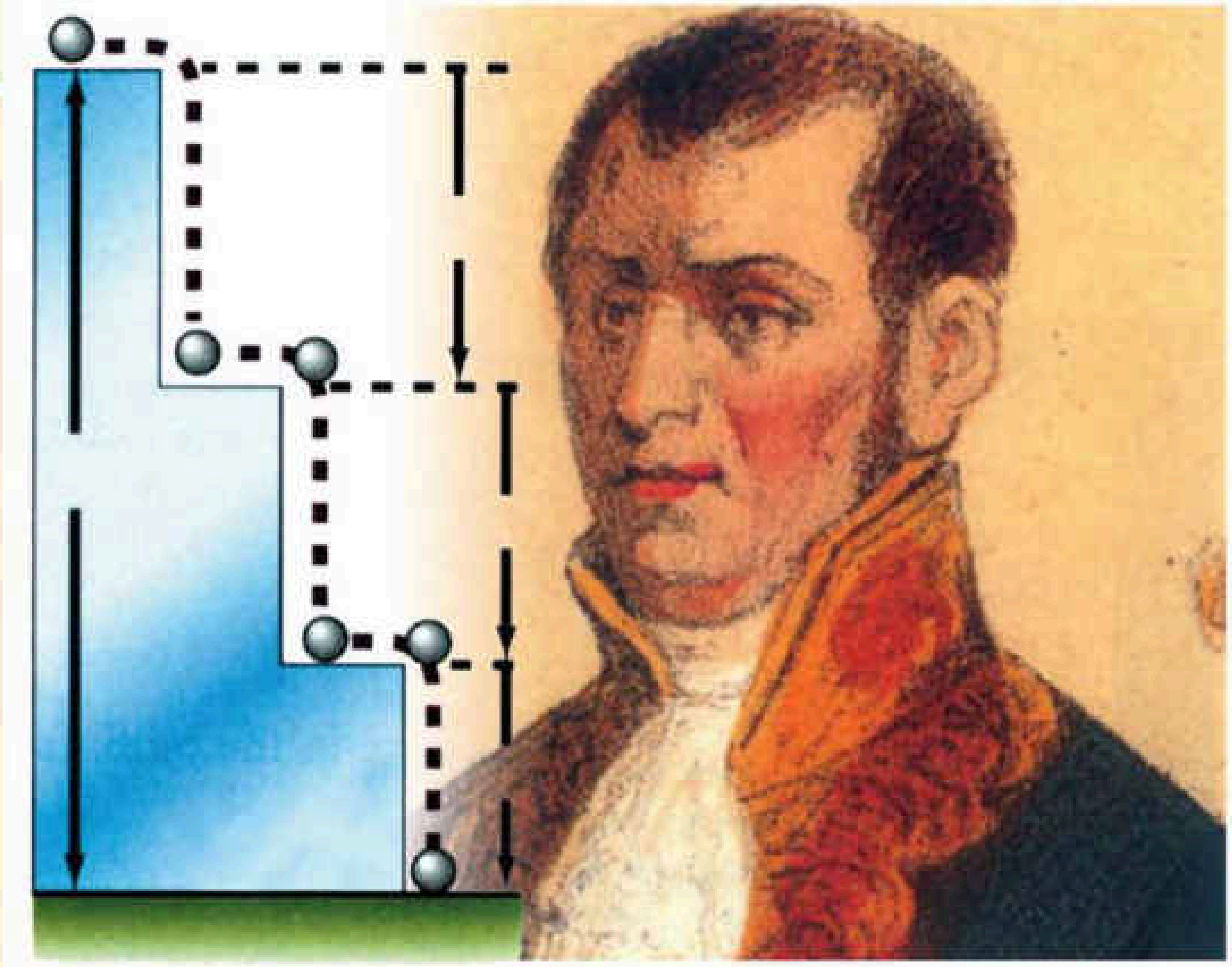

الفصل الأول : التيار الكهربى وقانون أوم

الوحدة الأولى الكهربية التيارية

الفصل الأول التيار الكهربى وقانون أوم وقانونا كيرتشوف

مقدمـــة :

مما سبق دراسته فى السنوات السابقة نعلم الآتى:

١- التيار الكهربى هو فيض من الشحنات الكهربية خلال موصل.

٢- شدة التيار الكهربى تعطى بالعلاقة $I = \frac{Q}{t}$ ، حيث أن Q هى كمية الكهربية مقاسة بالكولوم وt هى الزمن بالثانية، و I هى شدة التيار، وتقاس بالأمبير = كولوم / ثانية.

$A = C/s$

أوم

٣- فرق الجهد بين نقطتين: $V=\frac{W}{Q}$ حيث أن W هو الشغل المبذول مقدرا بالجول، V هو فرق الجهد مقاساً بالفولت $V = J/C$

٤- القوة الدافعة الكهربية لمصدر: وهى الشـغل الكلى اللازم لنقل وحـدة الشـحنات (الكولوم) خلال الدائرة (خارج و داخل المصدر)
ووحدة قياسها هي نفس وحدة قياس فرق الجهد (الفولت).

أمبير

٥ - المقاومة (R) هى ممانعة الموصل لمرور التيار الكهربى مقاسة بالأوم، وتعتمد عند ثبوت درجة الحرارة على كل من: طول الموصل - مساحة مقطعه - نوع مادته ، وتعطى بالعلاقة $R = \rho_e \ell/A$ ، حيث ℓ طول الموصل

بالمتر و A مساحة مقطعه بالمتر المربع، و ρ_e هى المقاومة النوعية وتقاس Ωm

التوصيلية الكهربية لمادة (معامل التوصيل الكهربى لها) σ هى مقلوب المقاومة النوعية $\sigma=\frac{1}{\rho_e}$ وتقاس بوحدة $\Omega^{-1}\ m^{-1}$

٦ - قانون أوم Ohm's Law:

تتناسب شدة التيار المار فى الموصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة $V = IR$

٧- اصطلح أن يكون اتجاه التيار الكهربى من الطرف الموجب إلى الطرف السالب فى دائرة كهربية مغلقة خارج المصدر، ويسمى هذا الاتجاه التقليدى للتيار الكهربى.وهو عكس اتجاه حركة الالكترونات.

توصيل المقاومات

أولا : توصيل المقاومات على التوالى :

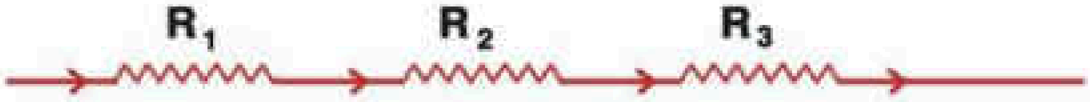

(شكل ١-١)

توصيل المقاومات على التوالى

الغـــرض من توصـيل المقـاومـات على التــــوالى هو الحصول على مقاومة كبيرة من مجموعة من المقاومات ، حيث توصل هذه ا لمجموعة بالكيفية المبينة فى (الشكل ١-١) لتكون بمثابة ممر متصل للتيار الكهربى.

لايجاد المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المتصلة على التوالى، تدمج ا لمجموعة فى دائرة كهربية تشمل بطارية وأميتر وريوستات ومفتاح موصلة جميعها على التوالى كما فى (الشكل ١-٢). وبغلق الدائرة الكهربية وتعديل مقاومة الريوستات، يمكن إمرار تيار كهربى مناسب شدته I امبير. وعندئذ يقاس فرق الجهد بين طرفى المقاومة R_1، وليكن V_1 ، وفرق الجهد بين طرفى المقاومة R_2 وليكن V_2، وفرق الجهد بين طرفى المقاومة R_3 وليكن V_3 ، ثم يقاس فرق الجهد الكلى بين طرفى ا لمجموعة وليكن V. ونلاحظ انه

يساوى مجموع فروق الجهد على المقاومات بالدائرة .

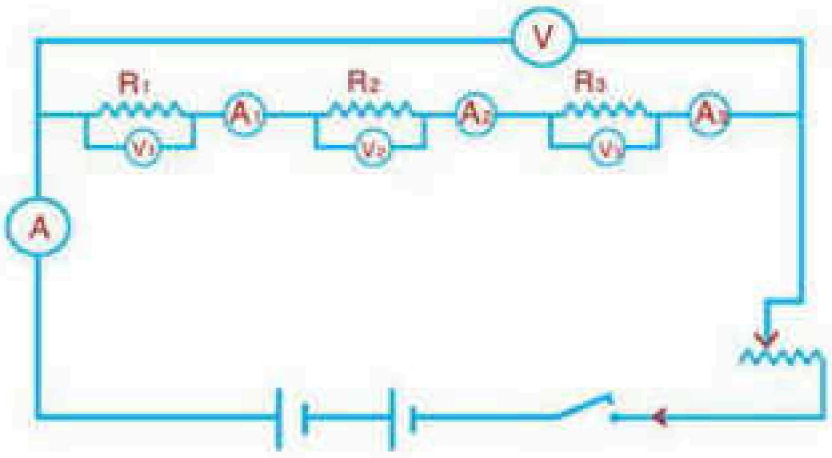

(شكل ١-٢)
قياس المقاومة المكافئة فى حالة التوصيل على التوالى

أى أن $V = V_1 + V_2 + V_3$

لكن $\because V = IR$

$V_1 = IR_1$

$V_2 = IR_2$

$V_3 = IR_3$

بالتعويض ينتج أن ،

$IR' = IR_1 + IR_2 + IR_3$

ومنها ، $\boxed{R' = R_1 + R_2 + R_3}$ (١-١)

المقاومة المكافئة R' لمجموعة من المقاومات المتصلة على التوالى تساوى مجموع هذه المقاومات.

يلاحظ أن المقاومة الكبيرة هى التي تحدد المقاومة الكلية في حالة التوصيل علي التوالي.

وعندما تكون المقاومات المكونة للمجموعة المتصلة على التوالى متساوية، وقيمة كل منها R وعددها N يكون ،

$\boxed{R' = NR}$ (١-٢)

ثانيا : توصيل المقاومات على التوازى :

الغرض من توصيل المقاومات على التوازى هو الحصول على مقاومة صغيرة من مجموعة من المقاومات الكبيرة ، حيث توصل هذه المجموعة بالكيفية المبينة بالشكل (١ - ٣).

لإيجاد المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المتصلة على التوازى، تدمج المجموعة فى دائرة كهربية تشمل بطارية وأميتر وريوستات موصلة معا كما فى الشكل (١ - ٤).

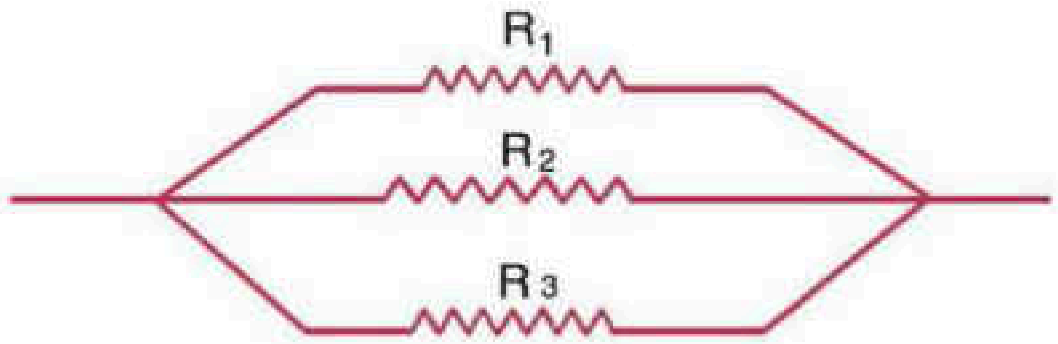

شكل (١ - ٣)
توصيل المقاومات علي التوازي

وبغلق الدائرة الكهربية وتعديل مقاومة الريوستات، يمكن إمرار تيار مناسب فى الدائرة الرئيسية شدته يمكن قياسها بالأميتر ولتكن I أمبير. عندئذ يعين فرق الجهد الكلى بين طرفى مجموعة المقاومات المتصلة على التوازى بواسطة فولتميتر وليكن V فولت. وتقاس بعدئذ شدةالتيار المار فى

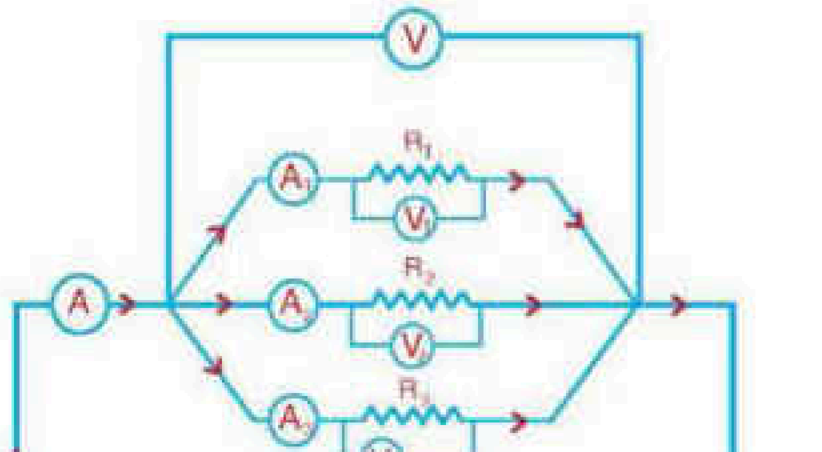

شكل (١ - ٤)
قياس المقاومة المكافئة فى حالة التوصيل على التوازي

المقاومة R_1 وليكن I_1، وشدة التيار المار فى المقاومة R_2 وليكن I_2، وشدة التيار المار فى المقاومة R_3 وليكن I_3 .

فى حالة التوصيل على التوازى تكون المقاومة المكافئة أقل من أقل مقاومة بحيث يمر الجزء الأكبر من التيار فى المقاومة الأصغر.

يلاحظ أن:

$$I = \frac{V}{R'} \;,\; I_1 = \frac{V}{R_1} \;,\; I_2 = \frac{V}{R_2} \;,\; I_3 = \frac{V}{R_3}$$

حيث R' هى المقاومة المكافئة وان V هى فرق الجهد علي المقاومات المتصلة على التوازى . ولأن التيار الكلى I هو مجموع التيارات $I_1 + I_2 + I_3$ إذاً

ومنها :

$$\frac{V}{R'} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad (١-٣)$$

أى ان : مقلوب المقاومة المكافئة R' لمجموعة من المقاومات متصلة على التوازى يساوى مجموع مقلوبات المقاومات.

وفى حالة مقاومتين متصلتين على التوازى تكون المقاومة المكافئه R'

$$R' = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad (١-٤)$$

وعندما تكون المقاومات المكونة للمجموعة المتصلة على التوازى متساوية وقيمة كل منها R وعددها N يكون :

$$\frac{1}{R'} = \frac{R}{r}$$

$$R' = \frac{R}{N} \qquad (١-٥)$$

قانون أوم للدائرة المغلقة :

نعلم أن القوة الدافعة الكهربية لعمود e.m.f هى الشغل الكلى المبذول خارج وداخل العمود لنقل كمية من الكهرباء قدرها كولوم واحد فى الدائرة الكهربية .

لذلك إذا رمزنا للقوة الدافعة الكهربية للعمود (البطارية) بالرمز V_B ولشدة التيار الكلى فى الدائرة بالرمز I وللمقاومة الخارجية بالرمز $\grave{R}$ وللمقاومة الداخلية للعمود بالرمز r فإن :

$$V_B = I\grave{R} + Ir$$

$$V_B = I(\grave{R} + r)$$

ومنها

$$I = \frac{V_B}{\grave{R} + r} \qquad (١-٦)$$

وتعرف العلاقة السابقة باسم قانون أوم للدائرة المغلقة حيث تكون :-

شدة التيار الكهربى فى دائرة = القوة الدافعة الكهربية الكلية / المقاومة الكلية للدائرة

العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية لعمود وفرق الجهد بين قطبيه :

من شكل (١ ـ ٥) نجد أن:

$$V = V_B - Ir$$

ومن العلاقة الأخيرة تتبين انه مع إنقاص شدة التيار تدريجيا فى الدائرة الموضحة

فى الشكل (١ ـ ٥) بزيادة المقاومة الخارجية $\grave{R}$ يزداد فرق الجهد بين قطبى العمود.

وعندما تصبح شدة التيار صغيرة جداً الى حد يمكن معه إهمال الحد الثانى من الطرف الأيمن فى المعادلة السابقة، يصبح فرق الجهد بين قطبى العمود مساويا تقريباً للقوة الدافعة الكهربية له أى أن ، القوة الدافعة الكهربية لعمود ، هى فرق الجهد بين قطبيه فى حالة عدم مرور تيار كهربى فى دائرته.

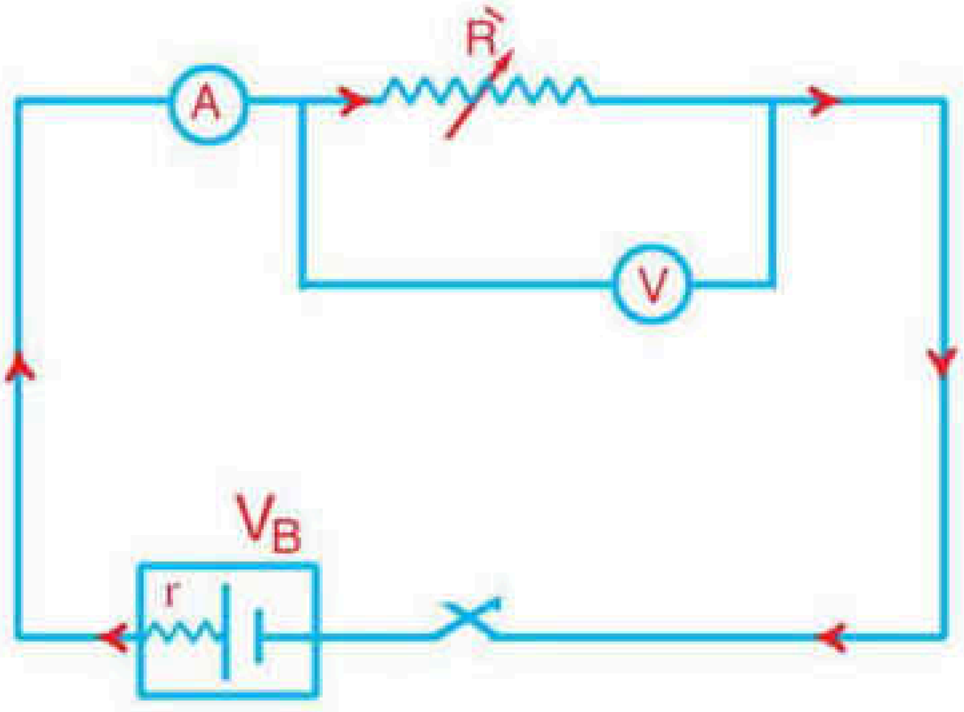

شكل (١ ـ ٥)
علاقة جهد البطارية بالقوة الدافعة الكهربية لها

امثلة :

(١) وصلت المقاومات الثلاث 25Ω و 70Ω و 85Ω على التوالى مع بطارية القوة الدافعة الكهربية لها $45V$ بإهمال المقاومة الداخلية للبطارية احسب :

(أ) شدة التيار الكهربى المار فى كل من المقاومات الثلاث.

(ب) فرق الجهد على كل مقاومة.

الحل :

تتعين المقاومة الكلية للدائرة من :

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 25 + 70 + 85 = 180\ \Omega$$

وتتعين شدة التيار الكلى فى الدائرة من قانون أوم للدائرة المغلقة

$$I = \frac{V_B}{R} = \frac{45}{180} = 0.25\ A$$

ونظراً لأن المقاومات الثلاث موصلة على التوالى يكون التيار المار فيها ثابتا، أى أن شدة التيار المار فى كل مقاومة هو $0.25A$

فرق الجهد على المقاومة الأولى هو :

$$V_1 = IR_1 = 0.25 \times 25 = 6.25V$$

وفرق الجهد على المقاومة الثانية هو :

$$V_2 = IR_2 = 0.25 \times 70 = 17.5V$$

وفرق الجهد على المقاومة الثالثة هو :

$$V_3 = IR_3 = 0.25 \times 85 = 21.25V$$

(٢) إذا وصلت المقاومات الثلاث فى المثال السابق على التوازى مع نفس المصدر فاحسب :

(أ) شدة التيار المار فى كل مقاومة.

(ب) المقاومة الكلية.

(جـ) شدة التيار الكلى.

الحـــل :

نظرا لأن المقاومات الثلاث متصلة على التوازى، يكون فرق الجهد على كل مقاومة (مع إهمال المقاومة الداخلية للبطارية) هو 45V

وتتعين شدة التيار فى كل مقاومة على حدة من :

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{45}{25} = 1.8\ A$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{45}{70} = 0.643\ A$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{45}{85} = 0.529\ A$$

وتتعين المقاومة الكلية من :

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{25} + \frac{1}{70} + \frac{1}{85}$$

$$R' = 15.14\ \Omega$$

وتتعين شدة التيار الكلى من :

$$I = \frac{V}{R'} = \frac{45}{15.14} = 2.972\ A$$

أى أن شدة التيارالكلى تساوى 2.972 A

ويمكن حساب شدة التيار الكلى بجمع I_1 , I_2 , I_3 وعندئذ يكون :

$$I = 1.8 + 0.643 + 0.529 = 2.972\ A$$

وهى نفس النتيجة السابقة.

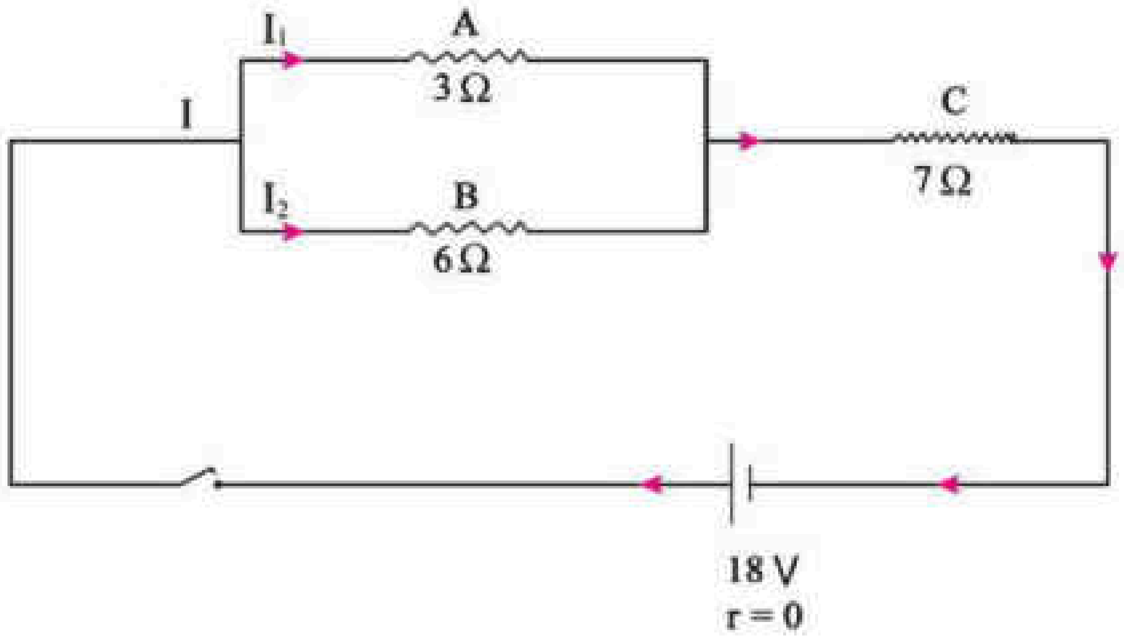

(٣) فى الشكل السابق وصلت المقاومتان B وA معا على التوازى ثم وصلت المجموعة على التوالى مع مقاومة ثالثة C وبطارية قوتها الدافعة الكهربية 18V ، فإذا كانت المقاومات C، B، A هى 3Ω و 6Ω و7Ω على الترتيب، فاحسب مع إهمال المقاومة الداخلية للبطارية :

أولا : المقاومة الكلية.

ثانيا : شدة التيار المار فى الدائرة.

ثالثا : شدة التيار المار فى كل من المقاومتين B و A

الحل :

نحسب المقاومة المكافئة للمقاومتين B و A المتصلتين على التوازى من العلاقة :

$$R' = \frac{R_1\ R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\ \Omega$$

ثم نحسب المقاومة المكافئة الكلية للمقاومات الثلاث من العلاقة :

$$R = R' + R_3 = 2 + 7 = 9\ \Omega$$

وتتعين شدة التيار الكلى من العلاقة :

$$I = \frac{V}{R} = \frac{18}{9} = 2\ A$$

ولحساب شدة التيار فى كل من المقاومتين B و A نحسب أولا فرق الجهد بينهما من :

$$V' = IR' = 2 \times 2 = 4V$$

$$\therefore I_1 = \frac{V'}{R_1} = \frac{4}{3} = 1.333\ A$$

$$\therefore I_2 = \frac{V'}{R_2} = \frac{4}{6} = 0.667\ A$$

(٤) عمود كهربى قوتة الدافعة الكهربية 2 V وصل فى دائرة كهربية. فإذا كانت المقاومة الداخلية له 0.1 Ω والمقاومة الخارجية 3.9 Ω فاحسب شدة التيار الكلى فى دائرته.

الحـــل

$$I = \frac{V_B}{R' + r} = \frac{2}{3.9 + 0.1} = 0.5\ A$$

قانونا كيرتشوف Kirchhoff's laws

هناك دوائر كهربية معقدة لا يطبق عليها قانون أوم لذلك تخضع هذه الدوائر لقانونا كيرتشوف

القانون الأول : " قانون حفظ الشحنة الكهربية "

عرفنا أن التيار الكهربي في الموصلات المعدنية عبارة عن سيل من الالكترونات السالبة (شحنات كهربية) تنتقل من نقطة إلى أخرى ولا تتراكم الشحنة التي تنتقل عبر الموصل لذلك استنتج كيرتشوف القانون الأول الذي ينص على الاتى :

" مجموع التيارات الكهربية الداخلة عند نقطة (عقدة) في دائرة كهربية مغلقة يساوى مجموع التيارات الخارجة منها "

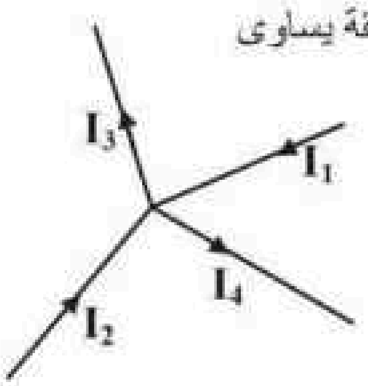

$$\Sigma I in = \Sigma I out$$

كما بالشكل نجد أن :

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$$

<u>المجموع الجبري للتيارات عند نقطة (عقدة) في دائرة مغلقة يساوى صفر ويكتب $\Sigma I = 0$</u>

مثال : احسب مقدار واتجاه شدة التيار I الموضح في الشكل

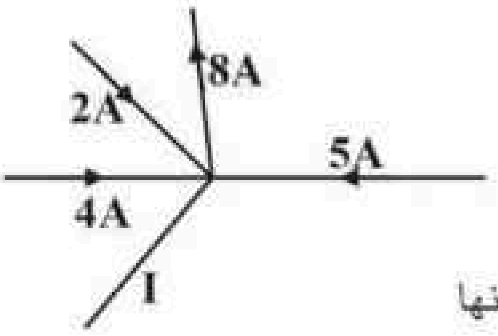

الحل :

حسب قانون كيرتشوف الأول

شدات التيارات الداخلة عند النقطة = شدات التيارات الخارجة منها

$$4 + 5 + 2 = 8 + I$$

منها يكون $I = 3\ A$ وإتجاهه خارج من النقطة

القانون الثاني : " قانون حفظ الطاقة "

القوة الدافعة الكهربية لدائرة كهربية مغلقة تعبر عن الشغل أو الطاقة اللازمة لتحريك الشحنات الكهربية عبر الدائرة كلها مرة واحدة

وفرق الجهد الكهربي $V = I.R$

يعبر عن الشغل المبذول لتحريك الشحنات الكهربية عبر جزء من الدائرة ويعبر عن ذلك بقانون كيرتشوف الثاني الذي ينص على :

" المجموع الجبري للقوى المحركة الكهربائية في دائرة مغلقة يساوى المجموع الجبري لفروق الجهد في الدائرة "

وتكتب الصيغة الرياضية $\Sigma V_B = \Sigma I . R$

ويراعى عند حل مسائل الدوائر الكهربية باستخدام قانونا كيرتشوف الاتى :

1- اتجاهات التيارات الكهربية المحددة على أفرع الدائرة هي اتجاهات افتراضية، فإذا كان التيار المار فعليًا بفرع معين:

أ) قيمته موجبة، يمر التيار في نفس الاتجاه المحدد على الفرع.

ب) قيمته سالبة، يمر التيار عكس الاتجاه المحدد على الفرع.

2- يفرض في أي مسار مغلق اتجاه معين، فإذا كان اتجاه التيار في المقاومة:

أ) في نفس الاتجاه المفروض، تكون قيمة التيار موجبة.

ب) عكس الاتجاه المفروض، تكون قيمة التيار سالبة.

3- تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية موجبة إذا كان الاتجاه المفروض في المسار المغلق يمر داخل البطارية من قطبها السالب إلى قطبها الموجب، وتكون سالبة إذا كان الاتجاه المفروض في المسار المغلق يمر داخل البطارية من قطبها الموجب إلى قطبها السالب.

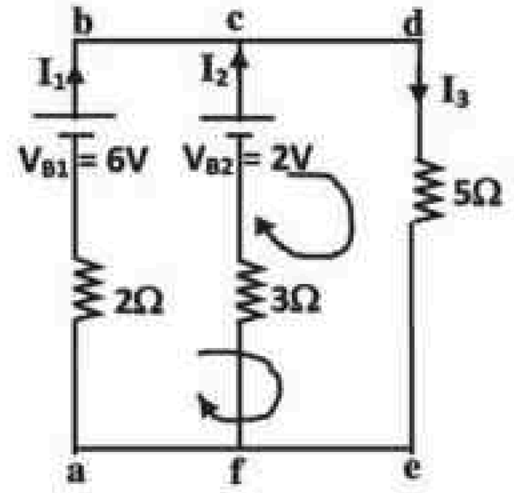

أمثلة على قانونى كيرتشوف

مثال١ : في الدائرة الموضحة بالشكل احسب

١- شدات التيارات في كل فرع

٢- فرق الجهد بين نقطتى a,b

الحل :

نفرض اتجاه التيارات كما هو موضح في الدائرة

نطبق قانون كيرتشوف الأول عند نقطة (c)

$$I_1 + I_2 = I_3 \qquad \rightarrow \qquad (1)$$

نأخذ المسار المغلق (الدائرة) abdea

ونطبق القانون الثاني $\Sigma V_B = \Sigma I.R$

$$6 = 2\,I_1 + 5\,I_3 = 2\,I_1 + 5\,(I_1 + I_2)$$

$$6 = 7\,I_1 + 5\,I_2 \rightarrow (2)$$

نأخذ المسار المغلق (الدائرة) cdefc ونطبق القانون الثاني

$$2 = 3\,I_2 + 5\,(I_3) = 3\,I_2 + 5\,(I_1 + I_2)$$

$$2 = 5\,I_1 + 8\,I_2 \qquad \rightarrow \qquad (3)$$

من (2) ، (3) نوجد معامل احد المجهولين بضرب المعادلة (2) x 5 ، والمعادلة (3) x 7

$$30 = 35\,I_1 + 25\,I_2$$

$$14 = 35\,I_1 + 56\,I_2$$

بالطرح

$$16 = -31\,I_2$$

$$\therefore I_2 = -0.516\text{ A}$$

الإشارة السالبة تعنى أن الاتجاه الصحيح للتيار I_2 عكس الاتجاه المفترض في الشكل

بالتعويض في المعادلة (3)

$$2 = 5\,I_1 + 8 \times (-0.516)$$

$$\therefore I_1 = 1.226\text{ A}$$

الإشارة الموجبة تعنى الاتجاه المفروض صحيح

وبالتعويض في المعادلة (1) يحسب $I_3 = 0.71\ A$

حساب فرق الجهد بين نقطتي ab

$$V = VB - IR$$

$$= 6 - 1.226 \times 2 = 3.55\ V$$

مثال٢ : في الدائرة الموضحة بالشكل

احسب قيم شدات التيارات I_3، I_2، I_1

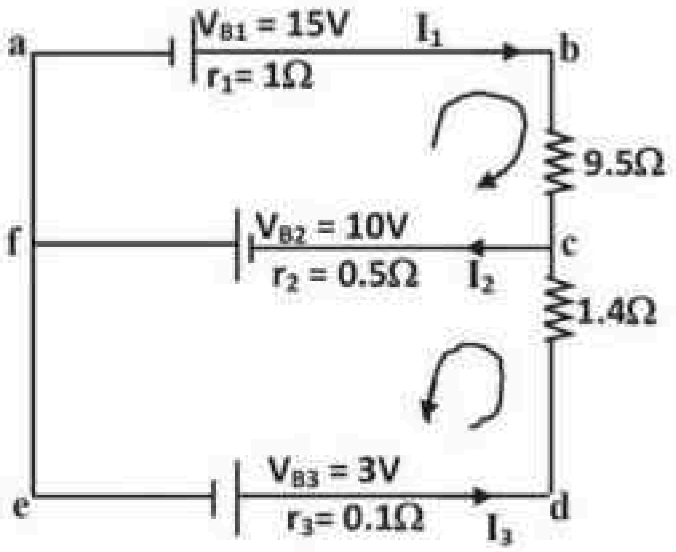

الحل :

نطبق قانون كيرتشوف الأول عند نقطة **(c)**

$$I_1 + I_3 = I_2 \qquad \rightarrow \qquad (1)$$

نطبق قانون كيرتشوف الثاني في الدائرة المغلقة abcfa

$$\Sigma V_B = \Sigma I.R$$

بالضرب في (2) $\quad 15+10 = (1+9.5)\ I_1 + 0.5\ I_2$

$$50 = 21\ I_1 + I_2 \qquad \rightarrow \qquad (2)$$

نطبق قانون كيرتشوف الثاني في الدائرة المغلقة fcdef

بالضرب في (2) $\quad 3 + 10 = 0.5\ I_2 + (0.1 + 1.4)\ I_3$

$$26 = I_2 + 3\ I_3 \qquad \rightarrow \qquad (3)$$

من المعادلة (1) والمعادلة (2)

$$50 = 21\ (I_2 - I_3) + I_2 = 22\ I_2 - 21\ I_3 \qquad \rightarrow \qquad (4)$$

من المعادلة (4) والمعادلة (3) بضرب المعادلة (3) x 7 وجمعها مع المعادلة 4

$$182 = 7\ I_2 + 21\ I_3$$

$$50 = 22\ I_2 - 21\ I_3$$

بالجمع

$$232 = 29\ I_2 \qquad \therefore I_2 = 8\ A$$

بالتعويض في المعادلة (2)

$$50 = 21\ I_1 + 8$$

$$\therefore I_1 = 2\ A$$

وبالتعويض في المعادلة (1) نحسب $I_3 = 6\ A$

نلاحظ أن الاتجاهات المفروضة كانت صحيحة

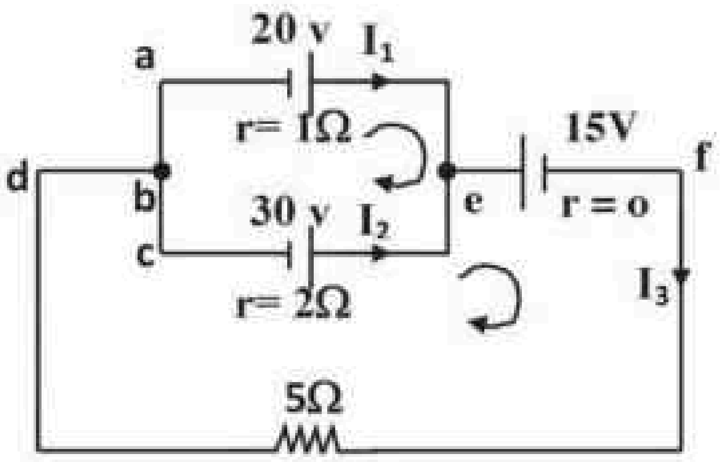

مثال ٣ : في الدائرة الموضحة بالشكل احسب :

١- شدة التيار المار في كل بطارية

٢- فرق الجهد بين قطبي كل بطارية

٣- فرق الجهد عبر المقاومة 5 Ω

الحل

نفرض اتجاه التيارات كما بالشكل

نطبق قانون كيرتشوف الأول عند نقطة (e)

$$I_1 + I_2 = I_3 \qquad \rightarrow \qquad (1)$$

نطبق قانون كيرتشوف الثاني في المسار المغلق (aecba)

$$20 - 30 = I_1 \times 1 - I_2 \times 2$$

$$-10 = I_1 - 2\ I_2 \qquad \rightarrow \qquad (2)$$

نطبق قانون كيرتشوف الثاني في المسار المغلق (aefdba)

$$20 - 15 = I_1 \times 1 + I_3 \times 5$$

$$5 = I_1 + 5\ (I_1 + I_2)$$

$$5 = 6\ I_1 + 5\ I_2 \qquad \rightarrow \qquad (3)$$

بحل المعادلتين 2 ،3 بضرب المعادلة (2) x 5 والمعادلة (3) x 2 ثم الجمع

$$-50 = 5\,I_1 - 10\,I_2$$

$$10 = 12\,I_1 + 10\,I_2$$

بالجمع

$$-40 = 17\,I_1$$

$$\therefore I_1 = -2.35\text{ A}$$

ويكون اتجاه I_1 عكس ما هو مفروض اى البطارية 20 V في حالة شحن

بالتعويض (2) نجد أن $I_2 = 3.82\text{ A}$

اى البطارية 30 V في حالة تفريغ

والتيار I3 $I_3 = 1.46$

حساب فرق الجهد للبطارية 20 V ، $V_1 = 20 + 2.35 \times 1 = 22.35\text{ V}$

حساب فرق الجهد للبطارية 30 V ، $V_2 = 30 - 3.82 \times 2 = 22.35\text{ V}$

حساب فرق الجهد للبطارية 15V . $V_3 = 15\text{ V}$

$$V_R = 5 \times 1.46 = 7.3\text{ V}$$

تلخيص

- **القوانين الهامة :**

- إذا مرت كمية كهربية Q خلال مقطع فى دائرة فى زمن t تكون شدة التيار.

$$I = \frac{Q}{t}$$

- إذا كان الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية Q (Coulomb) هو W(Joule) يكون الفرق فى الجهد (Volt).

$$V = \frac{W}{Q}$$

- قانون اوم : إذا كان فرق الجهد بين طرفى موصل V(V) ويمر به تيار I(A) فإن :

$$R = \frac{V}{I} \quad \Omega$$

حيث R مقاومة الموصل (المقاومة).

- المقاومة النوعية (Ωm)
(عند ثبوت درجة الحرارة)

$$\rho_e = \frac{RA}{\ell}$$

حيث R(Ω) مقاومة موصل مساحة مقطعة $A(m^2)$ وطوله ℓ (m) .

- التوصيلية الكهربية $(\Omega^{-1}m^{-1})$

$$\sigma = \frac{1}{\rho_e}$$

- قانون توصيل المقاومات على التوالى

$$R' = R_1 + R_2 + R_3 + ...$$

- وإذا كانت جميع المقاومات متساوية وقيمة كل منها R فإن $R' = NR$

حيث N عدد المقاومات.

● قانون التوصيل على التوازى

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

● عندما تكون المقاومات المكونة للمجموعة متساوية وقيمة كل منها R وعددها N فإن

$$R' = \frac{R}{N}$$

● قانون أوم للدائرة المغلقة ،

شدة التيار المار فى دائرة مغلقة

$$I = \frac{V_B}{R' + r}$$

حيث V_B القوة الدافعة الكهربية للعمود، r مقاومته الداخلية، R' المقاومة الخارجية.

قانون كيرشوف الأول :

مجموع التيارات الكهربية الداخلة عند نقطة فى دائرة كهربية مغلقة يساوى مجموع التيارات الكهربية الخارجة منها

$$\Sigma I = 0$$

قانون كيرشوف الثانى :

المجموع الجبرى للقوى الدافعة الكهربية فى دائرة مغلقة يساوى المجموع الجبرى لفروق الجهد فى الدائرة.

$$\Sigma V_B = \Sigma I . R$$

أسئلة وتمارين

أولا: أكمل:

١- عندما يمر تيار كهربى شدته 3A عبر نقطة من دائرة كهربية، فإن الشحنة الكهربية التى تمر خلال دقيقة تساوى.......

٢- فرق الجهد بالفولت المطلوب لكى يمر تيار مقداره 3A خلال مقاومة 6Ω تساوى ....

٣- إذا كان فرق الجهد بين طرفى مقاومة 2Ω يساوى 6V فإن شدة التيار التى تمر فيها تساوى.................

٤- إذا وصلت مقاومتان متساويتان كل منهما تساوى 1Ω على التوالى، فإن المقاومة المكافئة تساوى.......... أما إذا تم التوصيل على التوازى فإن المقاومة المكافئة فى هذه الحالة تساوى......

٥ - القوة الدافعة الكهربية تقاس بنفس وحدات قياس......

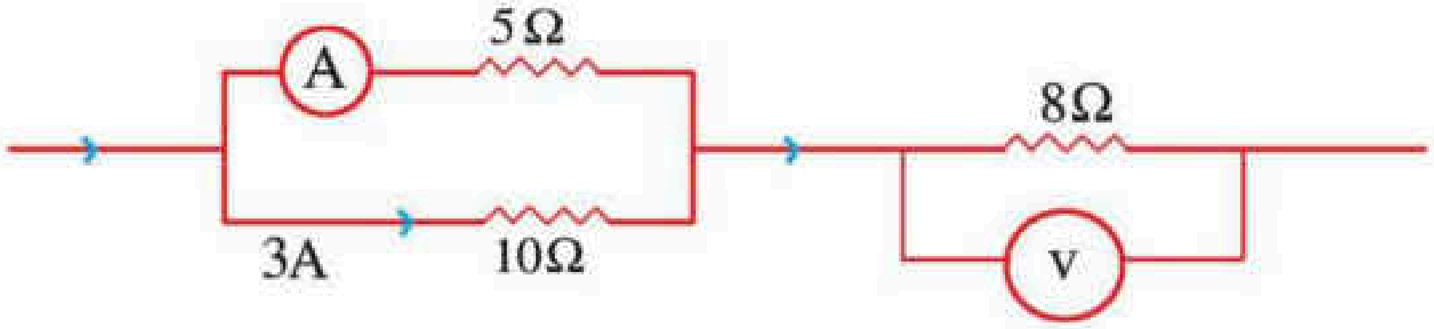

٦ - فى الدائرة الموضحة:

أ - قراءة الأميتر تساوى ....

ب - قراءة الفولتميتر تساوى..........

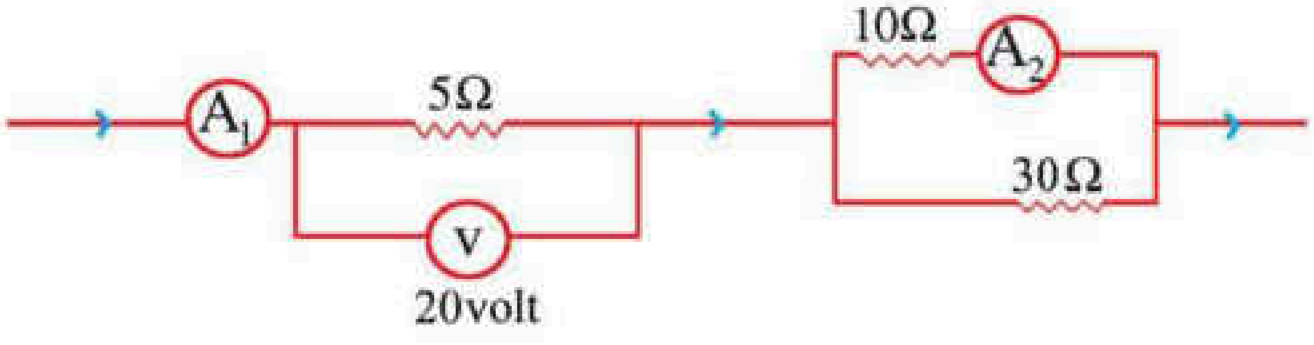

٧ - فى الدائرة الموضحة:

أ - قراءة الأميتر A_1 تساوى..........

ب - قراءة الأميتر A_2 تساوى.........

ثانياً اختر الإجابة الصحيحة:

وصلت أربع لمبات مقاومة كل منها 6Ω على التوازى ثم وصلت المجموعة ببطارية $12V$ ذات مقاومة داخلية مهملة :

١- المقاومة الكلية للمبات الأربع تساوى :

(أ) $\frac{2}{3}\Omega$ (ب) $24\ \Omega$ (جـ) $\frac{3}{2}\Omega$

(د) $6\ \Omega$ (هـ) $12\ \Omega$

٢- التيار المار بالبطارية يساوى :

(أ) 8A (ب) 6A (جـ) 4A

(د) 2A (هـ) 0A

٣- الشحنة الكلية التى تترك البطارية فى 10s تكون ....

(أ) 80C (ب) 60C (جـ) 40C

(د) 20C (هـ) صفر

٤- شدة التيار المار بكل لمبة يساوى :

(أ) $\frac{2}{3}A$ (ب) 8A (جـ) $\frac{3}{2}A$

(د) 1A (هـ) 2A

٥- فرق الجهد بين طرفى كل لمبة يساوى :

(أ) 3V (ب) 12V (جـ) 6V

(د) 2V (هـ) 4V

٦- إذا وصلت اللمبات الأربع على التوالى تكون مقاومتها الكلية :

(أ) $\frac{2}{3}\Omega$ (ب) $24\ \Omega$ (جـ) $\frac{3}{2}\Omega$

(د) $6\ \Omega$ (هـ) $12\ \Omega$

ثالثا : اسئلة المقال :

١- اشرح كيف يمكن اثبات ان المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متصلة معا على التوالى تتعين من العلاقة ، $R' = R_1 + R_2 + R_3$

٢- اشرح كيف تثبت ان مقلوب المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متصلة على التوازى تساوى مجموع مقلوب المقاومات الثلاث.

٣- ما هى العوامل التى تتوقف عليها مقاومة موصل؟

رابعاً : تمارين :

١- احسب المقاومة الكلية للدائرة الموضحة بالشكل وكذلك شدة التيار الكلى المار بها إذا كانت المقاومة الداخلية لكل عمود 2Ω

(0.75 A ، 20Ω)

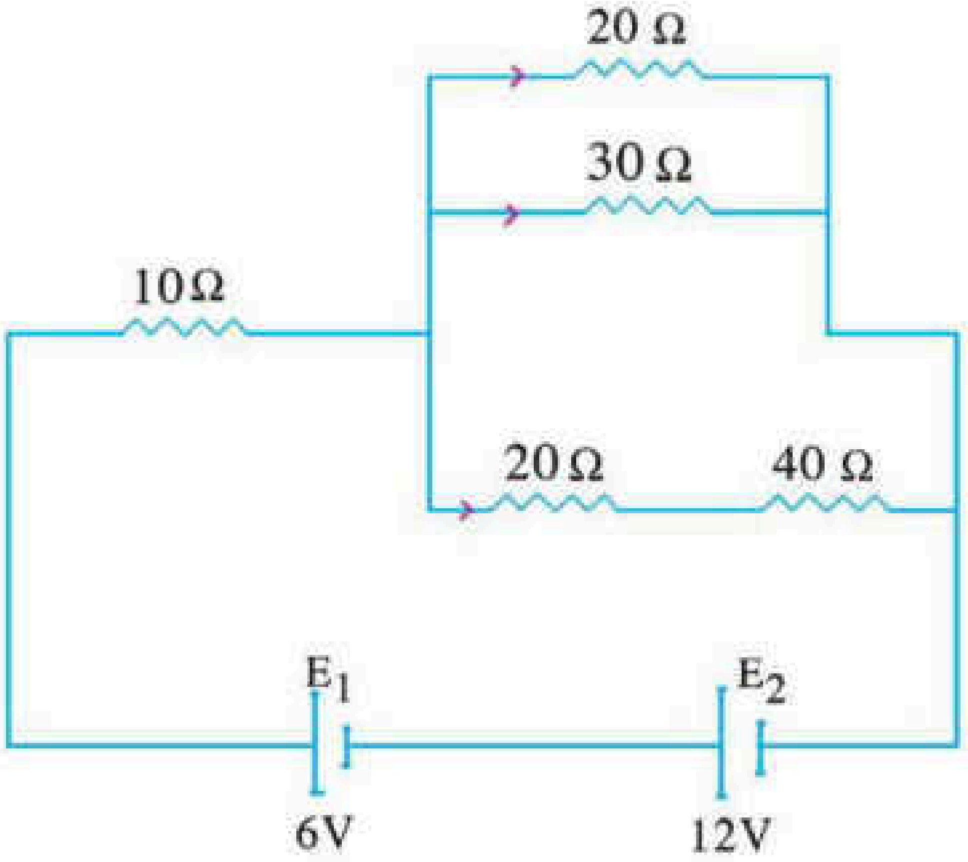

٢- عين المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموضحة بالشكل

(2.5Ω)

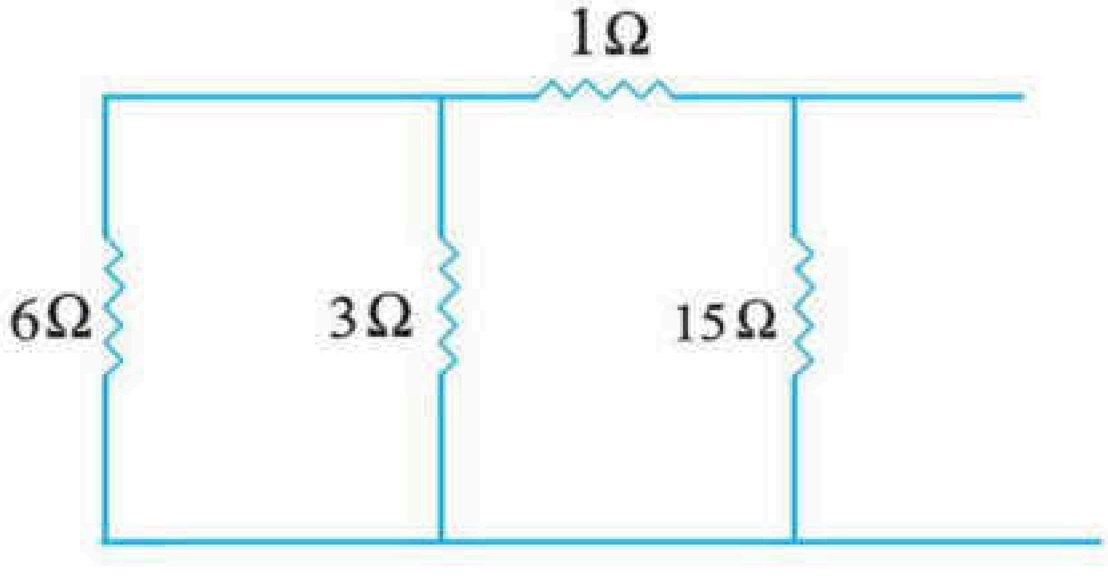

٣- دائرة كالموضحة فى شكل (١ - ٥) تتكون من بطارية 15V ومقاومة خارجية 2.7Ω ومفتاح، إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية 0.3Ω عين :

اولا : قراءة الفولتميتر والمفتاح مفتوح بفرض أن مقاومة الفولتميتر لانهائية (15V)

ثانيا : قراءة الفولتميتر والمفتاح مغلق (13.5V)

٤- صنع طالب مقاومة من سلك ذى طول معين. ثم صنع مقاومة أخرى باستخدام سلك من نفس المادة وكان قطره يساوى نصف قطر السلك الأول، وطوله ضعف طول السلك الأول. أحسب النسبة بين مقاومة السلك الثانى إلى مقاومة السلك الأول. (8)

٥- سلك من النحاس طوله 30 m ومساحة مقطعه $2 \times 10^{-6}\ m^2$ وفرق الجهد بين طرفيه 3V احسب شدة التيار الكهربى، علما بأن المقاومة النوعية للنحاس $1.79 \times 10^{-8}\ \Omega m$ (11.17 A)

٦- مقاومة 4.7Ω وصلت بين قطبى بطارية قوتها الدافعة 12V ومقاومتها الداخلية 0.3Ω

احسب :

(أ) شدة التيار المار فى الدائرة. (ب) فرق الجهد بين طرفى المقاومة

(11.28V,2.4A)

٧ - فى الدائرة الموضحة بالشكل باستخدام قانونا كيرشوف احسب كلا من :

(أ) V_{B1} و V_{B2}

(ب) فرق الجهد بين (e, b)

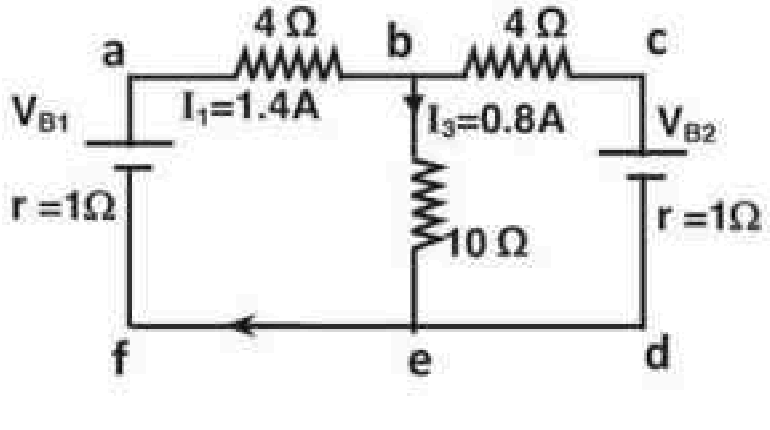

الإجابة : $V_{B1} = 15v$

$V_{B2} = 5v$,

$V_{(e,b)} = 8v$

٨ - احسب المقاومة المكافئة للشكل المقابل باستخدام قانونا كيرشوف :

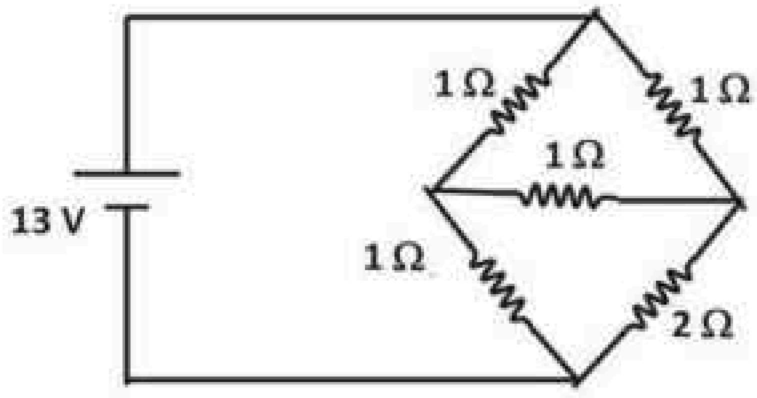

الإجابة : 1.18 Ω

الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية

الوحدة الأولى

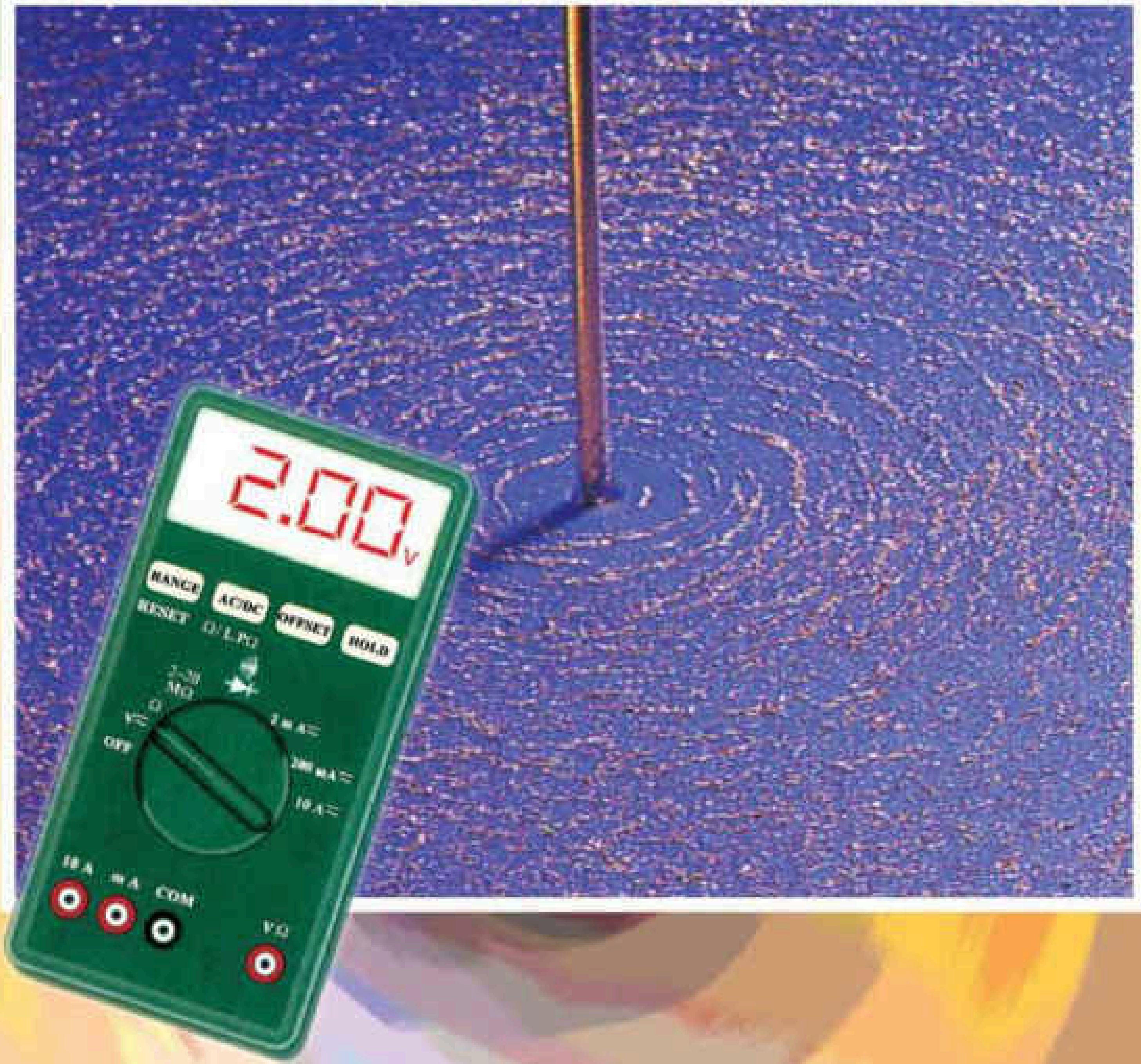

الفصل الثانى : التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى و أجهزة القياس الكهربى

الفصل الثانى التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى وأجهزة القياس الكهربى

مقدمة :

حينما وضع العالم الدانمركى هانز اورستد Oersted عام ١٨١٩ بوصلة مغناطيسية صغيرة فوق السلك وموازية له يمر به تيار كهربى لاحظ إنحراف إبرة البوصلة. وعندما قطع التيار الكهربى عن السلك، استعادت البوصلة إتجاهها الأصلى. أنحراف البوصلة أثناء مرور التيار الكهربى فى السلك يوضح أنها تتأثر بمجال مغناطيسى خارجى، مما يؤكد تولد مجال مغناطيسى حول السلك نتيجة لمرور تيار كهربى به.

ولقد أدى هذا الكشف الى سلسلة من الدراسات ساعدت فى تشكيل حضارتنا الصناعية.

وسنتناول فى هذه الوحدة المجال المغناطيسى لتيار كهربى فى موصل على هيئة :

(أ) سلك مستقيم.   (ب) ملف دائرى.   (جـ) ملف لولبى.

المجال المغناطيسى لتيار كهربى يمر فى سلك مستقيم :

يمكننا اختبار ودراسة شكل خطوط الفيض المغناطيسى Magnetic Flux بالقرب من سلك مستقيم يمر به تيار كهربى باستخدام برادة حديد تنثر بعناية على لوحة أفقية من الورق المقوى يخترقها السلك المستقيم وهو فى وضع رأسى. وبطرق لوحة الورق عدة طرقات خفيفة، يلاحظ أن برادة الحديد تترتب على هيئة دوائر منتظمة متحدة المركز، كما فى الشكل (٢ - ١).

اورستيد

(شكل ٢ - ١)
توزيع برادة حديد حول سلك يمر به تيار

من الشكل نتبين أن الدوائر التى تمثل خطوط الفيض المغناطيسى تتزاحم بالقرب من السلك، وتتباعد بتباعدها عنه، مما يدل على أن شدة المجال المغناطيسى للتيار الكهربى الذى يمر فى سلك مستقيم تزداد بالإقتراب من السلك وتقل بالإبتعاد عنه.

ومع زيادة شدة التيار الكهربى فى السلك واعادة طرق لوحة الورق المقوى، يزداد تزاحم خطوط الفيض حول السلك، إذ تصبح الدوائر اكثر ازدحاما مما كانت عليه، مما يدل على أن شدة المجال المغناطيسى للتيار الكهربى الذى يمر فى سلك مستقيم تزداد بزيادة شدة التيار الكهربى وتقل بانقاصه.

ويعبر عن شدة المجال المغناطيسى بكثافة الفيض المغناطيسى B، وهو الفيض المغناطيسى ϕ_m لوحدة المساحة $B = \frac{\phi_m}{A}$. وتكون وحدتها $Weber/m^2$ (Tesla)

تتعين كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بعدها العمودي d عن محور سلك طويل يمر به تيار كهربي شدته I من العلاقة:

$$B = \frac{\mu I}{2 \pi d} \qquad (١-٢)$$

وتسمى هذه العلاقة قانون أمبير الدائرى Ampere's Circuital Law، حيث μ هى النفاذية المغناطيسية للوسط Permeability. وهى للهواء تساوى $4\pi \times 10^{-7}$ Weber/A.m ومن هذه العلاقة نتبين ان كثافة الفيض B تتناسب طرديا مع شدة التيار I، وعكسيا مع المسافه d، ولذلك ينصح ببناء المساكن بعيداً عن ابراج الضغط العالى للكهرباء حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

قاعدة اليد اليمنى لأمبير:

لتعيين اتجاه المجال المغناطيسى الناشئ عن تيار كهربى يمر فى سلك، نتخيل اننا نقبض باليد اليمنى على السلك بحيث يشير الإبهام الى اتجاه التيار الكهربى، فإن اتجاه الأصابع الملتفة على السلك، يحدد إتجاه المجال المغناطيسى للتيار الكهربى، كما فى الشكل (٢ - ٢).

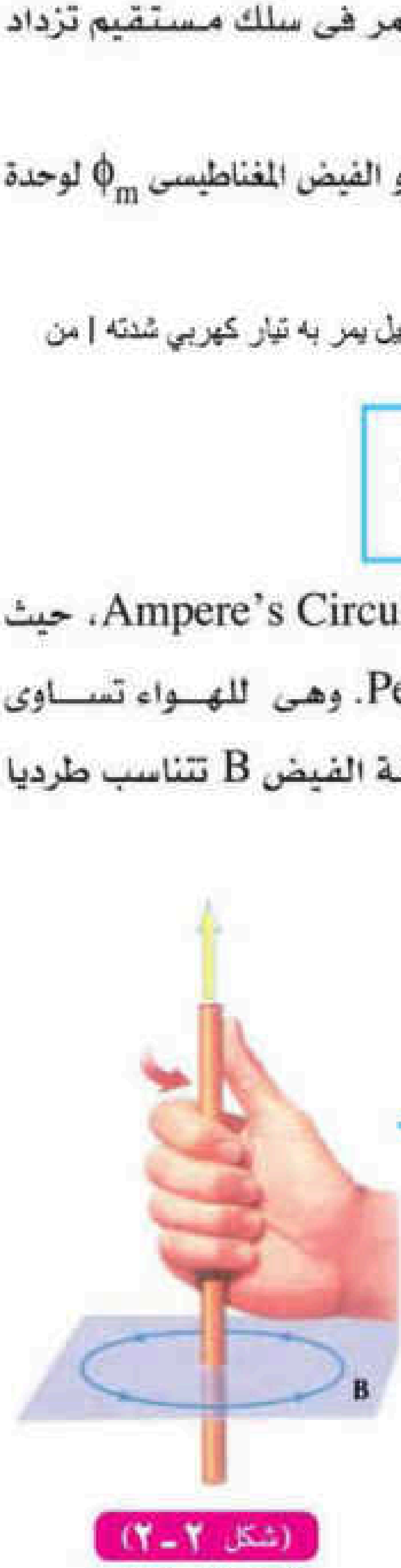

(شكل ٢ - ٢)
قاعدة اليد اليمنى

مثال :

احسب كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة في الهواء على بعد 10سم من محور سلك مستقيم طويل يمر به تيار كهربي شدته 10A ، علما بأن μ للهواء تساوي $4\pi \times 10^{-7}$ Weber/A.m

الحل :

$$B = \frac{\mu I}{2\pi d} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0.1} = 2 \times 10^{-5} \text{ Tesla}$$

المجال المغناطيسى لتيار يمر فى ملف دائرى :

عند إمرار تيار كهربى فى سلك منحنى على شكل حلقة دائرية شكل (٢ ـ ٣ أ)، فإن المجال المغناطيسى الناشىء عن هذا الملف الدائرى يشبه الى حد كبير المجال المغناطيسى لمغناطيس قصير. حيث يكون الوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار عند النظر اليه فى اتجاه حركة عقارب الساعة قطبا جنوبيا، والوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار عند النظر اليه فى عكس اتجاه حركة عقارب الساعة قطبا شماليا كما فى شكل (٢ ـ ٣ جـ).

أ-تخطيط المجال

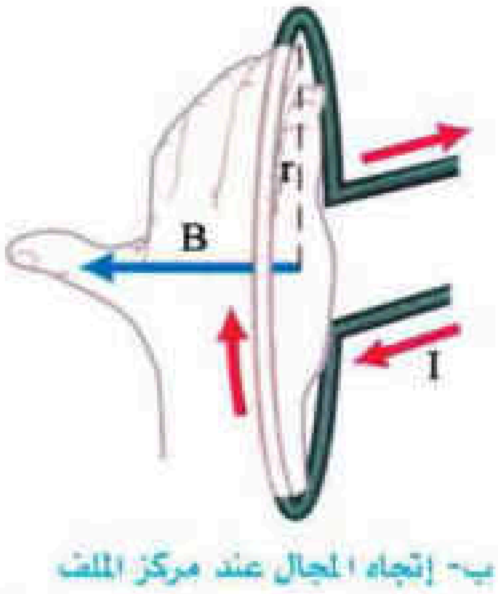

ب- إتجاه المجال عند مركز الملف

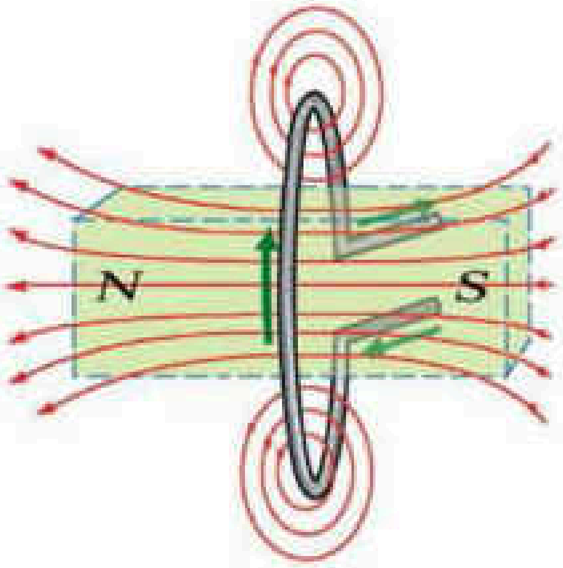

جـ - تحديد قطبية المجال

شكل (٢ ـ ٣)

المجال المغناطيسى لملف دائرى

ولدراسة المجال المغناطيسى للملف الدائرى ننثر برادة الحديد على لوح الورق المقوى الذى يخترقه الملف الدائرى، وعند طرق لوح الورق المقوى طرقات خفيفة، تترتب البرادة متخذة الشكل الموضح بالرسم (شكل ٢-٣ ا).

فى هذا الشكل يمكننا ملاحظة ما يلى :

(ا) تفقد خطوط الفيض دائريتها.

(ب) تختلف كثافة الفيض المغناطيسى من نقطة لأخرى.

(جـ) خطوط الفيض عند محور الملف الدائرى خطوط مستقيمة متوازية متعامدة على مستوى الملف، مما يدل على أن المجال المغناطيسى فى هذه المنطقة مجال منتظم.

ويمكن حساب كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز الملف الدائرى بمعرفة نصف قطره r وشدة التيار المار I وعدد اللفات N، حيث تطبق العلاقة :

$$B= \frac{\mu N I}{2 r} \qquad (٢-٢)$$

حيث μ هى معامل النفاذية للهواء وتساوى $4 \pi \times 10^{-7}$ Weber/A.m

من هذه العلاقة تتبين أن كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز ملف دائرى تتوقف على عوامل ثلاثة هى :

١- عدد لفات الملف الدائرى حيث تكون $B \propto N$

٢- شدة التيار المار فى الملف الدائرى حيث تكون : $B \propto I$

٣- نصف قطر الملف الدائرى r حيث تكون : $B \propto \frac{1}{r}$

• قاعدة البريمة اليمنى: Right Hand Screw Rule

لتعيين اتجاه المجال المغناطيسى عند مركز ملف دائرى يمر به تيار كهربى، نتخيل دوران بريمة (قلاوظ Screw) فى اليد اليمنى فى اتجاه الربط (فى اتجاه حركة عقارب الساعة) عند مركز الملف، بحيث يشير اتجاه دورانها إلى اتجاه التيار الكهربى فى الملف فإن اتجاه اندفاعها يدل على اتجاه المجال المغناطيسى عند مركز الملف، كما فى الشكلين (٢-٤) - (٢-٥).

وبذلك فإن ملفاً دائرياً يمر به تيار يكافىء ثنائى قطب مغناطيسى Magnetic Dipole .

ويلاحظ أنه لا يوجد فى الطبيعة أقطاب منفردة، فدائما يوجد قطبان أحدهما شمالى N والثانى جنوبى S، وبذلك يماثل الملف الدائرى الذى يمر فيه تيار مغناطيسا على هيئة قرص مصمت له قطبان مستديران (شكل ٢-٣).

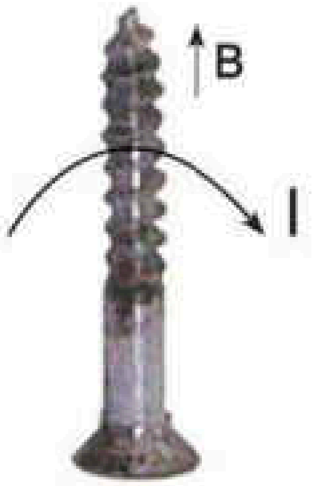

شكل (٢ ـ ٤)

قاعدة البريمة اليمنى
اتجاه حركة مسمار بريمة
(أثناء الربط)

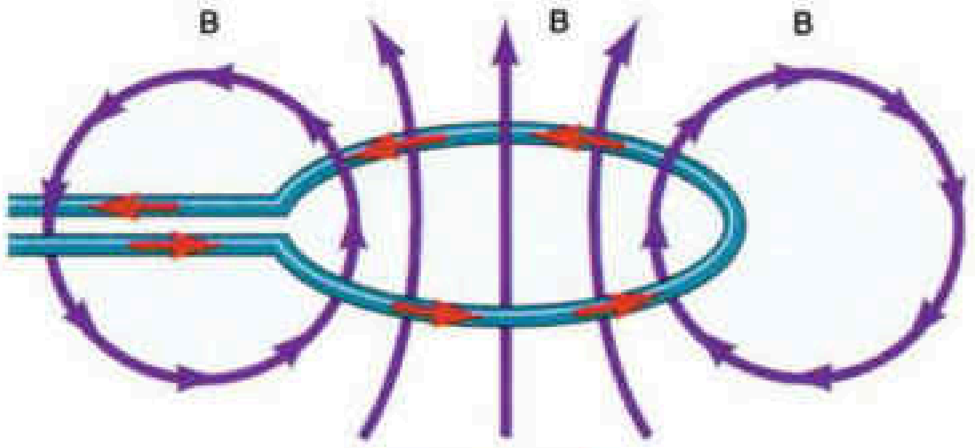

شكل (٢ ـ ٥)

ملف دائرى يمر به تيار فى إتجاه حركة ربط البريمة

مثال :

عين كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز ملف دائرى نصف قطره 11cm وعدد لفاته 20 لفة، ويمر به تيار كهربى شدته 1.4 A ، علما بان μ للهواء تساوى $4\pi \times 10^{-7}$ Weber/A.m

الحل :

$$B = \frac{\mu N I}{2r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 1.4}{2 \times 0.11}$$

$$= \frac{4 \times 22 \times 10^{-7} \times 20 \times 1.4}{7 \times 2 \times 0.11} = 16 \times 10^{-5} \quad \text{Tesla}$$

• المجال المغناطيسى لتيار كهربى يمر فى ملف لولبى

عندما يوصل طرفا ملف لولبى بمصدر تيار كهربى كما فى الشكل (٢-٦) يتولد مجال مغناطيسى يشبه الى حد كبير المجال المغناطيسى لقضيب مغناطيسى.

ومن الشكل (٢-١٦)، يتضح أن خطوط الفيض تمثل مسارات متصلة داخل وخارج الملف. أى أن كل خط بمثابة مسار مغلق. طرف الملف الذى تخرج منه خطوط الفيض المغناطيسى هو القطب الشمالى للملف، والطرف الأخر الذى تدخل فيه خطوط الفيض المغناطيسى هو القطب الجنوبى للملف.

(ب) (أ)

شكل (٢-٦)

المجال المغناطيسى لملف لولبى

أ- تخطيط المجال المغناطيسى

ب- تحديد قطبية المجال باستخدام قاعدة أمبير لليد اليمنى

وتتوقف كثافة الفيض المغناطيسى عند أى نقطة على المحور داخل الملف اللولبى الذى يمر به تيار كهربى على كل من :

١- شدة التيار المار حيث $B \propto I$

٢- عدد اللفات فى وحدة الأطوال حيث $B \propto n$

$$\therefore B \propto nI$$

ومنهـا :

$$B = \mu nI$$

وتكتب العلاقة السابقة أحيانا على الصورة

$$B = \mu \frac{N}{\ell} I \qquad (٢-٣)$$

حيث N العدد الكلى للفات ملف لولبى طوله ℓ .

ولتعيين قطبى الملف اللولبى الذى يمر به تيار كهربى، نستخدم قاعدة البريمة اليمنى باعتبار أن الملف اللولبى يتكون من مجموعة لفات دائرية متحدة المحور (شكل ٢-٦ب).

أمثلة:

١- يتكون ملف لولبى من 800 لفة ويمر به تيار شدته 0.7 A، احسب كثافة الفيض المغناطيسى عند نقطة بداخله وتقع على محوره، علما بان طوله 20cm

الحل:

$$B = \frac{\mu N I}{\ell} = \frac{4 \times 22 \times 10^{-7} \times 800 \times 0.7}{7 \times 0.2}$$

$$= 3.52 \times 10^{-3} \text{ Tesla}$$

٢- احسب شدة التيار الكهربى اللازم لجعل كثافة الفيض المغناطيسى فى الملف السابق تساوى 0.815 Tesla فى حالة وجود قلب من الحديد داخله ، علماً بان النفاذية المغناطيسية للحديد هى 1.63×10^{-2} Weber/Am

الحل:

$$B = \mu \frac{NI}{\ell}$$

$$0.815 = \frac{1.63 \times 10^{-2} \times 800 \times I}{0.2}$$

$$I = \frac{0.815 \times 0.2}{1.63 \times 10^{-2} \times 800} = 0.0125 \text{ A} = 12.5 \text{ mA}$$

• القوة التى يؤثر بها مجال مغناطيسى على سلك يمر به تيار كهربى موضوع فى هذا المجال :

إذا وضعنا سلكا مستقيما يمر به تيار بين قطبى مغناطيس، فإنه تنشأ قوة تؤثر على السلك وتكون عمودية عليه وعلى المجال المغناطيسى كما هو مبين (شكل ٢-٧).

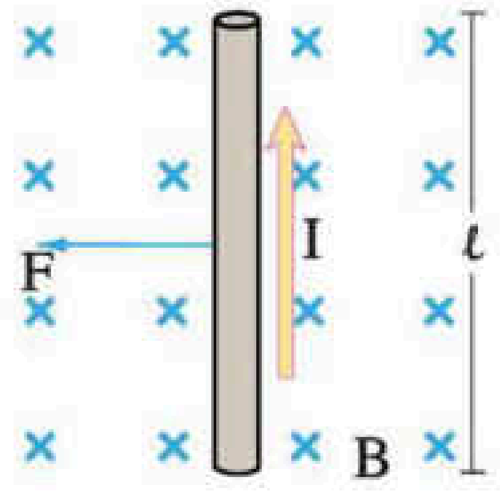

شكل (٢-٧)
القوة الناشئة عن مجال مغناطيسى على سلك يمر به تيار.
ملحوظة: (العلامة X تمثل الإتجاه داخل الصفحة)

وينعكس اتجاه القوة إذا عكسنا اتجاه التيار فيه أو اتجاه المجال المغناطيسى المؤثر عليه. وفى كل الأحوال يكون اتجاه القوة عمودياً على كل من اتجاه التيار الكهربى واتجاه المجال.

تتطلب حركة السلك وجود قوة تحركه، وتكون بدورها عمودية على كل من اتجاه التيار الكهربى واتجاه المجال المغناطيسى. ويمكن تحديد اتجاه القوة التى يؤثر بها المجال المغناطيسى على سلك يمر به تيار كهربى موضوع عمودياً على اتجاه المجال، وذلك بتطبيق قاعدة اليد اليسرى لفلمنج.

قاعدة اليد اليسرى لفلمنج Fleming's Left Hand Rule:

نجعل اصبعى اليد اليسرى السبابة والإبهام متعامدين على بعضهما وعلى باقى الأصابع، بحيث تشير السبابة إلى اتجاه الفيض المغناطيسى وباقى الأصابع (ماعدا الإبهام) إلى اتجاه التيار ، عندئذ يشير الإبهام الى اتجاه القوة المغناطيسية، وبالتالى الى اتجاه حركة السلك، كما فى الشكل (٢-٨).

شكل (٢-٨)
قاعدة فلمنج لليد اليسرى

وقد وجد أن القوة المؤثرة على سلك يحمل تياراً كهربياً - يسرى عمودياً على

مجال مغناطيسى - تتوقف على عدة عوامل هى :

١- طول السلك ℓ

فالقوة F تتناسب طردياً مع طول السلك ℓ ، اى أن : $F \propto \ell$

٢- شدة التيار الكهربى I

فالقوة F تتناسب طردياً مع شدة التيار الكهربى المار فى السلك، اى ان $F \propto I$

٣- كثافة الفيض المغناطيسى B

فالقوة F تتناسب طردياً مع كثافة الفيض المغناطيسى B ، اى ان $F \propto B$

وبذلك يكون :

$$F \propto BI\ell$$

$$\therefore F = const \times BI\ell$$

ولقد تم إتخاذ وحدة لكثافة الفيض المغناطيسى هى التسلا Tesla ، بحيث تولد قوة تساوى واحد نيوتن على سلك طوله واحد متر، يمر به تيار كهربى شدته واحد أمبير

اى $Weber/m^2 = N/Am$

وعندئذ يكون :

$$F = BI\ell \quad (Newton) \qquad (٢-٤)$$

أو

$$B = \frac{F}{I\ell} \quad Tesla$$

التســـلا :

وحدة كثافة الفيض المغناطيسى ، وهى كثافة الفيض المغناطيسى الذى يولد قوة مقدارها نيوتن واحد على سلك طوله متر واحد يمر به تيار كهربى شدته أمبير واحد، عندما يكون السلك عمودياً على خطوط الفيض المغناطيسى.

وعندما يكون السلك الذى يمر به التيار الكهربى فى إتجاه يميل على إتجاه المجال بزاوية θ -كما فى الشكل (٢-٩)- عندئذ يمكن تحليل كثافة الفيض المغناطيسى الى مركبتين ، إحداهما موازية لاتجاه التيار فى السلك، ومقدارها $B \cos \theta$ ، والأخرى عمودية على إتجاه التيار فى السلك، ومقدارها $B \sin \theta$ ، وفى هذه الحالة تكون :

$$F = BI\ell \sin \theta$$

من هذه العلاقة، تتبين ان القوة F تنعدم عندما تكون θ مساوية للصفر، اى عندما يكون السلك وا لمجال المغناطيسى متوازيين.

يمكنك تخيل اتجاه القوة فى حالات مختلفة مع مراعاة أن علامة ⊙ معناها خارج الصفحة وعلامة ⊗ معناها داخل الصفحة.

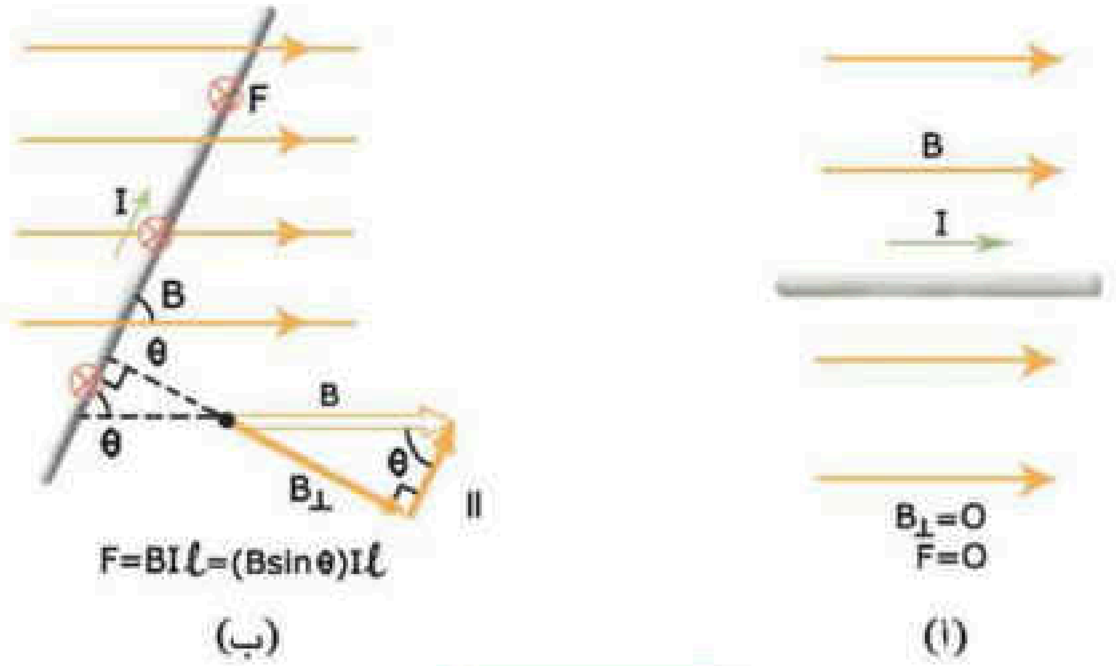

شكل (٢ - ٩)

سلك يمر به تيار فى إتجاه يميل على إتجاه المجال المغناطيسى بزاوية θ

ا- تنعدم القوة عند $\theta = 0$ (السلك فى إتجاه المجال) ب- تنشأ قوة عندما تكون θ لا تساوى صفر

القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يحملان تيارين

عندما يمر تيار I_1 في سلك و تيار I_2 في سلك آخر مواز، فإنه تنشأ قوة متبادلة بين السلكين. و تكون القوة تجاذبية، إذا كان التياران في نفس الاتجاه، و تنافرية إذا كان التياران في عكس الاتجاه. و يمكن حساب القوة المتبادلة بين السلكين على الوجه التالي:

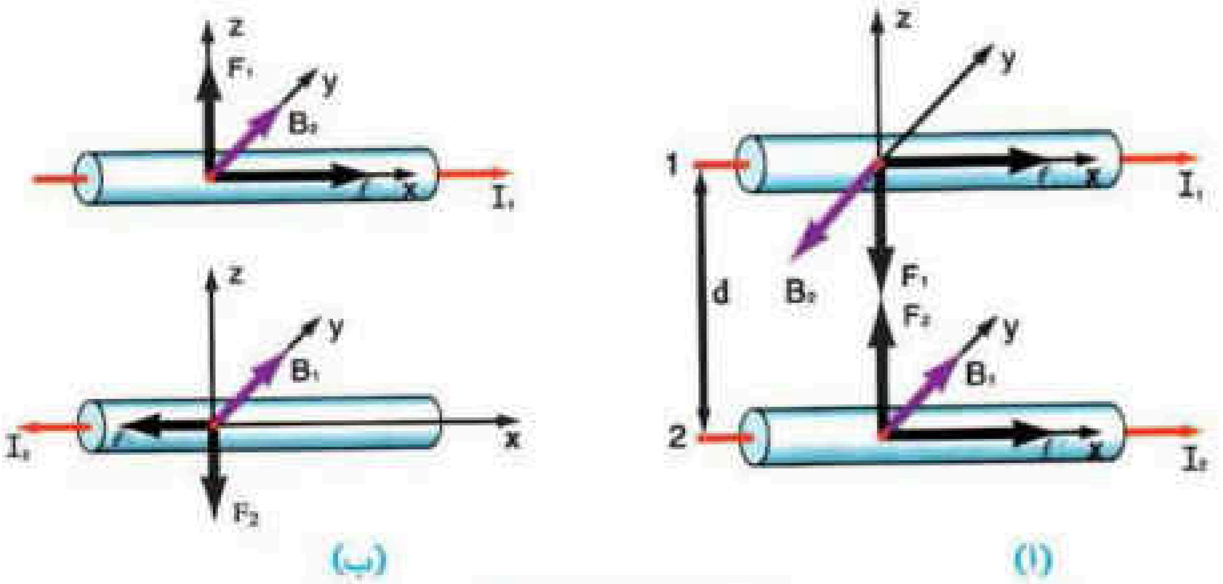

شكل (٢ - ١٠)

القوة بين سلكين متوازيين يحملان تيارين

ا - التياران فى نفس الاتجاه ب - التياران فى اتجاهين متضادين

$$B_2 = \frac{\mu_o I_2}{2\pi d}$$

$$F_1 = B_2 I_1 \ell$$
$$= \left(\frac{\mu_o I_2}{2\pi d}\right) I_1 \ell$$

$$F_1 = \frac{\mu_o I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$

أمثلة:

١- سلك طوله 30cm يمر به تيار شدته 4A وضع عمودياً على إتجاه مجال مغناطيسى فتاثر بقوة مقدارها 6 N إحسب كثافة الفيض المغناطيسى.

الحـــل:

$$F = BI\ell$$
$$6 = B \times 4 \times 0.3$$
$$B = \frac{6}{4 \times 0.3} = \frac{6}{1.2} = 5 \text{ Tesla}$$

٢- مستخدماً بيانات المثال السابق إحسب القوة التى يؤثر بها المجال المغناطيسى على نفس السلك عندما تكون الزاوية بينهما 30°

الحـــل:

$$F = BI\ell \sin\theta$$
$$= 5 \times 4 \times 0.3 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ N}$$

• القوة والعزم المؤثران على ملف مستطيل يمر به تيار كهربى موضوع فى مجال مغناطيسى

إذا كان لدينا ملف abcd (شكل ٢-١١) مستواه يوازى خطوط الفيض للمجال المغناطيسى المنتظم، فإن كلاً من ad , bc يكونان موازيين لخطوط الفيض. وتكون القوة المؤثرة على كل منها تساوى صفراً، أما كلا من cd , ab فيكونان عموديين على خطوط الفيض، لذا يتأثران بقوتين متساويتين فى المقدار ومتضادتين فى الاتجاه، وتكونان متوازيتين، وقيمة كل منهما $F = BI\ell_{cd}$ ، وبينهما مسافة عمودية تمثل بطول الضلع = ℓ_{ad} أو ℓ_{bc} ، ولذا يتأثر الملف بإزدواج يعمل على دوران الملف حول محوره. وتكون قيمة

عزم الإزدواج هى :

العزم = إحدى القوتين × البعد العمودى بينهما

$$\tau = BI\ \ell_{cd} \cdot \ell_{bc} = BIA$$

حيث A هى مساحة مقطع الملف = $\ell_{bc}\ \ell_{cd}$

وإذا كان الملف يحتوى على N لفة فإن العزم الكلى يساوى:

$$\tau = BIAN = B|\overrightarrow{m_d}| \qquad (٢-٥)$$

حيث $|\overrightarrow{m_d}| = IAN$ وهى عزم ثنائى القطب المغناطيسى Magnetic Dipole Moment وهو كمية متجهة واتجاهها عمودى على المساحة فى اتجاه تقدم بريمة اليد اليمنى فى اتجاه الربط، وهو اتجاه التيار. وعلى ذلك إذا كان الملف عمودياً على خطوط الفيض فإن عزم الإزدواج المؤثر يساوى صفراً.

أما إذا كان مستوى الملف يميل على خطوط الفيض فإن عزم الإزدواج

$$\tau = BIAN\sin\theta \qquad (٢-٦)$$

حيث θ هى الزاوية بين العمودى على مستوى الملف (وهو اتجاه عزم ثنائى القطب المغناطيسى $\overrightarrow{m_d}$) وخطوط الفيض المغناطيسى. ويقاس عزم الإزدواج بالوحدة Nm.

تستخدم فكرة عزم الازدواج فى عمل ملف يمر به تيار كهربى فى أجهزة القياس الكهربية، وأيضا فى المحرك الكهربى والذى سيتم تناوله بالتفصيل فى نهاية الفصل الثالث.

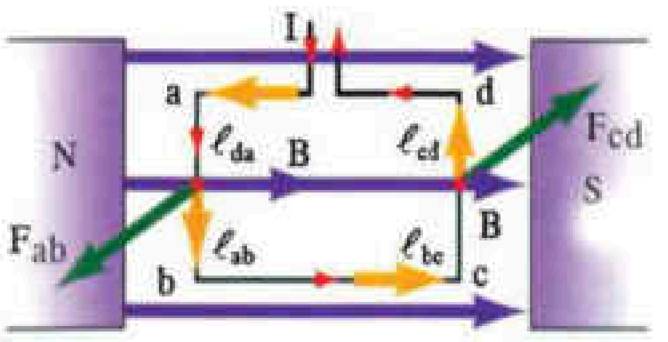

ا- الملف موازى للمجال.

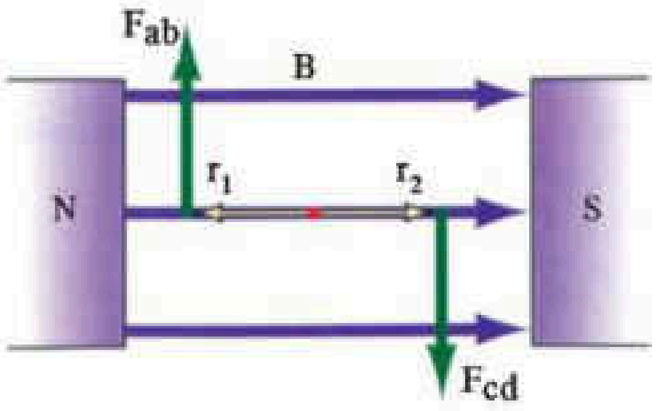

ب- منظر عندما يكون موازيا للمجال.

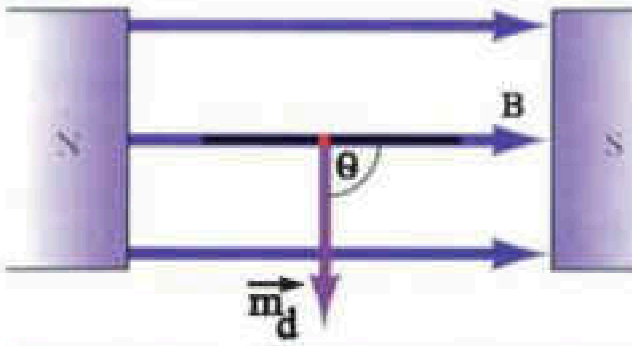

جـ - منظر حين يكون عزم ثنائى القطب المغناطيسى عموديا على المجال.

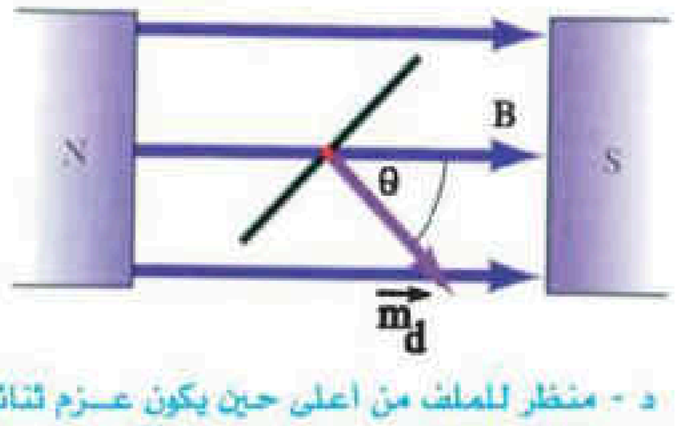

د - منظر للملف من أعلى حين يكون عزم ثنائى القطب المغناطيسى يميل بزاوية Θ مع المجال.

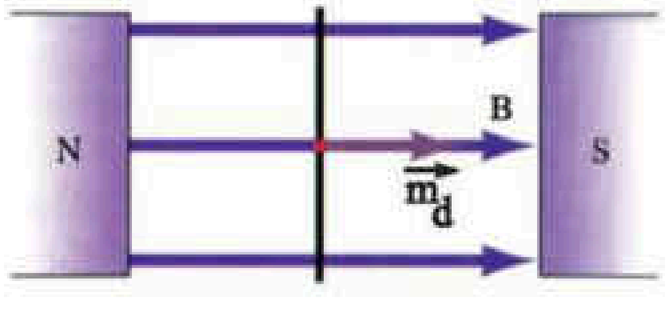

هـ - منظر حين يكون الملف عموديا على المجال أى عزم ثنائى القطب المغناطيسى مواز للمجال ويكون الأزدواج صفراً.

شكل (٢-١١)

عزم الأزدواج فى ملف يحمل تياراً

تطبيقات: أجهزة القياس الكهربية

الجلفانومتر ذو الملف المتحرك (الجلفانومتر الحساس):

الجلفانومتر ذو الملف المتحرك Moving Coil Galvanometer جهاز يستخدم للاستدلال على وجود تيارات كهربية ضعيفة جداً فى دائرة ما، وقياس شدتها، وتحديد إتجاهها. وتعتمد فكرة عمله على عزم الإزدواج المؤثر فى ملف يمر به تيار كهربى قابل للحركة فى مجال مغناطيسى.

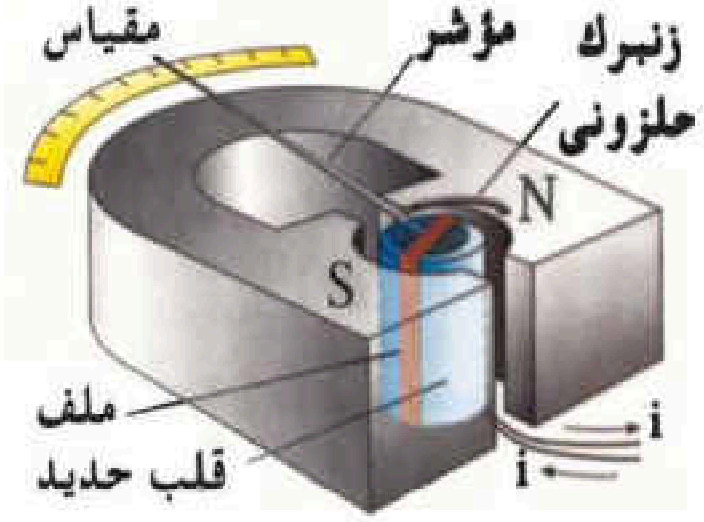

ا- منظر مبسط للجلفانومتر عندما يكون المؤشر فى منتصف التدريج.

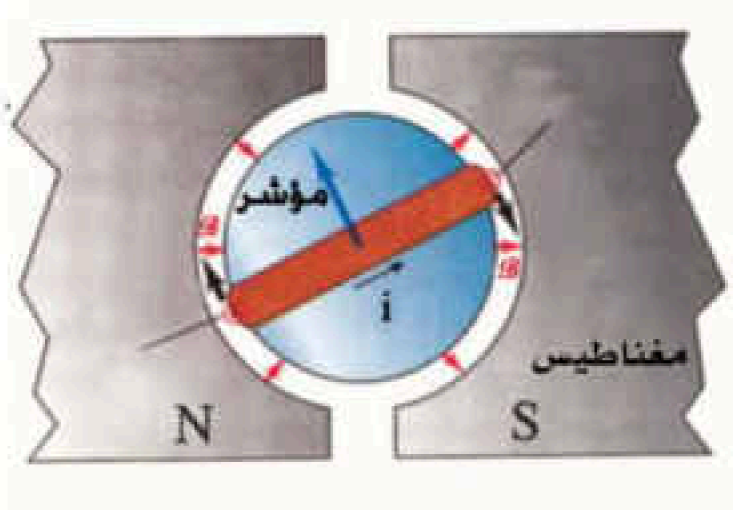

ب- منظر علوى.

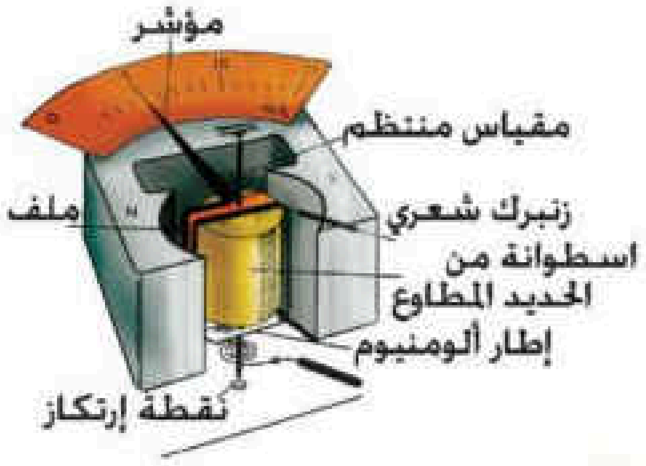

جـ - الجلفانومتر وقد تحول إلى ميللى اميتر.

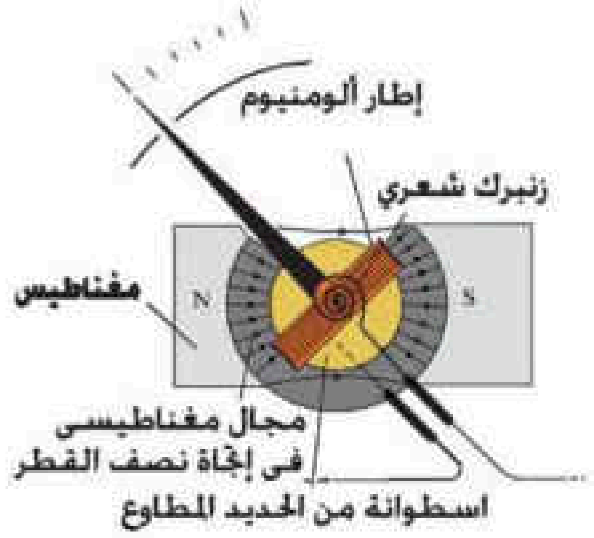

د - منظر علوى.

شكل (٢-١٢)
اشكال توضيحية للجلفانومتر

والأجزاء الرئيسية لهذا الجهاز (شكل ٢-١٢) هى ملف من سلك رفيع ملفوف حول إطار مستطيل خفيف من الألومنيوم يمكن أن يدور حول محوره، ويوضع قلب من الحديد المطاوع Soft Iron على هيئة اسطوانة ثابتة، يرتكز الملف على حوامل من العقيق، بحيث يقع بين قطبى مغناطيس قوى على شكل حذاء الفرس Horse Shoe. ويتحكم فى حركته زوج من الملفات اللولبية (أو الزنبركية) تعمل كوصلات للتيار بالنسبة للملف. وتبعاً لاتجاه شدة التيار المراد قياسه يمكن للملف والمؤشر أن يتحركا فى إتجاه حركة عقارب الساعة أو فى عكس إتجاه حركة عقارب الساعة. ويلاحظ من الشكل أن القطبين المغناطيسيين الدائمين مقعران ، بحيث تكون خطوط الفيض المغناطيسى بينهما على هيئة أنصاف أقطار، مما يجعل كثافة الفيض المغناطيسى ثابتة فى الحيز الذى يتحرك فيه الملف مهما كانت زاوية الملف. وخطوط المجال موازية لمستوى الملف وعمودية على الضلعين الطوليين له. وهذا بدوره يجعل انحراف المؤشر يتناسب مع شدة التيار المار فى الملف. عندما يمر التيار الكهربى فى الملف من طرفه الأيمن فى إتجاه إلى داخل الورقة ليخرج من طرفه الأيسر فى إتجاه خارج الورقة فإن القوى المغناطيسية ستولد عزماً يعمل على دوران الملف فى إتجاه حركة عقارب الساعة. وسيتحرك المؤشر حتى يستقر أمام قراءة معينة فى الوضع الذى يتزن فيه هذا العزم مع عزم الإزدواج الناشىء عن لى الملفات الزنبركية الذى يعمل فى عكس إتجاه حركة عقارب الساعة. وتدل قراءة المؤشر على قيمة شدة التيار.

وعندما يمر التيار الكهربى فى الملف فى إتجاه مضاد يتحرك المؤشر فى عكس إتجاه حركة عقارب الساعة.

حساسية الجلفانومتر :

تعرف حساسية الجلفانومتر بزاوية انحراف مؤشره عن وضع الصفر عند مرور تيار فيه شدته الوحدة. وتساوى $\frac{\theta}{I}$ ووحداته درجة/ميكرو امبير (deg /µA)

تطبيقات على الجلفانومتر:

أميتر التيار المستمر DC Ammeter :

يستخدم الجلفانومتر لقياس تيارات كهربية ضعيفة. ويمكن تحويل الجلفانومتر إلى اميتر لقياس تيارات شدتها عالية. فالأميتر هو جهاز يستخدم بعد معايرة تدريجه لقياس شدة التيار المار فى دائرته مباشرة. والجلفانومتر ذو الملف المتحرك يمكن النظر إليه كاميتر غير أنه محدود بحساسية ملفه المتحرك. ولزيادة مدى الجلفانومتر يكون ضرورياً إضافة مقاومة صغيرة جداً تسمى مجزىء التيار R_s توصل على التوازى مع ملف الجلفانومتر R_g كما فى الشكل (٢-١٣).

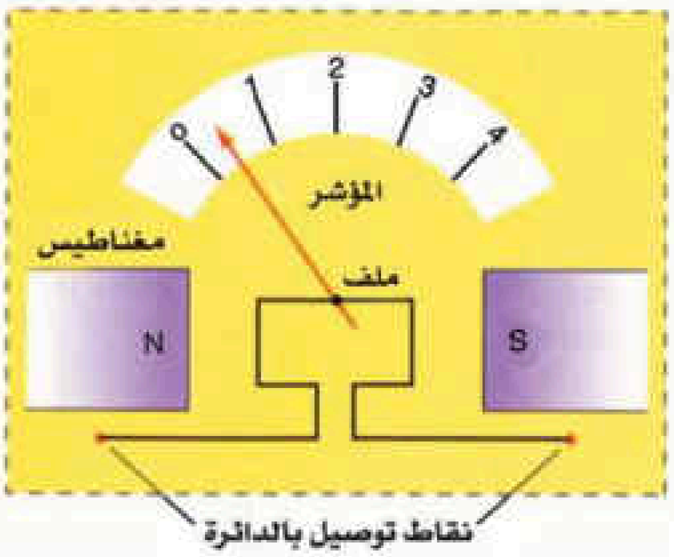

أ- الجلفانومتر

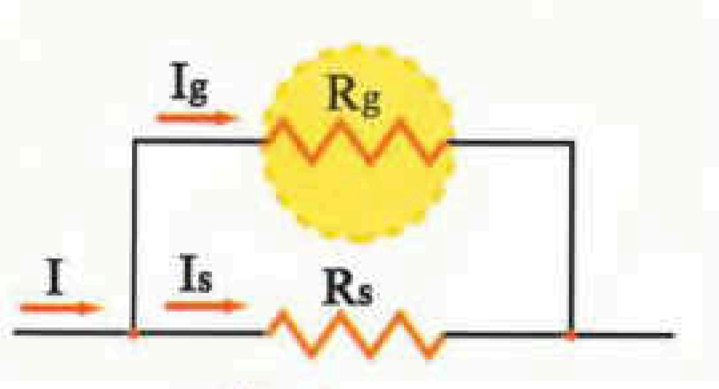

ب- مجزىء التيار

شكل (٢-١٣)
تحويل الجلفانومتر إلى اميتر

ويلاحظ أن توصيل مجزىء التيار على التوازى يجعل مقاومة الأميتر ككل صغيرة جداً. وهذا أمر مطلوب حتى لا تتغير شدة التيار المراد قياسه تغيرا ملحوظا بعد إدخال الأميتر فى الدائرة على التوالى.

كما أن الجانب الأعظم من هذا التيار يمر فى المجزىء، ويرمز له بالرمز I_s. ويمر فى ملف الجلفانومتر تيار صغير فقط شدته I_g. وعندما تكون النهاية العظمى للتيار المراد قياسه هى I فإن ،

$$I = I_g + I_s$$

وعندما تكون مقاومة ملف الجهاز R_g ومقاومة مجزىء التيار R_s فإن ،

$$I_s R_s = I_g R_g$$

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I_s}.$$

لأن المقاومتين R_s , R_g متصلتان على التوازى، فيكون فرق الجهد بين طرفيهما واحداً.

ويمكن حل المعادلتين معاً لإيجاد مقاومة مجزىء التيار R_s نجد أن ،

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g} \qquad (٢-٧)$$

مثال :

جلفانومتر مقاومة ملفه 2Ω يتطلب إنحرافه إلى نهاية تدريجه مرور تيار شدته 5mA ما هى مقاومة مجزىء التيار الذى يجب استخدامه لتحويل الجلفانومتر إلى أميتر النهاية العظمى لتدريجه 10A؟

الحل :

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g} = \frac{0.005 \times 2}{10 - 0.005}$$

$$R_s = \frac{0.01}{9.995} = 0.001\ \Omega$$

فولتميتر التيار المستمر DC Voltmeter:

يمكن استخدام الجلفانومتر لقياس فروق جهد، ويسمى فى هذه الحالة الفولتميتر.

فالفولتميتر هو الجهاز الذى يستخدم لقياس فروق الجهد عبر أى نقطتين فى دائرة كهربية. وسنوضح هنا كيف يمكن تحويل الجلفانومتر ليستخدم لقياس فروق جهد أى لتحويله إلى فولتميتر. ويكون الطرف الموجب للجهاز متصلاً بالجهد الموجب فى الدائرة والسالب بالسالب. أما إذا انعكس فرق الجهد فلابد من عكس التوصيل.

من المسلم به أن فرق الجهد بين طرفى ملف الجلفانومتر صغير جداً حتى مع إنحراف مؤشره إلى نهاية التدريج. لهذا إذا اردنا استخدام الجلفانومتر لقياس فرق الجهد ينبغى تحويله أولاً إلى جهاز مقاومته عالية. ويترتب على هذا ألا يسحب الفولتميتر تياراً كبيراً من الدائرة الأصلية، وبالتالى لا يحدث تغيراً ملحوظاً فى فرق الجهد المطلوب قياسه. لذلك يوصل ملف الجلفانومتر على التوالى بمقاومة كبيرة جداً تعرف باسم المقاومة المضاعفة للجهد Multiplier Resistance، كما فى الشكل (٢-١٤).

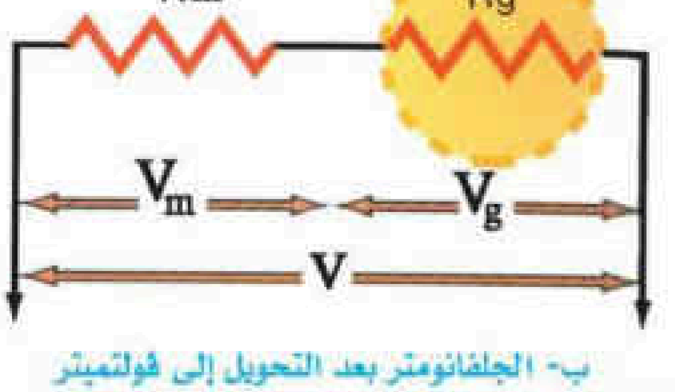

ب- الجلفانومتر بعد التحويل إلى فولتميتر

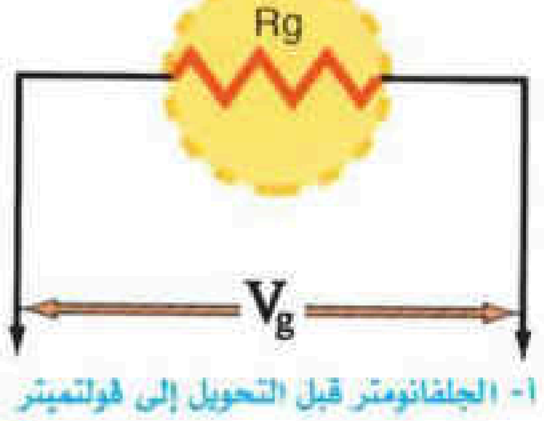

أ- الجلفانومتر قبل التحويل إلى فولتميتر

شكل (٢-١٤)
تحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر

ويوصل الفولتميتر ذاته على التوازى مع جزء الدائرة المطلوب قياس فرق الجهد عليه.
لذلك إذا كانت مقاومة ملف الجلفانومتر هى R_g والمقاومة المضاعفة للجهد هى R_m وهى متصلة على التوالى مع R_g ، لذلك تكون اقصى شدة تيار يمر فيها I_g هى شدة التيار التى تلزم لجعل مؤشر الجهاز ينحرف حتى نهاية التدريج.

وعندئذ يكون فرق الجهد على ملف الجهاز هو :

$$V_g = I_g R_g$$

واقصى فرق جهد مطلوب قياسه.

$$V = I_g R_g + I_g R_m = V_g + I_g R_m$$

وعلى ذلك

$$R_m = \frac{V - V_g}{I_g} \qquad (٢-٨)$$

مثال :

جلفانومتر مقاومة ملفه 0.1Ω او يبلغ اقصى إنحراف له عندما يمر به تيار شدته 1mmA . احسب المقاومة المضاعفة للجهد اللازمة لتحويله إلى فولتميتر يصلح لقياس فرق جهد نهايته العظمى 50V

الحل :

$$V_g = I_g R_g = 0.001 \times 0.1 = 1 \times 10^{-4}\ V$$

$$R_m = \frac{V - V_g}{I_g} = \frac{50 - 1 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}}$$

$$= 49999.9\ \Omega$$

يلاحظ هنا أن المقاومة الكلية للفولتميتر هى :

$$R_{total} = 49999.9 + 0.1 = 50000\ \Omega$$

الاوميتر: Ohmmeter

شكل (٢-١٥)

يعتمد قياس مقاومة ما على شدة التيار التى تسرى فى الدائرة موضع الإختبار وعلى الإنخفاض فى الجهد Voltage Drop عبر المقاومة. وإذا علمنا أن شدة التيار المار I والانخفاض فى الجهد عبر المقاومة المجهولة V، فإن المقاومة R يمكن حسابها من قانون أوم $(R = V / I)$.

وإذا ظل فرق الجهد ثابتاً ومعلوماً يمكننا رفع الفولتميتر من الدائرة ومعايرة الجلفانومتر ليعطى قيمة المقاومة مباشرة (شكل ١٠- ١٥). فمع زيادة المقاومة تقل شدة التيار المار فى الدائرة. وتقل بالتالى قراءة الجلفانومتر الذى تتم معايرته بهذه الطريقة لتدل قراءته على قيمة المقاومة، ومن ثم يسمى "الأوميتر".

والأوميتر المعتاد موضح فى (الشكل ٢-١٥). وهو بمثابة ميكرو أميتر يقرأ 400μA كحد اقصى ومقاومته 250Ω، موصل على التوالى مع 3000Ω، وكذلك مع مقاومة متغيرة مداها 6565Ω، وعمود كهربى جاف قوته الدافعة الكهربية 1.5 V مع إهمال مقاومته الداخلية.

وعندما يتم تلامس طرفى الاختبار للجهاز $(R_x = 0)$ يمر فى الدائرة تيار كهربى. ولكى ينحرف المؤشر إلى نهاية التدريج، ينبغى أن تكون مقاومة الدائرة Ω $3750 = \dfrac{1.5}{400 \times 10^{-6}}$

وتضبط المقاومة المتغيرة لينحرف المؤشر إلى نهاية التدريج حتى يتم تعويض الفرق بين هذه القيمة والمجموع $(250 + 3000\ \Omega)$ بضبط قيمة المقاومة المتغيرة = 500Ω

إذا أدخلت الآن اية مقاومة فى الدائرة سيمر تيار اقل شدة، وبالتالى سيكون المؤشر اقل

إنحرافاً. ولهذا يمكن معايرة الجهاز بدلالة قيمة المقاومة التى تم إدخالها. فإذا أدخلت مقاومة R_x تساوى مقاومة الدائرة 3750Ω سيمر فى الجهاز $200\mu A$ ، وسيبلغ الإنحراف نصف التدريج، وإذا استبدلت المقاومة بضعف قيمتها أى بضعف مقاومة الدائرة (7500Ω) سيبلغ الانحراف $\frac{1}{3}$ التدريج. ومع مقاومة تساوى 3 أمثال مقاومة الدائرة (11250Ω) سيبلغ الانحراف $\frac{1}{4}$ التدريج $100\mu A$

يلاحظ هنا أن التدريج المستخدم لقياس المقاومات شكل (٢-١٦) هو عكس اتجاه تدريج التيار، بمعنى أن أقصى انحراف يقابل مقاومة منعدمة (عند تلامس طرفى الاختبار). وكلما زادت المقاومة قل الانحراف. ويلاحظ أيضاً أن أقسام التدريج ليست متساوية، حيث تتباعد فى الجهة اليمنى من التدريج، وتتقارب فى الجهة اليسرى.

$R_x(\Omega)$	$I\mu A$
0	400
3750	200
11250	100
∞	0

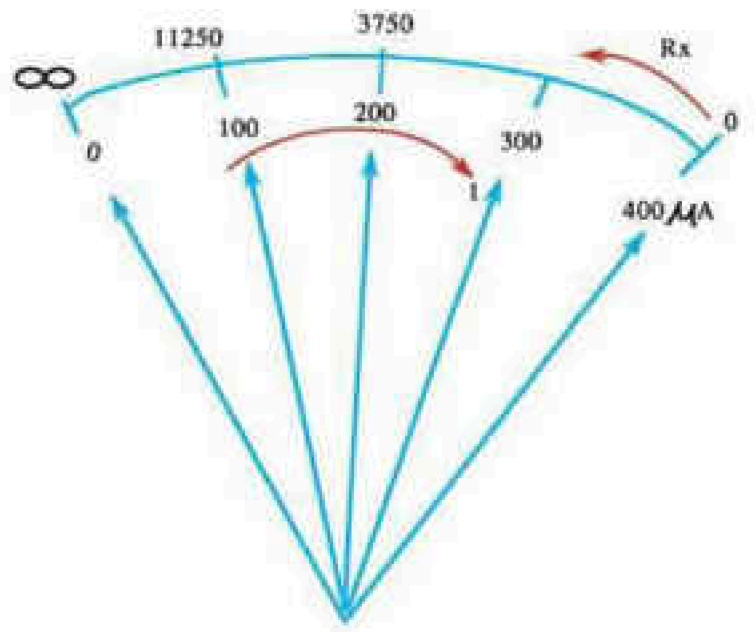

شكل (٢-١٦)
تدريج الأوميتر

هذه الأنواع من أجهزة القياس والتى تعتمد على قراءة مؤشر تسمى أجهزة تناظرية Analog ومنها أجهزة تقيس الجهد والتيار والمقاومة Multimeter (شكل ٢-١٧). ويوجد نوع آخر من الأجهزة يعتمد على قراءة أعداد رقمية تدل على قيمة الجهد أو التيار أو المقاومة على شاشة صغيرة بدون مؤشر، وتسمى هذه الأجهزة الأجهزة الرقمية (شكل ٢-١٨).

شكل (٢-١٧)

جهاز قياس تناظرى

شكل (٢-١٨)

جهاز قياس رقمى

تلخيص

التعاريف والمفاهيم الاساسية :

- يتولد مجال مغناطيسى حول سلك يمر به تيار كهربى.
- تزداد كثافة الفيض المغناطيسى الناشىء عن تيار كهربى يمر فى سلك مستقيم :
  (أ) بالإقتراب من السلك.
  (ب) بزيادة شدة التيار الكهربى.
- يمكن تعيين إتجاه المجال المغناطيسى الناشىء عن تيار كهربى يمر فى سلك مستقيم باستخدام قاعدة اليد اليمنى لأمبير.
- المجال المغناطيسى الناشىء عن مرور تيار كهربى فى سلك على شكل حلقة دائرية يشبه الى حد كبير المجال المغناطيسى لمغناطيس قصير.
- تتوقف كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز ملف دائرى يمر به تيار كهربى على :
  (أ) عدد لفات الملف الدائرى.
  (ب) شدة التيار المار فى الملف الدائرى.
  (جـ) نصف قطر الملف الدائرى.
- يتعين إتجاه المجال المغناطيسى عند مركز ملف دائرى يمر به تيار كهربى باستخدام قاعدة بريمة اليد اليمنى.
- المجال المغناطيسى الناشىء عن مرور تيار كهربى فى سلك ملفوف لفاً حلزونياً يشبه الى حد كبير المجال المغناطيسى لقضيب مغناطيسى.
- تتوقف كثافة الفيض المغناطيسى عند اى نقطة على المحور داخل الملف اللولبى الذى يمر به تيار كهربى على كل من :
  (أ) شدة التيار المار.
  (ب) عدد اللفات فى وحدة الأطوال.
- لتعيين قطبية الملف اللولبى الذى يمر به تيار كهربى تستخدم قاعدة البريمة اليمنى.
- وحدة كثافة الفيض المغناطيسى Web / m^2 ، او Tesla ، او N/Am

- العوامل التى تتوقف عليها القوة التى يؤثر بها مجال مغناطيسى على سلك يمر به تيار كهربى موضوع فى المجال هى :

(أ) طول السلك. (ب) شدة التيار.

(جـ) كثافة الفيض المغناطيسى.

(د) الزاوية المحصورة بين السلك واتجاه المجال المغناطيسى.

- الجلفانومتر ذو الملف المتحرك : جهاز يستخدم للاستدلال على وجود تيارات ضعيفة جداً فى دائرة ما وقياس شدتها وتحديد إتجاهها.
- تعتمد فكرة الجلفانومتر ذو الملف المتحرك على عزم الازدواج المؤثر فى ملف قابل للحركة فى مجال مغناطيسى.
- حساسية الجلفانومتر تقاس بزاوية إنحراف مؤشره عند مرور تيار فى ملفه شدته الوحدة.
- الأميتر : جهاز يستخدم بعد معايرة تدريجه لقياس شدة التيار المار فى دائرة مباشرة، وهو أساساً جلفانومتر ذو ملف متحرك.
- لزيادة مدى الجلفانومتر توصل مقاومة صغيرة جداً. تسمى مجزىء التيار على التوازى مع ملفه.
- مقاومة الأميتر (مع مجزىء التيار) صغيرة جداً. ولذلك لا تؤثر تأثيرا ملحوظا فى تيار الدائرة عند توصيله على التوالى فيها.
- الفولتميتر : جهاز يستخدم لقياس فروق الجهد عبر أى نقطتين فى دائرة كهربية وهو أساساً جلفانومتر ذو ملف متحرك يوصل مع ملفه على التوالى مقاومة كبيرة جداً تسمى المقاومة المضاعفة للجهد.
- نظراً لكبر مقاومة الفولتميتر فإنه لا يسحب تياراً يذكر من الدائرة الأصلية عند توصيله على التوازى مع جزء الدائرة المطلوب قياس فرق الجهد عليه.
- الأوميتر : جهاز يستخدم لقياس قيمة مقاومة مجهولة.
- الأوميتر هو ميكرو أميتر يوصل على التوالى مع مقاومة ثابتة واخرى متغيرة وعمود جاف قوته الدافعة 1.5V ، فينحرف مؤشره إلى نهاية التدريج إذا تلامس طرفاه بدون مقاومة. وإذا ادخلت مقاومة بين طرفيه تقل شدة التيار ويقل إنحراف موشره، وهو معاير لقراءة قيمة المقاومة مباشرة.

القوانين والعلاقات الهامة :

- تتعين كثافة الفيض المغناطيسى B عند نقطة بعدها العمودى d متر عن سلك مستقيم يمر به تيار شدته I أمبير من العلاقة ، $B = \frac{\mu I}{2\pi d}$ weber/m^2 (or Tesla)

- تتعين كثافة الفيض المغناطيسى عند مركز ملف دائرى نصف قطره r وشدة التيار I المار فيه وعدد لفاته N من العلاقة ،

$$B = \frac{\mu N I}{2r} \text{ (Tesla)}$$

- تتعين كثافة الفيض المغناطيسى عند أى نقطة على المحور داخل ملف لولبى عدد لفاته N وطوله ℓ ويمر به تياركهربى B من العلاقة ،

$$B = \frac{\mu I N}{\ell} \text{ (Tesla)}$$

- تتعين القوة المؤثرة على سلك طوله ℓ يحمل تياراً كهربياً I وموضوعاً فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه B من العلاقة ،

$$F = B I \ell \sin\theta$$

حيث θ هى الزاوية المحصورة بين السلك واتجاه المجال المغناطيسى.

- يعطى عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل مساحة وجهه A وعدد لفاته N يمر به تيار كهربى I موضوع موازيا لمجال مغناطيسى كثافة فيضه B بالعلاقة.

$$\tau = B I A N = \overrightarrow{m}_d B \quad Nm$$

حيث $\overrightarrow{m}_d = I A N$ هو عزم ثنائي القطب المغناطيسى عموديا على مستوى الملف.

- تتعين مقاومة مجزىء التيار فى الأميتر من العلاقة $R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$ ، حيث R_s مقاومة مجزىء التيار، I_g اقصى تيار يتحمله ملف الجلفانومتر، R_g مقاومة ملف الجلفانومتر، I شدة التيار الكلية.

- تتعين المقاومة المضاعفة للجهد فى الفولتميتر من العلاقة $R_m = \frac{V - V_g}{I_g}$

حيث R_m المقاومة المضاعفة للجهد، V الجهد الكلى ، V_g فرق الجهد على ملف الجهاز، I_g شدة التيار التى تلزم لجعل مؤشر الجلفانومتر ينحرف إلى نهاية التدريج.

أسئلة وتمارين

أولا: أسئلة المقال

١- ما هى العوامل التى تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسى فى كل حالة من الحالات الآتية :

(أ) حول سلك مستقيم يمر به تيار كهربى.

(ب) عند مركز ملف دائرى يمر به تيار كهربى.

(جـ) عند أى نقطة على المحور داخل الملف اللولبى الذى يمر به تيار كهربى.

٢- ما هى العوامل التى تتوقف عليها القوة التى يؤثر بها مجال مغناطيسى على سلك يمر به تيار كهربى موضوع عمودياً على اتجاه المجال ؟

٣- اثبت أن القوة التى يؤثر بها مجال مغناطيسى كثافة فيضه B على سلك مستقيم طوله ℓ يمر به تيار كهربى I موضوع عمودياً على اتجاه المجال تتعين من العلاقة.

$$F = B I \ell$$

٤- اثبت أن عزم الأزدواج المؤثر على ملف عدد لفاته N ومساحة مقطعة A يمر به تيار كهربى شدته I موضوع موازياً لمجال مغناطيسى منتظم كثافه فيضه B تعطى من العلاقة.

$$\tau = B I A N$$

٥ - صف مع الرسم تركيب الجلفانومتر الحساس موضحاً فكرة عمله.

٦ - اشرح كيف يمكن تحويل الجلفانومتر الحساس إلى أميتر مع استنتاج العلاقة المطلوبة.

٧ - اشرح كيف يمكن تحويل الجلفانومتر الحساس إلى فولتميتر مع استنتاج العلاقة المستخدمة.

٨ - علل لما ياتى :

(أ) وجود اسطوانة من الحديد المطاوع داخل ملف الجلفانومتر.

(ب) يتصل ملف الجلفانومتر ذى الملف المتحرك من أسفل بسلك زنبركى.

(جـ) عند استخدام الجلفانومتر ذى الملف المتحرك كفولتميتر توصل مقاومة كبيرة على التوالى مع ملف الجلفانومتر.

(د) يدمج الأميتر على التوالى فى الدائرة بينما يدمج الفولتميتر على التوازى.

(هـ) توصل مقاومة عيارية بالأوميتر.

(و) يجب أن تكون القوة الدافعة الكهربية للعمود المتصل بالأوميتر ثابتة.

٩ - ماذا يقصد بكل من :

المقاومة المضاعفة للجهد - مجزىء التيار.

وما فائدة كل منهما ؟ استنبط القانون الخاص بكل منهما.

١٠ - اشرح كيف يمكنك استخدام الجلفانومتر ذى الملف المتحرك فى قياس كل من شدة التيار الكهربى - القوة الدافعة الكهربية - المقاومة الكهربية.

ثانيا: المسائل

١ - ملف مساحة مقطعه $0.2m^2$ وضع عموديا على خطوط فيض مغناطيسى منتظم كثافته $0.04 Weber/m^2$ احسب الفيض المغناطيسى الذى يمر خلال الملف.
.(0.008 Weber)

٢ - سلك طوله 10 cm يمر به تيار شدته 5A وضع فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 1 Tesla. احسب القوة المؤثرة على السلك عندما يكون :

(أ) السلك فى وضع عمودى على المجال المغناطيسى (0.5 N)

(ب) السلك يصنع زاوية $45°$ مع المجال. (0.356 N)

(جـ) السلك مواز لخطوط المجال المغناطيسى (صفر)

٣ - سلك مستقيم قطره 2 mm يمر به تيار شدته 5A احسب كثافة الفيض المغناطيسى على بعد 0.2 m (5×10^{-6} Tesla)

٤- ملف دائرى نصف قطره 0.1m يمر به تيار شدته 10A احسب كثافة الفيض المغناطيسى عند مركزه (علما بان الملف يتكون من لفة واحدة) .

($2 \pi \times 10^{-5}$ Tesla)

٥- ملف لولبى طوله 50cm عدد لفاته 4000 لفة يمر به تيار شدته 2A احسب كثافة الفيض المغناطيسى عند نقطة بداخله وعلى محوره. (0.02Tesla)

٦- ملف مستطيل طوله 12cm وعرضه 10cm وعدد لفاته 50 لفة يمر به تيار شدته 3A وضع فى مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيض 0.4 Tesla احسب العزم المغناطيسى المؤثر عليه عندما يكون مستوى الملف موازيا للمجال (0.72Nm)

٧- جلفانومتر مساحة مقطع ملفه $(12 \times 5)\ cm^2$ معلق فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 0.1 Tesla فإذا كان عدد لفاته 600 لفة احسب شدة التيار اللازم لتوليد عزم ازدواج قدره 1Nm

(2.78 A)

٨- ملف عدد لفاته 500 لفة يمر به تيار شدته 10A وضع فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 0.25Tesla ، فإذا كانت مساحة مقطعه $0.2m^2$ احسب عزم الأزدواج المؤثر عليه عندما تكون الزاوية بين العمودى على الملف والمجال 30°

(125 Nm)

٩ - ملف أميتر لا يتحمل تياراً أكبر من 40 mA فإذا كانت مقاومة ملفه 0.5 Ω يراد استخدامه لقياس تيار شدته 1A كم تكون مقاومة مجزىء التيار اللازم لذلك؟

(0.021 Ω)

١٠ - جلفانومتر يمر به تيار شدته 0.02A لينحرف مؤشره إلى نهاية التدريج، وعندئذ يكون الفرق فى الجهد بين طرفيه 5V ،كم تكون قيمة المقاومة المضاعفة للجهد التى تجعله صالحاً لقياس فرق جهد قدره 150V ؟

(7250 Ω)

١١- فولتميتر معد لقراءة 150V عند انحراف مؤشره إلى نهايته، فإذا كانت مقاومة ملفه 50Ω ، وكانت شدة التيار المار فيه 4×10^{-4} A ، احسب قيمة المقاومة المضاعفة للجهد اللازمة لذلك.

(374950 Ω)

١٢- جلفانومتر مقاومة ملفه 0.1Ω ويقرأ عند نهاية تدريجه تياراً شدته 5A أردنا زيادة قراءته بمقدار 10 أمثال. ما قيمة مقاومة مجزئ التيار اللازمة؟

$(0.01\ \Omega)$

١٣- أميتر مقاومته $30\ \Omega$ احسب قيمة مقاومة مجزئ التيار اللازم لإنقاص حساسية الجهاز إلى الثلث . وما مقدار المقاومة الكلية المكافئة للأميتر والمجزئ حينئذ؟

$(15\ \Omega\ ,\ 10\ \Omega)$

١٤- جلفانومتر مقاومته $54\ \Omega$ إذا وصل بمجزئ للتيار (أ) يمر في الجلفانومتر 0.1 من التيار الكلى، أما إذا وصل بمجزئ آخر (ب) فإن التيار الذى يمر فيه يصبح 0.12 من التيار الكلى، اوجد مقدار كل من المقاومتين (أ) ، (ب).

$(6\ \Omega\ ،\ 7.63\ \Omega)$

١٥- جلفانومتر ذو ملف متحرك مقاومته $50\ \Omega$ ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عندما يمر به تيار شدته 0.5A كيف يمكن تحويله بحيث يقيس :

(أ) فروق فى الجهد اقصاها 200V (توصل مقاومة $350\ \Omega$ على التوالى).

(ب) تيار كهربى شدته 2A (توصل مقاومة $16.6\ \Omega$ على التوازى).

١٦- مللى أميتر مقاومته $5\ \Omega$ أقصى تيار يتحمله ملفه 15 mA يراد تحويله إلى أوميتر باستخدام عمود قوته الدافعة الكهربية 1.5 V ومقاومته الداخلية $1\ \Omega$ ، احسب قيمة المقاومة العيارية اللازمة والمقاومة الخارجية التى تجعل مؤشره ينحرف إلى 10mA وكذلك شدة التيار المار به إذا وصل بمقاومة خارجية مقدارها $400\ \Omega$

$(3\ mA\ ،\ 50\ \Omega\ ،\ 94\ \Omega)$

الكهربية التيارية والكهرومغناطيسية

الوحدة الأولى

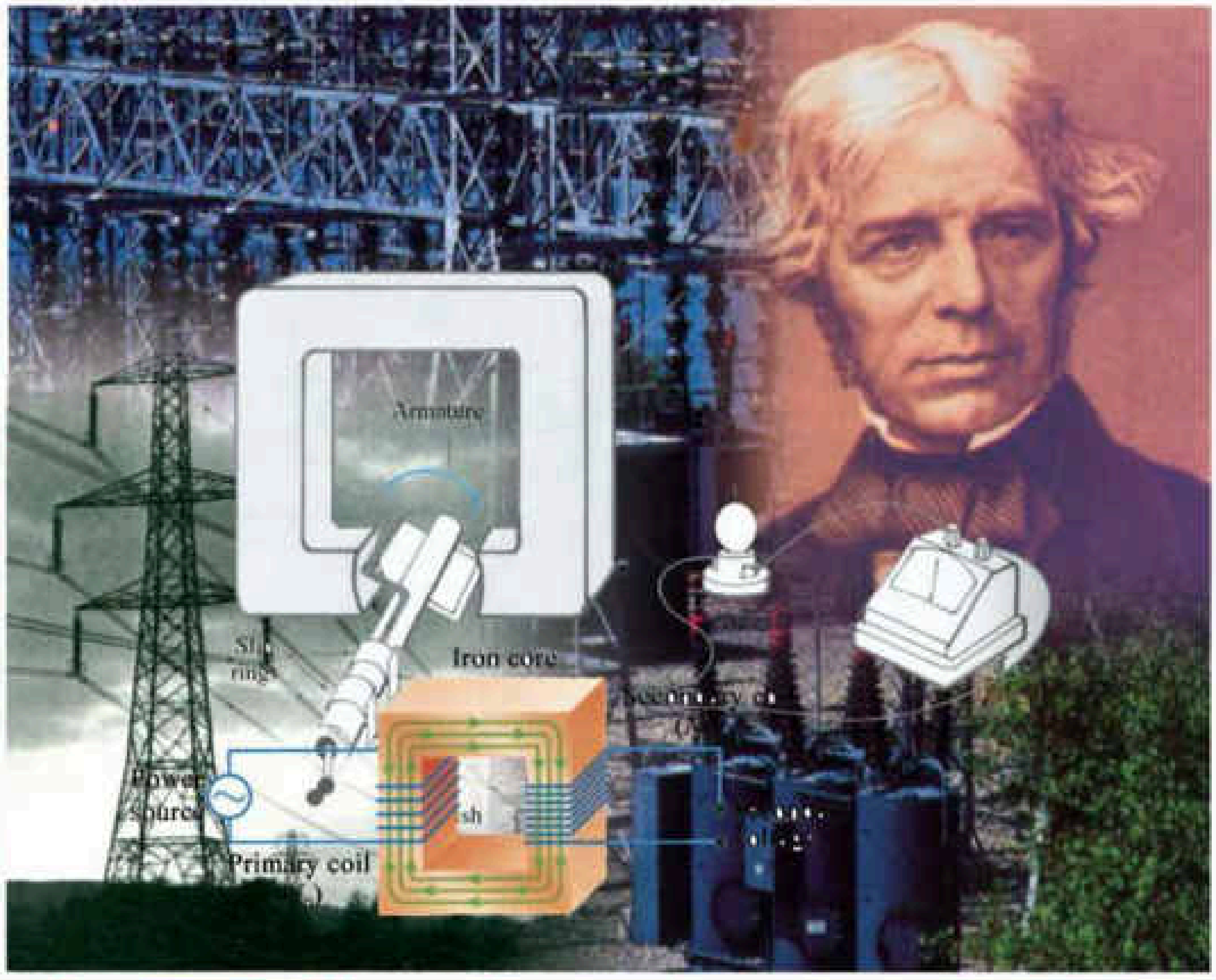

الفصل الثالث : الحث الكهرومغناطيسى

الفصل الثالث
الحث الكهرومغناطيسى

مقدمة :

رأينا أن مرور تيار كهربى فى موصل يسبب مجالاً مغناطيسياً. وبمجرد اكتشاف أورستد **Oersted** للارتباط بين المجالات الكهربية والمغناطيسية، ظهر تساؤل: هل من الممكن أن يولد مجال مغناطيسى تيارا كهربيا ؟، وهو ما أجاب عليه فاراداى **Faraday** فى أحد أعظم الانتصارات فى الفيزياء، وهو اكتشاف الحث الكهرومغناطيسى **Electromagnetic Induction**، الذى تبنى عليه فكرة عمل وتشغيل معظم الأجهزة الكهربية كالمولدات والمحولات الكهربية.

تجربة فاراداى :

قام فاراداى بإعداد ملف من سلك من النحاس، لفاته معزولة عن بعضها البعض، وعندما انتهى من إعداده، قام بتوصيل طرفيه بجلفانومتر حساس صفر تدريجه فى المنتصف شكل (٣ - ١). وعندما أدخل فاراداى مغناطيسا فى الملف، لاحظ أثناء ادخاله أن مؤشر الجلفانومتر ينحرف انحرافا لحظيا فى اتجاه معين، وعندما أخرج فاراداى المغناطيس من الملف لاحظ أثناء اخراجه أن مؤشر الجلفانومتر ينحرف فى الاتجاه المضاد. هذه الظاهرة أطلق عليها اسم "الحث الكهرومغناطيسى". حيث تتولد قوة دافعة كهربية مستحثة، Induced emf وكذلك يتولد تيار كهربى

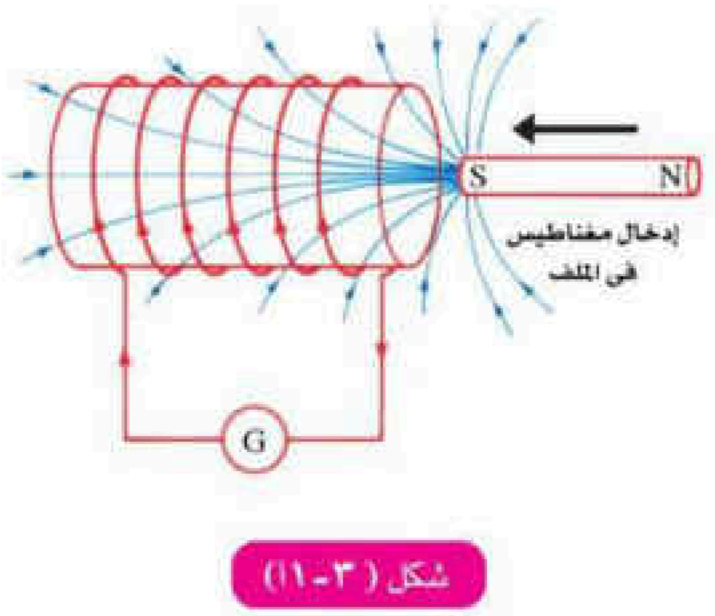

شكل (٣-١أ)

عند دخول المغناطيس

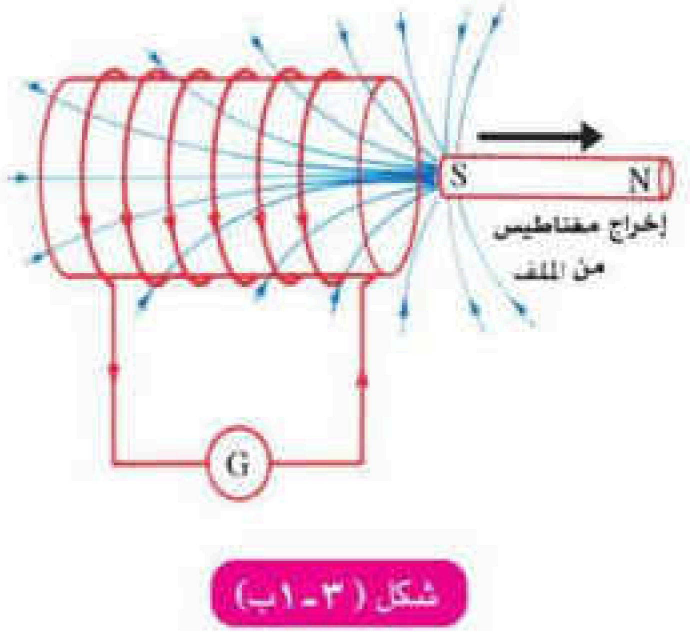

شكل (٣-١ب)

عند خروج المغناطيس

مستحث فى الملف أثناء ادخال المغناطيس فى الملف أو اخراجه منه، بحيث يكون رد الفعل فى إتجاه يعارض الفعل، فإن كان المغناطيس يدخل فإن المجال المغناطيسى المستحث يعمل على مقاومة الإدخال، وإن كان المغناطيس يخرج فإن المجال المغناطيسى المستحث يعمل على استبقاء المغناطيس أو جذبه للداخل.

وبعد تفكير توصل فاراداى إلى أن القوة الدافعة الكهربية المستحثة وكذلك التيار الكهربى المستحث يتولدان فى الدائرة كنتيجة لقطع لفات السلك خطوط الفيض المغناطيسى أثناء حركة المغناطيس.

قانونا فاراداى

ومن خلال تجارب عديدة أمكن لفاراداى استخلاص ما يلى :

١ - الحركة النسبية بين الموصل والمجال المغناطيسى الذى يتغير فيها المعدل الزمنى الذى يقطع به الموصل خطوط الفيض تولد قوة دافعة مستحثة فى الموصل. ويتوقف اتجاهها على إتجاه حركة الموصل.

٢ - يتناسب مقدار القوة الدافعة المستحثة طردياً مع المعدل الزمنى الذى يقطع به الموصل خطوط الفيض. أى أن :

$$emf \propto \frac{\Delta \phi_m}{\Delta t}$$

حيث emf متوسط القوة الدافعة المستحثة ، $\Delta \phi_m$ التغير فى خطوط الفيض المقطوعة خلال الزمن Δt

٣ - مقدار القوة الدافعة المستحثة يتناسب طردياً مع عدد لفات الملف الذى يقطع خطوط الفيض أى أن :

$$emf \propto N$$

وبالتالى يمكن بتحليل النتائج السابقة استنتاج العلاقة :

$$emf = -N \frac{\Delta \phi_m}{\Delta t} \qquad (١-٣)$$

وهو ما يعرف بقانون فاراداى للحث الكهرومغناطيسى.

تدل الاشارة السالبة فى هذا القانون على أن اتجاه القوة الدافعة المستحثة (وأيضاً اتجاه التيار المستحث) يعاكس التغير المسبب له. وهو ما يعرف بقاعدة لنز **Lenz's Rule**

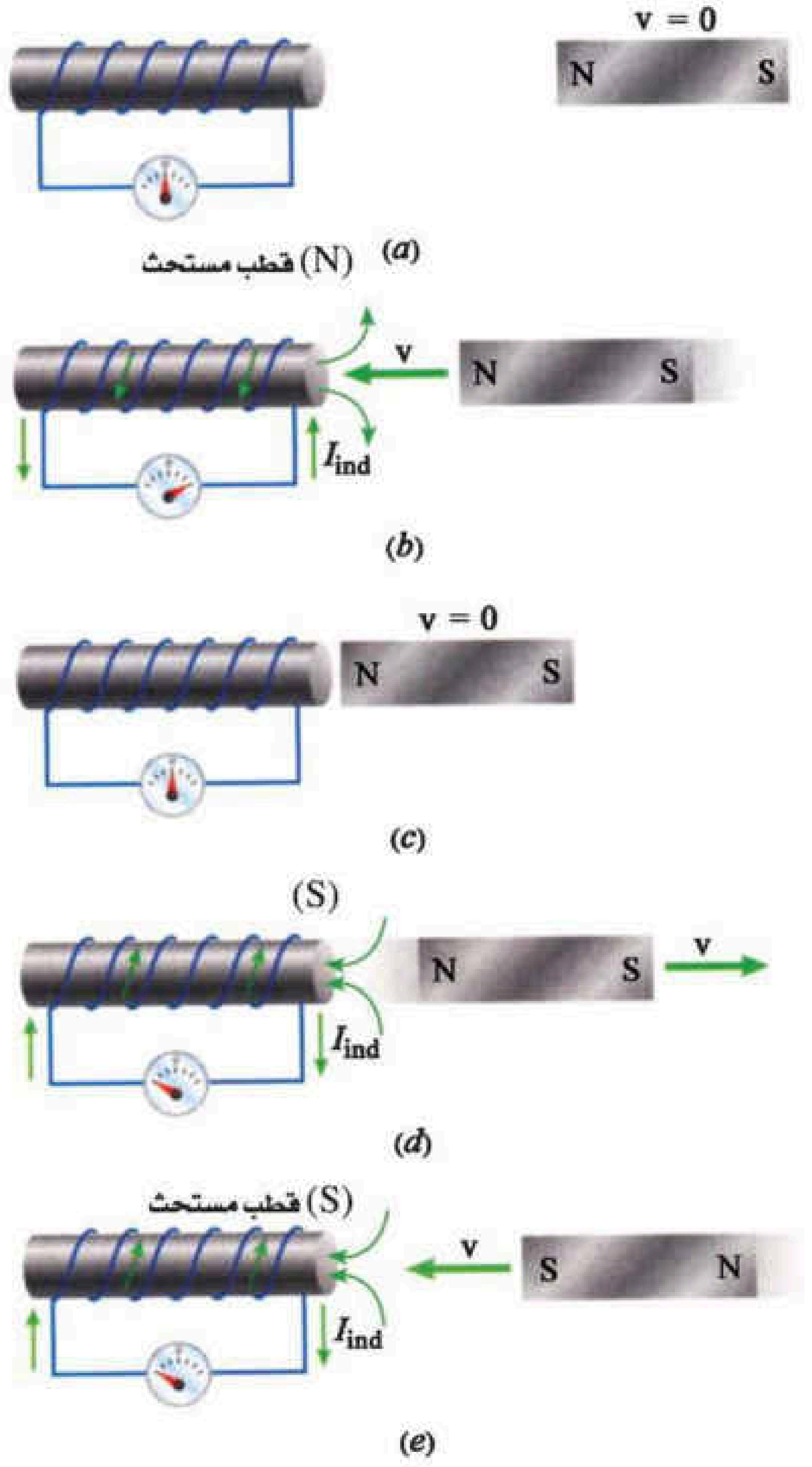

شكل (٣-٢)

قاعدة لنز

قاعدة لنز Lenz's Rule :

تنص قاعدة لنز على ما يلى :

يكون اتجاه التيار الكهربى المستحث بحيث يعاكس التغير المسبب له.

ويوضح شكل (٣-٢) تطبيقاً مباشراً لقاعدة لنز. فعند تقريب القطب الشمالى للمغناطيس من الملف، يمر التيار الكهربى المستحث المتولد فى الملف فى اتجاه بحيث يكون قطباً شمالياً عند طرف الملف المواجه للقطب الشمالى للمغناطيس. فتعمل قوة التنافر بين القطبين المتشابهين على مقاومة حركة تقريب هذا القطب.

وعند إبعاد القطب الشمالى للمغناطيس عن الملف يكون اتجاه التيار المستحث المتولد فى الملف فى اتجاه بحيث يكون قطباً جنوبياً. فتعمل قوة التجاذب بين القطبين المختلفين (شمالى وجنوبى) على الاحتفاظ بالمغناطيس، أى مقاومة حركة إبعاد القطب المؤثر.

اتجاه التيار المستحث فى سلك مستقيم :

بين فاراداى فى واحدة من تجاربه العديدة أن التيار الكهربى المستحث فى سلك مستقيم يسرى فى إتجاه عمودى على المجال المغناطيسى. وبعد ذلك بعدة سنوات اختار فليمنج هذه التجربة لوضع قاعدة بسيطة تربط بين إتجاه حركة السلك واتجاه المجال واتجاه التيار المستحث. تعرف هذه القاعدة باسم قاعدة اليد اليمنى لفليمنج وهى :

قاعدة اليد اليمنى لفليمنج Fleming's Right Hand Rule:

اجعل أصابع اليد اليمنى الابهام والسبابة والوسطى (ومعه باقى الأصابع) متعامدة على بعضها البعض بحيث تشير السبابة إلى اتجاه المجال والابهام إلى اتجاه الحركة، وعندئذ يشير الأوسط (ومعه باقى الأصابع) إلى اتجاه التيار المستحث (شكل ٣-٣).

شكل (٣-٣)

قاعدة اليد اليمنى لفليمنج

الحث المتبادل Mutual Induction بين ملفين

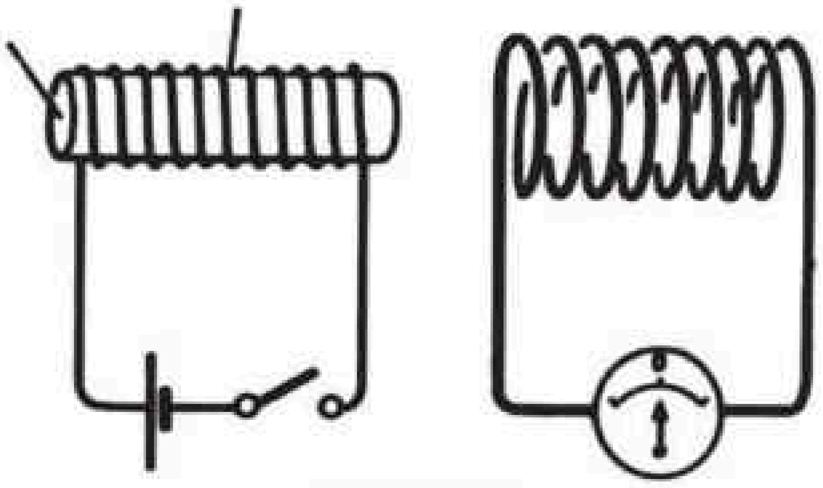

شكل (٣-٤ أ)

أ) فى حالة عدم وجود تيار فى الملف الأول لا توجد قوة دافعة كهربية فى الملف الثانى

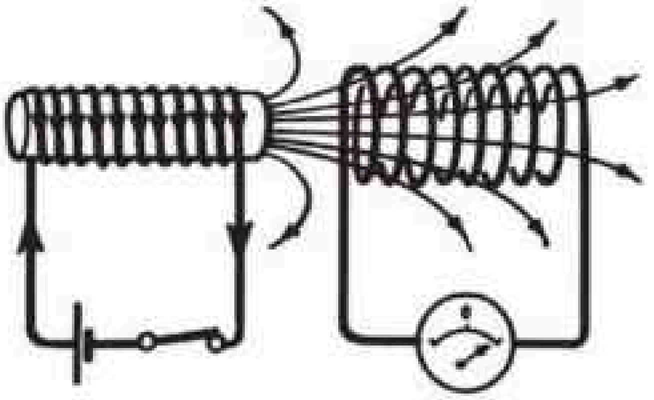

شكل (٣-٤ ب)

ب) لحظة غلق دائرة الملف الأول فإن قوة دافعة كهربية تتولد فى الملف الثانى

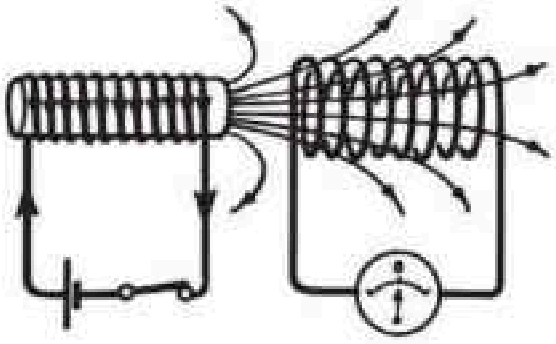

شكل (٣-٤ جـ)

جـ) بعد استقرار الفيض المغناطيسى فإن التيار فى الملف الثانى ينعدم

إذا وضع ملفان أحدهما داخل الآخر أو أحدهما بالقرب من الآخر كما فى شكل (٣-٤) فإن تغير شدة التيار الكهربى فى أحدهما يولد قوة دافعة كهربية مستحثة فى الآخر. وتبعاً لقانون فاراداى، تتناسب القوة الدافعة الكهربية المستحثة مع معدل التغير فى الفيض المغناطيسى المار به. ونظراً لأن الفيض المغناطيسى يتناسب طردياً مع شدة التيار فى الملف الأول. فإن القوة الدافعة الكهربية المستحثة تتناسب مع معدل التغير فى شدة التيار فى الملف الأول.

ولهذا يكون :

$$(emf)_2 \propto \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$$

$$(emf)_2 = -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \qquad (٢-٣)$$

حيث **M** معامل الحث المتبادل بين الملفين. ووحدته تكافىء VsA^{-1} وهو ما يسمى بالهنرى **Henry**. فالهنرى هو وحدة قياس معامل الحث بصفة عامة.

وتدل الاشارة السالبة - كما تقتضى قاعدة - لنز على أن اتجاه القوة الدافعة المستحثة أو اتجاه التيار المستحث يكون بحيث يقاوم التغير المسبب له.

ويتوقف معامل الحث المتبادل بين ملفين على العوامل الآتية :

١ - وجود قلب من الحديد **Core** داخل الملفين.

٢ - حجم وعدد لفات الملفين **Coils**.

٣ - المسافة الفاصلة بينهما.

ويعد المحول الكهربى أوضح مثال للحث المتبادل.

تجربة دراسة الحث المتبادل بين ملفين

ويمكن دراسة الحث المتبادل بين ملفين تجريبياً كما يلى :

يوصل أحد الملفين ببطارية ومفتاح وريوستات. وعندئذ يعرف هذا الملف بالملف الابتدائى. ويوصل الملف الثانى بجلفانومتر حساس، صفره فى المنتصف، ويعرف هذا الملف بالملف الثانوى شكل (٣-٥). ثم نتبع الخطوات التالية:

١ - تقفل دائرة الملف الابتدائى. وبتقريب (أو ادخال) الملف الابتدائى من (أو فى) الملف الثانوى، يلاحظ إنحراف مؤشر الجلفانومتر فى إتجاه معين مما يدل على أن قوة دافعة مستحثة تولدت فى الملف الثانوى، نتيجة لتغير خطوط الفيض المغناطيسى التى تمر بلفات هذا الملف. وعند إبعاد (أو إخراج) الملف الابتدائى عن (أو من) الملف الثانوى، ينحرف مؤشر الجلفانومتر فى اتجاه مضاد.

٢ - يتم ادخال الملف الابتدائى فى الملف الثانوى، وتزاد شدة التيار المار فى الملف الابتدائى، فينحرف مؤشر الجلفانومتر فى الملف الثانوى فى إتجاه معين، وعند إنقاص شدة التيار المار فى الملف الابتدائى ينحرف مؤشر الجلفانومتر فى الإتجاه المضاد. مما يدل على تولد قوة دافعة مستحثة فى الملف الثانوى أثناء زيادة شدة التيار فى الملف الابتدائى أو اثناء إنقاصه.

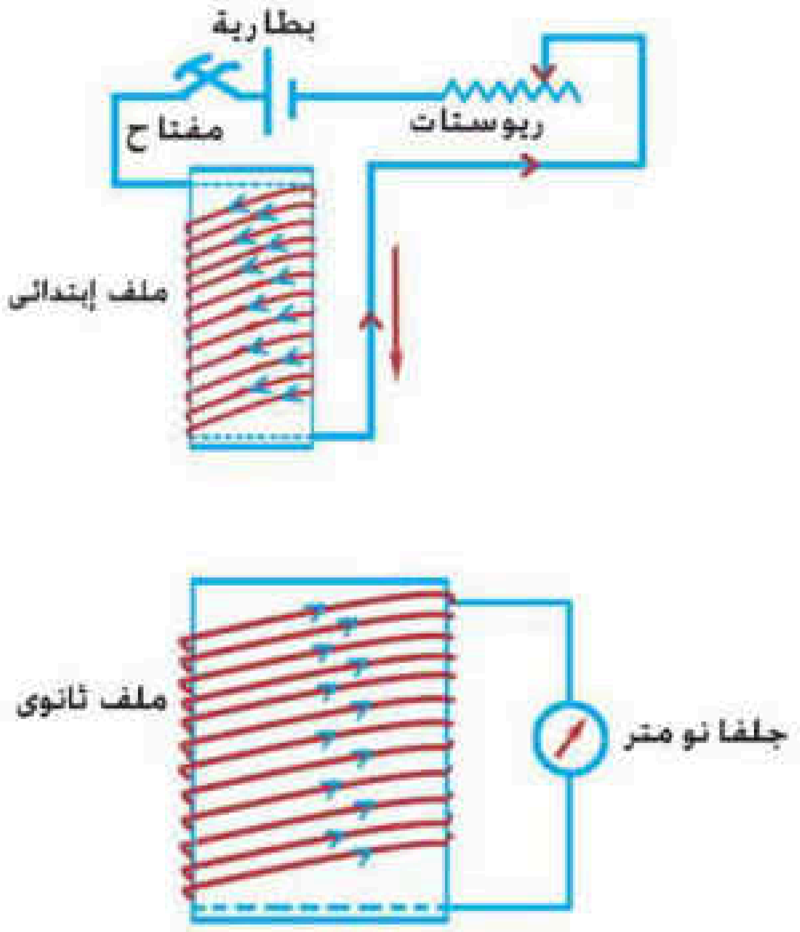

شكل (٣-٥)
دراسة الحث المتبادل بين ملفين

٣ - مع وجود الملف الإبتدائى داخل الملف الثانوى، تقفل دائرة الملف الابتدائى. عندئذ ينحرف مؤشر الجلفانومتر فى إتجاه معين، ثم تفتح دائرة الملف الابتدائى، وعندئذ ينحرف مؤشر الجلفانومتر فى إتجاه مضاد، مما يدل على ان قوة دافعة مستحثة تتولد فى الملف الثانوى أثناء قفل الدائرة أو فتحها. وبتحليل الملاحظات السابقة نجد ما يلى :

١ - ينحرف مؤشر الجلفانومتر فى اتجاه معين فى الحالات الآتية :

أ) أثناء تقريب أو ادخال الملف الابتدائى فى الملف الثانوى.

ب) أثناء زيادة شدة التيار فى الملف الابتدائى.

جـ) عند قفل الدائرة الابتدائية أثناء وجود الملف الابتدائى داخل (أو قرب) الملف الثانوى.

تتولد فى جميع هذه الحالات قوة دافعة كهربية فى الملف الثانوى عند حدوث أى تغير موجب فى الفيض المغناطيسى الذي يقطعه الملف الثانوى. ويكون إتجاه القوة الدافعة الكهربية المستحثة وإتجاه التيار المستحث فى إتجاه عكسى (أى فى عكس اتجاه التيار بالملف الابتدائى)،

حتى يكون المجال المغناطيسى المستحث فى اتجاه مضاد ليقاوم زيادة المجال المغناطيسى المؤثر.

٢ - ينحرف مؤشر الجلفانومتر فى الإتجاه المضاد فى الحالات الآتية :

أ) أثناء إبعاد أو إخراج الملف الابتدائى من الملف الثانوى.

ب) أثناء نقص شدة التيار فى الملف الابتدائى.

جـ) عند فتح الدائرة الابتدائية أثناء وجود الملف الابتدائى داخل (أو قرب) الملف الثانوى.

وهى الحالات التى تتناقص فيها شدة المجال المغناطيسى المؤثر. ويكون اتجاه القوة الدافعة الكهربية المستحثة وإتجاه التيار المستحث فى إتجاه طردى، حتى يكون المجال المغناطيسى الناشىء عنه فى نفس الاتجاه ليقاوم تناقص المجال المغناطيسى المؤثر.

وهذه الملاحظات توضح قاعدة لنز حيث يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يقاوم التغير المسبب له.

الحث الذاتى Self Induction لملف :

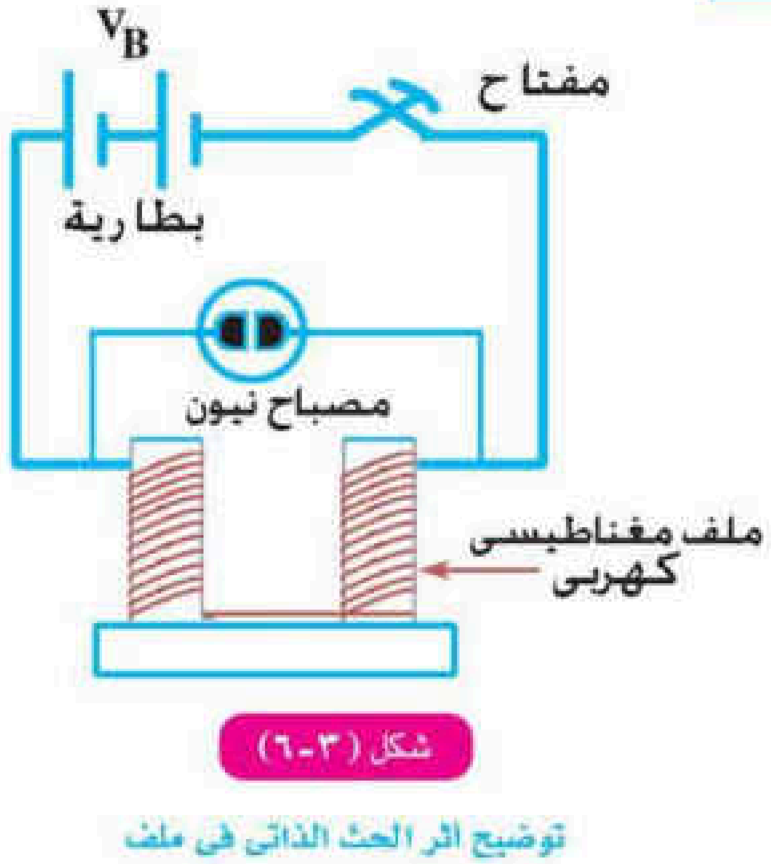

شكل (٣-٦)

توضيح أثر الحث الذاتى فى ملف

يمكن إدراك ما نعنيه بالحث الذاتى لملف بتوصيل ملف مغناطيس كهربى قوى (عدد لفاته كبير) على التوالى مع بطارية ومفتاح ليمر به تيار كهربى كما فى شكل (٣-٦). يتولد عن مرور التيار الكهربى فى الملف مجال مغناطيسى قوى حيث تعمل كل لفة كمغناطيس قصير بحيث تقطع اللفات المجاورة خطوط الفيض المغناطيسى له. عند فتح الدائرة يلاحظ مرور شرر كهربى بين طرفى المفتاح. يفسر هذا بأن قطع التيار الكهربى فى دائرة الملف يؤدى إلى تلاشى المجال المغناطيسى للفاته،

فيتغير المعدل الزمني الذى تقطع به كل لفة خطوط الفيض، فتتولد فيها قوة دافعة مستحثة.

والقوة الدافعة المستحثة فى لفات الملف ككل ناتجة عن الحث الذاتى للملف نفسه.

هذه القوة الدافعة المستحثة الناشئة عن الحث الذاتى للملف عند قطع التيار فيه - أى عند فتح الدائرة - تعمل تبعاً لقاعدة لنز على توليد تيار تاثيرى فى نفس إتجاه التيار الأصلى مما يؤدى إلى ظهور شرر عند طرفى المفتاح.

وعندما يكون عدد لفات الملف كبيراً، تكون القوة الدافعة المستحثة عند قطع التيار emf_1 اكبر كثيراً من القوة الدافعة الكهربية (V_B) للبطارية، وقد تسبب توهج مصباح نيون يوصل على التوازى بين طرفى الملف (يتطلب مصباح النيون لتوهجه جهداً يصل إلى حوالى 180 فولت).

ونظراً لأن القوة الدافعة الكهربية المستحثة تتناسب طردياً مع المعدل الزمنى لتغير الفيض المغناطيسى . الذى يتناسب بدوره مع المعدل الزمنى لتغير التيار فى الملف . فإن القوة الدافعة المتولدة بالحث الذاتى تتناسب طردياً مع المعدل الزمنى لتغير التيار فى الملف اى ان ،

$$(emf)_1 \propto \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$$

$$\therefore (emf)_1 = - L \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \qquad (٣-٣)$$

حيث L ثابت التناسب، ويعرف بمعامل الحث الذاتى للملف. وتدل الإشارة السالبة على أن القوة الدافعة المستحثة تعاكس التغير المسبب لها (قاعدة لنز). ويعبر عن L بالعلاقة

$$L = - \frac{emf}{\Delta I / \Delta t} \qquad (٤-٣)$$

أى أن معامل الحث الذاتى للملف يقدر بالقوة الدافعة الكهربية المستحثة، عندما يكون المعدل الزمنى لتغير التيار يساوى الوحدة (أى عندما يتغير التيار بمقدار أمبير واحد فى الثانية) ويقاس الحث الذاتى لملف بوحدة تسمى الهنرى.

الهنرى Henry :

هو معامل الحث الذاتى لملف حين تتولد قوة دافعة مستحثة تساوى فولت واحد عندما يتغير التيار بمعدل أمبير واحد فى الثانية.

أى أن ،

$$\text{واحد هنرى} = \frac{\text{واحد فولت . ثانية}}{\text{أمبير}}$$

$$1H = Vs/A$$

ويتوقف معامل الحث الذاتي لملف على شكله الهندسي ، وعلى عدد لفاته، وعلى المسافة بين اللفات ؛ أي على طول الملف وعلى نفاذية القلب المغناطيسية .

ومن تطبيقات الحث الذاتي بدء إضاءة المصباح الفلوروسنت باستخدام ملف لولبي معامل حثه الذاتي كبير.

التيارات الدوامية : Eddy Currents

إذا تم تغيير عدد خطوط الفيض المغناطيسى التى تخترق قطعة معدنية، تتولد فيها تيارات مستحثة، تسمى التيارات الدوامية. والتغير فى عدد خطوط الفيض المغناطيسى المقطوعة يتم إما بتحريك القطعة المعدنية فى مجال مغناطيسى ثابت، وإما بتعريض القطعة المعدنية لمجال مغناطيسى متغير، وليكن المجال المغناطيسى الناشىء عن تيار متردد.

ويستفاد من التيارات الدوامية فى صهر الفلزات فيما يسمى بأفران الحث **Induction Furnaces**.

القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى سلك مستقيم متحرك :

إذا وضع سلك طوله ℓ عموديا على مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه **B** (اتجاهه

عمودى على الورقة إلى الداخل) (شكل ٣-٧)، وتم تحريك السلك فى اتجاه عمودى على المجال بسرعة v، بحيث أزيح مسافة قدرها Δx فى زمن قدره Δt، فإن التغير في المساحة يكون:-

$$\Delta A = \ell \Delta x$$

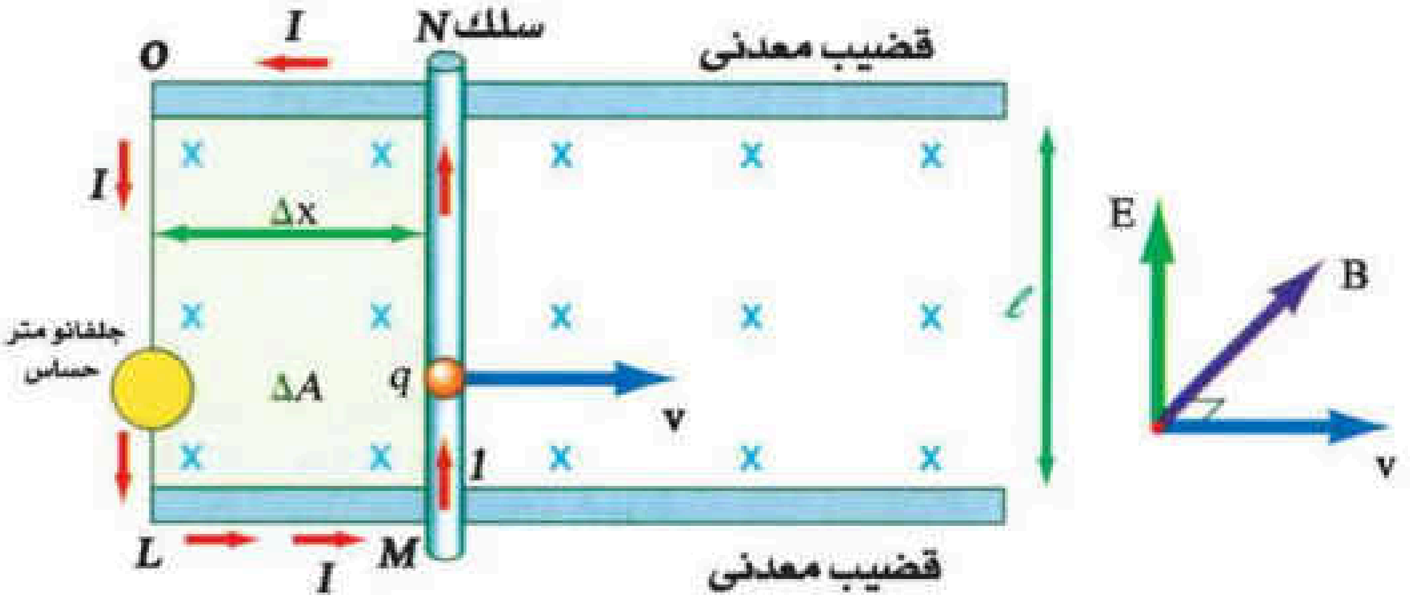

شكل (٣-٧)
توليد e.m.f مستحثة فى سلك مستقيم

ويكون التغير فى الفيض هو :

$$\Delta \phi_m = B \Delta A = B \ell \Delta x$$

وتتعين القوة الدافعة الكهربية عندئذ من العلاقة :

$$emf = -\frac{\Delta \phi_m}{\Delta t}$$

$$emf = -\frac{B \ell \Delta x}{\Delta t} = -B \ell v$$

حيث v هى السرعة التى يتحرك بها السلك. والإشارة السالبة لمراعاة قاعدة لنز.

وبالتالى يكون مقدار القوة الدافعة هى :

$$emf = B\ell v \qquad (٣-٥)$$

وإذا كانت الزاوية بين إتجاه السرعة التى يتحرك بها السلك واتجاه كثافة الفيض هى θ فإن :

$$emf = B\ell v \sin\theta \qquad (٣-٦)$$

دينامو التيار المتردد (المولد الكهربى) :

المولد الكهربى أو الدينامو AC Generator - Alternator - Dynamo هو وسيلة أو جهاز لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية، عندما يدور ملفه فى مجال مغناطيسى. ويمكن نقل التيار المستحث بواسطة أسلاك لمسافات طويلة.

ويتركب المولد الكهربى البسيط كما فى الشكل (٣-٨) من أجزاء أربعة هى :

(أ) المغناطيس الثابت Field Magnet

(ب) الملف Armature (Loop)

(جـ) حلقتا انزلاق Slips

(د) فرشتان Brushes

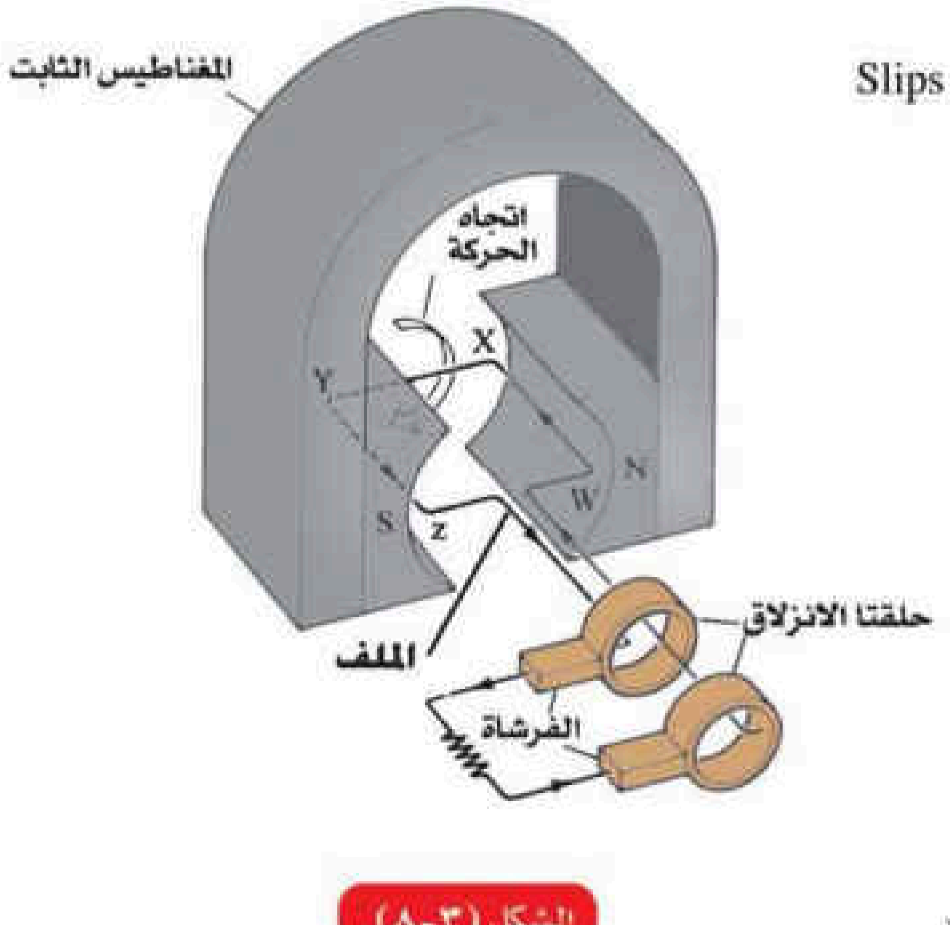

الشكل (٣-٨)

رسم مبسط للدينامو أى مولد التيار المتردد

يمكن أن يكون المغناطيس الثابت مغناطيسا دائما أو مغناطيسا كهربيا. والملف إما أن يكون ملفا من لفة واحدة، أو عدة لفات، بين قطبى المغناطيس وتتصل بنهايتيه حلقتان معدنيتان تدوران مع دوران الملف فى المجال المغناطيسى. التيارات المستحثة فى الملف تمر إلى الدائرة الخارجية خلال فرشتين Brushes من الجرافيت، كل منهما تلامس واحدة من الحلقتين المنزلقتين.

والشكل (٣-٩) يمثل دوران الملف بين قطبى المغناطيس وإتجاه التيار المستحث فى لحظة ما.

ناخذ فى الاعتبار الوجه M من الملف الدوار فى أوضاع مختلفة كما فى شكل (٣-٩).

عندما يدور الملف حول محوره فى دائرة نصف قطرها r تكون السرعة الخطية هى :

$$v = \omega r$$

حيث ω السرعة الزاوية وتساوى $(2\pi f)$

حيث f هو التردد. وبالتعويض عن **v** فى العلاقة (6–11) نجد أن :

$$\mathbf{e.m\,f = B\ell\,\omega\,r\sin\theta}$$

حيث θ هى الزاوية بين اتجاه السرعة التي يتحرك بها السلك واتجاه كثافة الفيض. عندما يكون الملف فى الوضع العمودي علي اتجاه الفيض فإن القوة الدافعة المستحثة تكون صفرا.

ومن ثم تكون القوة الدافعة المستحثة الكلية هى :

$$emf = 2B\,\ell\,\omega\,r\sin\theta$$

لكن مساحة وجه الملف (A) هى :

$$A = (\ell)(2r)$$

$$emf = BA\,\omega\sin\theta$$

وعندما يكون عدد لفات الملف **N** تصبح القوة الدافعة المستحثة اللحظية هى :

$$emf = NBA\omega\sin\theta \qquad (٣-٧)$$

ومن هذه العلاقة نتبين ان القوة الدافعة المستحثة تتغير جيبياً (أى بموجب منحنى الجيب Sine Curve) مع الزمن. وهذه الحقيقة موضحة فى الشكل (٣-١٠). فالقوة الدافعة الكهربية المستحثة تتغير من نهاية عظمى موجبة عند $\theta = 90^\circ$، إلى صفر عند $\theta = zero$

وتكون النهاية العظمى للقوة الدافعة

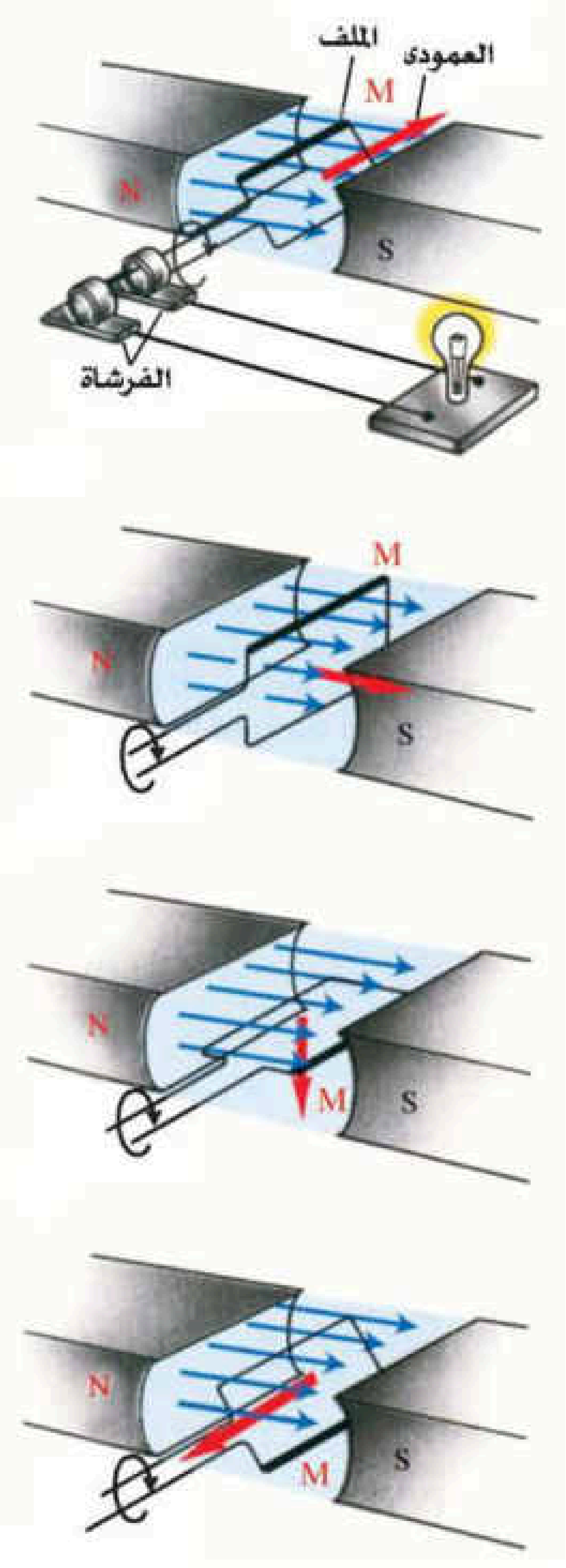

شكل (٣-٩)
تغير التيار المستحث خلال دورة كاملة للملف

المستحثة هي :

(٣-٨) $(emf)_{max} = NBA\,\omega = NBA\,(2\pi f)$ نظراً لأن $(\sin 90^\circ = 1)$، ويمكن تعيين القوة الدافعة المستحثة اللحظية بدلالة النهاية العظمى للقوة الدافعة المستحثة بواسطة العلاقة :

(٣-٩) $emf = (emf)_{max} \sin\theta$

ونظراً لأن $\theta = \omega t = 2\pi f t$

فإن : (٣-١٠) $emf = (emf)_{max} \sin 2\pi f t$

شكل (٣-١٠)
مولد التيار المتردد

ومن هذا الشكل نتبين أن التيار المتولد يغير اتجاهه كل نصف دورة، وأن تغيره يمثله منحنى جيبى (شكل ٣-١٠)، ومنه أيضا يتضح مفهوم التردد f وخلال ذبذبة كاملة تزداد شدة التيار من الصفر إلى نهاية عظمى، ثم تتناقص إلى الصفر، ثم يعكس التيار الكهربى اتجاهه فى الدائرة ويأخذ في الزيادة حتى يصل إلى نهاية عظمى، ثم يأخذ فى التناقص حتى يصل إلى الصفر مرة أخرى. ويقال عندئذ أن التيار قد أتم ذبذبة كاملة. ويكون الملف قد أتم بدوره دورة كاملة. وعدد الذبذبات فى الثانية f هو التردد. ومن المعروف أن تردد التيار المنزلى يساوى 50 ذبذبة فى الثانية.

مثال :

ملف فى مولد كهربى بسيط للتيار المتردد عدد لفاته 100 لفة مساحة مقطع كل منها $0.21 m^2$ يدور الملف بتردد 50 دورة فى الثانية فى مجال مغناطيسى ثابت كثافة فيضه $0.3 Weber/m^2$ ما النهاية العظمى للقوة الدافعة المستحثة وما قيمتها عندما تكون الزاوية بين إتجاه السرعة وكثافة الفيض 30°؟

الحل :

$$(emf)_{max} = NBA\,\omega = NBA\,(2\pi f)$$

$$= 100 \times 10^{-3} \times 0.21 \times 2 \times \frac{22}{7} \times 50 = 6.6\ V$$

النهاية العظمى للقوة الدافعة المستحثة المتولدة تساوى 6.6V

$$emf = (emf)_{max} \sin \theta = 6.6 \times \sin 30 = 6.6 \times \frac{1}{2} = 3.3\ V$$

وينبغى أن نتذكر أن التيار المستحث يتناسب طردياً مع القوة الدافعة المستحثة.

لهذا يكون التيار المستحث اللحظى هو :

$$I = I_{max} \sin (2 \pi f t)$$

ويبلغ التيار المستحث نهايته العظمى عندما تبلغ القوة الدافعة المستحثة نهايتها العظمى وينعدم التيار المستحث عندما تنعدم القوة الدافعة المستحثة.

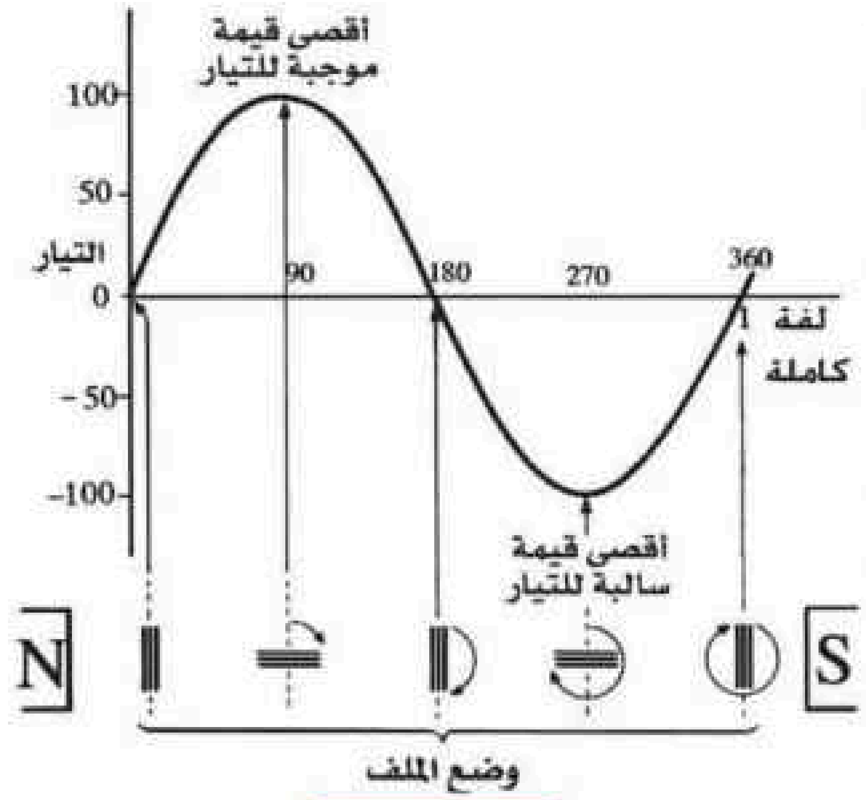

شكل (٣-١٠ب)

العلاقة البيانية لشدة التيار مع زاوية الدوران (المنحنى الجيبى)

القيمة الفعالة للتيار Effective Current

و مما ينبغي الإشارة إليه أن القيمة المتوسطة لتيار متردد تساوي الصفر خلال دورة كاملة. إذ أن مقداره يتغير من (I_{max} إلى I_{max} –) و مع ذلك تستنفذ الطاقة الكهربية كطاقة حرارية نتيجة لحركة الشحنة الكهربية. و يتناسب معدل الطاقة الكهربية المستنفذة طرديا مع مربع شدة التيار.

وافضل طريقة لقياس الشدة الفعالة للتيار المتردد هى إيجاد قيمة التيار الموحد الإتجاه الذى يولد نفس معدل التأثير الحرارى فى مقاومة معينة، أو الذى يولد نفس القدرة التى يولدها التيار المتردد.

هذه القيمة تسمى القيمة الفعالة للتيار I_{eff} وتساوى 0.707 من النهاية العظمى للتيار، أى أن :

$$I_{eff} = 0.707\ I_{max} \qquad (٣ - ١١)$$

وثمة علاقة مماثلة للقوة الدافعة الكهربية الفعالة هى :

$$(emf)_{eff} = 0.707\ (emf)_{max} \qquad (٣ - ١٢)$$

مثال :

إذا كانت شدة التيار الفعالة فى دائرة 10A وفرق الجهد الفعال هو 240 V فما هى النهاية العظمى لكل من التيار وفرق الجهد ؟

الحل :

$$I_{eff} = 0.707\ I_{max}$$

$$10 = 0.707\ I_{max}$$

ومنها

$$I_{max} = \frac{10}{0.707} = 14.14\ A$$

$$V_{eff} = 0.707\ V_{max}$$

$$240 = 0.707\ I_{max}$$

$$V_{max} = \frac{240}{0.707} = 339.5\ V$$

تقويم التيار الكهربى المتردد فى المولد الكهربى :

تتطلب كثير من التطبيقات الكهربية استخدام تيار مستمر DC من مصدر تيار مترددAC، مثل تحضير بعض الفلزات بالتحليل الكهربى لمركباتها باستخدام تيار موحد الاتجاه. كما نحتاج إلى تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر فى شاحن التليفون المحمول. ويقتضى هذا تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر (أى تيار فى إتجاه واحد) فيما يعرف بعملية تقويم التيارRectification. كذلك يمكن تحويل المولد المتردد إلى مولد مستمر DC Generator.

ولهذا الغرض يتم استبدال الحلقتين المعدنيتين بما يسمي «مقوم التيار» Commutator ويتركب مقوم التيار من اسطوانة معدنية جوفاء مشقوقة إلى نصفين 1 ، 2 معزولين تماماً عن بعضهما كما فى الشكل (٣ - ١١). ويلامس نصفى الإسطوانة 1 ، 2 أثناء دورانهما فرشاتان F_1 ، F_2. ويراعى أن

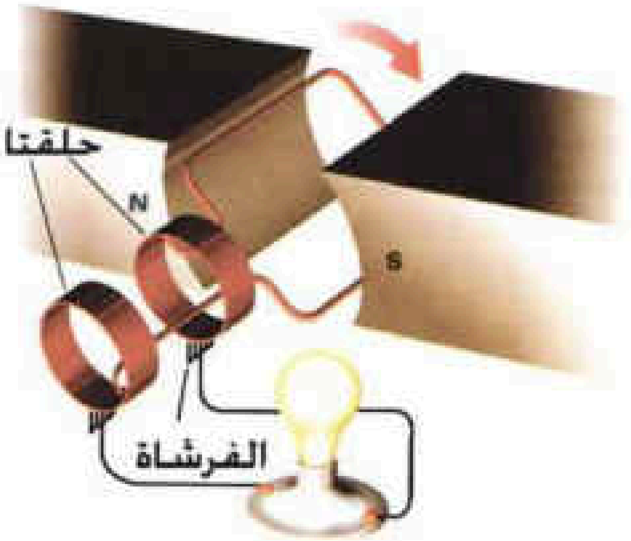

شكل (٣-١١أ)

أ- مولد التيار المتردد

شكل (٣-١١ب)

ب- مولد التيار المستمر

تلامس الفرشاتان الشقين العازلين فى اللحظة التى يكون فيها مستوى الملف عمودياً على خطوط الفيض المغناطيسى، أى فى اللحظة التى تكون فيها القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى الملف صفراً.

ولناخذ فى الإعتبار أن الملف سيبدأ فى الدوران فى الإتجاه المبين بالشكل (٣-١١ج)، وفى خلال النصف الأول من الدورة ستكون الفرشاة F_1 ملامسة لنصف الاسطوانة 1 والفرشاة F_2 ملامسة لنصف الاسطوانة 2، وأن التيار الكهربى سيمر فى الملف فى الإتجاه (WXYZ)، ويترتب على ذلك أن يمر التيار الكهربى فى الدائرة الخارجية من الفرشاة F_1 إلى الفرشاة F_2 خلال النصف الأول من الدورة.

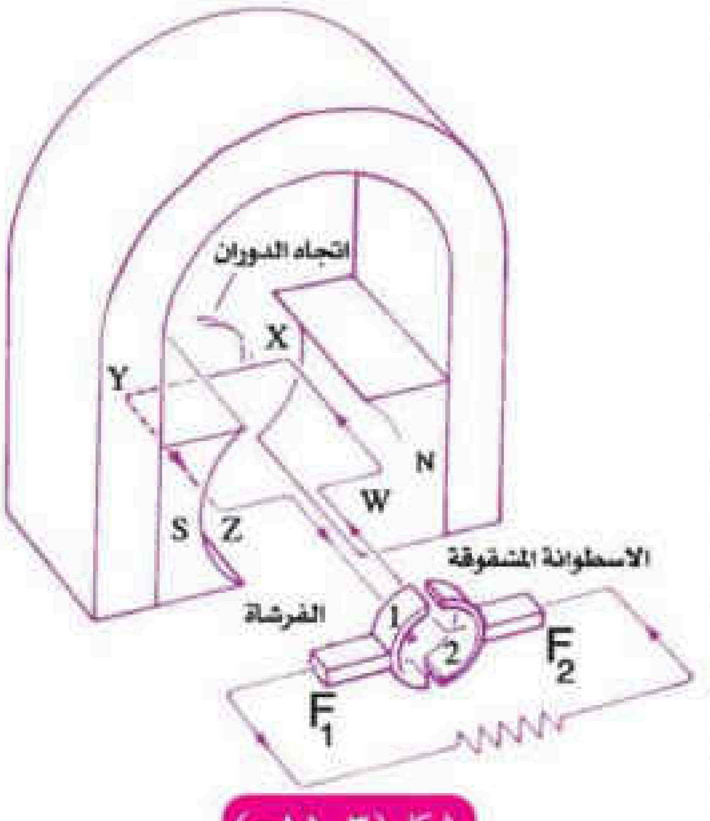

شكل (٣-١١ج)

ب- استخدام الاسطوانة المشقوقة يوحد اتجاه التيار

وفى النصف الثانى من الدورة يعكس التيار الكهربى اتجاهه فى الملف بمعنى أن التيار الكهربى يمر فى الملف فى الإتجاه (ZYXW). وفى نفس الوقت تصبح الفرشاة F_1 ملامسة لنصف الإسطوانة 2. ويمر التيار فى الدائرة الخارجية من الفرشاة F_1 إلى الفرشاة F_2، وهو نفس اتجاهه فى النصف الأول من الدورة. ومع استمرار الدوران تظل الفرشاة F_1 موجبة والفرشاة F_2 سالبة. لذلك يكون التيار الكهربى فى الدائرة

الخارجية موحد الإتجاه دائماً، كما فى الشكل (٣-١١د). ويلاحظ هنا أن القوة الدافعة الكهربية موحدة الاتجاه، لكن مقدارها يتغير من الصفر إلى النهاية العظمى، ثم إلى الصفر كل نصف دورة من دورات الملف.

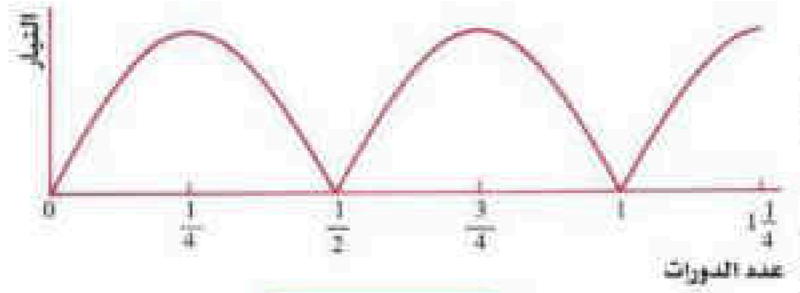

شكل (٣-١١د)

د- منحنى التيار مع زاوية الدوران (منحنى جيبى موحد الاتجاه)

وللحصول على تيار كهربى موحد الاتجاه ثابت الشدة تقريبا تستخدم عدة ملفات بينها زوايا صغيرة، وتستخدم اسطوانة معدنية مجوفة مشقوقة إلى عدد من الأجزاء يساوى ضعف عدد الملفات، فتكون شدة التيار الكهربى المار فى الدائرة الخارجية ثابتة القيمة تقريبا، وبهذه الكيفية يتم الحصول فعليا على مولد ثابت الشدة DC generator (شكل ٣-١٢).

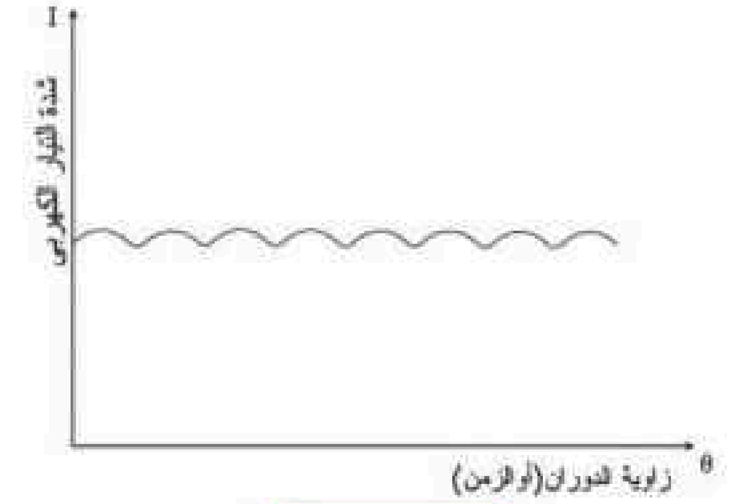

شكل (٣-١٢)

التيار موحد الاتجاه ثابت الشدة تقريباً

المحول الكهربى Transformer :

المحول الكهربى جهاز تعتمد فكرة عمله على الحث المتبادل بين ملفين ويستخدم لرفع الجهد أو خفضه. فالمحولات المستخدمة فى محطات القوى تسمى محولات الجهد العالى وتكون محولات رافعة Up-Converter . والمحولات المستخدمة عند مناطق التوزيع محولات خافضة Down-Converter.

ويتركب المحول الكهربى كما فى الشكل (٣-١٣) من ملفين ابتدائى وثانوى. والملفان ملفوفان حول قلب من الحديد يتكون من شرائح رقيقة معزولة عن بعضها،

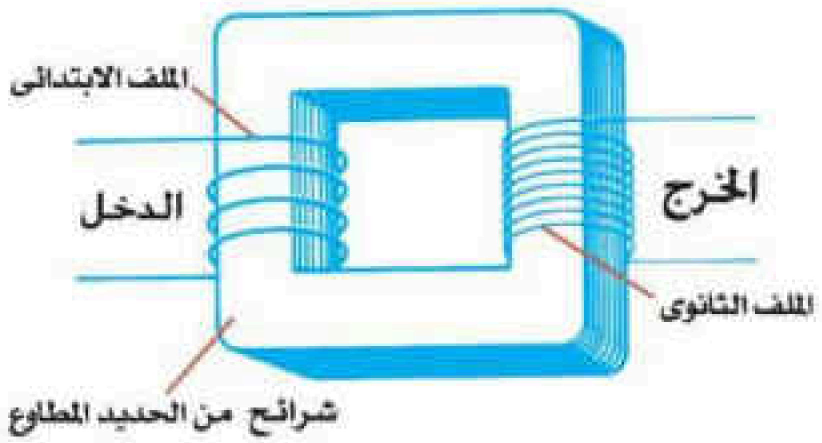

شكل (٣-١٣)

تركيب المحول الرافع

وذلك للحد من التيارات الدوامية. وللحد بالتالى من الطاقة الكهربية المفقودة.

عندما يمر تيار كهربى فى الملف الإبتدائى، فإن مجالاً مغناطيسيا يتولد عنه. أما القلب الحديدى فيعمل على تركيز خطوط فيض هذا المجال لتقطع الملف الثانوى.

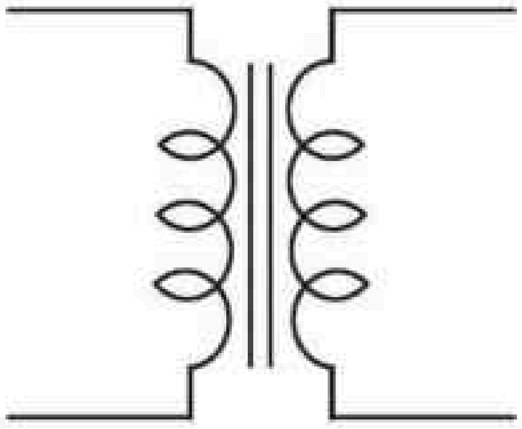

شكل (٣-١٤)
رمز المحول

العلاقة بين القوتين الدافعتين الكهربيتين فى ملفى المحول المثالى:

عندما يوصل الملف الإبتدائى بمصدر جهد متردد، يولد التغير فى المجال المغناطيسى قوة دافعة كهربية مستحثة فى الملف الثانوى لها نفس التردد. وتعين القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى الملف الثانوى من العلاقة:

$$V_s = -N_s \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

حيث N_s عدد لفات الملف الثانوى و $\frac{\Delta \phi}{\Delta t}$ معدل خطوط الفيض المغناطيسى التى تقطعه. كذلك تتولد قوة دافعة كهربية فى الملف الابتدائى وترتبط أيضا بالمعدل الذى يتغير به الفيض. تتزن هذه القوة الدافعة تقريبا مع القوة الدافعة الكهربية للمصدر الخارجى. وقد يستهلك جزء من الجهد داخل مقاومة السلك. وتعمل هذه القوة الدافعة المستحثة علي تحديد قيمة التيار بحيث لا يزداد اكثر من اللازم فيحترق الملف الابتدائي. وتتعين بالتالى من العلاقة :

$$V_p = -N_p \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$$

حيث N_p عدد لفات الملف الابتدائى.

وبفرض عدم وجود فقد فى الفيض المغناطيسى، بحيث يمر الفيض المغناطيسى الناتج باكمله فى الملف الثانوى، يمكننا بقسمة العلاقتين السابقتين الحصول على ما يلى:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \qquad (٣-١٣)$$

وتدلنا هذه العلاقة على كيفية ارتباط القوة الدافعة للملف الثانوى V_s بالقوة الدافعة للملف الابتدائى V_p.

فإذا كان N_s اكبر من N_p، يكون لدينا محول رافع للجهد، حيث تكون القوه الدافعة الكهربية للملف الثانوى اكبر من القوة الدافعة الكهربية للملف الابتدائى. على سبيل المثال إذا كان عدد لفات الملف الثانوى ضعف عدد لفات الملف الابتدائى يكون V_s ضعف V_p.

وإذا كان N_s اقل من N_p يكون لدينا محول خافض للجهد حيث تكون V_s اقل من V_p

العلاقة بين شدتى التيارين فى ملفى المحول :

إذا فرضنا عدم وجود فقد فى الطاقة الكهربية فى المحول، فإن قانون بقاء الطاقة يقتضى ان تكون الطاقة الكهربية المستنفذة فى الملف الابتدائى مساوية للطاقة الكهربية المتولدة فى الملف الثانوى اى ان :

$$V_p I_p t = V_s I_s t$$

ومنها تكون قدرة الدخل Input Power مساوية لقدرة الخرج Ouput Power. اى ان :

$$V_p I_p = V_s I_s$$

$$\therefore \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s} \qquad (٣-١٤)$$

بالاستعانة بالعلاقتين (11 - 11) و (12 - 11) نجد ان :

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s} \qquad (٣-١٥)$$

اى ان شدة التيار فى اى من الملفين تتناسب عكسياً مع عدد لفاته. فمثلاً عندما يكون عدد لفات الملف الثانوى ضعف عدد لفات الملف الابتدائى، فإن شدة تيار الملف الثانوى تساوى نصف شدة تيار الملف الابتدائى.

ومن هنا نتبين أهمية استخدام المحول الرافع للجهد عند محطة التوليد الكهربية، حيث

يتم رفع الجهد إلى قيمة عالية، وتقل شدة التيار بالتالى إلى قيمة منخفضة جداً، فيقل معدل الفقد فى القدرة الذى يساوى I^2R، حيث I شدة التيار الكهربى المار فى الأسلاك والتى مقاومتها R. لذلك إذا أمكننا خفض التيار الكهربى فى أسلاك النقل بواسطة المحول الرافع للجهد إلى $\frac{1}{100}$ مثلاً من شدة تيار الملف الابتدائى له، فإن الطاقة المفقودة تصل إلى $\frac{1}{10000}$ من الطاقة المفقودة إذا ظل التيار الكهربى فى الملف الابتدائى بنفس شدته الأصلية.

وعند مناطق التوزيع تستخدم محولات خافضة للجهد. حيث يكون فرق الجهد على الملف الثانوى 220 ڤولت. وهو جهد التشغيل لمصابيح الإضاءة ومعظم الأجهزة الكهربية المستخدمة فى المنازل.

استخدامات المحول الكهربى :

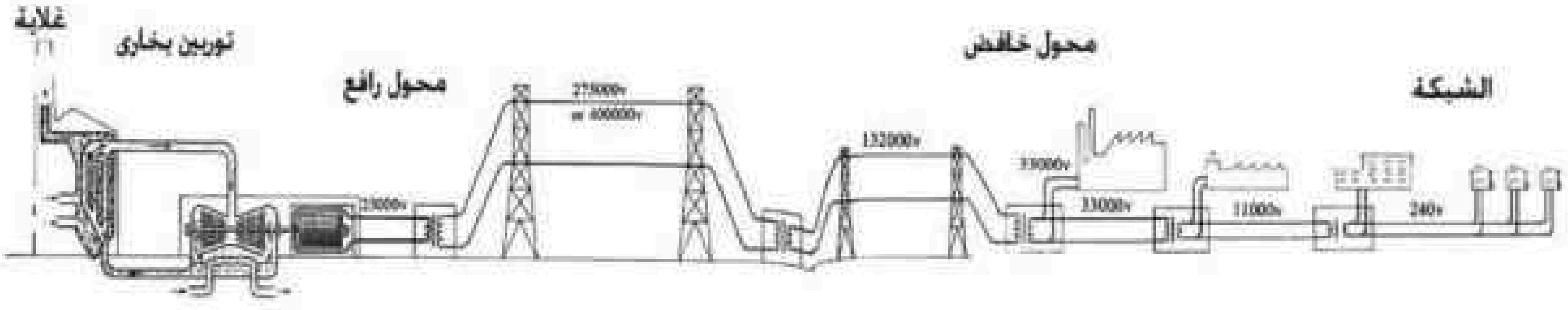

شكل (٣-١٥)
استخدام المحولات فى نقل الطاقة الكهربية

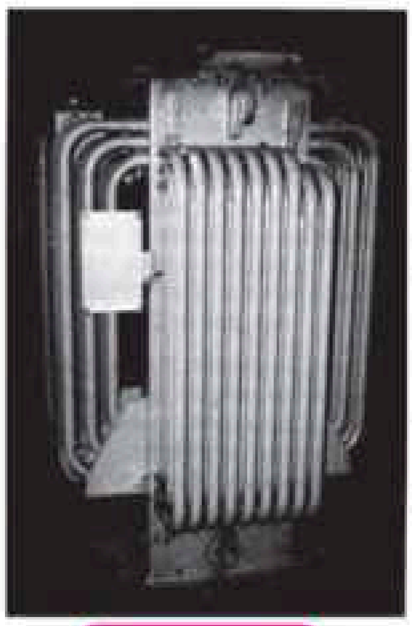

شكل (٣-١٦)
محول عملاق فى محطات الخفض والتوليد

تستخدم المحولات الكهربية لنقل الطاقة الكهربية Transmission من محطات توليدها إلى أماكن استخدامها على مسافات بعيدة عبر أسلاك معدنية دون فقد يذكر فى الطاقة الكهربية، حيث تستخدم محولات رافعة للجهد عند محطات التوليد Generation، ومحولات خافضة للجهد عند مناطق التوزيع (شكل ٣-١٥)، حيث تستخدم المحولات العملاقة فى هذه المحطات (شكل ٣ - ١٦). كما تستخدم المحولات الكهربية فى بعض الأجهزة المنزلية كالأجراس والثلاجات إلى آخره.

كفاءة المحول الكهربى :

إذا لم يكن هناك فقد فى الطاقة الكهربية فى المحول . بمعنى أن الطاقة الكهربية المتولدة فى الملف الثانوى تساوى الطاقة الكهربية المستنفدة فى الملف الابتدائى . تكون كفاءة المحول 100%. ومثل هذا المحول غير موجود فى الحياة العملية، إذ يحدث فقد فى الطاقة للأسباب الآتية :

١ - يتحول جزء من الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية فى الأسلاك. ولإنقاص هذا الفقد يفضل استخدام أسلاك معدنية مقاومتها اقل ما يمكن.

٢ - يتحول جزء من الطاقة الكهربية فى القلب الحديدى إلى طاقة حرارية بسبب التيارات الدوامية. وللحد من هذا الفقد يصنع القلب الحديدى من شرائح معزولة من الحديد المطاوع السليكونى لكبر مقاومته النوعية، وذلك للحد من التيارات الدوامية Eddy Currents.

٣- يتحول جزء من الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية تستنفد فى تحريك جزيئات القلب الحديدى. وللحد من هذا الفقد، يستخدم الحديد المطاوع السليكونى لسهولة حركة جزيئاته المغناطيسية.

وبصفة عامة إذا كانت الطاقة المفقودة تمثل 10% من الطاقة الكهربية الأصلية تكون كفاءة المحول 90%

وتعرف كفاءة المحول بنسبة الطاقة الكهربية التى نحصل عليها من الملف الثانوى إلى الطاقة الكهربية المعطاة للملف الابتدائى فى نفس الزمن أى أن :

$$\eta = \frac{V_S \times I_S}{V_P \times I_P} = \frac{V_S \times N_P}{V_P \times N_s} \quad (٣-١٦)$$

أمثلة :

١ - محول يعمل على مصدر تيار متردد قوته الدافعة الكهربية 240V يعطى تياراً شدته 4A وقوته الدافعة الكهربية 900V فما هى شدة تيار المصدر بفرض ان كفاءة المحول 100%؟

الحل :

$$\because \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$$

$$\therefore \frac{900}{240} = \frac{I_p}{4}$$

$$\therefore I_p = \frac{900 \times 4}{240} = 15 \text{ A}$$

٢ - جرس كهربى مركب على محول كهربى كفاءته 80% يعطى 8V إذا كانت القوة الدافعة الكهربية فى المنزل 220V . فما عدد لفات الملف الثانوى، إذا كانت عدد لفات الملف الإبتدائى 1100 لفة؟ وما هى شدة التيار فى الملف الثانوى، إذا كانت شدة التيار فى الملف الابتدائى 0.1A؟

الحـــل :

$$\eta = \frac{V_s \ I_s}{V_p \ I_p}$$

$$\eta = \frac{V_s}{V_p} \times \frac{N_p}{N_s}$$

$$80\% = \frac{8}{220} \times \frac{1100}{N_s}$$

$$N_s = 50 \text{ turns (لفة)}$$

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\frac{I_s}{0.1} = \frac{1100}{50}$$

$$I_s = 2.2 \text{ A}$$

محرك التيار الكهربى المستمر DC Motor

هو جهاز يستخدم لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية ويعمل بمصدر كهربى مستمر (مثل البطارية) (شكل ٣ - ١٨). ويتركب فى ابسط صورة كما فى شكل (٣ - ١٨) من ملف مستطيل (ABCD) يتكون من عدد كبير من لفات سلك نحاس معزول ملفوفة حول قلب من الحديد المطاوع مكون من اقراص رقيقة معزولة عن بعضها للحد من التيارات الدوامية.

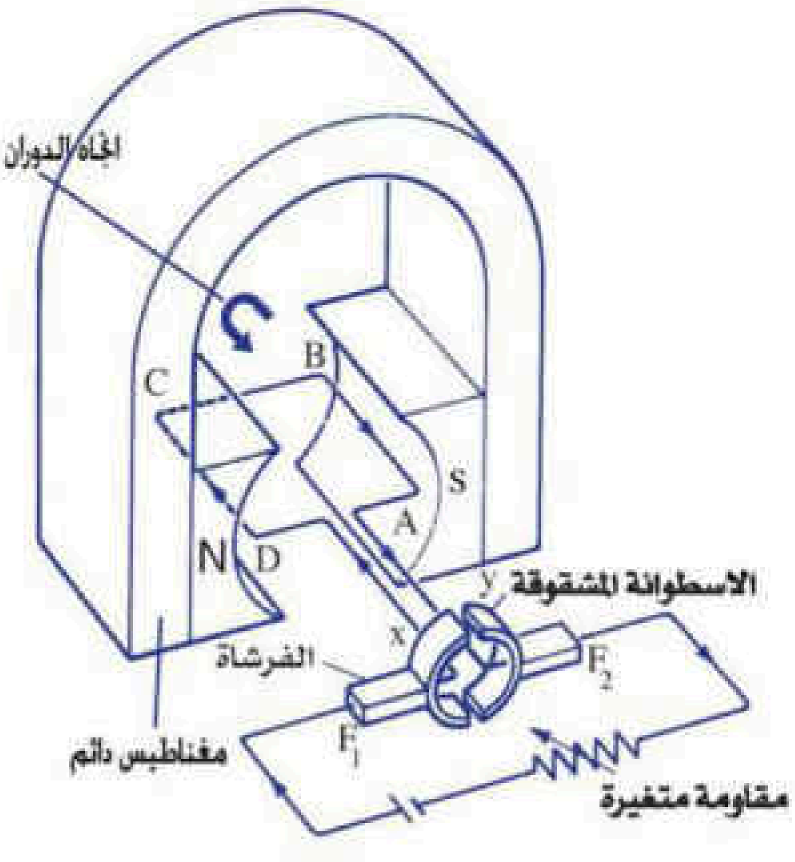

شكل (٣ - ١٨)

عمل المحرك (الموتور) المستمر

والملف ومعه القلب الحديدى قابلان للدوران بين قطبى مغناطيس قوى على شكل حذاء الفرس. ويتصل طرفا الملف بنصفى اسطوانة معدنية مشقوقة بالطول Commutator وهما النصفان (x,y)، وهما معزولان عن بعضهما، وقابلان للدوران حول نفس محور دوران الملف. يكون المستوى الفاصل بين نصفى الاسطوانة متعامدا مع مستوى الملف والخط الواصل بين الفرشتين موازيا لخطوط المجال المغناطيسى وعند تشغيل المحرك الكهربى توصل الفرشاتان F_2 , F_1 بقطبى بطارية.

المحرك والجلفانومتر

فكرة عمل المحرك الكهربى هى نفسها فكرة عمل الجلفانومتر ذى الملف المتحرك. الاختلاف بينهما أن ملف المحرك الكهربى يجب أن يدور باستمرار فى نفس الاتجاه. فتصميم المحرك الكهربى يقتضى أن يغير نصفا الاسطوانة المعدنية x,y موضعيهما بالنسبة للفرشتين F_1 , F_2 كل نصف دورة. ويترتب على هذا أن التيار الكهربى المار فى ملف المحرك الكهربى يعكس اتجاهه فى الملف كل نصف دورة.

شرح العمل خلال دورة كاملة للملف :

نبدأ بوضع يكون فيه مستوى الملف موازياً لخطوط الفيض المغناطيسى وتكون فيه الفرشاة F_1 المتصلة بالقطب الموجب للبطارية ملامسة لنصف الاسطوانة (x)، والفرشاة F_2 المتصلة بالقطب السالب للبطارية ملامسة لنصف الاسطوانة (y) كما فى الشكل (٣-١٨). فيمر التيار الكهربى فى الملف فى الإتجاه (DCBA). وبتطبيق قاعدة اليد اليسرى لفليمنج تتبين ان القوة المؤثرة على السلك (AB) يكون إتجاهها إلى اعلى، والقوة المؤثرة على السلك (CD) يكون إتجاهها إلى أسفل. وينشأ عن هاتين القوتين ازدواج Couple يعمل على دوران الملف فى الاتجاه المبين بالرسم (شكل ٣-١٨). ومع دوران الملف يقل عزم الازدواج تدريجياً حتى ينعدم عندما يصبح مستوى الملف عمودياً على إتجاه خطوط الفيض. لكن الملف مدفوعاً بقصوره الذاتى Inertia يستمر فى دورانه. حتى يكون النصفان (x,y) قد تبادلا موضعيهما بالنسبة للفرشتين F_1 , F_2 حيث يصبح نصف الاسطوانة (x) ملامساً الفرشاة F_2، ونصف الاسطوانة (y) ملامساً الفرشاة F_1، فينعكس إتجاه التيار فى الملف، ويمر فى الاتجاه (ABCD). وبتطبيق قاعدة اليد اليسرى لفليمنج فى هذا الوضع الجديد، نتبين ان القوة المؤثرة على السلك (AB) تكون إلى اسفل، بينما القوة المؤثرة على السلك (CD) تكون إلى أعلى. ويعمل الازدواج الناشىء من هاتين القوتين على إستمرار دوران الملف فى نفس الإتجاه الدائرى السابق. ويزداد عزم الازدواج تدريجياً حتى يصل إلى نهايته العظمى، عندما يكون مستوى الملف موازياً لخطوط الفيض، ثم يقل عزم الإزدواج حتى ينعدم عندما يكون مستوى الملف عمودياً على خطوط الفيض، وبالقصور الذاتى يستمر الملف فى حركته قليلاً، بما يسمح لنصفى الاسطوانة (x,y) أن يتبادلا موضعيهما بالنسبة للفرشاتين F_1 , F_2، فينعكس التيار الكهربى مرة أخرى فى الملف. ويستمر الملف فى الدوران فى نفس الاتجاه، ويزداد عزم الازدواج تدريجياً حتى يصل إلى نهايته العظمى، عندما يكون مستوى الملف موازياً لخطوط الفيض، ويكون الملف قد اتم دورة كاملة. ويتكرر ما حدث، ويستمر الملف فى الدوران. وللاحتفاظ بعزم دوران ثابت عند النهاية العظمى نستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة متساوية. ويتصل طرف كل ملف بقطعتين متقابلتين من اسطوانة معدنية مشقوقة إلى عدد من القطع يساوي ضعف عدد الملفات. بحيث يلامس كل قطعتين متقابلتين من الاسطوانة المشقوقة اثناء دورانها الفرشاتان F_1 , F_2 فى وضع اقصى عزم ازدواج.

تلخيص

التعاريف والمفاهيم الأساسية :

- الحث الكهرومغناطيسى : هى ظاهرة تتولد فيها قوة دافعة كهربية مستحثة، كذلك تيار كهربى مستحث فى الملف اثناء إدخال مغناطيس فيه او اخراجه منه.
- وجود الحديد المطاوع داخل الملف يعمل على تركيز خطوط الفيض المغناطيسى التى تقطع الملف، مما يزيد القوة الدافعة الكهربية المستحثة وكذلك التيار المستحث.
- قانون فارادای للقوة الدافعة المستحثة :

تتناسب القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى ملف بالحث الكهرومغناطيسى تناسبا طرديا مع المعدل الزمنى الذى يقطع به الموصل خطوط الفيض، وكذلك مع عدد لفات الملف.

- قاعدة لنز : يكون اتجاه التيار الكهربى المتولد بالتأثير (المستحث)، بحيث يضادالتغير فى الفيض المغناطيسى المسبب له .
- قاعدة اليد اليمنى لفليمنج : إجعل الإبهام والسبابة والوسطى (ومعه باقى الأصابع) من أصابع اليد اليمنى متعامدة على بعضها، بحيث تشير السبابة إلى اتجاه المجال، والابهام إلى اتجاه الحركة. عندئذ تشير الوسطى وباقى الأصابع إلى اتجاه التيار المستحث.
- الحث المتبادل : هو التأثير الكهرومغناطيسى الحادث بين ملفين متجاورين (أو متداخلين)، احدهما يمر به تيار كهربى متغير الشدة، فيتأثر به الملف الثانوى، ويقاوم التغير الحادث فى الملف الأول الابتدائى .
- الحث الذاتى : هو التأثير الكهرومغناطيسى الحادث فى نفس الموصل أثناء تغير شدة التيار فيه زيادة او نقصا لمقاومة هذا التغير.
- معامل الحث الذاتى : يقدر عدديا بالقوة الدافعة الكهربية المتولدة بالحث فى الملف عندما يكون المعدل الزمنى لتغير التيار فيه 1 A/s
- وحدة قياس معامل الحث الذاتى : الهنرى هو الحث الذاتى للملف الذى تتولد عنه قوة دافعة كهربية حثية تساوى 1V عندما يكون المعدل الزمنى لتغير التيار فى الملف 1A/s

- واحد هنرى = $\frac{\text{فولت . ثانية}}{\text{أمبير}}$ = $1H = \frac{1V.S}{A}$
- يتوقف معامل الحث الذاتى لملف على :

(أ) شكله الهندسى (ب) عدد لفاته

(جـ) المسافة بين اللفات (د) سماحية القلب المغناطيسى

- مولد التيار الكهربى (الدينامو) : جهاز لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية عندما يدور ملف فى مجال مغناطيسى. وهو يعطى تيارا مترددا.
- يتركب المولد الكهربى البسيط من :

(أ) المغناطيس الثابت (مغناطيس قوى)

(ب) ملف من سلك معلق بين قطبى المغناطيس.

(جـ) حلقتى انزلاق ملامستين لفرشتى التيار المتردد، أو اسطوانة معدنية جوفاء مشقوقة الى عدد من الأجزاء المعزولة عن بعضها للحصول على تيار مستمر تقريباً.

- التيار المتردد : تيار تغير شدته واتجاهه بصورة دورية مع الزمن (منحنى الجيب).
- المحول الكهربى : جهاز لرفع أو خفض القوة الدافعة الكهربية المترددة عن طريق الحث المتبادل بين ملفين.
- كفاءة المحول : هى النسبة بين الطاقة الكهربية التى نحصل عليها من الملف الثانوى إلى الطاقة الكهربية المعطاه للملف الابتدائى.
- المحرك الكهربى (الموتور) : جهاز لتحويل الطاقة الكهربية الى طاقة ميكانيكية

القوانين الهامة :

- القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى ملف عدد لفاته N نتيجة تغير فى خطوط الفيض المغناطيسى $\Delta\Phi$ المقطوعة فى زمن Δt يعطى بالعلاقة :

$$emf = -N\frac{\Delta \phi}{\Delta t}\ \text{Volt}$$

الإشارة السالبة تدل على ان اتجاه القوة الدافعة المستحثة . وبالتالى التيار المستحث . عكس التغير المسبب له.

- القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى ملف ثانوى نتيجة تغير فى خطوط الفيض المغناطيسى الناشئة عن الملف الابتدائى $\Delta\Phi$ والتى تقطع الملف الثانوى فى زمن Δt تعطى من العلاقة :

$$emf = -M\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

حيث M معامل الحث المتبادل .

- القوة الدافعة المتولدة بالحث الذاتى نتيجة التغير فى شدة التيار المار فى الملف بمقدار ΔI فى زمن Δt تعطى من العلاقة :

$$emf = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

حيث L معامل الحث الذاتى للملف

- القوة الدافعة المستحثة فى سلك مستقيم طوله ℓ يتحرك بسرعة ثابتة v يصنع اتجاهها زاوية θ مع اتجاه مجال مغناطيسى كثافة فيضه B يعطى من العلاقة.

$$emf = B\ell v \sin\theta$$

- القوة الدافعة المستحثة اللحظية المتولدة فى ملف الدينامو تعطى من العلاقة :

$$emf = NBA\,\omega \sin\theta$$

حيث N عدد لفات الملف ، B كثافة الفيض المغناطيسى ، A مساحة وجه الملف ، θ هى الزاوية بين اتجاه السرعة v واتجاه كثافة الفيض المغناطيسى B.

$$\text{السرعة الزاوية} = \frac{\text{عدد الدورات}}{\text{الزمن بالثانية}} \times 2\pi$$

وتكون نهاية عظمى عند $\theta = 90^\circ$ ، صفر عند $\theta = 0^\circ$

- العلاقة بين القيمة الفعالة للتيار I_{eff}، النهاية العظمي له I_{max} هى:-

$$I_{eff} = 0.707\, I_{max}$$

- قوانين المحول الكهربى

(أ) العلاقة بين القوتين الدافعتين الكهربيتين لملفى المحول.

$$\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P}$$

(ب) العلاقة بين شدة التيار فى ملفى المحول ،

$$I_s / I_p = N_p / N_s$$

(جـ) كفاءة المحول .

$$\eta = \frac{\mathbf{V_S \times I_S}}{\mathbf{V_P \times I_P}} = \frac{\mathbf{V_S \times N_P}}{\mathbf{V_P \times N_S}}$$

p تعنى الابتدائى ، s تعنى الثانوى

أسئلة وتمارين

أولا: ضع علامة (✓) أمام الاجابة الصحيحة :

١- تنحرف ابرة الجلفانومتر المتصل طرفاه بملف لولبى عند اخراج المغناطيس من الملف بسرعة وذلك لأن :

(أ) عدد لفات الملف كبيرة (ب) يقطع الملف خطوط الفيض المغناطيسى

(جـ) عدد لفات الملف قليلة (د) عدد لفات الملف مناسبة

٢- تنحرف ابرة الجلفانومتر المتصل طرفاه بملف لولبى عند اخراج المغناطيس من الملف فى اتجاه عكس اتجاه انحرافها عند ادخال المغناطيس فى الملف وذلك.

(أ) لتولد تيار مستحث اتجاهه عكس اتجاه التيار عند ادخال المغناطيس

(ب) لتولد تيار كهربى (جـ) لنقص عدد خطوط الفيض المغناطيسى

(د) لتغير عدد خطوط الفيض (هـ) لعدم تغير عدد خطوط الفيض

٣- تختلف القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى الملف عند ادخال أو اخراج مغناطيس منه نتيجة لاختلاف :

(أ) (شدة التيار - طول سلك الملف - عدد خطوط الفيض)

(ب) (قوة المغناطيس - سرعة حركة المغناطيس - عدد لفات الملف)

(جـ) (مساحة مقطع الملف - كتلة وحدة الاطوال من الملف - نوع مادة السلك المصنوع منه الملف).

(د) (طول الملف - عدد اللفات - نوع المغناطيس)

(هـ) (كثافة الفيض - الزمن - شدة التيار)

٤- عند مرور تيار كهربى فى الملف الابتدائى ثم دخول ملف ثانوى فيه طرفاه متصلان بجلفانومتر يكون انحراف مؤشر الجلفانومتر فى اتجاه :

(أ) عكس التيار فى الملف الابتدائى (ب) يشير إلى صفر التدرج

(جـ) متزايد (د) نفس اتجاه التيار فى الملف الابتدائى

(هـ) متغير

٥- عند قطع التيار المار بالملف الابتدائى، وهو بداخل الملف الثانوى يتولد :

(أ) تيار مستحث طردى (ب) مجال كهربى

(جـ) تيار مستحث عكسى (د) تيار متردد

(هـ) مجال مغناطيسى

٦- يرجع بطء التيار فى الملف اللولبى اثناء مروره فيه إلى :

(أ) تولد تيار تاثيرى طردى (ب) تولد مجال مغناطيسى

(جـ) تولد ق.د.ك عكسية تقاوم فرق الجهد الأصلى

(د) تولد فيض مغناطيسى (هـ) تولد مجال كهربى

٧- تصنع المقاومات من أسلاك ملفوفة لفا مزدوجة :

(أ) لتقل مقاومة السلك (ب) لتزيد مقاومة السلك

(جـ) لتلافى الحث الذاتى (د) لتنعدم مقاومة السلك

(هـ) لتسهيل عملية التوصيل

٨- يمكن تحديد اتجاه التيار الكهربى المتولد فى ملف الدينامو باستخدام :

(أ) قاعدة فليمنج لليد اليسرى (ب) قاعدة لنز

(جـ) قاعدة فليمنج لليد اليمنى

٩- يكون معدل قطع الملف لخطوط الفيض المغناطيسى فى الدينامو اكبر ما يمكن عندما يكون:

(أ) مستوى الملف عموديا على خطوط الفيض.

(ب) مستوى الملف مائلا بزاوية = 30° (جـ) مساحة الملف اقل ما يمكن

(د) مساحة الملف اكبر ما يمكن (هـ) مستوى الملف مواز لخطوط الفيض

١٠- تتناسب شدة التيار المار فى ملفى المحول الكهربى مع عدد لفات الملف تناسبا :

(أ) طرديا (ب) عكسيا

(جـ) يتوقف على نوع مادة السلك (د) يتوقف على درجة حرارة السلك

(هـ) يتوقف على درجة حرارة الجو.

١١- تزداد قدرة الموتور على الدوران باستخدام :

(أ) عدد اكبر من اللفات (ب) عدة ملفات بين مستوياتها زوايا متساوية

(جـ) عدة مغناطيسات (د) سلك نحاس معزول

(هـ) مقوم التيار

١٢- تسمى النسبة بين الطاقة الكهربية فى الملف الثانوى إلى الطاقة الكهربية من الملف الابتدائى :-

(أ) الطاقة المفقودة (ب) الطاقة المعطاة

(جـ) كفاءة المحول (د) قوة تشغيل المحول

(هـ) الطاقة المكتسبة

ثانيا: عرف كلا مما يأتى :

١ - الحث الكهرومغنطيسى . ٢ - قانون فاراداى للقوة الدافعة المستحثة .

٣ - قاعدة لنز . ٤ - قاعدة فليمنج لليد اليمنى .

٥ - الحث المتبادل . ٦ - وحدة قياس الحث المتبادل .

٧ - الحث الذاتى . ٨ - معامل الحث الذاتى .

٩ - الهنرى . ١٠ - ملف الحث .

١١ - التيار المتردد . ١٢ - الدينامو .

١٣ - الموتور . ١٤ - المحول الكهربى .

١٥ - كفاءة المحول الكهربى ١٦ - القوة الدافعة العكسية فى الموتور .

ثالثا : أسئلة المقال :

١- ما هى العوامل التى تتوقف عليها القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى موصل؟ أذكر العلاقة بين هذه العوامل والقوة الدافعة المستحثة.

٢- اذكر قانون فاراداى للقوة الدافعة الكهربية المستحثة فى ملف وكيف يمكن تحقيقه عمليا.

٣- ما المقصود بالحث المتبادل بين ملفين؟ وما المقصود بمعامل الحث المتبادل؟ كيف يمكن بإستخدام الحث المتبادل إثبات قاعدة لنز.

٤- إذا امر تيار كهربى فى ملف - استنتج المعادلة التى تربط بين القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى هذا الملف ومعدل تغير التيار المار فيه. ومنها إستنتج تعريفا لكل من معامل الحث الذاتى والهنرى.

٥ - متى تكون القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى ملف اكبر ما يمكن ومتى تكون صفرا.

٦- إشرح تجربة لتوضيح تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية وتجربة أخرى توضح حدوث العكس. ثم أذكر القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاه التيار فى الحالة الأولى وإتجاه الحركة فى الحالة الثانية.

٧- استنتج علاقة يمكن بواسطتها تعيين القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى لحظة ما فى مولد التيار المتردد.

٨- ما هى التعديلات التى إدخلت على دينامو التيار المتردد للحصول على تيار مقوم.

٩- صف تركيب المحول الكهربى واشرح نظرية عمله. ما معنى ان كفاءة المحول الكهربى 80% ؟

١٠- ماذا يقصد بكفاءة المحول الكهربى؟ وما هى العوامل التى تنقص منها وكيفية التغلب عليها؟ وهل تصل كفاءة المحول إلى 100% أم لا ولماذا؟

١١- صف مع الرسم تركيب الموتور موضحا فكرة عمله.

رابعا: علل لما يأتى

(أ) يصنع قلب المحول الكهربى من شرائح رقيقة معزولة عن بعضها البعض.

(ب) لا يمغنط ساق من الحديد المطاوع إذا لف حوله سلك معدنى معزول ملفوف لفا مزدوجا يمر به تيار كهربى مستمر.

(ج) يتحرك سلك يمر به تيار كهربى عندما يكون حر الحركة فى مجال مغناطيسى.

(د) لا يصلح المحول الكهربى فى رفع أو خفض قوة دافعة كهربية مستمرة.

(هـ) سرعة دوران ملف الموتور منتظمة.

(و) انعدام التيار المستحث فى السلك المستقيم أسرع منه فى ملف قلبه هوائى. وانعدام التيار فى الملف ذو القلب الهوائى أسرع منه فى ملف ملفوف حول قلب من الحديد.

(ز) يتصل طرفا ملف الدينامو لتوليد تيار موحد الاتجاه بأسطوانة معدنية مجوفة مشقوقة إلى نصفين معزولين تماما عن بعضهما.

خامسا : تمارين :

١- ملف عدد لفاته 80 لفة مساحة مقطعة $0.2\ m^2$ معلق عموديا على مجال منتظم. متوسط القوة الدافعة المستحثة 2V عندما يدور الملف 1/4 دورة خلال 0.5s احسب كثافة الفيض المغنطيسى. (0.0625 Tesla)

٢- إذا كانت كثافة الفيض المغنطيسى بين قطبى مغناطيسى مولد كهربى هى 0.7Tesla وكان طول ملف الجهاز 0.4m لكى تتولد قوة دافعة كهربية مستحثة فى هذا السلك تساوى واحد فولت احسب سرعة حركته. (3.57 m/sc)

٣- ملف دينامو يتكون من 800 لفة مساحة مقطعة $0.25m^2$ يدور بمعدل 600 دورة كل دقيقة فى مجال كثافة فيضه 0.3Tesla احسب القوة الدافعة المستحثة عندما يصنع العمودى على الملف زاوية 30° مع الفيض المغنطيسى. (6.28V)

٤- ساق من النحاس طولها 30cm تتحرك عموديا على مجال مغنطيسى كثافة فيضه 0.8 Tesla بسرعة 0.5m/s احسب القوة الدافعة الكهربية المستحثة فى هذه الساق.

(0.12V)

٥- هوائي سيارة طوله متر. تتحرك السيارة بسرعة 80km/hr فى اتجاه متعامد على المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي للارض. فتولدت قوة دافعة كهربية 4×10^{-4}V فى الهوائى احسب المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي للارض. (18×10^{-6} Tesla)

٦- احسب معامل الحث الذاتى لملف تتولد فيه قوة دافعة كهربية مستحثة مقدارها 10 V إذا تغيرت شدة التيار المار فيه بمعدل 40A/S (0.25 H)

٧- الحث المتبادل بين ملفين متقابلين هو 0.1H، وكانت شدة التيار المار فى أحد الملفين 4A فإذا هبطت شدة التيار فى ذلك الملف إلى الصفر فى 0.01 s . احسب القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى الملف الثانى. (40V)

٨- ملف مستطيل ابعاده 0.4m x 0.2m وعدد لفاته 100 لفة يدور بسرعة زاوية ثابتة 500 دورة فى الدقيقة فى مجال منتظم كثافة فيضه 0.1T ومحور الدوران فى مستوى الملف عمودى على المجال. احسب القوة الدافعة الكهربية العظمى المستحثة المتولدة فى الملف.
(41.89 V)

٩- محول خافض كفاءته 90% وجهد ملفه الابتدائى 200V وجهد ملفه الثانوى 9V فإذا كانت شدة التيار فى الملف الابتدائى 0.5A وعدد لفات الملف الثانوى 90 لفة، فما هى شدة التيار فى الملف الثانوى وعدد لفات الملف الابتدائى ؟ (10 A، 1800 لفة)

١٠- محول خافض يعمل على مصدر قوته الدافعة الكهربية 2500 V يعطى ملفه الثانوى تيار شدته 80A، والنسبة بين عدد لفات الملف الإبتدائى وعدد لفات الملف الثانوى 20، وبفرض ان كفاءة هذا المحول 80%. أحسب القوة الدافعة الكهربية بين طرفى الملف الثانوى وشدة التيار المار فى الملف الابتدائى.

(100 V, 4A)

الفصل الرابع

دوائر التيار المتردد

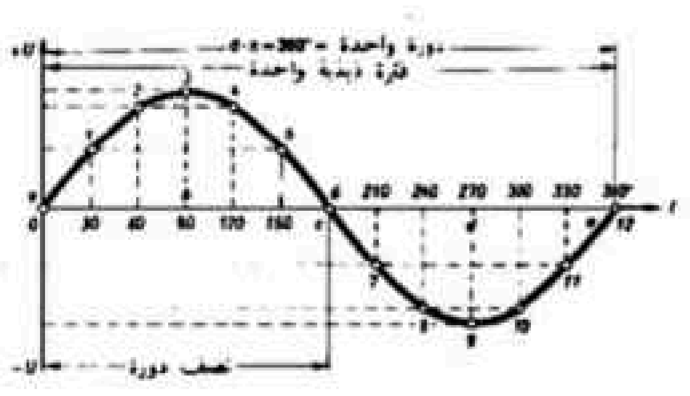

درسنا في الفصل السابق الدينامو الذي يولد التيار الكهربي المتردد، وهو التيار الذي تتغير شدته دوريًا من الصفر إلي نهاية عظمي، ثم تهبط إلي الصفر وذلك خلال نصف دورة، ثم ينعكس اتجاه التيار المتردد وتزداد شدته من الصفر إلي نهاية عظمي ثم تقل إلي الصفر وذلك في نصف الدورة الثاني. ويتكرر تغير قيمة التيار بنفس الكيفية كل دورة. ويُمثل التيار المتردد بيانيًا بمنحني جيبي كما هو موضح بالشكل (4 – 1). حيث تتغير شدة التيار المتردد وكذلك القوة الدافعة الكهربية في الشدة والاتجاه تبعًا لقانون الجيب للزاوية من الصفر إلي 360°.

تردد التيار المتردد : هو عدد الذبذبات (الدورات الكاملة) التي يعملها التيار المتردد في الثانية الواحدة، وهي نفس عدد دورات ملف الدينامو الذي يولد هذا التيار في الثانية الواحدة، وتردد التيار المستخدم في مصر هو 50 Hz.

مميزات التيار المتردد

1- يمكن رفع أو خفض القوة الدافعة الكهربية للتيار المتردد حسب الحاجة، وذلك باستخدام المحولات الكهربية.
2- يمكن نقل الطاقة الكهربية المترددة من مصادر التوليد إلي أماكن الاستهلاك عبر الأسلاك لمسافات بعيدة دون فقد كبير نسبيًا وذلك باستخدام المحولات الكهربية.
3- يصلح استخدام التيار المتردد في بعض العمليات، ولكنه لايصلح في بعض العمليات الأخرى كالتحليل الكهربي والطلاء بالكهرباء.
4- يمكن تحويل التيار المتردد إلي تيار مستمر.
5- لكل من التيار المتردد والتيار المستمر تأثير حراري عند مرورهما في مقاومة أومية حيث أن التأثير الحراري لايتوقف علي اتجاه مرور التيار.

قياس شدة التيار المتردد

الأميتر الحراري : Hot wire ammeter

لا يصلح الأميتر ذو الملف المتحرك لقياس شدة التيار المتردد بسبب تغير شدته واتجاهه باستمرار، حيث تعتمد فكرة عمله علي ثبوت شدة واتجاه المجال المغناطيسي المؤثر على ملفه حتى يستقر مؤشره عند قراءة معينة، لذلك يستخدم التأثير الحراري للتيار المتردد في قياس شدته، والجهاز المستخدم لذلك يسمي الأميتر الحراري.

تركيب الأميتر الحراري وفكرة عمله :

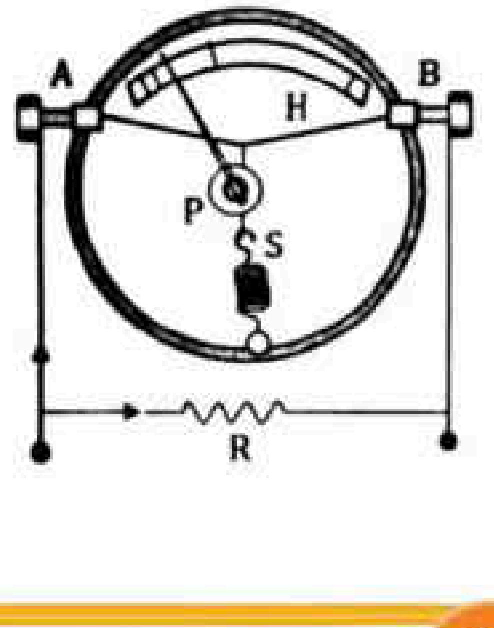

يتركب الأميتر الحراري كما بالشكل من سلك رفيع مصنوع من سبيكة الإيريديوم والبلاتين الذي يسخن ويتمدد بمقدار محسوس عند مرور التيار الكهربي به مشدود بين مسمارين (B ، A) ومثبت عند منتصفه طرف خيط حرير ملتوف لفة واحدة حول بكرة (P) وطرفه الآخر يُشد بواسطة زنبرك (S) مثبت في جدار الجهاز ما يجعله مشدود دائمًا، والبكرة مثبت عليها مؤشر يتحرك علي تدريج غير منتظم لتحديد قيمة التيار، ويوصل علي التوازي مع سلك الإيريديوم البلاتيني مقاومة R تستخدم كمجزئ للتيار.

<u>عمل الأميتر الحرارى:</u>

يُدمج الأميتر الحراري علي التوالي بالدائرة المراد قياس شدة التيار المار بها. وعند مرور التيار الكهربي في السلك يسخن ويتمدد ويرتخي، فيشده خيط الحرير لتدور البكرة بالمؤشر الذي يتحرك علي التدريج حتى يثبت المؤشر عندما تثبت درجة حرارة سلك الإيريديوم البلاتيني ويتوقف تمدده ويحدث ذلك عندما تتساوي كمية الحرارة المتولدة فيه مع كمية الحرارة المفقودة منه، وتدل قراءة التدريج الذي يثبت عنده طرف المؤشر علي القيمة الفعالة للتيار المتردد.

وتتم معايرة تدريج الأميتر الحراري بمقارنته بقراءة الأميتر ذو الملف المتحرك بتوصيلهما معًا علي التوالي في دائرة كهربية يمر بها تيار مستمر. مع ملاحظة أن تدريج الأميتر الحراري غير منتظم وأقسامه ليست متساوية حيث يزداد اتساعها كلما زادت قيمة التيار المُقاس لأن كمية الحرارة المتولدة في السلك تتناسب طرديًا مع مربع قيمة التيار (I^2).

<u>عيوب الأميتر الحرارى :</u>

1-بطء تحرك مؤشره عن الصفر حتي يثبت، كما أنه يعود ببطء إلي الصفر بعد قطع التيار عنه.
2-يتأثر سلك الإيريديوم البلاتيني بدرجة حرارة الجو ارتفاعًا وانخفاضًا، ويسبب ذلك خطأ في دلالة الأميتر (خطأ صفري)، وللتغلب علي هذا العيب يشد السلك علي لوحة مع عزله عنها من مادة لها نفس معامل تمدد السلك.

دوائر التيار المتردد (AC)

1) <u>التيار المتردد وفرق الجهد المتردد في مقاومة أومية عديمة الحث :</u>

يمثل الشكل (4 – 2) دائرة تيار متردد تتكون من مصدر للتيار ومقاومة عديمة الحث ومفتاح موصلة معًا علي التوالي. عند غلق الدائرة، تعطى القيمة اللحظية لفرق الجهد V (عند لحظة معينة) بين طرفي المقاومة بالعلاقة:

$$V = V_{max} \sin \omega t \quad .... (1)$$

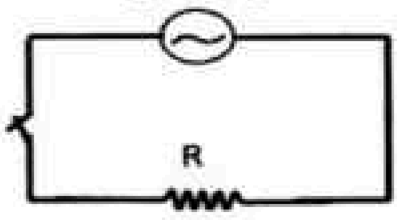

شكل (4 – 2)

حيث V_{max} القيمة العظمي له ، و ωt زاوية الطور عند تلك اللحظة.

وحيث أن:

$$I = \frac{V}{R}$$

$$\therefore I = \frac{V_{max}}{R} \sin \omega t$$

تتعين قيمة التيار اللحظية (في نفس اللحظة) من العلاقة:

$$I = I_{max} \sin \omega t \quad .... (2)$$

وبمقارنة المعادلتين (1) ، (2) نجد أن كل من V ، I في مقاومة أومية عديمة الحث لهما نفس الطور. لذلك ينمو التيار والجهد معًا حتي يصلا إلي القيمة العظمي في آن واحد. وبعبارة أخري يكون فرق الجهد وشدة التيار متفقان في الطور.

ويمكن تمثيلهما بيانيًا كما بالشكل (أ)، أو يمثل طورهما بمتجهين لهما نفس الاتجاه كما بالشكل (ب).

شكل (ب)

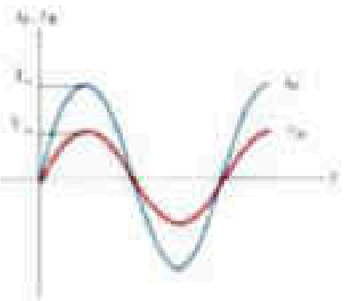
شكل (أ)

2) التيار المتردد وفرق الجهد المتردد في دائرة ملف حث عديم المقاومة:

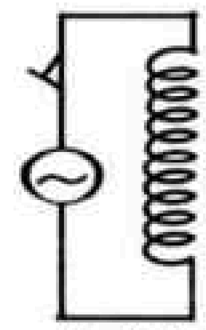
شكل (4 – 3)

يمثل الشكل رقم (4 – 3) دائرة تيار متردد تتكون من مصدر للتيار وملف حث عديم المقاومة ومفتاح، موصلة معًا على التوالي. عند غلق الدائرة ينمو التيار تدريجيًا من الصفر بمعدل($\frac{\Delta I}{\Delta t}$) حتى يصل إلى نهاية عظمى، وتتولد بالحث الذاتي قوة دافعة مستحثة عكسية مقدارها ($-L\frac{\Delta I}{\Delta t}$) تقاوم التغير في شدة التيار المسبب لها ، ويكون ترددها مساو لتردد المصدر واتجاهها معاكس (مضاد) لاتجاه القوة الدافعة الكهربية للمصدر. وبتطبيق قانون كيرتشوف الثاني ، فإن:

$$V - L\frac{\Delta I}{\Delta t} = I\,R$$

وبإهمال المقاومة الأومية بالدائرة، فإن قيمة فرق الجهد بين طرفي الملف تعطى بالعلاقة:

$$V = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$

وحيث أن I تتغير على صورة منحنى جيبي ، فإن المقدار $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ يمثله ميل المماس للمنحنى عند أي نقطة، ويكون لهذا المقدار قيمة عظمي عندما تكون شدة التيار (I) مساوية للصفر، ويقل بالتدريج حتى يصل إلى الصفر عندما تصل شدة التيار (I) إلى قيمتها العظمى. وعندما تقل شدة التيار يصبح الميل $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ مقدارا سالبًا، وهكذا يصبح شكل منحنى V كما موضح بالشكل (4 – 4)

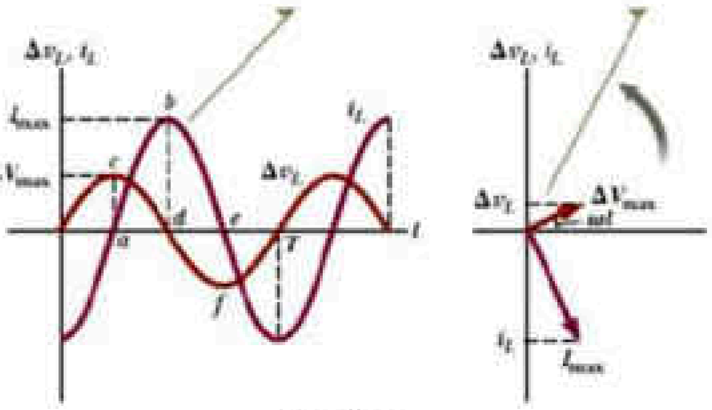
شكل (4 – 4)

ويتضح من الشكل البياني أن فرق الجهد V يكون متقدمًا في الطور عن التيار بزاوية 90° ، ويُمثل طور كل من V، I متجهيًا بالشكل (4 – 5)

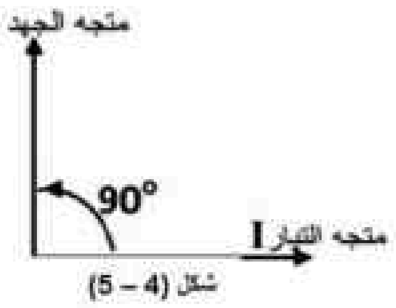

شكل (4 – 5)

المفاعلة الحثية لملف (X_L):

وهي الممانعة التي يلقاها التيار المتردد في الملف بسبب حثه الذاتي، ووجد أن المفاعلة الحثية لملف تتناسب طرديًا مع كل من تردد التيار المتساب في الملف ومعامل الحث الذاتي له.

المفاعلة الحثية للملف = 2π × تردد التيار × معامل الحث الذاتي

$$X_L = 2\pi f L \qquad \Omega$$

وفي هذه الحالة تكون قيمة التيار (I) = $\frac{\text{القوة الدافعة الكهربية}}{\text{المفاعلة الحثية}}$

المفاعلة الحثية لعدة ملفات

أولا : متصلة معًا على التوالي

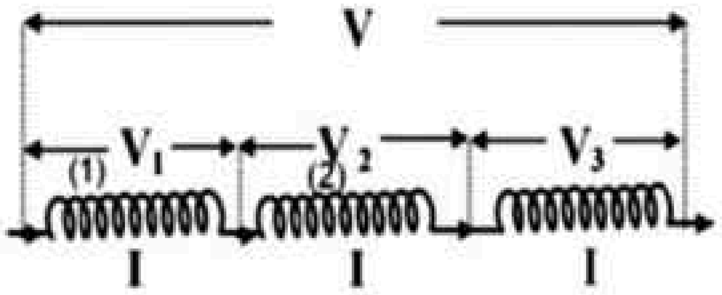

تكون المفاعلة المكافئة كما في حالة المقاومة:

$$X_L = X_{L1} + X_{L2} + X_{L3}$$

وإذا كانت المفاعلة متساوية، فإن:

$$X_L = n\,X_{L1}$$

ثانيا: متصلة معًا على التوازي

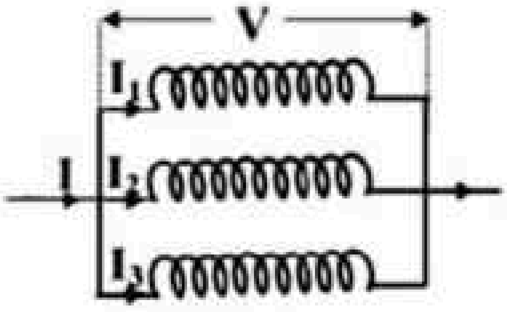

$$\frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_{L1}} + \frac{1}{X_{L2}} + \frac{1}{X_{L3}}$$

وإذا كانت المفاعلة متساوية، فإن: $X_L = \frac{X_{L1}}{n}$

مثال : ملف حثه الذاتي 700 mH مهمل المقاومة وصل بمصدر متردد قوته الدافعة الكهربية 200 فولت وتردده 50 Hz ، احسب شدة التيار المار في الملف

الحل

$$X_L = 2\pi f L = 2 \times \frac{22}{7} \times 50 \times 0.7 = 220\,\Omega$$

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{200}{220} = 0.9\,A$$

3) التيار المتردد وفرق الجهد المتردد في دائرة مكثف :

المكثف الكهربي : في أبسط صوره عبارة عن لوحين معدنيين متوازيين تفصلهما مادة عازلة. عند توصيل المكثف بمصدر كهربي يُشحن المكثف بحيث يكون أحد لوحيه موجب الشحنة والآخر سالب الشحنة، ويتولد بينهما فرق في الجهد (V). فاذا كانت سعة المكثف (C) فاراد وفرق الجهد (V) فولت فإن كمية الشحنة المتكونة على أحد اللوحين (Q) كولوم تعطى بالعلاقة: $Q = C\,V$

توصيل المكثف مع مصدر كهربي مستمر :

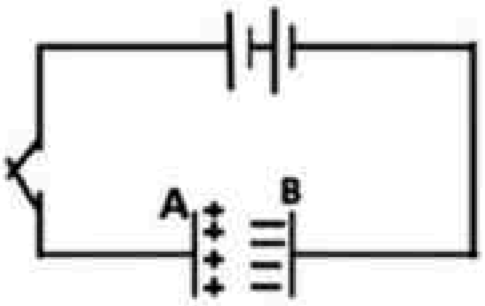

عند توصيل مكثف ببطارية حيث يتصل اللوح (A) بالقطب الموجب، واللوح (B) بالقطب السالب كما بالشكل، فإن إلكترونات سالبة تُزاح من القطب السالب للبطارية إلى اللوح (B) فيقل جهده الكهربي وتؤثر شحنة اللوح (B) السالبة على اللوح (A) فتزاح منه إلكترونات سالبة تجاه القطب الموجب للبطارية فيشحن اللوح (A) بشحنة موجبة ويرتفع جهده.
وعندما يتساوي فرق الجهد المتكون بين اللوحين مع فرق الجهد بين قطبي البطارية، يتوقف انتقال الشحنات وبذلك يتم شحن المكثف. ويُعنى ذلك أن تيارًا لحظيًا قد مر في الدائرة حتى تمام عملية الشحن، وينعدم بعدها.

توصيل المكثف مع مصدر كهربي متردد :

عند توصيل المكثف بمصدر تيار متردد، فإنه أثناء نصف الدورة الأول من جهد المصدر يُشحن المكثف حتي يصل فرق الجهد بين لوحيه نهاية عظمي تساوي النهاية العظمي للقوة الدافعة للمصدر. وحين يأخذ جهد المصدر emf في الهبوط ، يبدأ المكثف في تفريغ شحنته إلى المصدر كون جهد المكثف أعلي في تلك اللحظة، حتي إذا وصلت قيمة جهد المصدر emf للصفر يكون فرق الجهد بين لوحي المكثف قد وصل أيضا إلي الصفر.

وفي نصف الدورة الثاني، يُشحن لوحي المكثف ولكن بشحنة مضادة لشحنتيهما في نصف الدورة الأول، حتي يصل فرق الجهد بينهما إلي النهاية العظمي للقوة الدافعة للمصدر، حينها يأخذ المكثف في تفريغ شحنتة عند انخفاض emf للمصدر حتي يصل كل منهما إلي الصفر في نهاية النصف الدورة الثاني كما بالشكل رقم (4 – 6). ويتكرر ذلك في الدورات الأخرى.

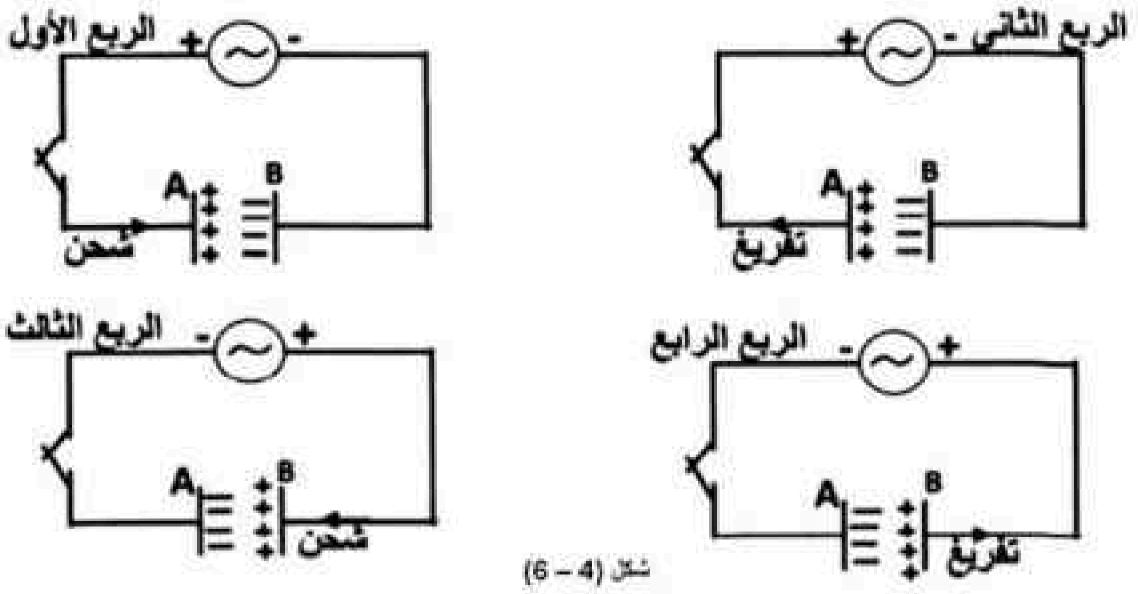

شكل (4 – 6)

يتضح من ذلك أن تيارًا مترددًا يمر في دائرة بها مصدر متردد ومكثف. أي أن المكثف يسمح بمرور التيار المتردد في الدائرة. وتتناسب شدة التيار المتردد المار في أية لحظة تناسب طرديًا مع معدل التغير في كمية الشحنة على المكثف $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ أو فرق الجهد بين لوحيه $\frac{\Delta V}{\Delta t}$ حيث أنه عند أي لحظة تتفق كمية الشحنة وفرق الجهد بين لوحي المكثف في الطور .

وحيث أن: $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$, $Q = C V$

أي أن : $I = C \frac{\Delta V}{\Delta t}$

وحيث أن V تتغير مع زاوية الطور علي صورة منحنى جيبي، فإن المقدار $\frac{\Delta V}{\Delta t}$ يمثله ميل المماس للمنحنى عند أي نقطة، ويكون نهاية عظمي عندما تكون زاوية الطور مساوية للصفر، ويقل بالتدريج حتي يصل إلي الصفر عندما تصل V إلى نهاية عظمي. وعندما تقل V يصبح ميل المماس مقدارا سالبا وتصبح شدة التيار اللحظي مقدارا سالبا ، وهكذا يصبح المنحنى I كما موضح بالشكل (4 – 7).

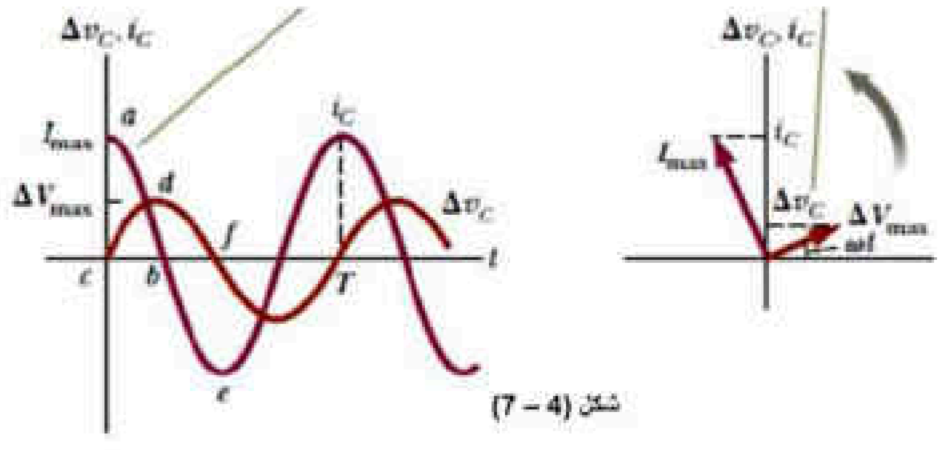

شكل (4 – 7)

ويتضح من الشكل أن التيار يتقدم في الطور علي فرق الجهد بزاوية 90° ؛
أي أن فرق الجهد عبر لوحي المكثف يتخلف عن التيار بزاوية 90° .

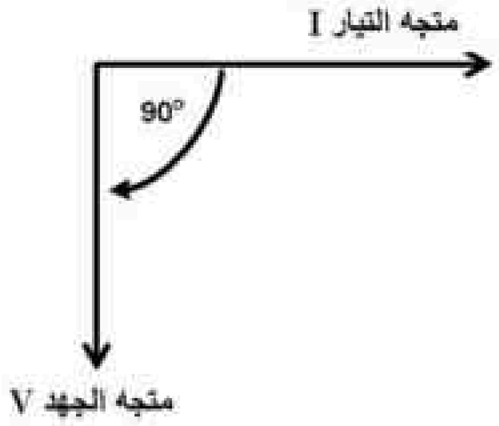

المفاعلة السعوية لمكثف X_C

وهي الممانعة التي يلقاها التيار المتردد في المكثف بسبب سعته، وتقدر المفاعلة السعوية X_C لمكثف متصل بمصدر متردد تردده f من العلاقة:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \qquad \Omega$$

ويتضح من هذه العلاقة أن المفاعلة السعوية للمكثف تتناسب عكسيًا مع كل من تردد المصدر وسعة المكثف.

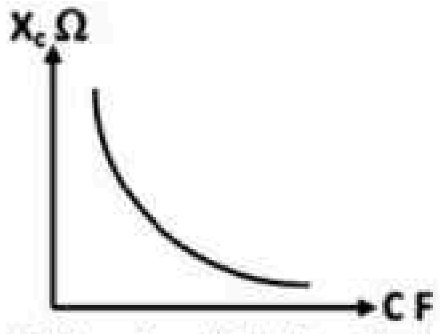

العلاقة بين المفاعلة السعوية وسعة المكثف

المفاعلة السعوية لعدة مكثفات

أولا : متصلة معًا على التوالي

عند توصيل عدة مكثفات معًا علي التوالي فإن كمية الشحنة Q تكون متساوية على أي من المكثفات، بينما :

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

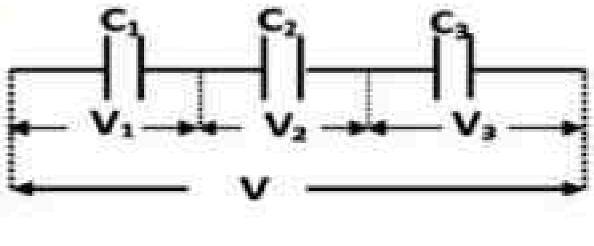

$$\therefore \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$\therefore \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

وإذا كانت المكثفات عددها n ومتساوية السعة ، فإن: $C = \frac{C_1}{n}$

ثانيًا : متصلة معًا على التوازي

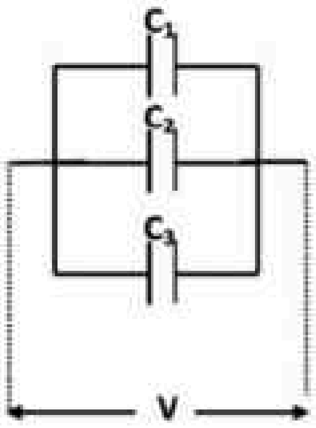

عند توصيل عدة مكثفات معًا على التوازي، فإن فرق الجهد بين لوحي أي منها V يكون متساويًا

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$V C = V C_1 + V C_2 + V C_3$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

وإذا كانت المكثفات عددها n ومتساوية السعة ، فإن: $C = n\, C_1$

مثال : ثلاث مكثفات سعاتها 20 ، 80 ،40 ميكروفاراد وصلت معًا على التوازي مع مصدر متردد قوته الدافعة الكهربية 100 فولت وتردده 50 هرتز أوجد شدة التيار المار في الدائرة

الحل

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = (20 + 80 + 40) \times 10^{-6} = 1.4 \times 10^{-4}$$ فاراد

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1 \times 7 \times 10^4}{2 \times 22 \times 50 \times 1.4} = 22.72\Omega$$

$$I = \frac{100}{22.72} = 4.4A$$

المعاوقة :Impedance

توجد في دوائر التيار المتردد التي تحتوي على مقاومات أومية وملفات حث ومكثفات ممانعة لمرور التيار سببها مفاعلة الملفات والمكثفات علاوة على مقاومة الأسلاك ومكونات الدائرة. ويطلق على محصلة المفاعلة والمقاومة معًا بالدائرة اسم المعاوقة ويرمز لها بالرمز Z.

دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومية R وملف حث L على التوالي

بصفة عامة من المستحيل عمليًا إنتاج ملف ذي حث فقط، لأن لكل ملف قدرًا معينًا من المقاومة.

ولحساب فرق الجهد الكلي بتلك الدائرة تُستخدم المتجهات الطورية كما بالشكل (4 – 8). حيث أن التيار له نفس الطور في جميع مكونات الدائرة لإتصالها على التوالي، بينما فرق الجهد عبر أحد مكونات الدائرة قد يتفق أو يختلف في الطور مع التيار ، فالتيار وفرق الجهد عبر المقاومة الأومية في طور واحد ، بينما فرق الجهد عبر الملف يتقدم في الطور عن التيار بزاوية 90°.

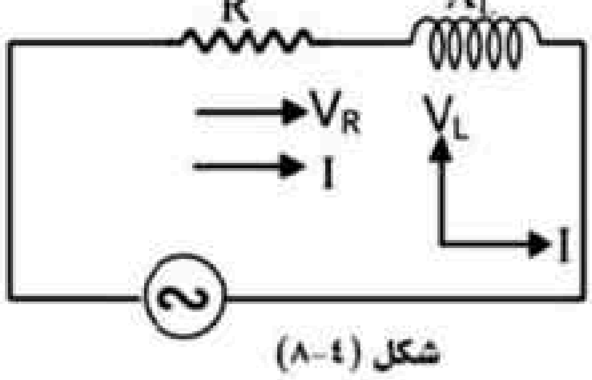

شكل (٤-٨)

وبالتالي فإن فرق الجهد عبر الملف يتقدم في الطور عن فرق الجهد عبر المقاومة الأومية بزاوية $90°$.

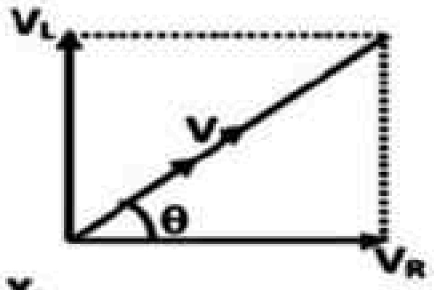

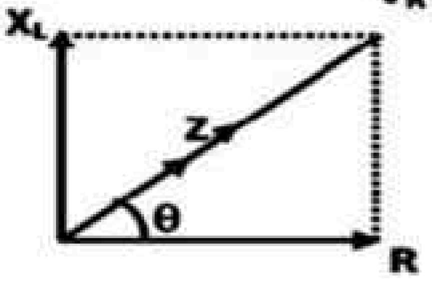

لذلك يمكن تعيين فرق الجهد الكلي **V** من العلاقة :

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$$

وحيث أن: $V_R = I\,R$ ، $V_L = I\,X_L$

فإن : $Z = \sqrt{R^2 + V_L^2}$

ويمكن ايجاد زاوية الطور θ بين فرق الجهد الكلي والتيار من العلاقة:

$$\tan\theta = \frac{V_L}{V_R} = \frac{X_L}{R}$$

مثال : تيار متردد قوته الدافعة 80 فولت وتردده 50 Hz يمر في ملف حثه الذاتي $\frac{21}{220}$ هنري ومقاومته 40Ω ، احسب:

1- المعاوقة الكلية بالدائرة. 2- فرق الجهد بين طرفي كل من المقاومة والملف.

3- هل يمكن جمع فروق الجهد بين طرفي المقاومة والملف جبريًا لايجاد فرق الجهد عبر المصدر؟ ولماذا؟

الحل

المفاعلة الحثية للملف: $X_L = 2\pi f L = 2 \times \frac{22}{7} \times 50 \times \frac{21}{220} = 30\Omega$

معاوقة الدائرة: $Z = \sqrt{R^2 + V_L^2} = \sqrt{(40)^2 + (30)^2} = 50\Omega$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{80}{50} = 1.6A$$

$$V_R = 40 \times 1.6 = 64V$$

$$V_L = 30 \times 1.6 = 48V$$

المجموع الجبري لفروق الجهد: $V = 64 \times 48 = 112V$

وهو أكبر من القوة الدافعة للمصدر، أما إذا أوجدنا محصلة فروق الجهد اتجاهيًا، فإن :

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} = \sqrt{(64)^2 + (48)^2} = 80\Omega$$

لذلك لا تُجمع الجهود في دوائر التيار المتردد جبريًا بل متجهيًا.

دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومية R ومكثف C على التوالي

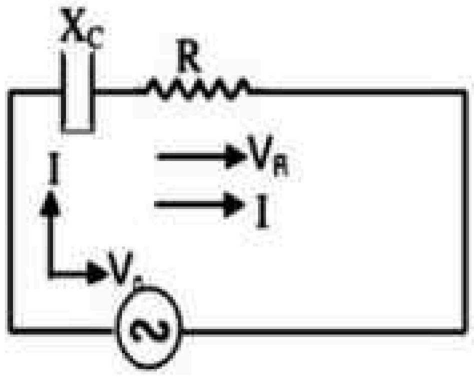

التيار له نفس الطور في جميع مكونات الدائرة لإتصالها على التوالي، والتيار وفرق الجهد عبر المقاومة الأومية في طور واحد، بينما فرق الجهد عبر المكثف يتأخر في الطور عن التيار بزاوية °90. وبالتالي فإن فرق الجهد عبر المكثف يتأخر في الطور عن فرق الجهد عبر المقاومة الأومية بزاوية °90.

لذلك يمكن تعيين فرق الجهد الكلي **V** من العلاقة :

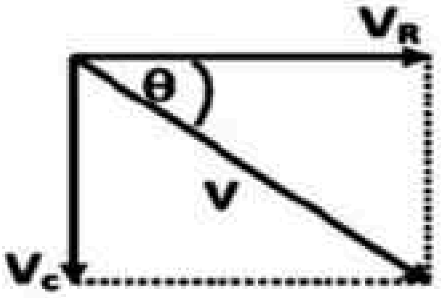

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

وحيث أن: $V_R = I\,R$ ، $V_C = I\,X_C$

فإن : $Z = \sqrt{R^2 + V_C^2}$

ويمكن ايجاد زاوية الطور θ بين فرق الجهد الكلي والتيار من العلاقة:

$$\tan\theta = \frac{-V_C}{V_R} = \frac{-X_C}{R}$$

دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومية R وملف حث L ومكثف C على التوالي

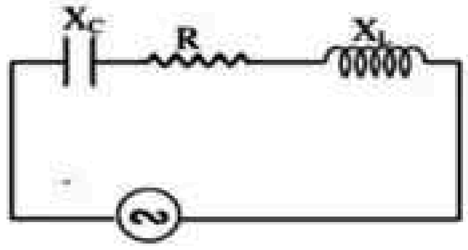

يكون طور التيار في المقاومة والملف والمكثف هو نفسه لإتصالها على التوالي ، بينما يختلف طور فرق الجهد فيما بينها. ففي المقاومة الأومية فرق الجهد والتيار في طور واحد، وفي الملف يتقدم فرق الجهد في الطور عن التيار بمقدار °90، وفي المكثف يتأخر فرق الجهد في الطور عن التيار بمقدار °90

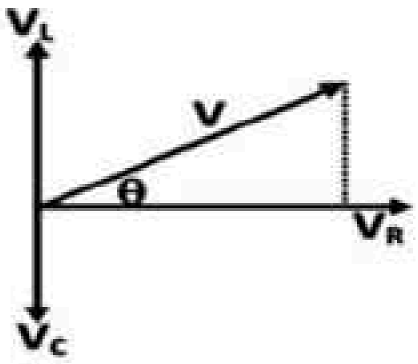

لذلك يتم تعيين فرق الجهد الكلي **V** من العلاقة :

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

وبالتالي يمكن ايجاد المعاوقة من العلاقة:

$$Z = \sqrt{R^2 + (V_L - V_C)^2}$$

وزاوية الطور بين الجهد الكلي والتيار من العلاقة:

$$\tan\theta = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R}$$

ويُلاحظ أن :

1- إذا كانت $X_L > X_C$ فيكون مقدار ظل زاوية الطور موجبًا، وتكون للدائرة خواص حثية حيث أن الجهد الكلي يسبق التيار بزاوية θ

2- إذا كانت $X_C > X_L$ فيكون مقدار ظل زاوية الطور سالبًا، وتكون للدائرة خواص سعوية حيث أن الجهد الكلي يتأخر عن التيار بزاوية θ

3- إذا كانت $X_L = X_C$ فإن مقدار زاوية الطور = صفر، وتكون للدائرة خواص مقاومة أومية حيث أن الجهد الكلي والتيار في طور واحد.

4- لاتستهلك في كل من الملف والمكثف قدرة كهربية نتيجة لمفاعلتهما الحثية والسعوية على الترتيب لأنهما يخزنان الطاقة (القدرة) على هيئة مجال مغناطيسي في ملف الحث ومجال كهربي في المكثف، ثم يرجعاها إلي الدائرة مع تتابع دورة التيار المتردد. لذلك فإن القدرة المستهلكة في الدائرة هي بسبب وجود المقاومة الأومية بها.

المنحنيات البيانية في الشكل المقابل تمثل تأثير تغيير تردد التيار المتردد المار بالدائرة وكل من:

1- المقاومة الأومية

2- المفاعلة الحثية والمفاعلة السعوية

3- المعاوقة بالدائرة

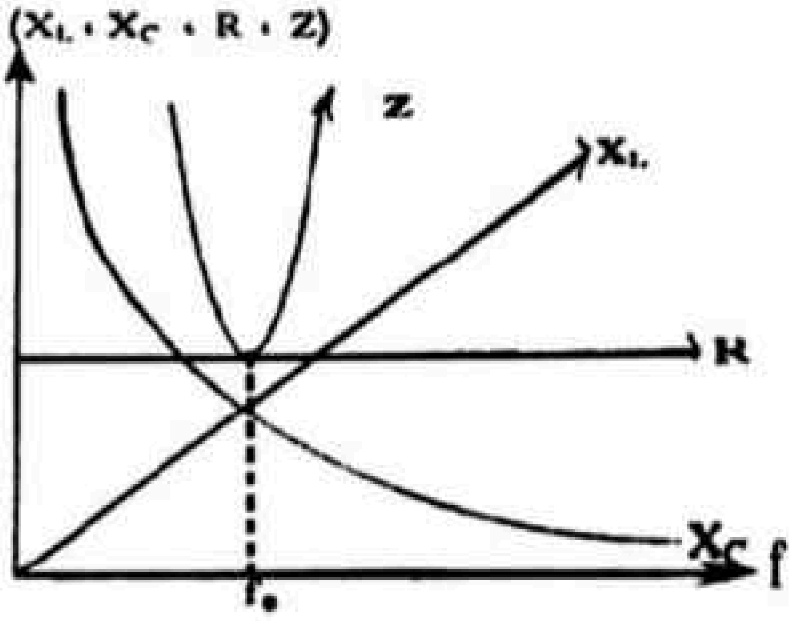

العلاقة بين التردد وكلا من (XL ، XC ، R ، Z)

مثال : دائرة تيار متردد تتكون من المصدر وملف حث مهمل المقاومة الأومية ومقاومة أومية ومكثف متصلة معًا على التوالي. فإذا كان فرق الجهد عبر الملف 80 فولت وعبر المقاومة 40 فولت وعبر المكثف 50 فولت وكانت القيمة الفعالة للتيار في 2A ، ارسم مخطط متجهات الطور لهذه الجهود، ثم احسب:

1- الجهد الكلي بالدائرة.
2- زاوية الطور بين الجهد الكلي والتيار ثم حدد خواص الدائرة.
3- القدرة الكهربية المستهلكة بالدائرة .
4- المعاوقة بالدائرة

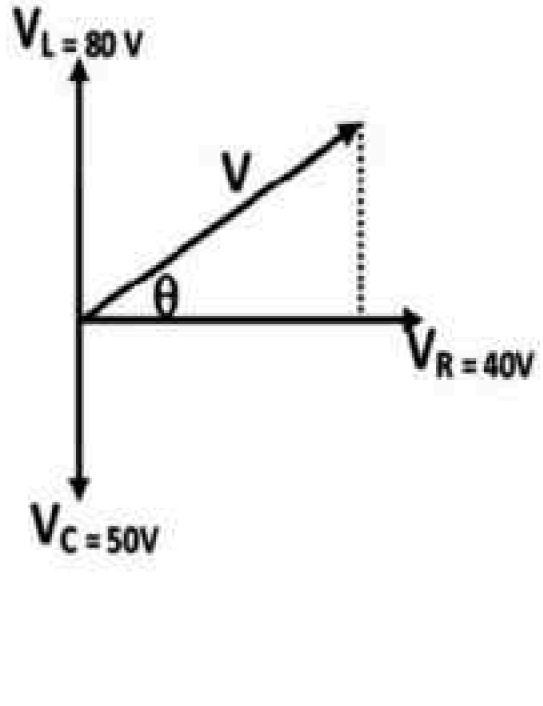

الحل

$$V = \sqrt{(40)^2 + (80-50)^2}$$

$$V = 50\ V$$

$$\tan\theta = \frac{80-50}{40} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}$$

$$\theta = 37^\circ$$

المقاومة: $R = \frac{V_R}{I} = \frac{40}{2} = 20\Omega$

القدرة: $I^2R = 4 \times 20 = 80\ W$

$$Z = \frac{50}{2} = 25\Omega$$

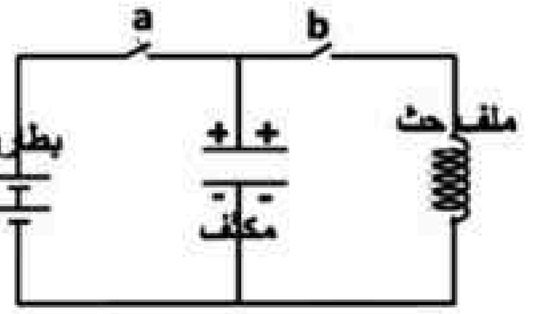

الدائرة المهتزة Oscillating circuit

تتكون الدائرة المهتزة من ملف حث L له مقاومة صغيرة جدًا، ومكثف، C. يمكن أن يتصلا معًا عن طريق مفتاح (b) كما بالشكل.

يخزن المكثف الطاقة في شكل مجال كهربي ناتج عن فرق الجهد الكهربي بين لوحيه، بينما يخزن ملف الحث طاقته في شكل مجال مغناطيسي.

1. عند غلق المفتاح a يتصل المكثف بالبطارية فيمر تيار لحظيًا ليبدأ شحن المكثف حتى يتساوى فرق الجهد بين لوحيه مع فرق الجهد المستمر V فيتوقف مرور التيار إليه.
   - تكون شحنة اللوح المتصل بالقطب الموجب موجبة وشحنة اللوح المتصل بالقطب السالب سالبة. يتولد مجالاً كهربيًا بين لوحي المكثف، ويختزن المكثف طاقة كهربية. ويبقى المكثف مشحونًا حتى بعد فتح المفتاح (a).
2. عند إتمام شحن المكثف ، يتم فتح المفتاح a وغلق المفتاح b ليتم توصيل المكثف المشحون مع ملف الحث، فيبدأ المكثف في تفريغ شحنته q ويمر تيار كهربي I خلال الملف ، فيتولد في الملف مجالاً مغناطيسيًا يختزن الطاقة التي كانت مختزنة في المجال الكهربي على هيئة طاقة مغناطيسية .
3. مع تناقص فرق الجهد تدريجيًا بين لوحي المكثف C ، تزداد شدة التيار خلال الملف، فتزداد شدة المجال المغناطيسي حول الملف.
   - في اللحظة التي يكون المكثف قد أفرغ كل شحنته، تكون قيمة التيار في الملف قد وصلت إلى أقصى قيمة لها وأيضًا الطاقة المغناطيسية المختزنة فيه.
4. بعدها تبدأ شدة التيار في التناقص خلال الملف، فتتولد قوة دافعة طردية في ملف الحث تعمل على استمرار تدفق التيار في الاتجاه الأصلي.
   - يشحن هذا التيار لوحي المكثف بقطبية معاكسة للشحنة الأصلية لهما. وتستمر عملية شحن المكثف حتى ينخفض التيار في الملف إلى الصفر ويتلاشى تمامًا مجاله المغناطيسي. هكذا تعود الطاقة إلى المكثف مرة أخرى على هيئة طاقة كهربية.
   - يبدأ المكثف الآن في التفريغ مرة أخرى عبر الملف وتتكرر العملية بأكملها. تتغير قطبية الجهد مع مرور الطاقة ذهابًا وإيابًا بين المكثف وملف الحث مما يسبب مرور تيار متردد في دائرتهما.
   - ويلاحظ تبادل الطاقة باستمرار بين المجالين، وبالتالي تبادل الطاقة المخزونة في الملف علي هيئة مجال مغناطيسي والمخزونة في المكثف علي هيئة مجال كهربي .

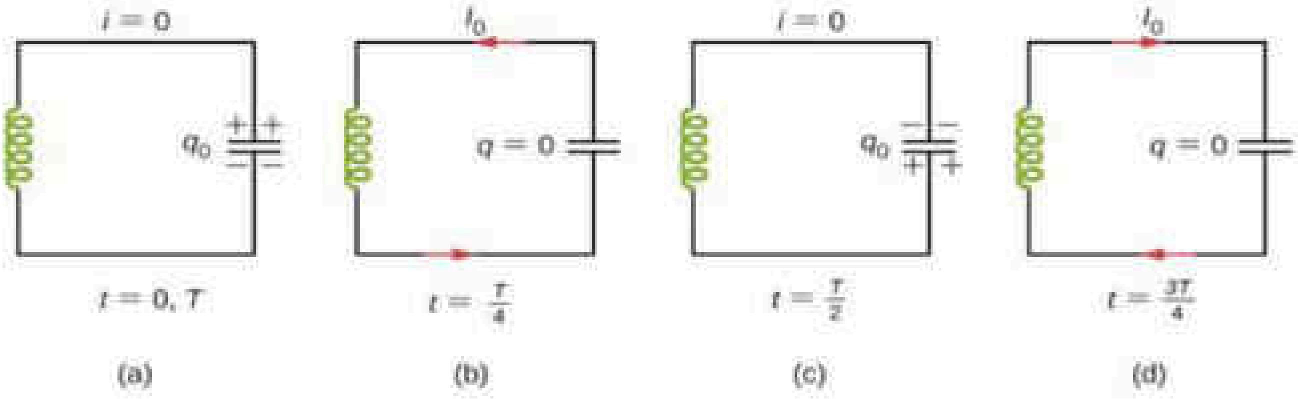

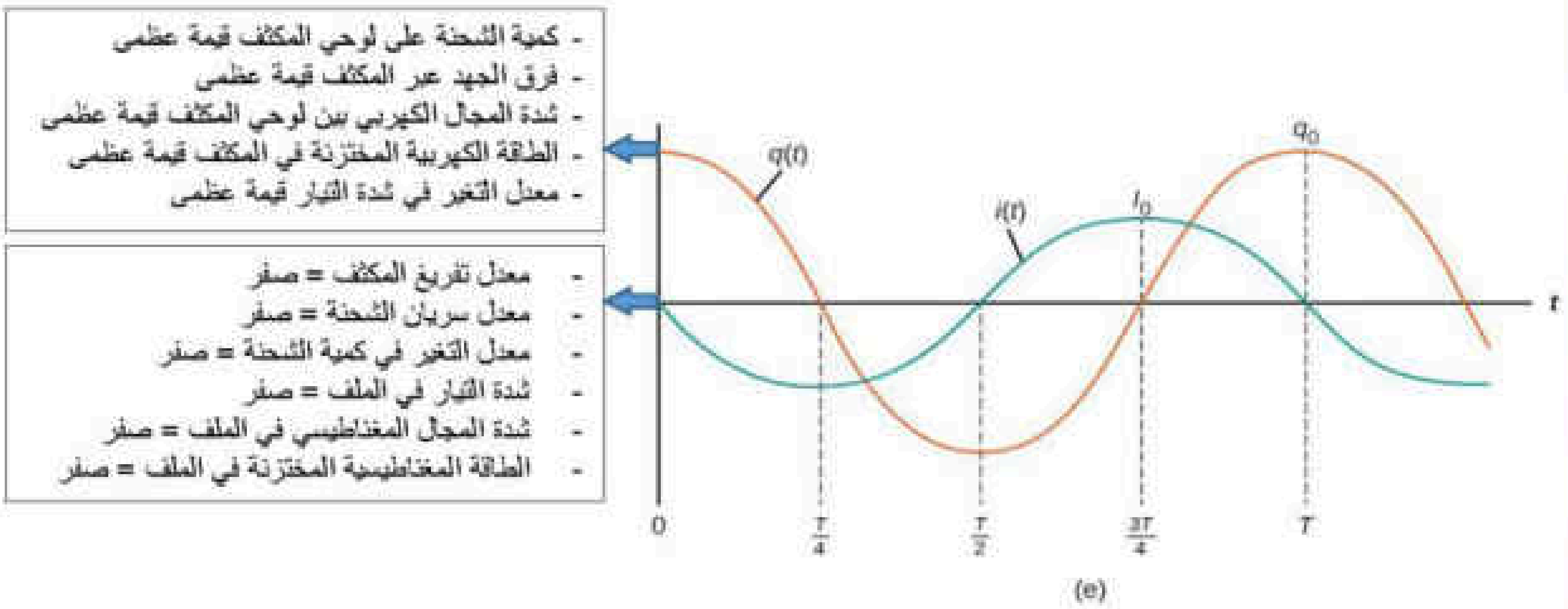

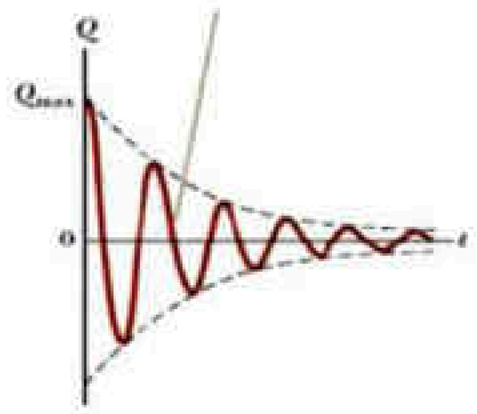

ونظرا لوجود مقاومة أومية في الملف والأسلاك الأخرى، فإن جزءًا من الطاقة يتحول تدريجيًا إلي حرارة فتقل شدة التيار المتردد في الدائرة ويقل فرق الجهد بين لوحي المكثف تدريجيا إلي أن ينعدم، فيتوقف الشحن والتفريغ. والشكل يمثل اضمحلال الشحنة علي لوحي المكثف بمرور الوقت.

ولكن إذا أمكن تغذية المكثف بشحنات اضافية تعوض النقص المستمر لها ، يمكن أن تستمر عمليتي الشحن والتفريغ.

<u>حساب تردد التيار المار في الدائرة المهتزة:</u>

يتم حساب تردد التيار المتردد في الدائرة المهتزة من العلاقة :

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\,C}} \qquad \text{هرتز}$$

وتم استنتاج هذه العلاقة بتساوي المفاعلة الحثية للملف والمفاعلة السعوية للمكثف.

$$X_L = X_C \qquad \therefore 2\pi f\,L = \frac{1}{2\pi f\,C}$$

ويمكن التعويض عن معامل الحث الذاتي لملف لولبي L بالعلاقة:

$$L = \frac{\mu A N^2}{l} \qquad \text{هنري}$$

مثال : أوجد تردد التيار المار في دائرة مهتزة إذا كان معامل الحث الذاتي للملف 16μH وسعة المكثف 4.9 مللي فاراد.

الحل

$$f = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{\sqrt{L.C}} = \frac{7}{2 \times 22} \times \sqrt{\frac{10^6 \times 10^4}{16 \times 49}} = \frac{7}{44} \times \frac{10^5}{4 \times 7} = 568.18\text{Hz}$$

دائرة الرنين Tuning circuit

دائرة الرنين دائرة LCR تحتوي على مكثف وملف حث.

ظاهرة الرنين :

يمكن ملاحظة ظاهرة الرنين في الصوت حيث تزداد سعة اهتزاز شوكتين رنانيتين بصورة ملحوظة إذا اتفق ترددهما، وعند اختلاف ترددي الشوكتين عن بعضهما تقل سعة الإهتزاز.

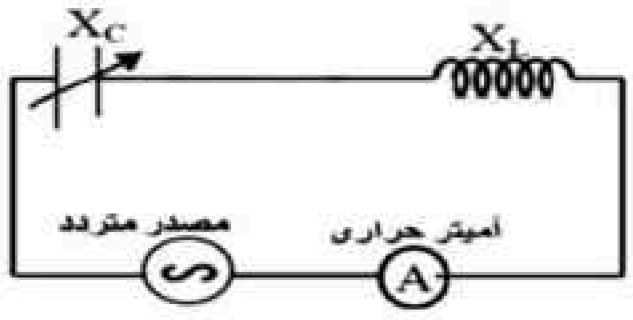

وبالمثل، ففي دائرة تحتوي على مصدر تيار متردد يمكن تغيير تردده ومكثف متغير السعة وملف حث وأميتر حراري كما بالشكل. فإنه بتغيير تردد المصدر الكهربي فإن القيمة الفعالة للتيار بالدائرة تتغير ، حيث تقل إذا كان الاختلاف كبير بين تردد المصدر وتردد الدائرة، وتزيد كلما اقترب تردد المصدر من تردد الدائرة، وتكون قيمة التيار أكبر ما يمكن عندما يتفق تردد المصدر مع تردد الدائرة. وتتحقق هذه الحالة عندما تتساوى المفاعلة الحثية للملف والمفاعلة السعوية للمكثف. ويمكن الوصول بالدائرة إلى حالة الرنين بتغيير تردد المصدر أو سعة المكثف أو عدد لفات الملف حتي يتفق ترددها مع تردد المصدر تبعًا للعلاقة:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

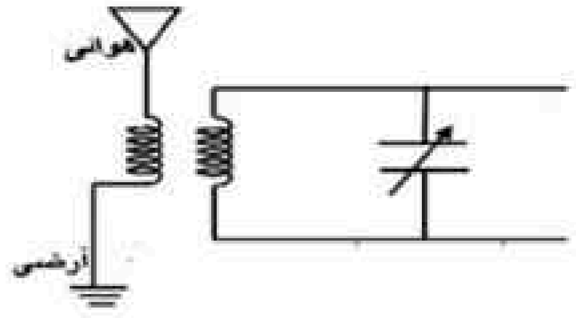

وتستخدم دائرة الرنين كدائرة توليف في أجهزة الاستقبال اللاسلكي لاختيار محطة الإذاعة المراد سماعها .

عمل دائرة الرنين في أجهزة الاستقبال أو اللاسلكي:

تتصل دائرة الرنين في أجهزة الاستقبال أو اللاسلكي بهوائي (أريال) جهاز الاستقبال حيث تصل إلي الهوائي موجات محطات الإذاعة المختلفة ولكل منها تردد معين. تؤثر هذه الموجات في الهوائي وتولد فيه تيارات لها نفس تردد المحطات. تسمح دائرة الرنين في جهاز الإستقبال فقط بمرور التيار الذي يتفق تردده مع تردد الدائرة. وعندما تريد الاستماع الي إذاعة معينة فإنك تغير من تردد الدائرة بتغيير سعة المكثف أوعدد لفات الملف، فيمر التيار الذي يتفق تردده مع تردد الدائرة إلى جهاز الإستقبال، ويخضع لعمليات معينة مثل التكبير والتقويم وفصل التيار المعبر عن الصوت الذي يمر إلى سماعة جهاز الاستقبال.

" تلخيص "

١- التيار المتردد : هو التيار الذي تتغير شدته دورياً من الصفر إلى نهاية عظمى ثم يعود إلى الصفر في نصف دورة ثم ينعكس اتجاهه وتزداد شدته إلى نهاية عظمى ثم يعود إلى الصفر في نصف دورة الثاني

٢- الاميتر الحراري : هو جهاز يستخدم لقياس التيار المتردد أو المستمر على أساس التمدد الذي تحدثه الحرارة التي يولدها التيار في سلك من الايريديوم البلاتيني

٣- المفاعلة الحثية لملف يمر به تيار متردد : هي الممانعة التي يلقاها التيار المتردد في الملف بسبب حثه الذاتي

$$X_L = 2\pi . f . L \qquad \Omega$$

٤- المفاعلة الكلية لملفات على التوالي $X_L = X_{L1} + X_{L2} + X_{L3}$

٥- المفاعلة الكلية لملفات على التوازي $\frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_{L1}} + \frac{1}{X_{L2}} + \frac{1}{X_{L3}}$

٦- المفاعلة السعوية للمكثف : هي الممانعة التي يلقاها التيار المتردد في مكثف بسبب سعته

$$X_C = \frac{1}{2\pi f . C}$$

٧- السعة الكلية لمكثفات متصلة على التوالي $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$

٨- السعة الكلية لمكثفات متصلة على التوازي $C = C_1 + C_2 + C_3$

٩- المعاوقة : هي مكافئ المفاعلة والمقاومة معا في دائرة واحدة

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

١٠- تردد دائرة الرنين المهتزة $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}}$

" أسئلة وتمارين "

س١ : ماذا يقصد بكل من الاتى :

المفاعلة الحثية - المفاعلة السعوية - المعاوقة - دائرة مهتزة

س٢ : اذكر العوامل التى يتوقف عليها كل من :-

١- المفاعلة الحثية ٢- المفاعلة السعوية ٣- تردد الدائرة المهتزة ٤- المعاوقة

س٣ : كيف نحسب السعة الكلية لعدة مكثفات متصلة معا

أ- على التوالي ب- على التوازي

س٤ : مما تتركب الدائرة المهتزة مع شرح عملها

س٥ : مما تتركب دائرة الرنين مع شرح عملها في جهاز الاستقبال اللاسلكي

س٦ : مكثفان سعتهما 24 , 48 ميكرو فاراد اوجد السعة الكلية لهما

أ- إذا وصلا على التوالي ب- إذا وصلا على التوازي

س٧ : تيار متردد يمر في مقاومة 12 اوم وملف حث حثه الذاتي $\frac{7}{440}$ هنري اوجد المعاوقة علما بأن تردده = 50 هيرتز

(13 Ω)

س٨ : ملف حثه الذاتي $\frac{7}{275}$ هنري ومقاومته 6 Ω احسب شدة التيار المار في الملف إذا وصل :

أ- بمصدر تيار مستمر قوته الدافعة 6 فولت مهمل المقاومة الداخلية

ب- بمصدر تيار متردد تردده 50 هرتز وقوته الدافعة 6 فولت

(0.6 A , 1 A)

س٩ : ثلاث مكثفات السعة الكهربية لكل منهما 14 ميكروفاراد وصلت على التوازي معا ومع مصدر تردده 50 هرتز احسب المفاعلة السعوية الكلية

س١٠ : مقاومة 6 اوم ومكثف مفاعلته السعوية 80Ω وملف حث الذاتي 0.28 هنري متصلة معا على التوالي بمصدر جهد متردد 20 فولت وتردده 50 هرتز احسب

أ- فرق الجهد بين طرفي المكثف ب- زاوية الطور بين الجهد الكلى والتيار المار في الدائرة

جـ- القيمة العظمي لشدة التيار المتردد

(160 V , 53^0 , 2.8 A)

س١١ : تتكون دائرة رنين في جهاز الاستقبال من ملف حث 10 مللي هنري ومكثف متغير السعة ومقاومة مقدارها 50 Ω وعندما تصطدم بها موجات لاسلكية ذات تردد 980 كيلو هرتز يتولد عبر الدائرة فرق جهد 10^{-4} فولت اوجد قيمة السعة اللازمة في حالة الرنين وشدة التيار في هذه الحالة

(2.635×10^{-12} F- 2×10^{-6} A)

س١٢ : دائرة كهربية مكونة من ملف مفاعلته الحثية $250\ \Omega$ متصل على التوالي بمقاومة قيمتها $100\ \Omega$ ومكثف متغير السعة ومصدر للتيار المتردد قوته الدافعة الكهربية 200 فولت وتردده $\frac{1000}{44}$ هرتز فوصلت شدة التيار المار في الدائرة إلى اكبر قيمة لها اوجد :

أ- سعة المكثف التي جعلت شدة التيار اكبر قيمة

ب- فرق الجهد بين طرفي الملف و فرق الجهد بين طرفي المكثف في هذه الحالة

$(28\times10^{-6}\ F\ ,\ 500v\ ,500v\ )$

س١٣ : في الدائرة الموضحة بالشكل بها مصدر متردد **(50 هرتز)** وقوته الدافعة **220 فولت ومكثف سعته 4** ميكروفاراد وملف حثه 2.53 هنري احسب :

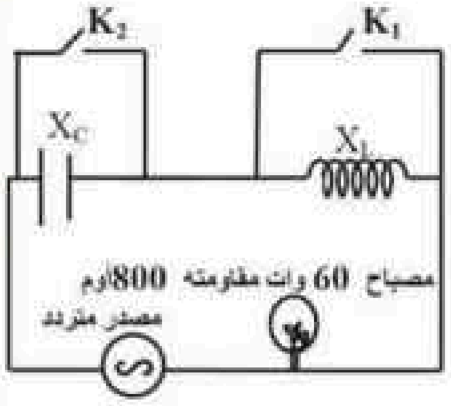

١- المفاعلة السعوية

٢- المفاعلة الحثية

٣- ماذا يحدث لإضاءة المصباح عند غلق K_1 فقط وما هي المعاوقة ؟

٤- ماذا يحدث لإضاءة المصباح عند غلق K_2 فقط وما هي المعاوقة؟

٥- ماذا يحدث لإضاءة المصباح عند غلق K_2 ، K_1 وما هي المعاوقة ؟

$(\ 795.4\ \Omega\ ,\ 795.4\ \Omega\ ,\ 1128\ \Omega\ ,\ 800\ \Omega\ )$

الوحدة الثانية

مقدمة فى الفيزياء الحديثة

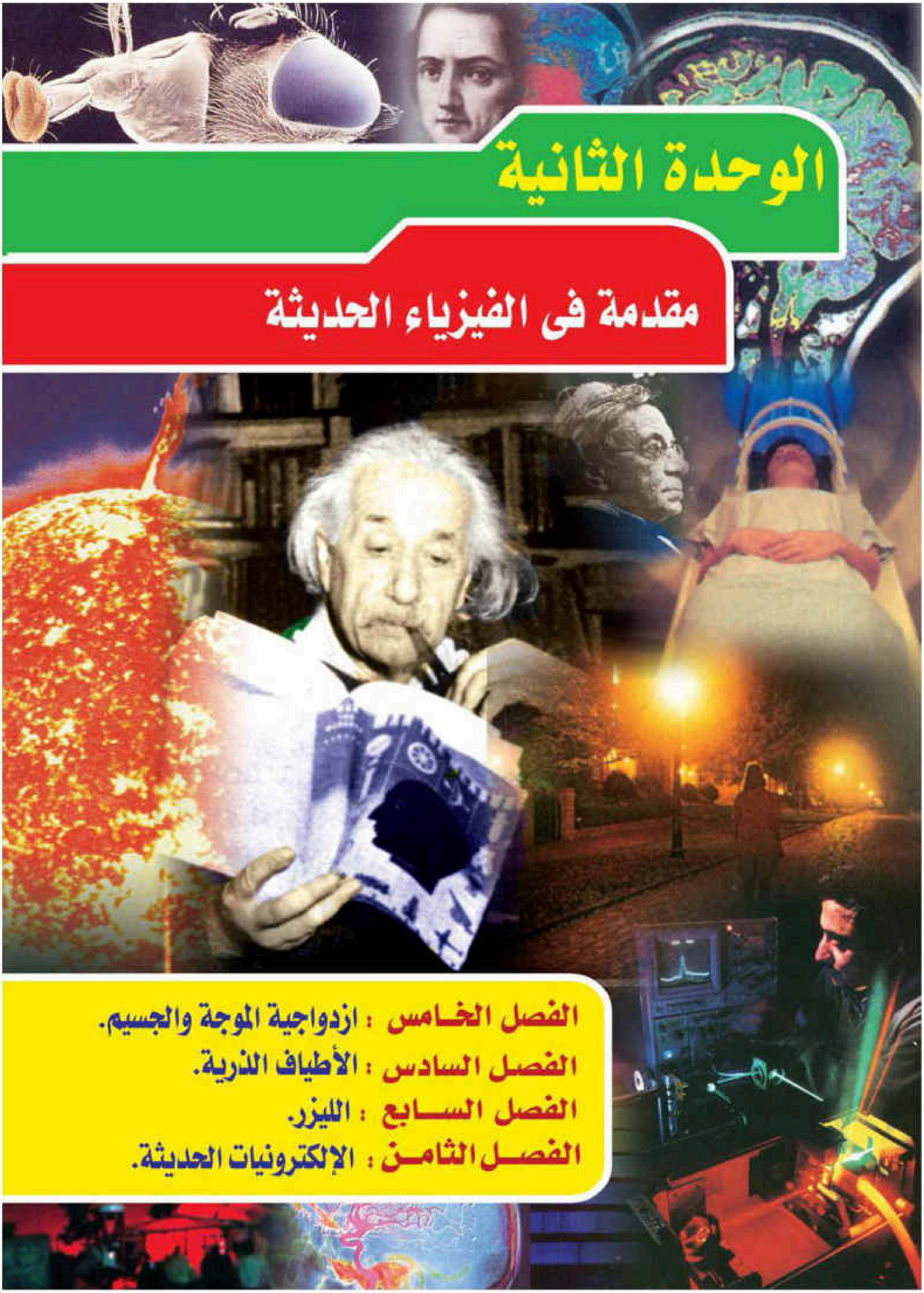

الفصل الخامس : ازدواجية الموجة والجسيم.

الفصل السادس : الأطياف الذرية.

الفصل السابع : الليزر.

الفصل الثامن : الإلكترونيات الحديثة.

مقدمة فى الفيزياء الحديثة

الوحدة الثانية

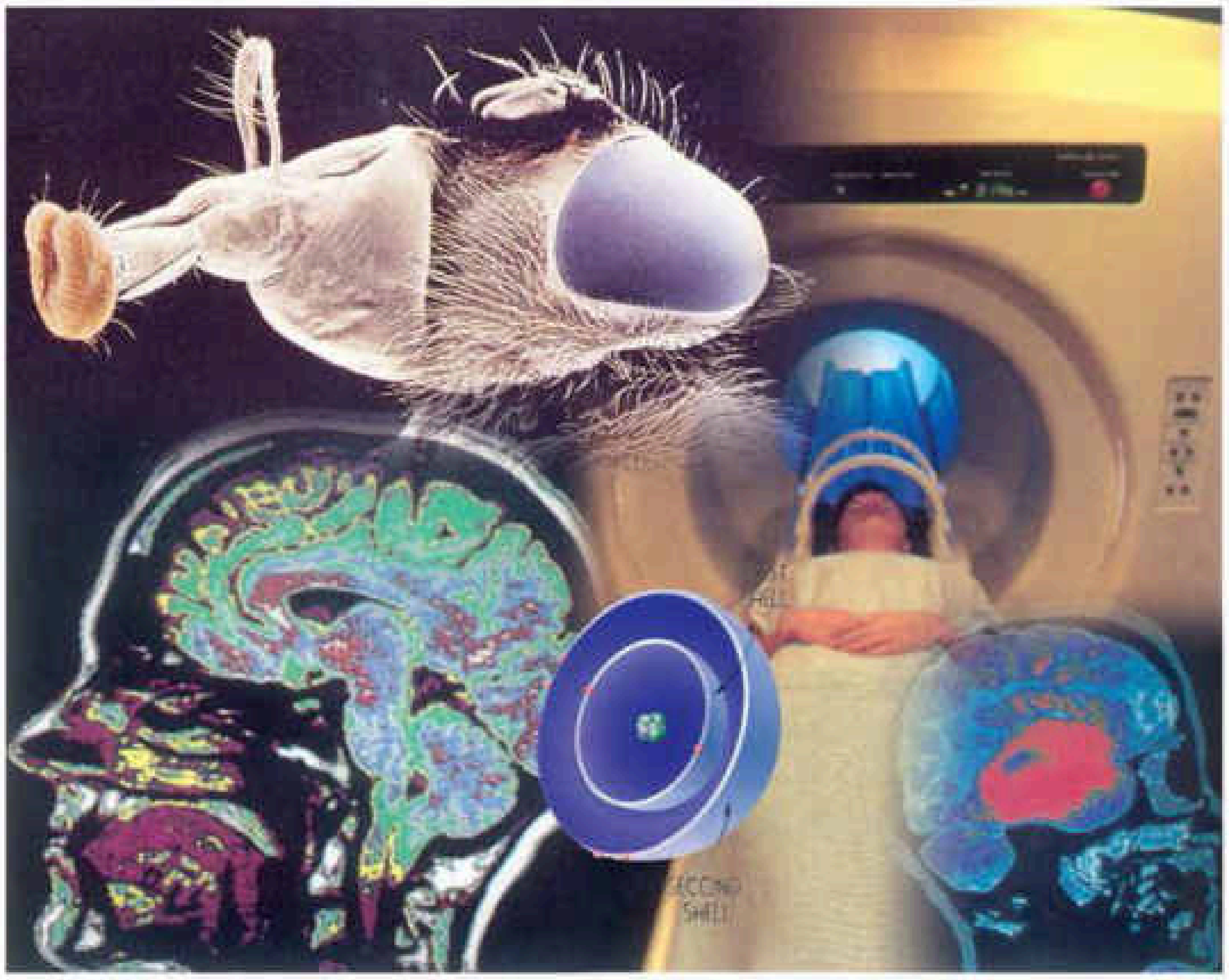

الفصل الخامس : ازدواجية الموجة والجسيم

الوحدة الثانية
مقدمة فى الفـيزياء الحديثة

الفصل الخامس
ازدواجـية المـوجـة والجســيم

مقدمة :

يندرج كل ما درسناه حتي الآن تحت ما يسمي "الفيزياء الكلاسيكية ". ليس معني هذا أنها فيزياء غير مستعملة، بل أنها تفسر مشاهداتنا اليومية وتجاربنا المعتادة. أما الوحدة الحالية فهي تتضمن بعض المفاهيم الأساسية للفيزياء الحديثة التي تعتبر مدخلاً مهمًا لفيزياء الكم Quantum Physics . ويتعامل هذا الفرع من الفيزياء مع مجموعة كبيرة من الظواهر العلمية التي قد لا نراها بصورة مباشرة في حياتنا اليومية، ولكنها تتناول العديد من ظواهر هذا الكون والتي لا تستطيع الفيزياء الكلاسيكية تفسيرها، وخاصة عندما نتعامل علي المستوى الذري أو دون الذري Subatomic Scale.

كما يفسر هذا الفرع من الفيزياء كل الظواهر الإلكترونية والتي هي أساس نظم الإلكترونيات والاتصالات الحديثة، كما يفسر التفاعلات الكيميائية علي مستوى الجزىء، والتي تمكن العالم أحمد زويل من تصوير بعضها باستخدام كاميرا الليزر فائقة السرعة بما أهله للفوز بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1999.

إشعاع الجسم الأسود Black Body Radiation

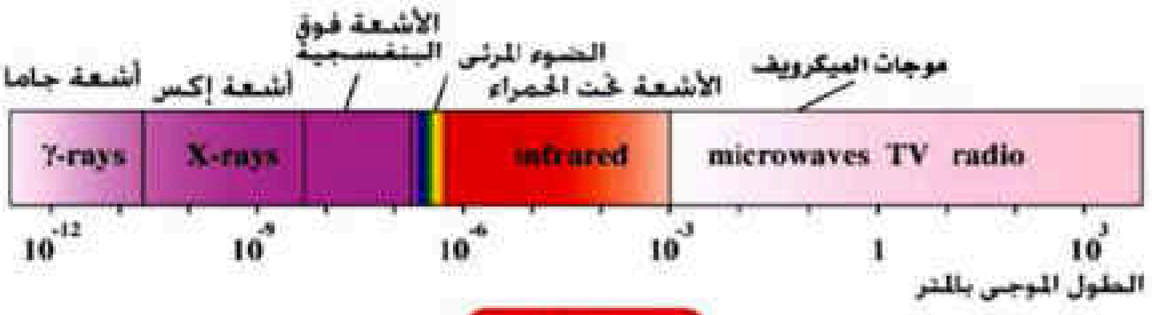

(شكل ٥-١)

الطيف الكهرومغناطيسى

استقر فهمنا حتي الآن عن الضوء علي أنه ينتشر علي هيئة موجات كهرومغناطيسية. ومن خصائص الموجات أنها تنعكس وتنكسر وتعاني التداخل والحيود. وفهمنا أيضًا أن الضوء المرئي هو جزء محدود من الطيف الكهرومغناطيسي (شكل 5 – 1). وتختلف الموجات الكهرومغناطيسية فيما بينها في ترددها وطولها الموجي، ولكنها تنتشر بسرعة ثابتة في الفراغ هي $c = 3 \times 10^{8} m/s$، ولا تحتاج الموجات الكهرومغناطيسية إلي وسط مادي لانتشارها.

ونلاحظ جميعًا أن بعض الأجسام الساخنة تشع ضوءًا وحرارة . ومن أمثلة هذه الأجسام الشمس (شكل 5 – 2) وسائر النجوم، وكذلك قطعة الفحم المتقدة (شكل 5 – 3)، وفتيلة المصباح الكهربي (شكل 5 – 4). ونلاحظ أيضًا أن اللون الغالب علي الضوء الصادر من كل هذه المصادر وغيرها متغير.

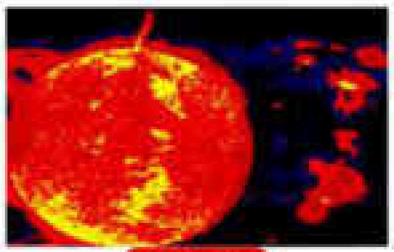

(شكل ٥-٢)

الشمس مصدر للإشعاع الكهرومغناطيسى

(شكل ٥-٣)

قطعة فحم متقدة تشع إشعاعا كهرومغناطيسيا

(شكل ٥-٤)

المصباح متوهج

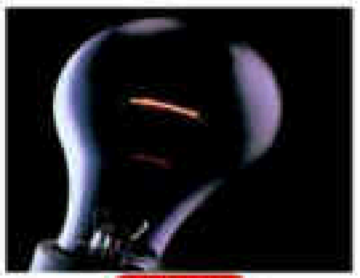

(شكل ٥-٤)

المصباح قل توهجا

المصباح الكهربى يشع إشعاعا كهرومغناطيسيا

وعند تحليل الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر عن مصدر ما، نجد أنه لا يشع كل الأطوال الموجية بنفس القدر بل تختلف شدة الإشعاع مع الطول الموجي. ويسمي المنحني الذي يبين شدة الإشعاع للأطوال الموجية المكونة للإشعاع بمنحني بلانك **Planck`s Distribution** (شكل 5 – 5).

ووُجد عمليًا أيضًا أن الطول الموجي الذي له أقصى شدة إشعاع λ_m يتناسب عكسيًا مع درجة الحرارة المطلقة لمصدر الإشعاع . ويعرف هذا بقانون فين **Wien`s Law** . أي أنه كلما زادت درجة الحرارة المطلقة لمصدر الإشعاع، كان الطول الموجي الذي له شدة عظمي أقصر. ويلاحظ أنه عند الأطوال الموجية الطويلة جدًا أو القصيرة جدًا تقترب شدة الإشعاع من الصفر.

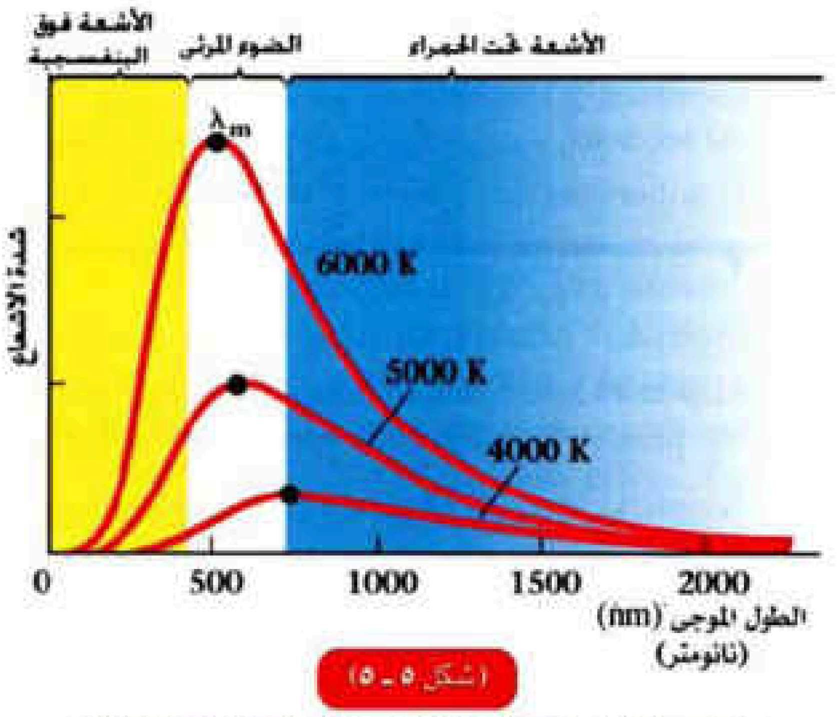

(شكل ٥-٥)

يتناسب الطول الموجى لقمة المنحنى عكسيا مع درجة الحرارة

فمثلاً درجة حرارة الشمس عند سطحها هي **6000 K**، وهذا يجعل شدة الإشعاع العظمي تقع عند طول موجي $5000\ \text{Å}\ (0.5\ \text{micron})$ أي في نطاق الطيف المرئي. ولذلك فإن حوالي **40%** من الطاقة الإشعاعية للشمس عبارة عن ضوء مرئي، و **50%** تقريبًا إشعاع حراري **Infrared Radiation** ، أما باقي الإشعاع يتوزع على بقية مناطق الطيف. وبتحليل الإشعاع الصادر عن المصباح الكهربي المتوهج (درجة الحرارة **3000 K**) نحصل على نفس منحنى بلانك، وهذا يجعل شدة الإشعاع العظمي تقع عند طول موجي حوالي $1000\ \text{nm} = 10^{-6}\text{m} = 10000\ \text{Å} = 1\ \text{micron}$ (شكل 5 – 5)، ويمثل الضوء المرئي عادة حوالي **20%** من طاقة الإشعاع الصادر عن فتيلة المصباح، والباقي في صورة حرارة.

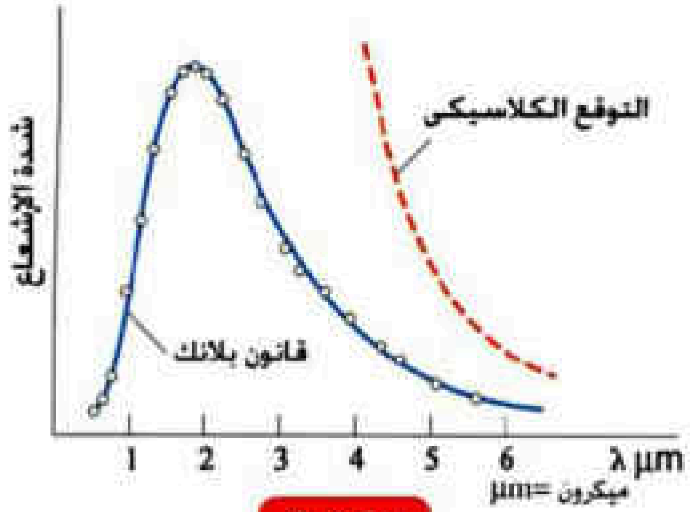

(شكل ٥-٦)

الإشعاع يقل مع زيادة التردد عكس توقعات الفيزياء الكلاسيكية

ولا يمكن تفسير هذه المشاهدات التي أظهرها منحنى بلانك باستخدام الفيزياء الكلاسيكية. فمن المعروف من الفيزياء الكلاسيكية أنه باعتبار الإشعاع موجات كهرومغناطيسية، فإن شدة الإشعاع الصادر عن جسم ساخن تزداد كلما زاد التردد. فلماذا إذًا تقل شدة الإشعاع عند الترددات العالية (شكل 5 – 6)؟

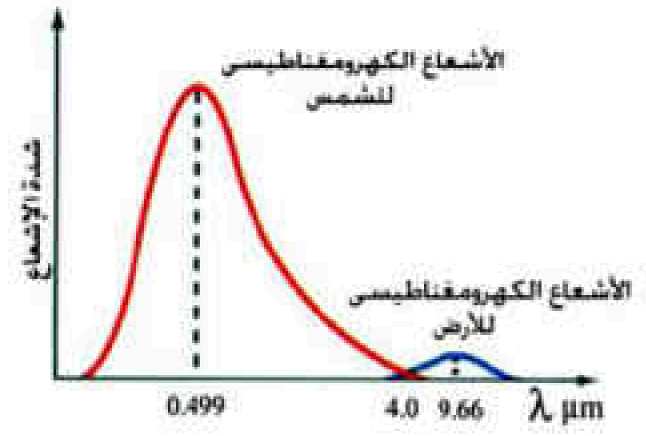

(شكل ٥-٧)

مقارنة بين إشعاع الأرض وإشعاع الشمس

استطاع العالم بلانك **Planck** في عام **1900** أن يضع تفسيرًا لهذه الظاهرة، ووجد أن هذا المنحني يتكرر مع كل الأجسام الساخنة التي تشع طيفًا متصلًا من الإشعاع وليس فقط الشمس، بل أيضًا الأرض والكائنات الحية. ولكن الأرض – باعتبارها جسمًا غير متوهج – فإنها تمتص إشعاع الشمس، ثم تشعه مرة أخري. ولكن لأن درجة حرارتها منخفضة كثيرًا بالنسبة للشمس، فإننا نجد أن الطول الموجي عند قمة المنحني حوالي **10 micron** وهو في نطاق الأشعة تحت الحمراء **Infrared Radiation** (شكل 5 – 7).

وهناك أقمار صناعية وأجهزة قياس محمولة جوًا وأجهزة أرضية تصور سطح الأرض باستخدام مناطق الطيف المختلفة الصادرة عنها، ومن بينها الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض بالإضافة إلى الضوء المرئي، وكذلك باستخدام موجات الميكروويف Microwaves التي تستخدم في الرادار (شكل 5 – 8). ويقوم العلماء بتحليل هذه الصور لتحديد مصادر الثروة الطبيعية Earth Resources. وتسمى هذه التقنية الاستشعار عن بُعد Remote Sensing. وتعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال.

(شكل ٥-٨)
صورة جنوب سيناء بالقمر الصناعى لاند سات

كما يُستخدم الإشعاع الصادر عن الأجسام في بعض التطبيقات العسكرية ، مثل أجهزة الرؤية الليلية لرصد الأجسام المتحركة في الظلام بفعل ما تشعه من إشعاع (شكل 5 – 9 ، 5 – 10) .

(شكل ٥-١٠)
صورة ملتقطة بجهاز الرؤية الليلية

(شكل ٥-٩)
أ-جهاز الرؤية الليلية

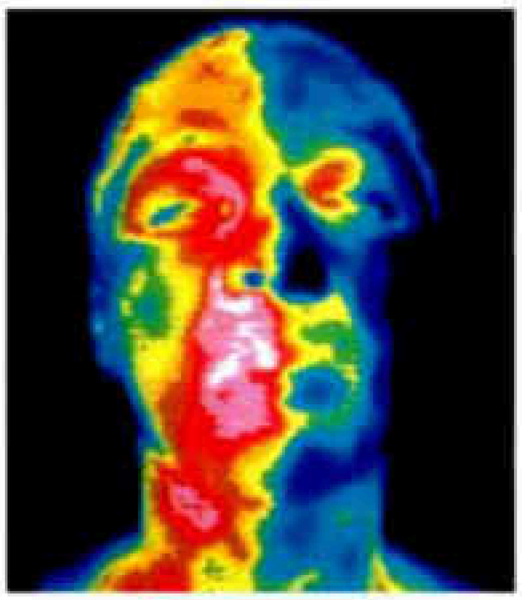

(شكل ٥-١١)
صورة حرارية للوجه والرقبة

كما يستخدم التصوير الحراري Thermal Imaging في مجال الطب ، وخاصة في مجال الأورام Tomography (شكل 5 – 11)، وعلم الأجنة Embryology، وكذلك في مجال اكتشاف الأدلة الجنائية Criminology، حيث يبقي الإشعاع الحراري لشخص فترة بعد انصراف الشخص.

وسُميت هذه الظاهرة "إشعاع الجسم الأسود" Black Body Radiation.

أما سبب هذه التسمية فلأن الجسم الأسود هو جسم يمتص كل ما يسقط عليه من إشعاع ذي أطوال موجية مختلفة. فهو يعتبر ممتص مثالي Perfect Absorber ، ثم يعيد إشعاعه بصورة مثالية، أي يكون أيضاً باعثًا مثاليًا Perfect Emitter .

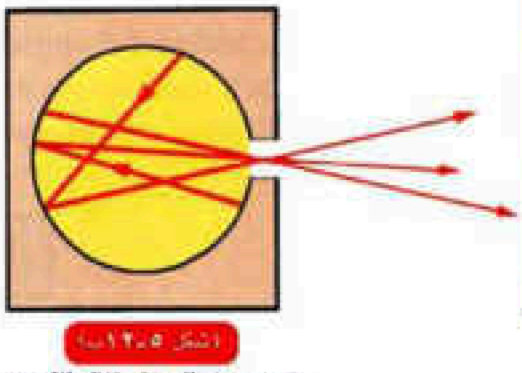

(شكل ٥-١٢ب)
ما يخرج من التجويف خلال الثقب جزء يسير يسمى اشعاع الجسم الأسود

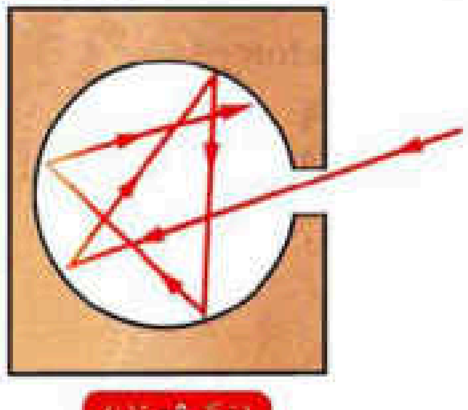

(شكل ٥-١٢أ)
ما يسقط داخل التجويف لا يخرج فيبدو أسود

فإذا تصورنا تجويفًا Cavity مغلقًا به ثقب صغير، فإن ما بداخل هذا التجويف يبدو أسود . لأن الإشعاع المار إلى داخل التجويف يظل في معظمه محصورًا بداخله من كثرة الانعكاسات، ولا يخرج منه إلا جزء يسير، وهو ما يسمى إشعاع الجسم الأسود (شكل 5 – 12 أ ، ب)

تفسير بلانك

استطاع بلانك أن يفسر ظاهرة إشعاع الجسم الأسود بفرض غريب عن عصره هو أن الإشعاع الصادر عن الجسم المتوهج يتألف من وحدات صغيرة أو دفقات من الطاقة يسمي كل منها الكوانتم (الكم) Quantum أو الفوتون Photon . وبذلك فإن الاشعاع الصادر عن الجسم المتوهج هو فيض هائل من هذه الفوتونات . وهذه الفوتونات تصدر عن تذبذب الذرات، وطاقة هذه الذرات المتذبذبة ليست متصلة وإنما مكماة Quantized أو غير متصلة Discontinuous، أي منفصلة Discrete. وتأخذ مستويات الطاقة قيمًا $E = nh\nu$ ، حيث h هو ثابت بلانك $h = 6.625 \times 10^{-34} J.s$ ، و ν هو التردد Frequency(Hz) .

ولا تشع الذرة أي إشعاع طالما بقيت في مستوي واحد. ولكن كلما انتقلت الذرة من مستوي طاقة عال إلي مستوي طاقة أقل، فإنها تصدر فوتونًا طاقته $E = h\nu$.

وبذلك توجد فوتونات ذات طاقة عالية إذا كانت ν كبيرة، و فوتونات ذات طاقة منخفضة إذا كانت ν صغيرة. وحيث يزداد تردد الإشعاع عن التردد الذي له أقصى شدة إشعاع في منحنى بلانك، تزداد طاقة فوتوناته، ويتناقص عدد الفوتونات المنبعثة التي لها هذه الطاقة.

وحيث أن الإشعاع يتألف من بلايين من هذه الفوتونات، فنحن لا نلاحظ هذه الفوتونات منفصلة، ولكن نلاحظ خواص الإشعاع الصادر ككل . وهذه الخواص التي تعبر عن فيض الفوتونات هي الخواص الكلاسيكية للموجات.

التأثير الكهروضوني والإنبعاث الحراري:

الانبعاث الحراري Thermionic emission

يحتوي المعدن علي أيونات موجبة وإلكترونات حرة تستطيع أن تتحرك داخل المعدن، ولكنها لاتستطيع أن تغادره بسبب قوي التجاذب التي تجذبها دائما للداخل. وهو ما يسمي حاجز جهد السطح .Surface Potential Barrier ، ولكن يمكن لبعض هذه الإلكترونات أن تخرج إذا أعطيناها طاقة حرارية أو ضوئية مثلا (شكل 5 – 14). وهي فكرة أنبوبة أشعة الكاثود Cathode Ray Tube (CRT) ، وهي التي تستخدم في شاشة التليفزيون والكمبيوتر (شكل 5 – 15).

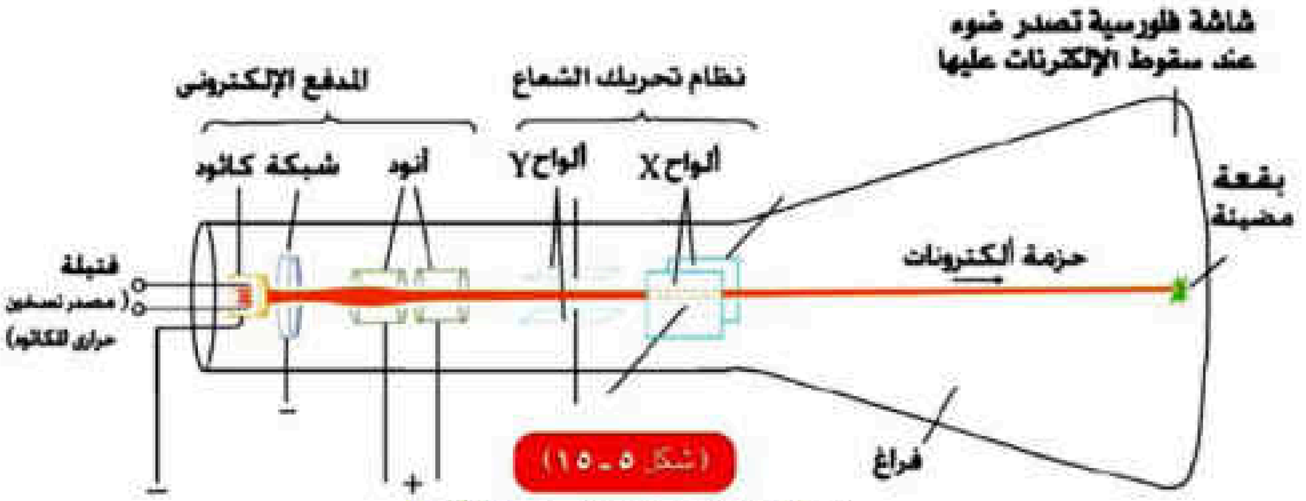

(شكل ٥ ـ ١٥)
أنبوبة التليفزيون او الكمبيوتر (CRT)

حيث تتكون هذه الأنبوبة من سطح معدني يسمي المهبط أو الكاثود Cathode (قطب سالب) يتم تسخينه بواسطة فتيلة التسخين Filament، فتنطلق بعض الإلكترونات من المهبط بفعل الحرارة متغلبة علي قوي الجذب عند السطح، ويتم تعجيل وتنظيم الإلكترونات المنبعثة بفعل قطب موجب يسمى المصعد أو الأنود Anode، وتنطلق حزمة الإلكترونات من هذا الجزء الذي يسمى المدفع الإلكتروني E-Gun، حيث تلتقطه الشاشة الفلوريسية المتصلة بالمصعد مما يسبب تيارًا في الدائرة الخارجية. وعندما تصطدم هذه الإلكترونات بالشاشة فإنها تصدر ضوءًا تختلف شدته من نقطة لأخري حسب شدة الإشارة الكهربية المرسلة التي تتحكم في شدة تيار الإلكترونات بواسطة شبكة خاصة Grid (جهد سالب) تعترض طريق هذه الإلكترونات. ويمكن توجيه مسار حزمة الإلكترونات E-beam بواسطة مجالات كهربية أو مغناطيسية لمسح الشاشة نقطة بنقطة Raster حتي تكتمل الصورة (شكل 5 – 15).

ظاهرة التأثير الكهروضوئى Photoelectric effect

وعندما يسقط ضوء علي الكاثود بدلاً من تسخين الفتيلة، فإن أيضاً يمر تيارًا كهربيًا في دائرة الخلية الكهروضوئية. ومعني ذلك أن الإلكترونات تحررت بفعل الضوء. وتسمي ظاهرة انطلاق الإلكترونات بسبب سقوط ضوء علي سطح معدني ظاهرة التأثير الكهروضوئي Photoelectric Effect(شكل 5 – 14).

لايمكن تفسير هذه الظاهرة بالنظرية الكلاسيكية للضوء. فباعتبار أن الضوء موجات كهرومغناطيسية، يمكن أن يمتص بعضها في المعدن، أي تعطي موجات الضوء طاقة للإلكترونات لتنطلق. عندئذ فإننا نواجه عدة مشكلات في فهم ما يحدث في المشاهدة العملية. فإنه طبقا لهذا التصور الكلاسيكي، فإن شدة التيار أو انطلاق الإلكترونات

(والتي تسمي الإلكترونات الكهروضوئية Photoelectrons) يتوقف علي شدة الموجة الساقطة بصرف النظر عن ترددها، وأن الطاقة الحركية للإلكترونات المنطلقة (أو سرعتها) يجب أن تزداد مع زيادة شدة الإضاءة. وكذلك حتي لو كانت شدة الإضاءة قليلة، فإن تسليط الضوء على المعدن لمدة طويلة كفيل بإعطاء الإلكترونات الطاقة اللازمة لتتحرر، بصرف النظر عن تردد موجة الضوء الساقط. ولكن المشاهدة العلمية تختلف تماماً عن هذه التوقعات المبينة علي النظرية الكلاسيكية. فقد لوحظ أن انطلاق الإلكترونات من المعدن يتوقف بالدرجة الأولي علي تردد الموجة الساقطة وليس على شدتها. إذ لا تنطلق هذه الإلكترونات إلا إذا كان تردد الضوء الساقط أعلى من قيمة حرجة ν_c مهما كانت الشدة . أما إذا زاد التردد عن ν_c ، فإن التيار الكهروضوئي يزداد مع الشدة (شكل 5 – 17).

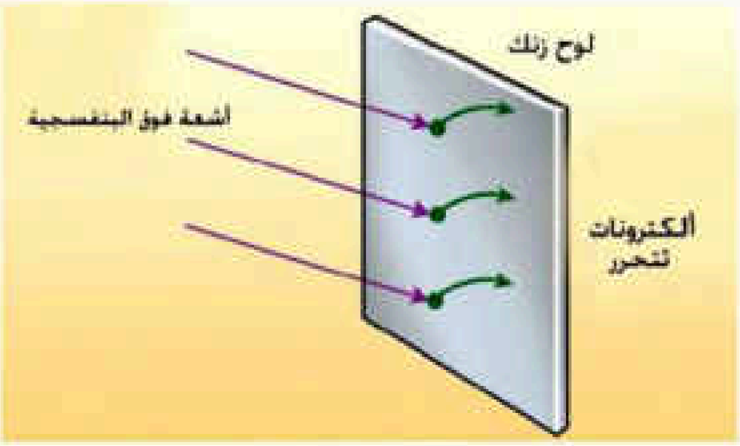

(شكل ٥ ـ ١٤ أ)
يمكن أن يتحرر الإلكترون من المعدن إذا أعطى طاقة كامنة

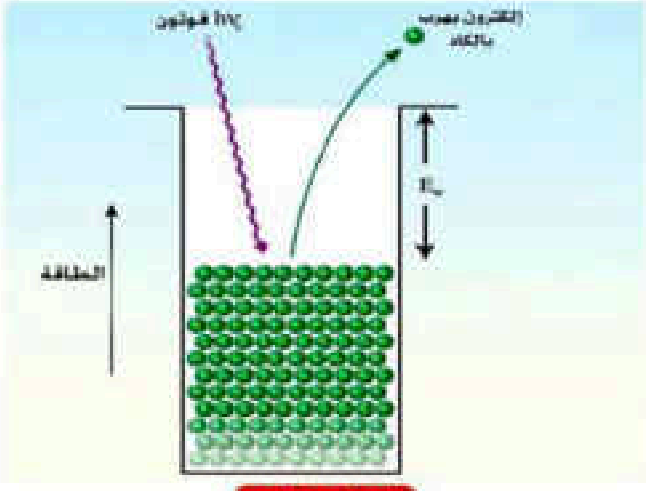

(شكل ٥ ـ ١٤ ب)
اقل طاقة يمكن ان تحرر الإلكترون (دالة الشغل)

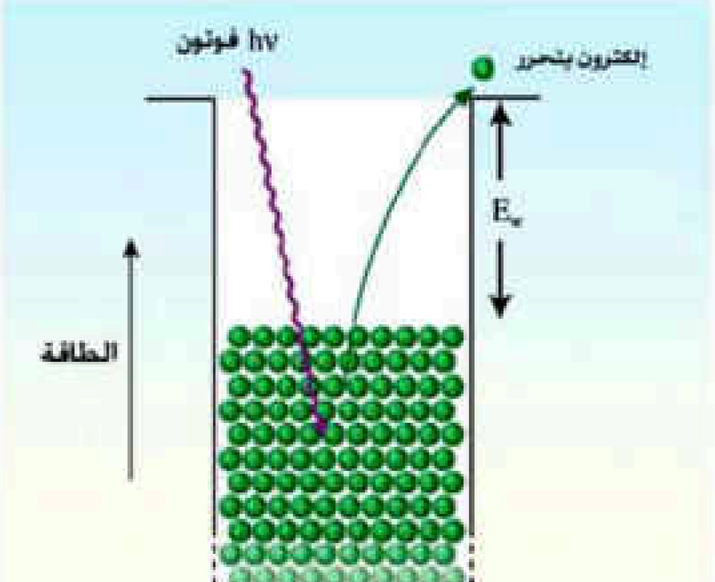

(شكل ٥ ـ ١٤ جـ)
الإلكترون الأكثر ارتباطا يحتاج إلى طاقة أكبر

(شكل ٥ ـ ١٧ أ)
إذا كانت $\nu < \nu_c$
تغير التيار الكهروضوئي مع شدة الإضاءة

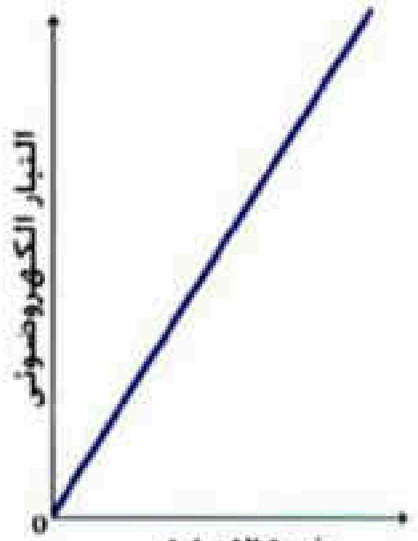

(شكل ٥ ـ ١٧ ب)
إذا كانت $\nu > \nu_c$
تغير التيار الكهروضوئي مع شدة الإضاءة

ثم أن الطاقة الحركية للإلكترونات المنطلقة – وبالتالي سرعتها – تتوقف أيضًا انطلاق الإلكترونات يحدث لحظيا . ولا تكون هناك فترة انتظار لتجميع الطاقة ا بل إن الإلكترونات تنطلق في التو واللحظة، حتي لو كانت شدة الأضاءة ضعيفة $.\nu_c$

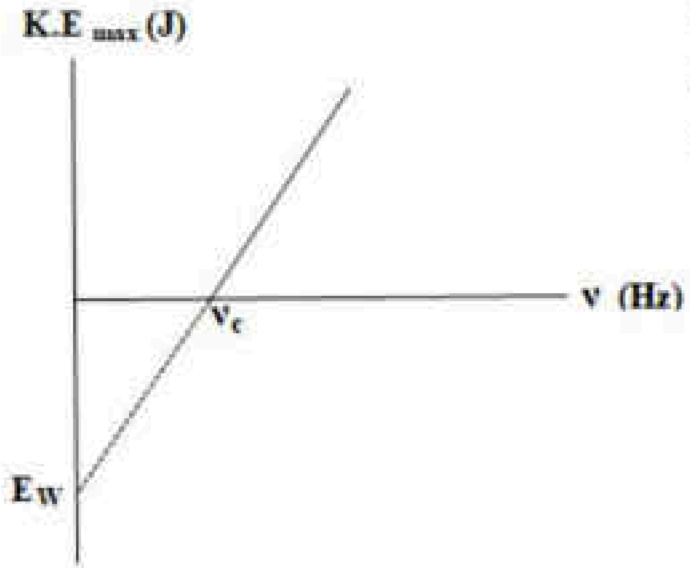

تفسير أينشتين

تمكن أينشتين **Einstein** من أن يفسر هذه المشاهدات التي عجزت النظرية الكلاسيكية للضوء عن تفسيرها. وقد فاز أينشتين بجائزة نوبل في الفيزياء عام **1921** م عن هذا التفسير باكتشافه قانون التأثير الكهروضوني.

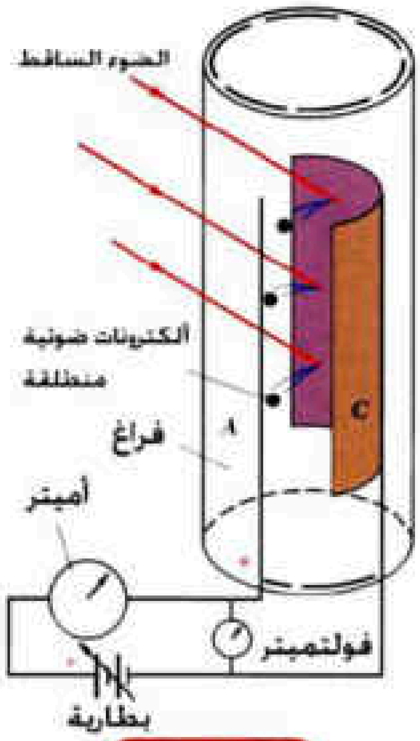

(شكل ٥-١٦)

تيار كهروضوئى ينشأ عن امتصاص فوتونات على سطح معدنى (خلية كهروضوئية)

يتلخص هذا التفسير فيما يلي :

إذا سقط فوتون طاقته $h\nu$ علي سطح معدني وكانت هذه الطاقة أكبر من حد معين يسمي دالة الشغل ويرمز لها بالرمز **Work Function** E_W وتساوي $h\nu_c$، وهي الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترونات من سطح المعدن (شكل **5 – 14**)، فإن هذا الفوتون يستطيع بالكاد أن يحرر إلكترونًا من سطح هذا المعدن، أي أن :

$$E_w = h\nu_c \qquad (5-1)$$

فإذا كانت طاقة الفوتون الساقط أكبر من ذلك، فإن الإلكترونات تتحرر ويظهر فرق الطاقة علي شكل طاقة حركية **Kinetic Energy (KE)** أي يتحرر بسرعة أكبر، وتزداد هذه الطاقة الحركية بزيادة تردد الإشعاع الساقط. أما إذا كانت $h\nu$ أقل من E_W ، فإن الإلكترون لا يتحرر مهما كانت شدة الإضاءة. كذلك فإن انطلاق الإلكترونات يحدث لحظيًا ولايكون هناك فترة إنتظار لتجميع الطاقة بشرط أن تكون طاقة الفوتون $h\nu$ أكبر من E_W.

وعلي ذلك فإنه $h\nu_c$ (حيث ν_c هي التردد الحرج) تتوقف علي E_W أي نوع المادة، ولاتتوقف علي شدة الضوء، أو زمن التعرض للضوء، أو فرق الجهد بين المهبط والمصعد.

ويمكن كتابة معادلة أينشتين علي الصورة الآتية :

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - h\nu_c \qquad (5-2)$$

ظاهرة كومتون Compton Effect

لوحظ أنه عند سقوط فوتون (من أشعة إكس أو جاما) علي إلكترون حر أن تردد الفوتون يقل ويغير اتجاهه، وتزداد سرعة الإلكترون ويغير اتجاهه (شكل 5 – 18).

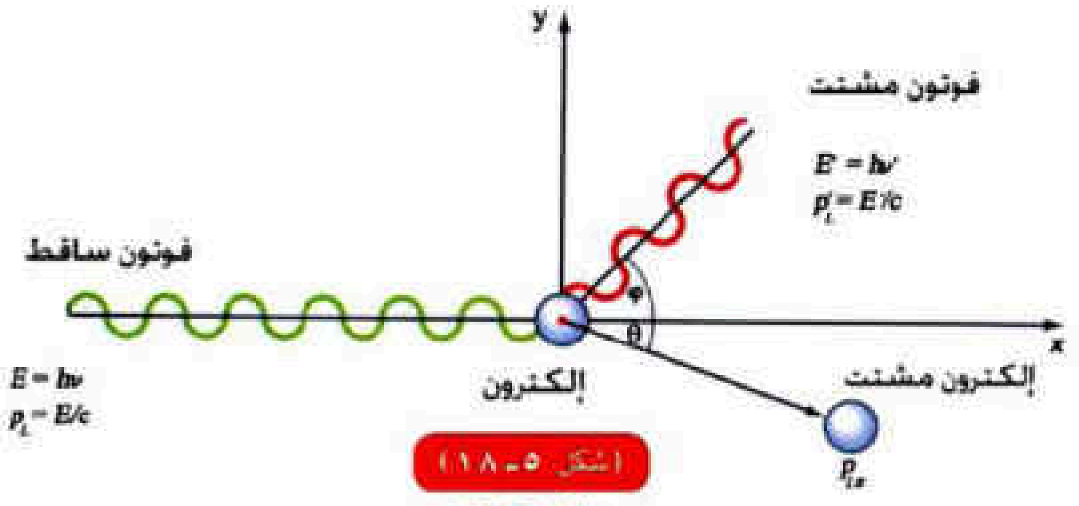

(شكل ٥-١٨)

ظاهرة كومتون

ولايمكن تفسير ذلك بالنظرية الموجية (الكلاسيكية)، إنما يمكن تفسير ذلك من خلال فرض بلانك أن الإشعاع الكهرومغناطيسي مكون من فوتونات، وأن هذه الفوتونات يمكن أن تصطدم بالإلكترونات كما تصطدم كرات البلياردو. عندئذ لابد من بقاء كمية الحركة Conservation of Momentum أي أن المجموع الجبري لكمية الحركة قبل التصادم يساوي المجموع الجبري لكمية الحركة بعد التصادم، وكذلك قانون بقاء الطاقة Conservation of Energy أي أن :

(طاقة الفوتون + طاقة الإلكترون) قبل التصادم = (طاقة الفوتون + طاقة الإلكترون)

بعد التصادم. ومن ثم، فإننا لابد أن نعتبر أن الفوتون مثل الجسيم له كمية حركة، كما للإلكترون كمية حركة.

خواص الفوتون:

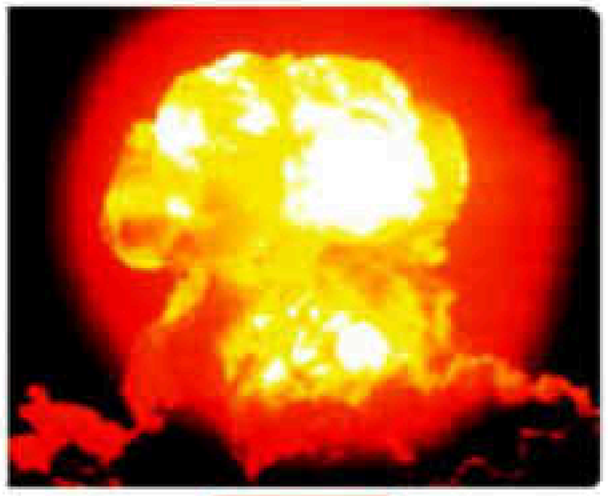

(شكل ٥-١٩)

القنبلة الذرية

من كل ماسبق من مشاهدات وتجارب، فإن الفوتون هو كم من الطاقة مركز في حيز صغير جداً، وله كمية حركة، وطاقته تساوي $h\nu$ ، وهو يتحرك باستمرار بسرعة الضوء c، وهي ثابتة مهما كان التردد . وقد أثبت أينشتين أن الكتلة والطاقة ترتبطان بعلاقته الشهيرة $E = mc^2$. أي أن فقد الكتلة يظهر علي شكل طاقة. وهذا هو أساس القنبلة الذرية (شكل 5 – 19) حيث وجد أن انشطار النواة يصحبة فقد كتلة صغيرة جدًا، ولكنها تتحول إلي طاقة كبيرة جدًا حيث أن مربع سرعة الضوء مقدار كبير جدًا ($c^2 = 9 \times 10^{16} m^2/s^2$).

ولذلك فإن قانون بقاء الكتلة وقانون بقاء الطاقة يندمجان في قانون بقاء الطاقة والكتلة معًا . ومعني ذلك أن الفوتون الذي طاقته $h\nu$ تكون الكتلة المكافئة لهذه الطاقة أثناء حركته تساوي $h\nu/c^2$. وحيث أن سرعته c، فإن كمية الحركة وهي حاصل ضرب الكتلة في السرعة تصبح $h\nu/c$.

فإذا سقطت حزمة من الفوتونات علي سطح ما وانعكست عنه بمعدل Φ_L Photons/s، فإذا كان كل فوتون يسقط علي السطح وينعكس عنه يعاني تغيرًا في كمية الحركة يساوي 2mc ، ولأن القوة التي تؤثر بها حزمة الفوتونات علي السطح التي اصطدمت به يساوي التغير في كمية حركتها في الثانية، فإن :

$$F = 2mc\Phi_L$$

$$F = 2\left(\frac{h\nu}{c}\right)\Phi_L = \frac{2P_w}{c} \qquad (5-3)$$

حيث P_W هي قدرة حزمة الفوتونات بالوات Watts للضوء الساقط علي السطح . هذه القوة صغيرة جدًا، فلا تؤثر تأثيرًا ملحوظًا علي سطح كبير الكتلة كالحائط مثلا، ولكنها يمكن أن تؤثر علي إلكترون حر لصغر كتلته وحجمه، فتقذفه بعيدًا. وهذا هو تفسير ظاهرة كومبتون.

وفي النموذج الميكروسكوبي (المجهري) يمكن تصور الفوتون علي أنه كرة نصف قطرها يساوي الطول الموجي للموجة λ ، تتذبذب بتردد ν . ومجموع هذه الفوتونات لها مجال كهربي ومجال مغناطيسي، والمجالان متعامدان علي بعضهما البعض وعلي اتجاه انتشار حزمة الفوتونات . ولذلك فإننا نعتبر أن حزمة الفوتونات تحمل الطاقة التي يحملها شعاع الضوء. ونستطيع أن نراقب الخواص الموجية في سلوك حزمة الفوتونات ككل ، وشدة الموجة – ومقياسها شدة المجال الكهربي أو شدة المجال المغناطيسي المصاحب لشعاع الضوء – تدل علي مدي تركيز الفوتونات. أي أن الحركة الموجية تكون مصاحبة لتيار فوتونات بأعداد كبيرة، وهذا مايسمي النموذج الماكروسكوبي (أي الكبير)، أي أن النموذجين الماكروسكوبي والميكروسكوبي مرتبطان ببعضهما البعض.

فإذا كان الأمر يتعلق بما يحدث علي مستوي الإلكترون أو الذرة ، فإننا نستخدم نموذج الفوتون وهو النموذج الميكروسكوبي. ولكن الخاصية الموجية والخاصية الجسيمية للفوتونات متلازمتان. المهم أن نفهم كيف نطبق كل في مكانه حسب حجم العائق الذي يعترض طريق الضوء. فإن كان العائق له أبعاد أكبر بكثير من λ طبقنا النموذج الماكروسكوبي، أما إذا كان العائق علي مستوي الذرة أو الإلكترون أي في حدود λ فإننا لابد أن نتعامل مع النموذج الميكروسكوبي أي الفوتون .

مثال :

احسب القوة التي يؤثر بها شعاع قدرته 1W عندما ينعكس عن سطح حائط .

الحل

$$F = \frac{2P_w}{c} = \frac{2\times 1}{3\times 10^8} = 0.67\times 10^{-8}N$$

وهذه القوة ضئيلة جدًا لاتكاد تؤثر علي الحائط.

علاقة الطول الموجي للفوتون بكمية الحركة الخطية

$$\therefore \lambda = \frac{h}{P_L} \qquad (5-4)$$

أي أن الطول الموجي للفوتون يعادل ثابت بلانك مقسومًا علي كمية الحركة P_L . ويلاحظ أنه عند سقوط حزمة من الفوتونات علي سطح ما، فإن إنعكاسها أو نفاذها يتوقف على مقارنة الطول الموجي λ والمسافات البينية لذرات السطح . فإذا كانت λ أكبر بكثير من المسافات البينية، فإن الفوتونات تعامل هذا السطح كسطح متصل وتنعكس عنه كما في النظرية الموجية. أما إذا كانت المسافات البينية مقاربة للطول الموجي λ ، فإن الفوتونات تنفذ من بين الذرات . وهذا ما يحدث مثلاً في حالة نفاذ أشعة X خلال الأوساط المختلفة.

مثال :

احسب الكتلة المكافئة وكمية حركة فوتون إذا كان الطول الموجي $\lambda = 380nm$

الحل

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{(3\times 10^8 m/s)}{(380)(1\times 10^{-9} m)}$$

$$= 7.89\times 10^{14} Hz$$

$$m = \frac{E}{c^2} = h\nu/c^2 = \frac{(6.625\times 10^{-34} Js)(7.89\times 10^{14} s^{-1})}{(3\times 10^8 m/s)^2}$$

$$= 5.81\times 10^{-27} kg$$

$$P_L = \frac{h}{\lambda} = \frac{(6.625\times 10^{-34} Js)}{(380)(1\times 10^{-9} m)}$$

$$= 1.74\times 10^{-27} kgm/s$$

الطبيعة الموجية للجسيم :

في الكون قدر كبير من التماثل Symmetry . فإذا كانت الموجات لها طبيعة جسيمية، فلماذا لايكون للجسيم طبيعة موجية ؟ هذا التناظر Wave-Particle Duality صاغة دي برولي De Broglie عام 1923 من خلال معادلة مماثلة لمعادلة الفوتون، بأن الجسيم له طبيعة موجية طولها الموجي:

$$\lambda = \frac{h}{P_L} \qquad (5-4)$$

حيث P_L هي كمية حركة الجسيم. ولكن ما معني ذلك؟

أننا ننظر إلي الضوء علي أنه مجموعة هائلة من الفوتونات، في مجملها معًا لها موجة مصاحبة تصف سلوكها الجماعي من انتشار وانعكاس وانكسار وتداخل وحيود، ويحدد تركيز الفوتونات شدة الموجة. والفوتون يسلك كما لو كان يحمل الصفات الوراثية للموجة من حيث التردد والطول الموجي والسرعة.

بنفس المنطق فإننا ننظر إلى الشعاع الإلكتروني على أنه مجموعة هائلة من الإلكترونات في مجملها لها موجة مصاحبة تصف سلوكها الجماعي. أما كل إلكترون علي حدة فهو أيضًا كما لو كان يحمل الصفات الوراثية للكل من حيث الشحنة والكتلة والدوران حول نفسه (اللف المغزلي) Spin وكمية الحركة. وعلي هذا يكون للموجة المصاحبة طول موجي. ويعني ذلك أن شدة الموجة المصاحبة تدل أيضًا علي تركيز الإلكترونات، ويكون للموجة المصاحبة خواص الانتشار والتداخل والحيود ، تمامًا كالضوء (شكل 5 – 20) .

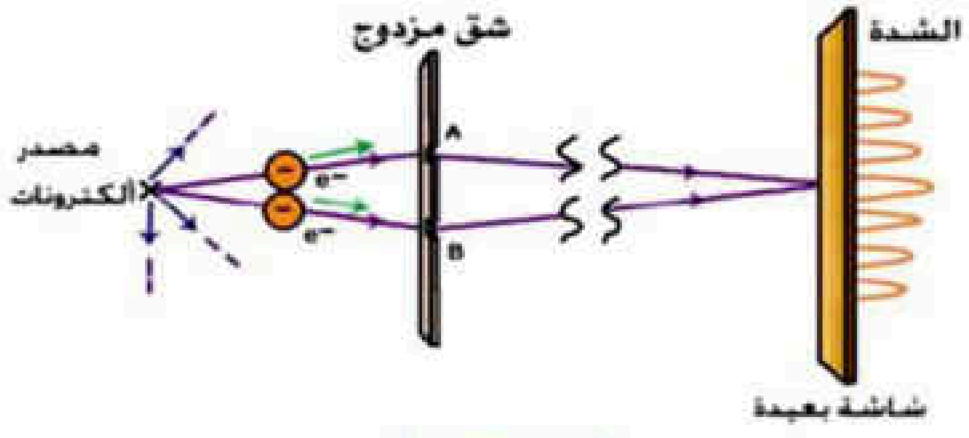

شكل ٥ ـ ٢٠
حيود الالكترونات فى شق مزدوج

ولكن هل معني ذلك أنه يمكن استخدام شعاع من الإلكترونات كما نستخدم شعاعًا من الضوء؟ الإجابة نعم! والدليل علي ذلك هو اختراع الميكروسكوب الإلكتروني.

المجهر (الميكروسكوب) الإلكتروني Electron Microscope

يعتبر المجهر الإلكتروني من الأجهزة المعملية التي تعتمد علي الطبيعة الموجية للإلكترونات. يشبه المجهر الإلكتروني الميكرسكوب الضوني في نواح عديدة. ولكن المجهر الضوئي يستخدم الشعاع الضوئي، أما المجهر الإلكتروني فيستخدم الشعاع الإلكتروني. والاختلاف المهم بينهما هو قدرة التحليل **Resolving Power**، حيث أن المجهر الإلكتروني له قدرة تحليلية كبيرة جدًا، لأن الإلكترونات بإمكانها أن تحمل طاقة حركة عالية جدًا ومن ثم أطوالاً موجية قصيرة جدًا (معادلة 5 – 4)، وبالتالي يكون معامل تكبيره كبير جدًا، بحيث يستطيع أن يرصد أجسامًا دقيقة جدًا لايستطيع الضوء العادي أن يرصدها (شكل 5 – 21).

ويمكن حساب سرعة الإلكترون الذي تم تعجيله بالمجال الكهربي من العلاقة :

$$eV = \frac{1}{2}mv^2 \qquad (5-5)$$

وبالتالي يمكن أن يكون الطول الموجي المصاحب للشعاع الإلكتروني أقصر ألف مرة أو أكثر من الطول الموجي للضوئي المرئي. ولذلك فإن المجهر الإلكتروني له قدرة تمييز أكبر للتفاصيل الدقيقة. أما العدسات المستخدمة في تركيز شعاع الإلكترونات في الميكروسكوب الإلكتروني فهي عدسات مغناطيسية، وتتم دراستها من خلال البصريات الإلكترونية

Electron Optics

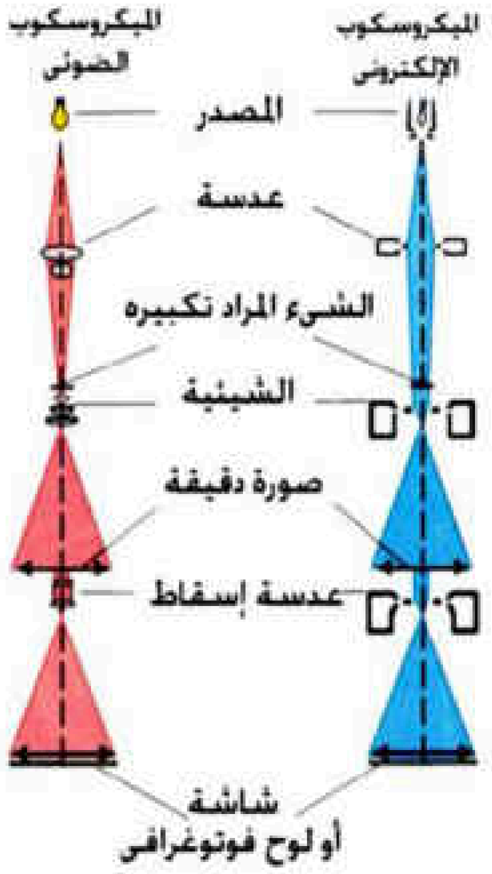

(شكل ٥-٢١ أ)
الميكروسكوب الإلكتروني

(شكل ٥-٢١ ب)
راس ذبابة كما ترى بالميكروسكوب الإلكتروني

تلخيـــص

- الفيزياء الكلاسيكية لا تستطيع ان تفسر كثيرا من الظواهر ، وخاصة تلك التى يتعامل فيها الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسى مع الإلكترون أو الذرة.
- الضوء او أى إشعاع كهرومغناطيسى يتألف من مجموعة هائلة من الفوتونات، طاقة كل منها $h\nu$، حيث h ثابت بلانك وν التردد.
- الدليل على وجود الفوتونات ظاهرة التأثير الكهروضوئى، حيث يتوقف التيار الكهروضوئى على شدة الإضاءة الساقطة، طالما كان التردد أعلى من تردد حرج. أما إذا كان التردد اقل من التردد الحرج فلا يسرى تيار. وتتوقف طاقة حركة الإلكترونات المحررة بفعل التاثير الكهروضوئى على التردد وليس على شدة الإضاءة.
- الفوتون له كتلة وله كمية حركة وله سرعة ثابتة هى سرعة الضوء، وله حيز هو الطول الموجى، وبالتالى يؤثر بقوة صغيرة للغاية على أى سطح يسقط عليه . ولكن تاثير هذه القوة على إلكترون حر كبير لصغر حجمه وكتلته.
- تاثير كومتون إثبات للصفات الجسيمية للفوتونات، حيث يكون للفوتون كتلة وسرعة وكمية حركة.
- الموجة تصف السلوك الجماعى للفوتونات.
- الطول الموجى للفوتون هو ثابت بلانك مقسوماً على كمية الحركة. ونفس العلاقة تنطبق على الجسيم الحر، حيث يصف الطول الموجى فى هذه الحالة الموجة المصاحبة للجسيم.
- المجهر الإلكترونى دليل على علاقة دى برولى للجسيمات، ويستخدم فى رؤية الأبعاد بالغة الصغر.

أسئلة وتمارين

أولا: التمارين

١ . أحسب طاقة فوتون طوله الموجى 700 nm ثم احسب كتلته وكمية حركته.

($2.58x10^{-19}$J , $0.29x10^{-35}$kg , $0.86x10^{-27}$kgm/s)

٢ . أحسب كتلة الفوتونات فى حالة X ray وفى حالة γ ray إذا كان الطول الموجى لأشعة X 100nm وأشعة γ 0.05nm

(m_X= **2.2** $x10^{-35}$kg , m_γ= **4.4** $x10^{-33}$kg)

٣ . احسب الطول الموجى لكرة كتلتها 140kg تتحرك بسرعة 40m/s ، ثم احسب الطول الموجى لإلكترون إذا كان يتحرك بنفس السرعة.

(λ=**1.18**$x10^{-34}$m , λ_e=**1.8**$x10^{-5}$m)

٤ . محطة إذاعة تبث على موجة ترددها 92.4MHz احسب طاقة الفوتون الواحد المنبعث من هذه المحطة، ثم احسب عدد الفوتونات المنبعثة فى الثانية إذا كانت قدرة المحطة 100 kW

(E=$612.15x10^{-28}$J , n=$163x10^{29}$ photon/sec)

٥- تعرض إلكترون لفرق جهد مقداره 20kV احسب سرعته عند التصادم مع المصعد من قانون بقاء الطاقة، حيث شحنة الإلكترون 1.6×10^{-19}C وكتلته 9.1×10^{-31} kg ثم احسب الطول الموجى لهذا الإلكترون وكمية حركته.

(v=$0.838x10^8$m/s , λ=$0.868x10^{-11}$m , P_L=$7.625x10^{-23}$kgm/s)

٦- إذا كانت أقل مسافة يمكن رصدها بمجهر إلكترونى 1 nm احسب سرعة الإلكترون ومن ثم جهد المصعد.

(Velocity=**0.728**$x10^6$m/s , V= **1.5** Volt)

٧- احسب القوة التى يؤثر بها شعاع قدرته 100 kW على جسم كتلته 10 kg ماذا يحدث إذا كان الجسم إلكترونا ؟ ولماذا ؟ (F=$0.67x10^{-3}$N)

ثانيا: أسئلة المقال

١- اشرح لماذا فشلت النظرية الموجية فى تفسير التأثير الكهروضوئى وكيف فسر أينشتين النتائج العملية لهذه الظاهرة.

٢- كيف تثبت الخاصية الجسيمية للضوء من إشعاع الجسم الأسود.

٣- اشرح ظاهرة كومتون وبين كيف أنها دليل على الخاصية الجسيمية للضوء.

مقدمة فى الفيزياء الحديثة

الوحدة الثانية

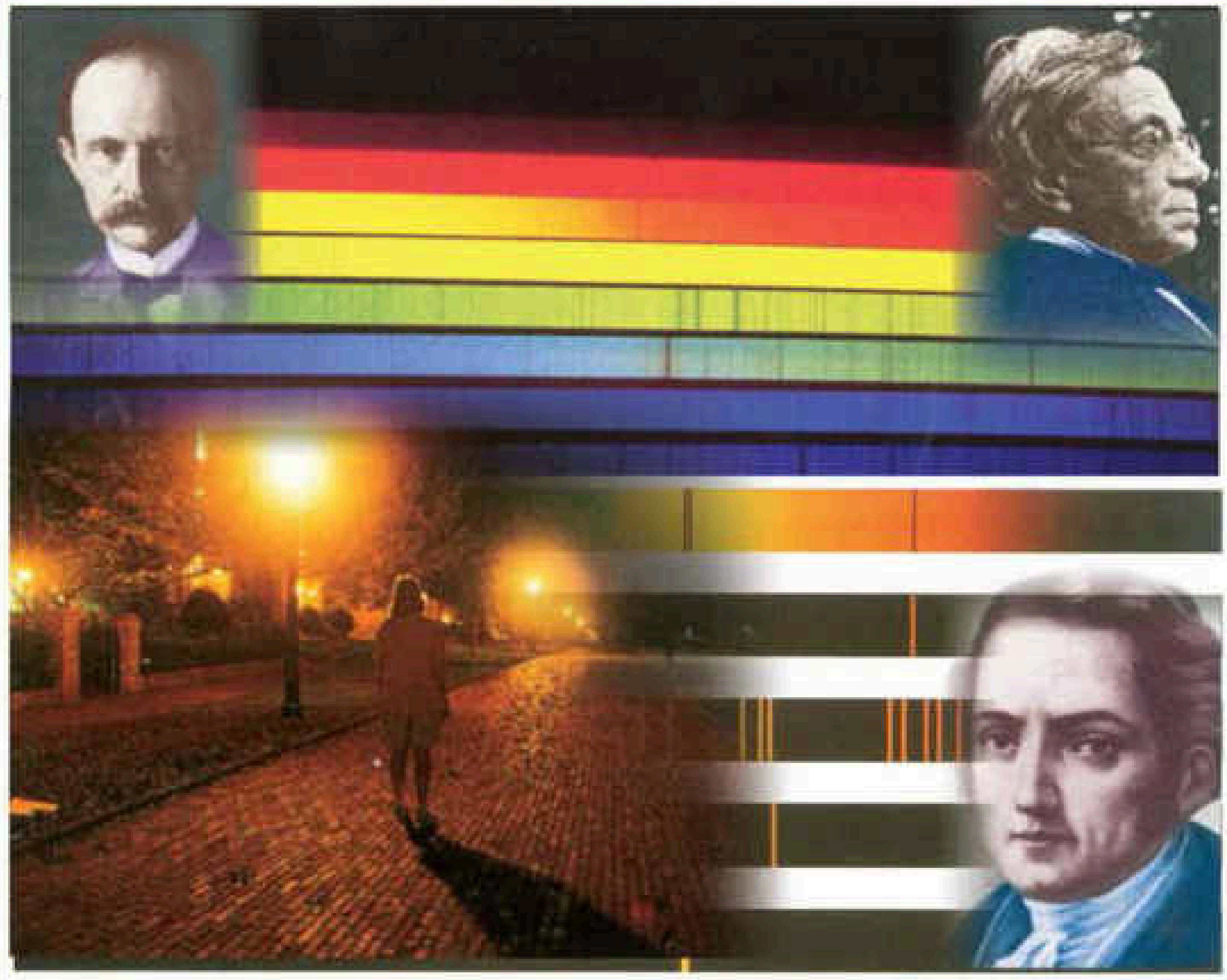

الفصل السادس : الأطياف الذرية

الفصل السادس

الأطيــــاف الذريــة

مقدمة :

كلمة الذرة Atom تعود إلى اللغة الإغريقية وتعنى الوحدة التى لاتنقسم. ووضع العلماء تصورات مختلفة لتركيب الذرة من خلال التجارب العملية كما يلى:

نموذج ذرة بور Bohr's Model (١٩١٣)

درس بور الصعوبات التى واجهت نموذج رذرفورد وتوصل إلى نموذج لذرة الهيدروجين مستخدمًا تصورات رذرفورد، وهى:

(١) توجد عند مركز الذرة نواة موجبة الشحنة.

بور

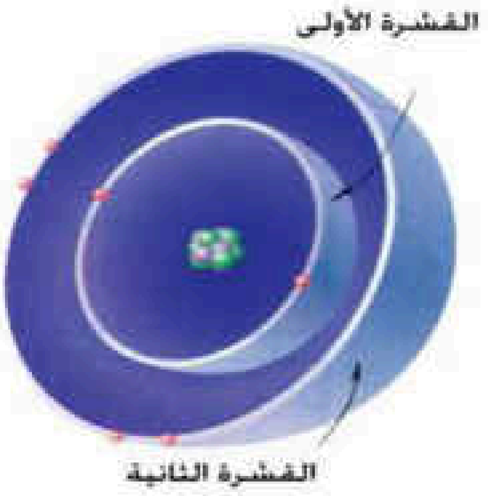

(شكل ٦-١)
نموذج بور الذرى

(٢) تتحرك الإلكترونات سالبة الشحنة حول النواة فى مدارات محددة تعرف باسم الأغلفة Shells لكل منها مستوى طاقة. ولا يصدر الإلكترون إشعاعًا طالما كان يتحرك فى مستوى الطاقة الخاص به (شكل ٦-١).

(٣) الذرة متعادلة كهربيًا حيث ان شحنة الإلكترونات حول النواة يساوى عدد الشحنات الموجبة التى تحملها النواة.

ثم أضاف إليها الفروض الثلاثة الهامة الاتية:

١- إذا انتقل إلكترون من مدار خارجى طاقته E_2 إلى مدار داخلى طاقته E_1 $(E_2 > E_1)$ فإنه تنطلق نتيجة لذلك كمية من الإشعاع (اى فوتون) طاقته

$$h\nu = E_2 - E_1$$

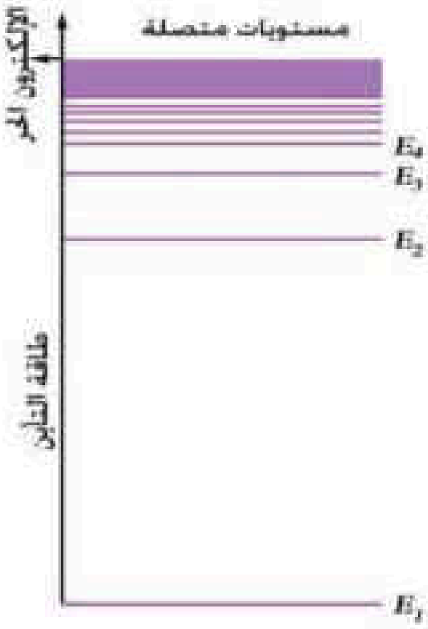

(شكل ٦-١ ب)
مستويات الطاقة بالذرة

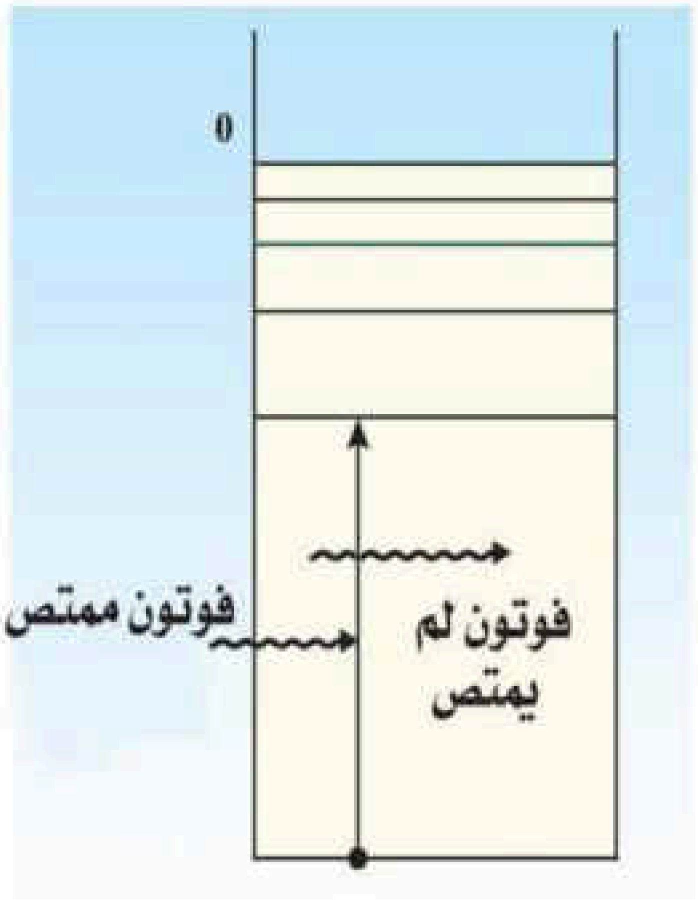

(شكل ٦ - ٢أ)
امتصاص فوتون

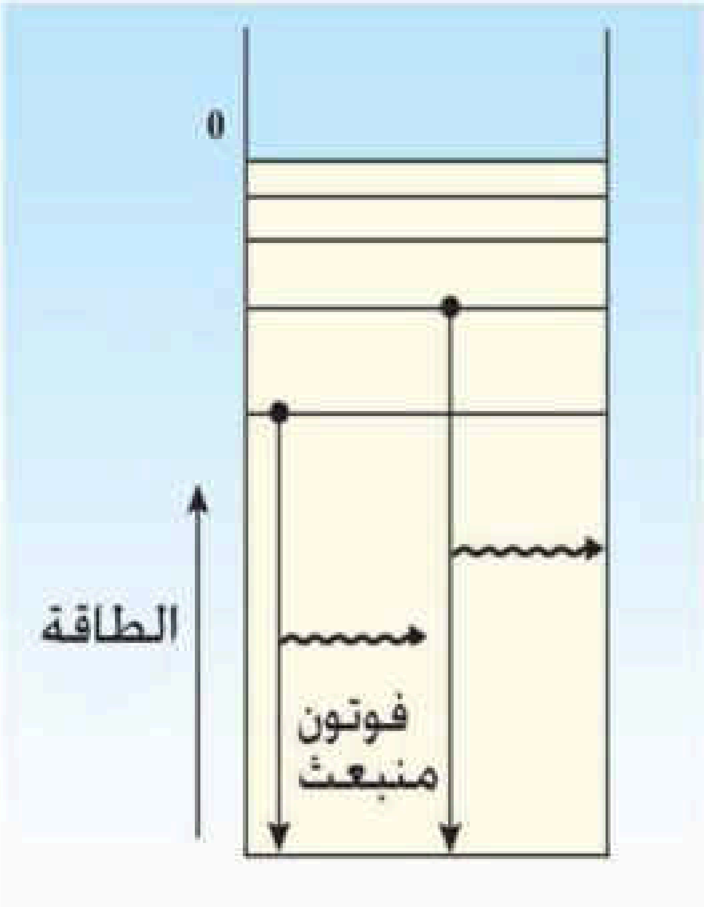

(شكل ٦-٢ب)
فوتون منبعث

حيث υ تردد الإشعاع المنبعث أو الممتص (شكل ٦-٢).

٢- القوى الكهربية (قانون كولوم) و القوى الميكانيكية (قانون نيوتن) قابلة للتطبيق فى مجال الذرة.

٣- يمكن حساب المدار تقديريا من العلاقة $2\pi r = n\lambda$ إذا اعتبرنا ان الموجة المصاحبة له تمثل موجة موقوفة (احسب نصف قطر المدار عند n = 1,2,3) (شكل ٦ - ٣).

انبعاث الضوء من ذرة بور (الطيف الخطى لغاز الهيدروجين):

١- عند إثارة ذرات الهيدروجين (بان تكتسب طاقة) فإنها لا تثار كلها بنفس الدرجة، ولذلك تنتقل الإلكترونات فى الذرات المختلفة من المستوى الأول K (n=1) إلى مستويات مختلفة اعلى منه (..... n = 2 or 3 or 4)

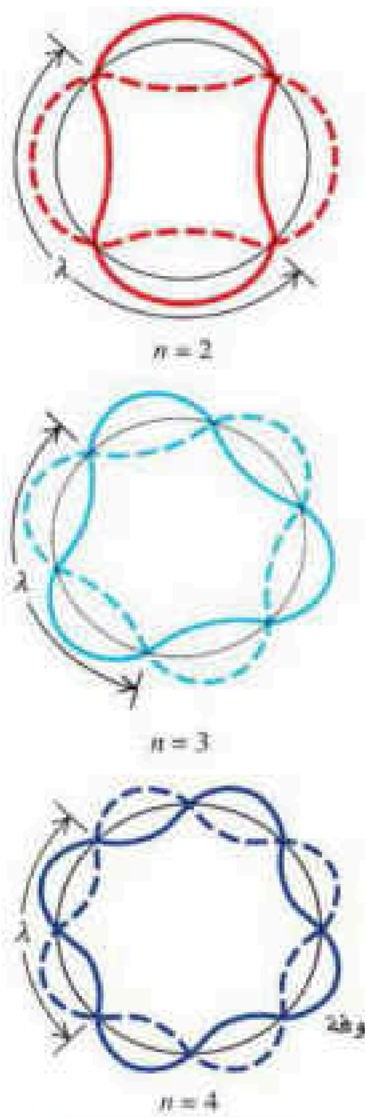

(شكل ٦-٣)

يمكن حساب طاقة المستوى فى ذرة الهيدروجين من العلاقة :

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} eV$$

حيث $1\ eV = 1.6 \times 10^{-19} J$

٢ - لا تبقى الإلكترونات فى مستويات الطاقة العالية إلا لفترة قصيرة جداً (تقدر بنحو 10^{-8} ثانية) ثم تهبط إلى مستويات أدنى.

٣ - عندما يهبط الإلكترون من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أدنى فإنه يفقد فرق الطاقة على شكل إشعاع تردده (ν) وطاقته ($h\nu$)، حيث $h\nu = E_2 - E_1$ وطوله الموجى $\lambda = \frac{c}{\nu}$

٤ - ولذلك يتكون الطيف الخطى للهيدروجين من خمس مجموعات (أو متسلسلات Series) من الخطوط، كل خط منها يقابل طاقة محددة، وبالتالى ترددا محددا.

وتترتب المتسلسلات لطيف ذرة الهيدروجين (شكل ٦ ـ ٤) كما يلى:

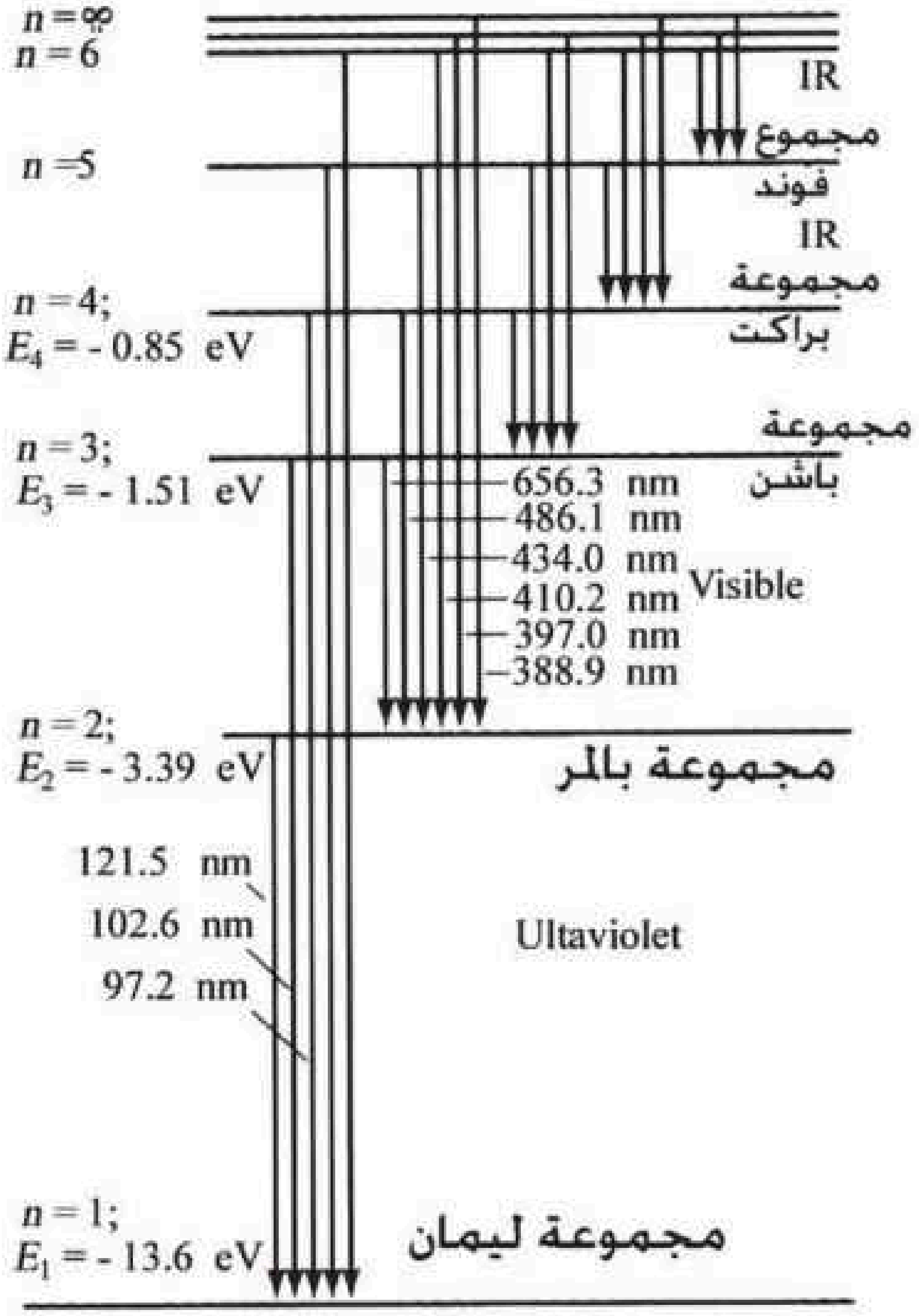

شكل (٦ - ٤ أ)

صورة لمتسلسلات ذرة الهيدروجين

١- مـجـمـوعـة لـيـمـان Lyman حـيـث ينـتـقـل الإلكـتـرون إلى المسـتـوى K (n = 1) من المستويات الأعلى. وتقع هذه المجموعة فى منطقة الأشعة فوق البنفسجية وهى ذات اطوال موجية قصيرة وترددات عالية.

شكل (٦ - ٤ ب)

نموذج الذرة لأطياف الهيدروجين

٢- مجموعة بالمر Balmer حيث ينتقل الإلكترون من المستويات العليا إلى المستوى L (n = 2) وتقع

هذه المجموعة فى منطقة الضوء المنظور.

٣- مجموعة باشن Paschen حيث ينتقل الإلكترون من المستويات العليا إلى المستوى M (n = 3) وتقع هذه المجموعة فى منطقة الأشعة تحت الحمراء.

٤- مجموعة براكت Brackett حيث ينتقل الإلكترون من المستويات العليا إلى المستوى N (n = 4)، وتقع هذه المجموعة فى منطقة الأشعة تحت الحمراء.

٥- مجموعة فوند Pfund حيث ينتقل الإلكترون من المستويات العليا إلى المستوى O (n = 5)، وتقع هذه المجموعة فى اقصى المنطقة تحت الحمراء وهى اكبر الأطوال الموجية وأقلها ترددا.

المطياف Spectrometer:

للحصول على طيف نقى يستخدم عادة المطياف (Spectrometer) (شكل ٦-٥) ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، هى:

شكل (٦-٥ أ)

جهاز المطياف

١- مصدر الأشعة، وهوعبارة عن مصدر ضوئى أمامه فتحة مستطيلة ضيقة يمكن التحكم فى اتساعها بواسطة مسمار محوى. توجد هذه الفتحة فى بؤرة عدسة محدبة.

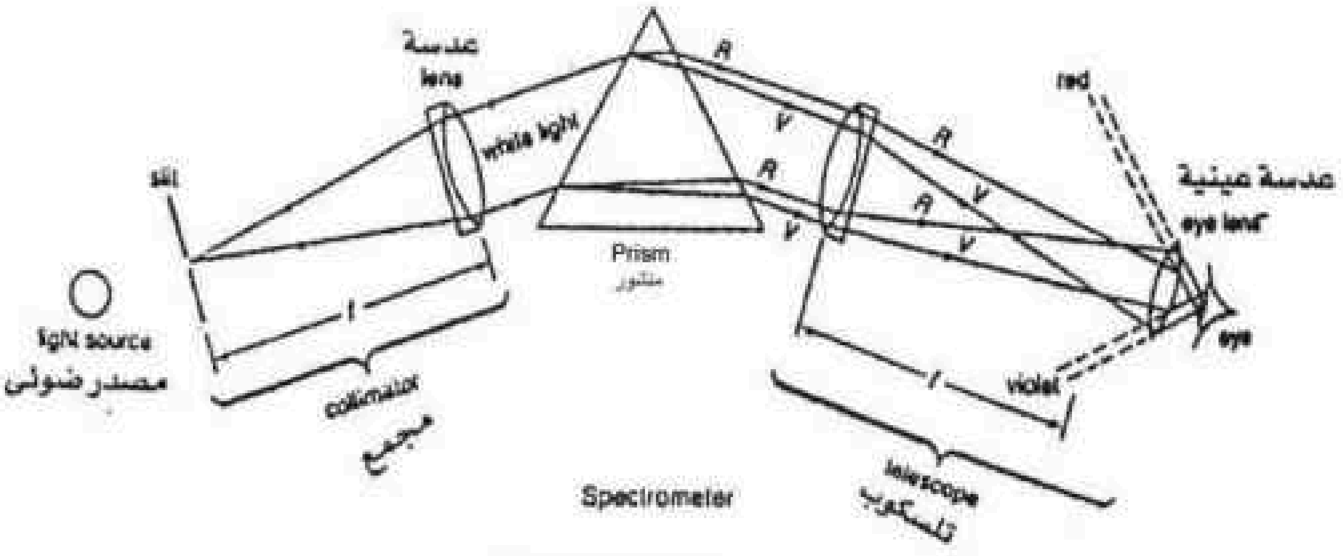

شكل (٦-٥ ب)

رسم تخطيطى للمطياف

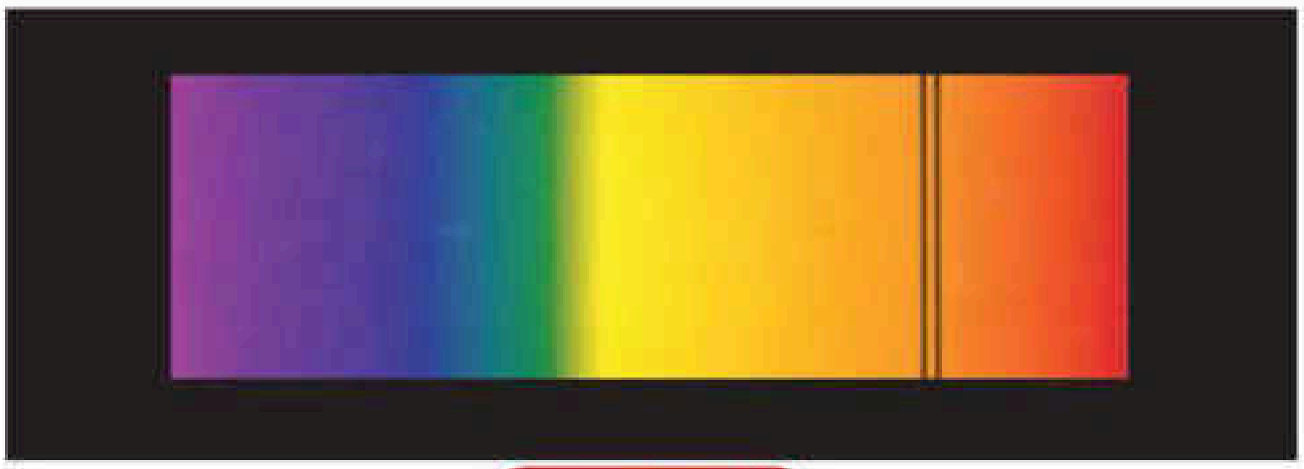

شكل (٦- ٥ جـ)

استخدام المطياف لتقدير درجة حرارة النجوم وما بها من غازات

٢- منضدة قابلة للدوران يوضع عليها منشور ثلاثى من الزجاج.

٣- تلسكوب ويتكون من عدستين محدبتين هما الشيئية والعينية.

فرانهوفر

لاستخدام المطياف فى الحصول على طيف نقى تضاء الفتحة المستطيلة الضيقة - كما فى الشكل السابق - بضوء أبيض متالق يسقط من الفتحة على المنشور فى وضع النهاية الصغرى للانحراف، ويوجه التلسكوب لاستقبال الأشعة المارة خلال المنشور، ويتضح ان أشعة كل لون تكون متوازية فيما بينها، وغير موازية لأشعة الألوان الأخرى. لذلك تعمل الشيئية على تجميع كل منها فى بؤرة خاصة فى المستوى البؤرى لهذه العدسة يمكن رؤيتها محددة بواسطة العينية، وبذلك يتم الحصول على طيف نقى.

بدراسة الأطياف للمواد المختلفة ، والتى تكون ذراتها فى حالة إثارة نلاحظ أن:

- الطيف الذى يتكون من جميع الأطوال الموجية او يتضمن توزيعا مستمرا أو متصلاً للترددات يكّون صورة طيف شريطى فيما يعرف بالطيف المستمر.

- اما الطيف الذى يتضمن توزيعا غير مستمر للترددات او الأطوال الموجية يسمى الطيف الخطى.

- الطيف الناتج عن إنتقال الذرات المثارة من مستوى أعلى إلى مستوى ادنى يسمى طيف إنبعاث.

وجد عمليا أنه إذا مر ضوء أبيض خلال غاز فإنه يلاحظ اختفاء بعض الأطوال الموجية فى الطيف المستمر للضوء الأبيض بعد تحليله. هذه الأطوال الموجية هى نفسها الأطوال الموجية فى أطياف الانبعاث الخطية لهذا الغاز **شكل (٦-٦)**

يسمى هذا الطيف بطيف الامتصاص الخطى Absorption Spectra. وتمثل خطوط فرونهوفر Fraunhofer فى طيف الشمس أطياف امتصاص خطية للعناصر الموجودة فى جو الشمس. اثبت ذلك وجود عنصرى الهليوم و الهيدروجين على الشمس.

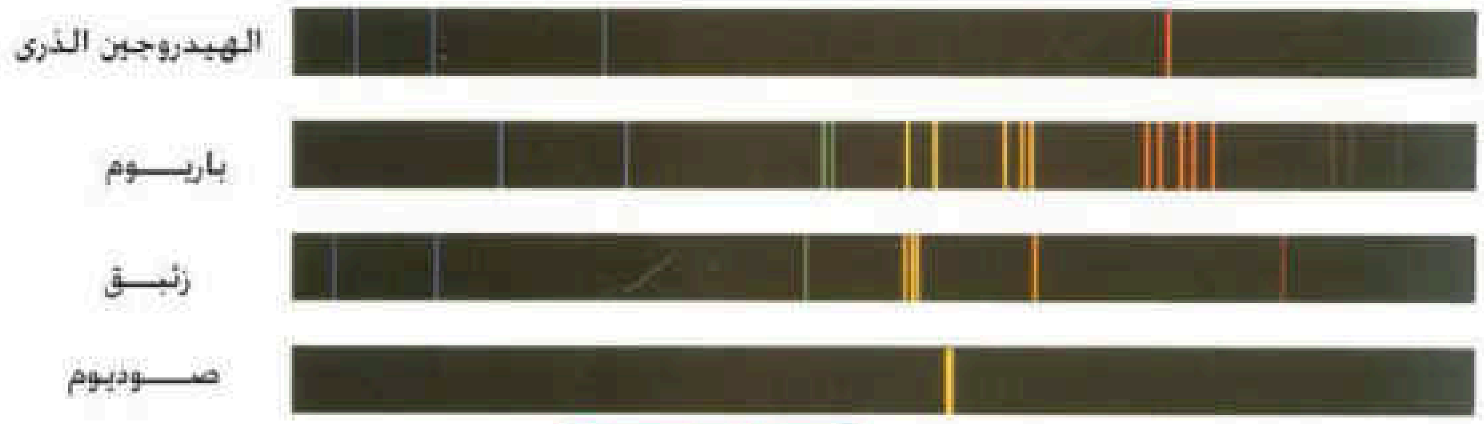

شكل (٦-٦)

طيف الإنبعاث لبعض العناصر

الأشعة السينية X-Rays

ما هى الأشعة السينية؟

هى أشعة كهرومغناطيسية غير مرئية، طولها الموجى قصير (ما بين $10^{-8}m$, $10^{-13}m$).
وتقع بين الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية وأشعة جاما وبالتالى فهى عالية الطاقة.

أول من اكتشفها رونتجن Rontgen، وسماها هكذا لأنه لم يعرف ماهيتها، فأطلق عليها اسم الأشعة المجهولة.

خواصها:

- ذات قدرة كبيرة على اختراق الأوساط.
- ذات قدرة كبيرة على تأيين الغازات.
- تحيد فى البلورات.

- تؤثرعلى الألواح الفوتوغرافية الحساسة.

طريقة الحصول على الأشعة السينية باستخدام أنبوبة كولدج Coolidge

عند تسخين الفتيلة تنطلق الإلكترونات نحو الهدف تحت تأثير المجال الكهربى، حيث تكتسب طاقة حركة كبيرة جدا يتوقف مقدارها على فرق الجهد بين الفتيلة والهدف.

عندمــا تصطدم الإلكتـرونات بالهـدف (من التنجستن) يتحول جزء من طاقتها أو كلها إلى أشعة شكل (٦ - ٧) .

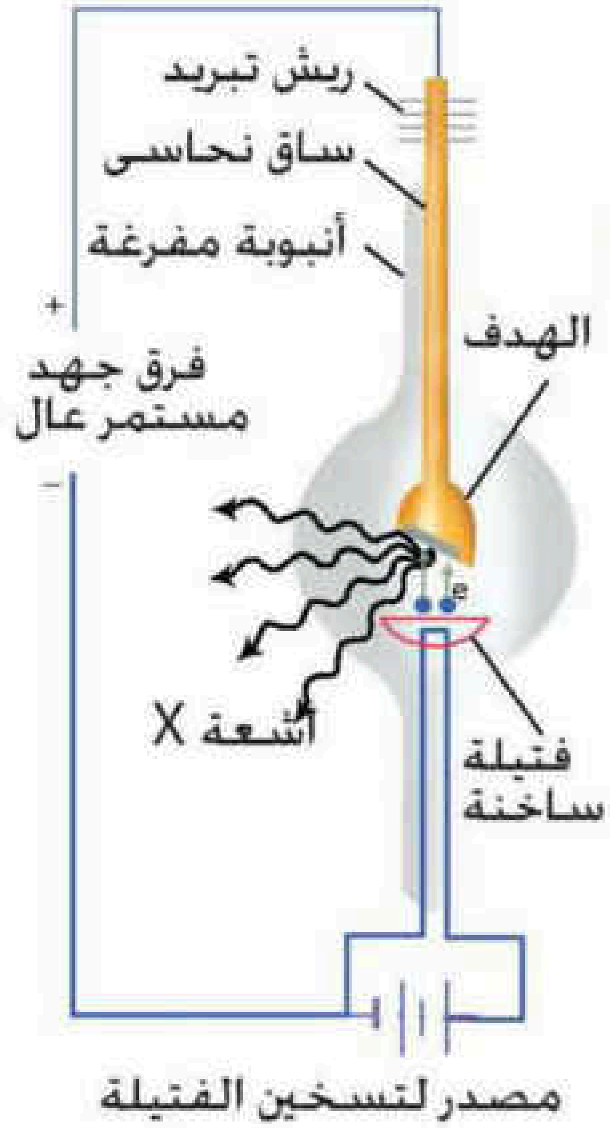

شكل (٦-٧)

أنبوب كولدج لتوليد الأشعة السينية

طيف الأشعة السينية:

بتحليل حزمة من الأشعة السينية الصادرة من هدف ما إلى مكوناتها من الأطوال الموجية المختلفة نحصل على طيف يتكون من نوعين كما في شكل (٦ - ٨) .

أ- طيف متـصل Continuous Spectrum من جـمـيع الأطوال الموجيـة (فى حـدود معينة) لا تتغير بتغير مادة الهدف.

ب- طيف خطى Line Spectrum يقابل أطوالاً موجية محددة تميز العنصر المكون لمادة الهدف يسمى بالطيف المميز للأشعة السينية.

تفسير تولد الأشعة السينية:

أ- الطيف الخطى المميز:

ينتج الطيف الخطى إذا اصطدم الإلكترون بأحد الإلكترونات القريبة من نواة فى

مادة الهدف. حيث يكتسب الأخير كمية كبيرة من الطاقة، فيقفز إلى مستوى طاقة اعلى او يغادر الذرة، ويحل محله إلكترون اخر من احد المستويات الخارجية ذات الطاقة الأعلى.

ويظهر الفرق بين طاقة المستويين على شكل إشعاع له طول موجى محدد.

ويلاحظ ان:

١- الطول الموجى للأشعة المميزة لا يتوقف على فرق الجهد المستخدم، ولكن يتوقف على نوع العنصر، فكلما زاد العدد الذرى للعنصر(مادة الهدف) نقص الطول الموجى للإشعاع المميز.

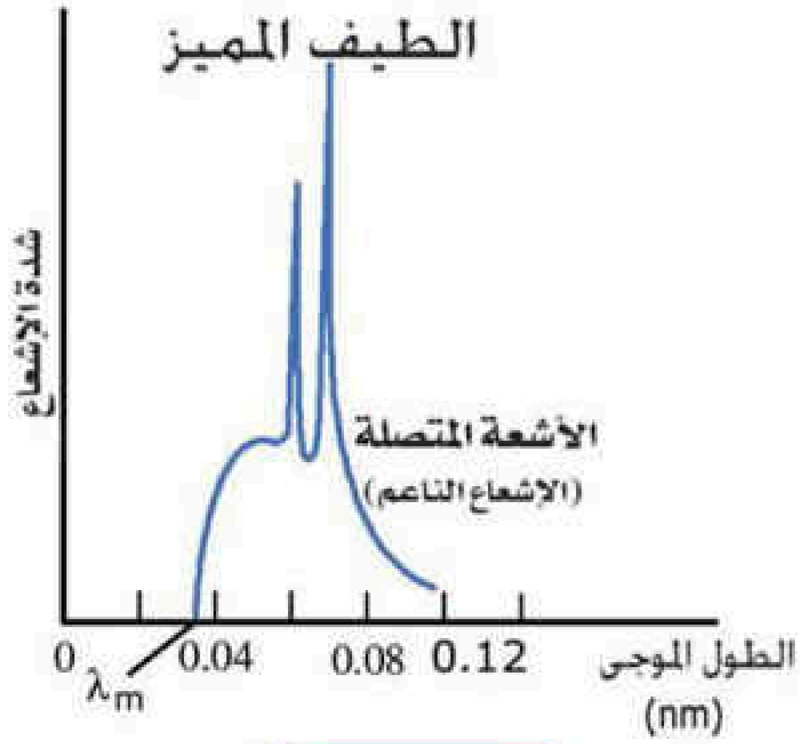

شكل (٦-٨)

الطيف المتصل والطيف الخطى

٢- عند فروق الجهود المنخفضة قد لا تظهر الأشعة المميزة.

٣- يمكن حساب الطول الموجى لأشعة إكس (السينية) المميزة أو الشديدة Hard من العلاقة:

$$h \times \frac{c}{\lambda} = (\Delta E) \qquad (٦-١)$$

ب- الطيف المستمر أو المتصل:

ينتج نتيجة تناقص سرعة الإلكترونات بمرورها قرب إلكترونات ذرات مادة الهدف، فتقل طاقتها نتيجة التصادمات والتشتت Scattering. وتصدر اشعاعا كهرومغناطيسياً بناء على نظرية ماكسويل- هرتز . لذلك يسمى هذا الإشعاع الاشعاع المستمر أو المتصل او أشعة الكابح (الفرملة) Bremstrahlung او الإشعاع اللين Soft.

الفرق بين طاقة الالكترونات الأصلية وطاقتها بعد مرورها فى مادة الهدف يظهر على شكل إشعاع كهرومغناطيسى يحتوى على جميع الأطوال الموجية الممكنة، لأن الإلكترونات تفقد طاقتها على دفعات وبدرجات متفاوتة.

هذا الإشعاع هو الإشعاع المستمر (الطيف المستمر للأشعة السينية).

التطبيقات الهامة للأشعة السينية:

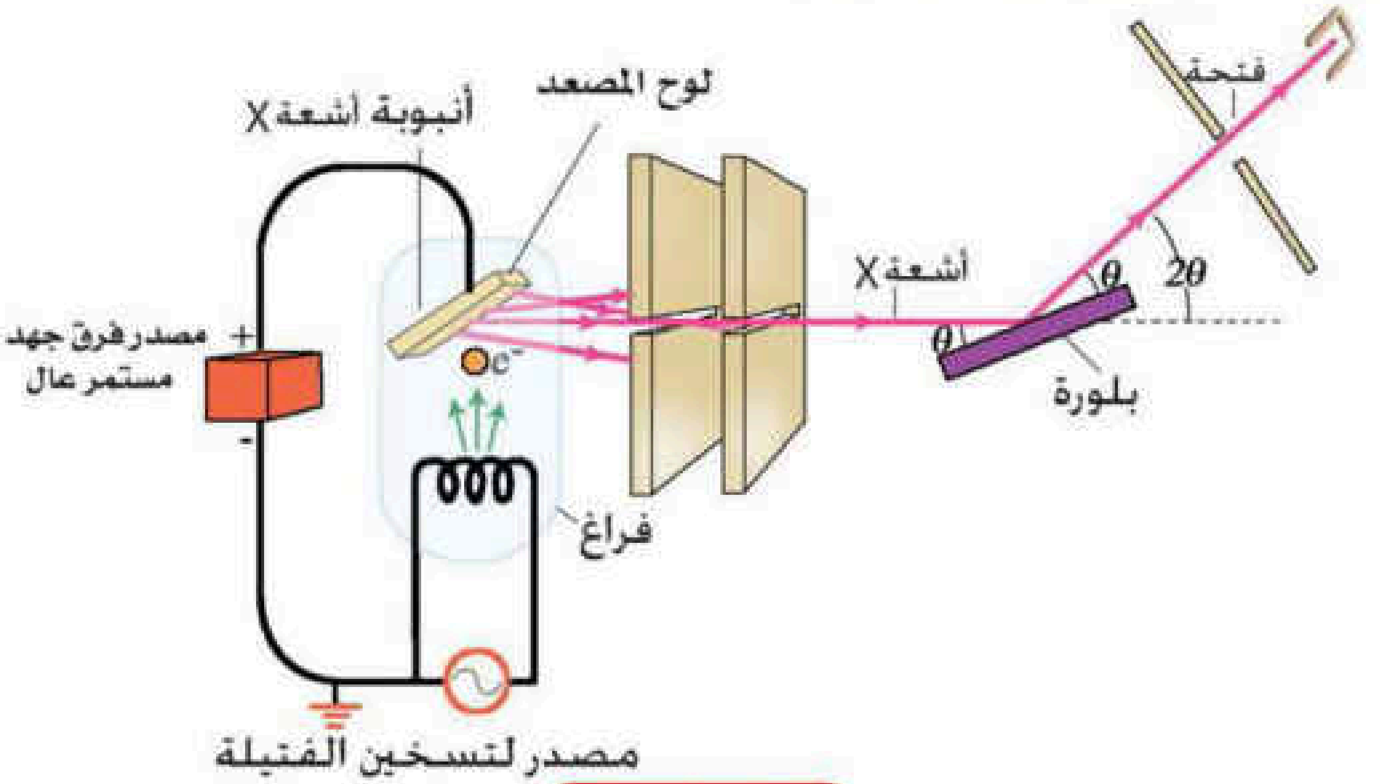

شكل (٦-٩)

استخدام أشعة اكس فى دراسة البلورات

١- من أهم خصائص الأشعة السينية قابليتها للحيود عند مرورها فى البلورات، لذلك تستخدم فى دراسة التركيب البلورى للمواد شكل (٦ - ٩)، حيث يحدث تداخل بين الموجات التى تنفذ من بين الذرات، كما لو كانت فتحات عديدة، مثلما يحدث في التداخل في الشق المزدوج وهو يشبه بذلك ما يسمي محزوز الحيود Diffraction Grating حيث تتكون هدب مضيئة ومظلمة تبعا لفرق المسار بين الموجات المتداخلة.

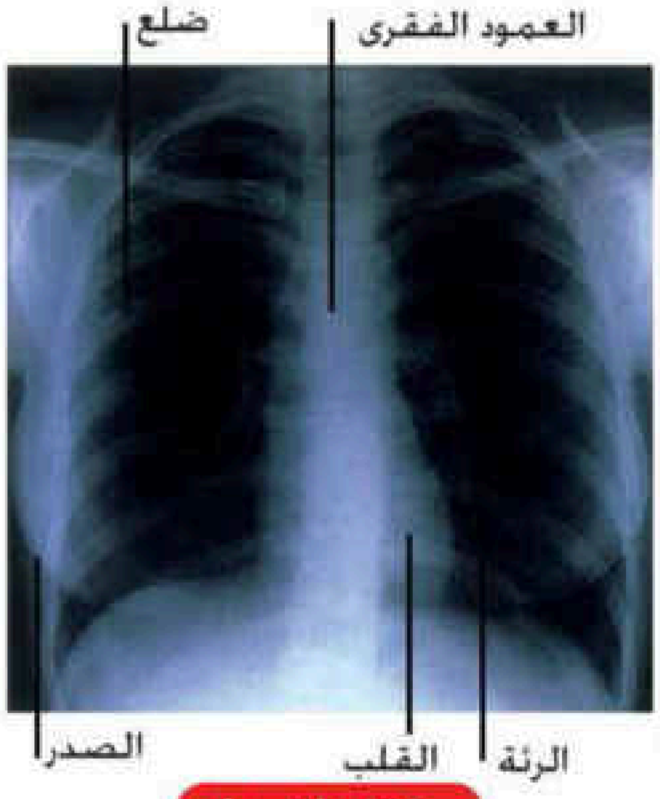

شكل (٦-١٠)

أشعة اكس للصدر

٢- لها قدرة كبيرة على النفاذ. ولذلك تستخدم فى الكشف عن العيوب التركيبية فى المواد المستخدمة فى الصناعات المعدنية.

٣- بالإضافة إلى خاصية النفاذ، فلها قدرة على تصوير العظام لتحديد الكسور أو الشروخ وفى بعض التشخيصات الطبية شكل (٦ - ١٠).

تلخيـــص

- فروض بور وتصوره لذرة الهيدروجين.
- عندما يقفز الالكترون من مستوي طاقة اعلى الى مستوى طاقة اقل فإنه يصدر اشعاعا تردده ν وطاقته ($h\nu$) تساوى مقدار الفرق بين طاقتى المستويين اى ان:

$$h\nu = E_2 - E_1$$

حيث E_2 طاقة المستوى الاعلى، E_1 طاقة المستوى الاقل.

- يتكون الطيف الخطي لذرة الهيدروجين من خمس مجموعات او متسلسلات من الخطوط. كل خط منها يقابل طاقة محددة، وبالتالي ترددا وطولاً موجياً محددا . هى:

مجموعه ليمان	فى المنطقة فوق البنفسجية
مجموعة بالمر	فى منطقة الضوء المنظور
مجموعة باشن	فى المنطقة تحت الحمراء
مجموعة براكت	فى المنطقة تحت الحمراء
مجموعة فوند	فى اقصى المنطقة تحت الحمراء

- المطياف: هو جهاز يستخدم فى تحليل الضوء الى مكوناته (المرئية وغير المرئية).
- الاشعة السينية:

هى اشعة غير مرئية اطوالها الموجية قصيرة جدا، واول من اكتشفها رونتجن Rontgen عام ١٨٩٥. نظرا لعدم معرفته بطبيعتها اطلق عليها اسم اشعه اكس (الأشعة المجهولة).

- يستخدم حيود الاشعة السينية فى دراسة التركيب البللورى للجوامد، وفى كثير من المجالات الطبية والصناعية.

أسئلة وتمارين

أولا: أسئلة المقال

١- كيف استطاع بور أن يفسر طيف ذرة الهيدروجين ؟

٢- على أى أساس تم تقسيم طيف ذرة الهيدروجين إلى خمس مجموعات ؟

٣- علل: تعتبر مجموعة ليمان من مجموعات طيف ذرة الهيدروجين أكبرها طاقة بينما مجموعة فوند أقلها طاقة .

٤- إشرح كيف يستخدم المطياف فى الحصول على طيف نقى

٥- وضح برسم كامل البيانات كيفية توليد أشعة X باستخدام انبوبة كولدج

٦- قارن بين الطيف المميز للاشعه السينية والطيف المتصل لها.

٧- اشرح كيف يحدث كل من الطيف الخطى المميز والطيف المتصل للأشعة السينية ثم قارن بينهما.

٨- أذكر بعض التطبيقات الخاصة بالأشعة السينية.

ثانيا: عرف كلا من

١- الطيف الخطى

٢- الطيف المستمر

٣- طيف الإمتصاص

٤- طيف الإنبعاث .

مقدمة فى الفيزياء الحديثة

الوحدة الثانية

الفصل السابع : الليـــزر

الفصل السابع

الليزر Laser

مقدمة :

قلما ترك اكتشاف علمى من اثر على مجالات وتطبيقات على افرع العلم مثلما تركه اكتشاف اشعة الليزر . فقد شملت تطبيقاته علم البصريات و علم الفيزياء عامة، وسائر افرع العلوم الأساسية، الكيمياء الچيولوچيا والبيولوچيا، وافرع العلوم التطبيقية كالطب والهندسة، وبالأخص الاتصالات.

كلمة ليزر كلمة جديدة على اللغة العربية، وهى الحروف الأولى من كلمات باللغة الانجليزية تعنى تضخيم (او تكبير) شدة الضوء بواسطة الانبعاث المستحث .
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

فى عام ١٩٦٠ توصل العالم الأمريكى ميمان Maiman من صناعة اول ليزر بواسطة بللورة من الياقوت Ruby المطعم بالكروم. بعده بشهور امكن تركيب الليزر الغازى مثل ليزر He-Ne، ثم توالى تركيب الأنواع المختلفة من الليزر.

الانبعاث التلقائى Spontaneous Emission والانبعاث المستحث Stimulated Emission

عرفنا مما سبق أن للذرة مستويات طاقة - أدناها يسمى المستوى الأرضى Ground State، وهو الذى تتواجد فيه الذرة فى حالتها العادية. وإذا رمزنا لطاقةالمستوى الأرضى بالرمز E_1 ورمزنا لطاقة المستويات التى تليه بالرموز E_2, E_3 , E_4، فإن هذه المستويات تسمى مستويات اثارة الذرة Excited States واذا تواجدت الذرة فى احد هذه المستويات تكون ذرة مثارة Excited Atom. إذا قذفنا ذرة فى حالتها العادية بفوتون طاقته $(E_2 - E_1)$، فإن الذرة تمتص هذا القدر من الطاقة، وتنتقل من المستوى الأرضى إلى مستوى الإثارة الأول الذى تبلغ طاقته E_2. تسمى هذه العملية إثارة الذرة إلى المستوى E_2. ولكن سرعان ما تتخلص الذرة بعد فترة وجيزة (حوالى 10^{-8}s) ـ تسمى فترة العمر Lifetime ـ من طاقة الإثارة بإشعاعها على شكل فوتون، وتعود إلى حالتها العادية (شكل ٧ - ١).

ويسمى هذا الإشعاع التلقائى Spontaneous Emission (وهو الانبعاث السائد فى مصادر الضوء العادية). ويكون للفوتون المنبعث نفس تردد الفوتون الذى سبب الإثارة ، أما الاتجاه والطور فهما عشوائيان (شكل (٧ - ١).

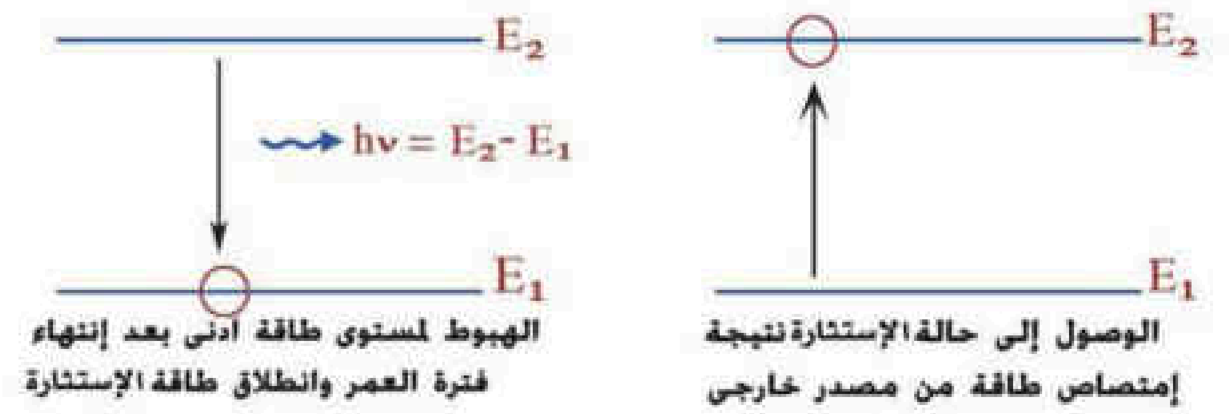

شكل (٧ - ١)

الانبعاث التلقائى

وفى عام ١٩١٧ بين اينشتين Einstein انه الى جانب الإشعاع التلقائى هناك اشعاع آخر من الذرة، يسمى الاشعاع المستحث Stimulated Emission (وهو الانبعاث السائد فى مصادر الليزر). إذا سقط فوتون طاقته $(E_2 - E_1)$ على ذرة مثارة بالفعل ـ وموجودة فى مستوى الاثارة E_2 قبل انتهاء فترة العمر ـ فإن هذا الفوتون يدفع الذرة إلى ان تشع طاقة إثارتها على شكل فوتون آخر له نفس تردد واتجاه وطور الفوتون الساقط. وتعود

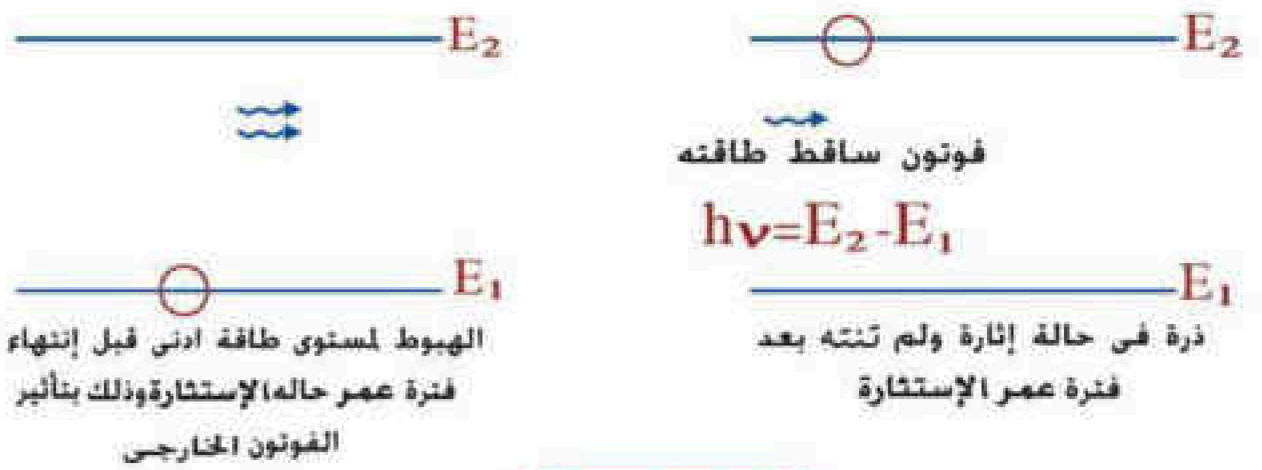

شكل (٧ - ٢)

الانبعاث المستحث

الذرة إلى المستوى الأرضى (شكل (٧ - ٢).

نرى من ذلك انه فى حالة الاشعاع المستحث، يوجد فوتونان. الأصلى والمستحث لهما نفس التردد، ويتحركان معا بنفس الطور وفى نفس الاتجاه.

انطلاق الفوتونات من ذرات المادة بهذه الكيفية يجعلها تتجمع فى حزم متوازية وبصورة مترابطة لمسافات طويلة جدا، وتكون ذات تركيز عال (أى عالية الشدة) على طول مسار الحركة، ولا تعانى من التشتت او الانتشار الذى تعانيه حزم الفوتونات المنبعثة بطريقة الانبعاث التلقائى.

تبين المقارنة التالية خصائص الانبعاث التلقائى والانبعاث المستحث:

	الانبعاث التلقائى	الانبعاث المستحث
١	يحدث عندما تنتقل الذرات المثارة من مستوى الإثارة إلى مستوى آخر اقل منه فى الطاقة، وتشع الفرق بين طاقتى المستويين فى شكل فوتونات تلقائيا، بدون اى مؤثر خارجى، وذلك بعد انتهاء زمن بقائها Lifetime فى الحالة المثارة.	يحدث عندما تنتقل الذرات المثارة من مستوى الإثارة إلى مستوى آخر اقل منه فى الطاقة، وتشع الفرق بين المستويين على شكل فوتونات، وذلك بتأثير تفاعلها مع فوتونات اخرى خارجية لها نفس طاقة الفوتونات المنطلقة، وذلك قبل انتهاء الفترة الزمنية لبقائها فى حالة الإثارة.
٢	الفوتونات المنبعثة تغطى مدى طيفيا كبيرا من الأطوال الموجية للطيف الكهرومغناطيسى.	للفوتونات المنبعثة جميعا طول موجى واحد فقط Monochromatic
٣	تتحرك الفوتونات بعد انبعاثها بصورة عشوائية تماما.	تتحرك الفوتونات بعد انطلاقها بنفس الطور Coherent وفى اتجاه واحد، على شكل اشعة متوازية تماما Collimated.
٤	يقل تركيز الفوتونات اثناء الانتشار Spreading، بحيث تتناسب شدة الإشعاع عكسيا مع مربع المسافة التى تتحركها (هذا ما يعرف فى فيزياء البصريات بقانون التربيع العكسى).	تظل شدة الشعاع ثابتة اثناء انتشارها ولمسافات طويلة، ولذا فهى لا تخضع لقانون التربيع العكسى، حتى انه أمكن إرسال شعاع ليزر إلى سطح القمر واستقباله مرة اخرى على الأرض دون تشتت Scattering او انتشار Spreading على الرغم من طول المسافة المقطوعة.
٥	يعتبر الانبعاث السائد فى مصادر الضوء العادية.	يعتبر الانبعاث السائد فى مصادر الليزر.

خصائص أشعة الليزر

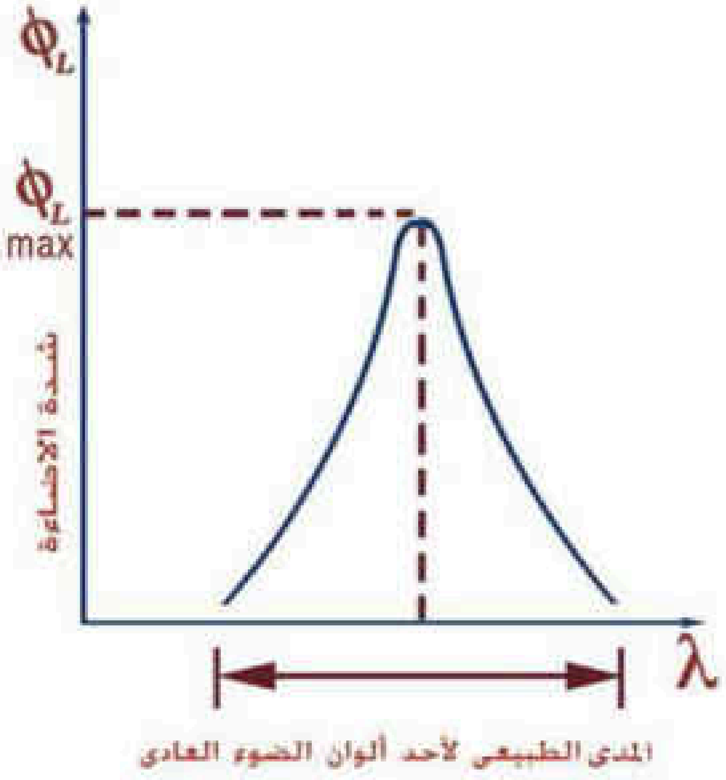

شكل (٧ - ٣أ)

المدى الطيفى لاحد الوان الضوء العادى

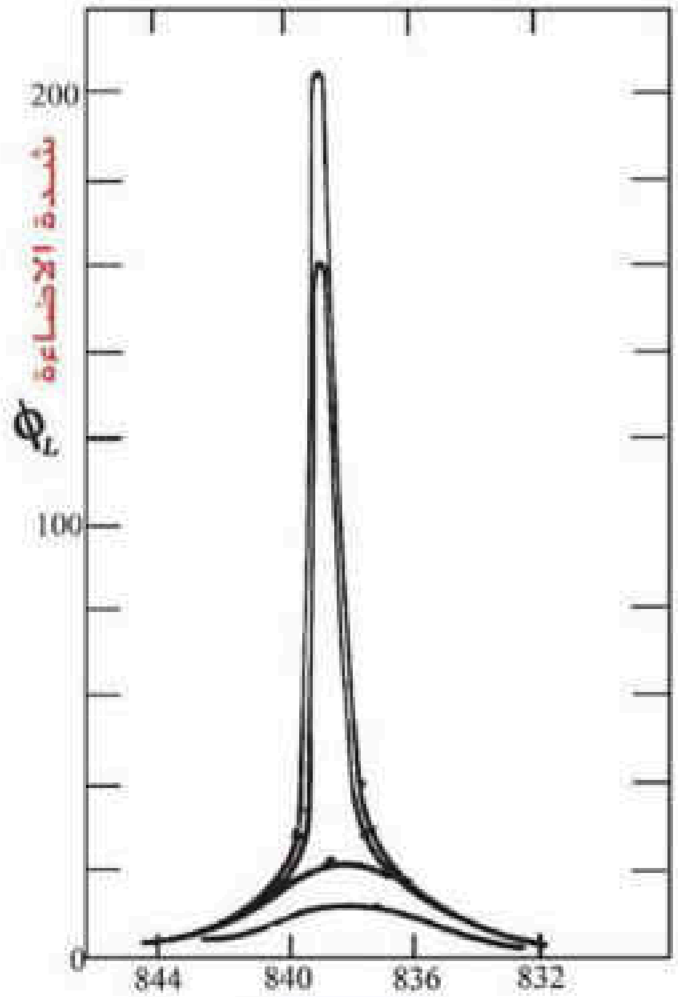

شكل (٧ - ٣ب)

المدى الطيفى لضوء ليزر

١- النقاء الطيفى Monochromaticity:

يحتوى كل خط من خطوط الطيف الضوئى فى مصادر الضوء العادية على مدى كبير من الأطوال الموجية (وإليها يرجع بسبب التعدد فى درجات اللون الواحد عند رؤيته بالعين المجردة) و تتفاوت فى شدتها من طول موجى لآخر كما هو مبين بشكل ٧ - ٣أ) .

أما مصادر الليزر فهى تنتج خطًا طيفيا واحدا فقط، له مدى ضئيل جدا من الأطوال الموجية. وتتركز الشدة عند هذا الطول الموجى المحدد (شكل ٧ - ٣ب) ، أى أنه يعتبر ضوء أحادى الطول الموجى Monochromatic Light.

٢- توازى الحزمة الضوئية Collimation:

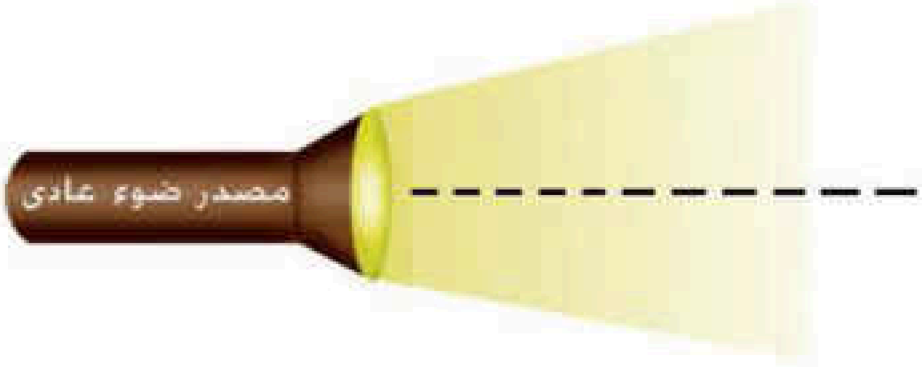

أشعة الضوء العادى تتشتت أثناء انتشارها

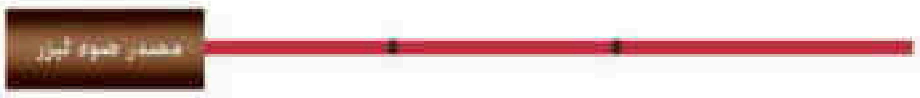

أشعة الضوء الليزر تنتشر
فى حزمة متوازية لمسافات طويلة

شكل (٧ - ٤أ)

تشتت الضوء العادى وعدم تشتت ضوء الليزر

شكل (٧ - ٤ب)

إطلاق شعاع ليزر
من الأرض إلى عاكس على سطح القمر
على بعد 380000km من الأرض

شكل (٧ - ٤جـ)

قياس المسافات الفلكية بشعاع ليزر

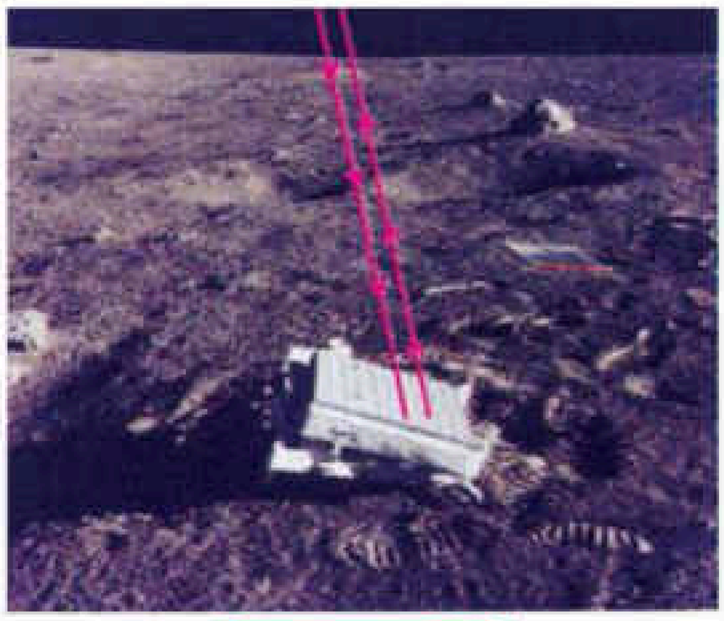

شكل (٧ - ٤د)

تقدير المسافة بين الأرض و القمر بإستخدام انعكاس شعاع ليزر على عاكس مثبت على سطح القمر

فى مصادر الضوء العادية يزداد قطر الحزمة الضوئية المنبعثة من المصدر أثناء انتشارها نتيجة التشتت (Scattering) (شكل ٧ - ١٧) . أما فى شعاع الليزر فإن قطر الحزمة يظل ثابتا أثناء الانتشار لمسافات طويلة، حيث تتحرك الحزم الضوئية بصورة متوازية ولا تعانى من تشتت يذكر ، فتتمكن بذلك من نقل الطاقة الضوئية لمسافات طويلة دون فقد ملحوظ.

٣- الترابط Coherence

تنطلق فوتونات الضوء العادى من مصادرها بصورة عشوائية غير مترابطة Incoherent، حيث تنطلق فى لحظات زمنية مختلفة، وتنتشر باختلاف كبير وغير ثابت فى فرق الطور.

أما فى مصادر الليزر، تنطلق الفوتونات بصورة مترابطة زمانيا ومكانيا، حيث تنطلق من المصدر فى نفس اللحظة، وتحتفظ فيما بينها بفرق طور ثابت أثناء الانتشار لمسافات طويلة. وهذا يجعلها اكثر شدة واكثر تركيزا (شكل ٧ - ٥) .

٤- الشدة Intensity

تخضع الأشعة الضوئية المنبعثة من المصادر العادية لقانون التربيع العكسى، حيث تقل

الشدة الضوئية الساقطة على وحدة المساحات من السطح كلما بعد هذا السطح عن مصدر الضوء نتيجة عدم ترابط موجاته طبقاً لقانون التربيع العكسى (شكل ٧ - ١٤) .

أما أشعة الليزر الساقطة على السطح فهى تحتفظ بشدة ثابتة لوحدة المساحات ولا تخضع لقانون التربيع العكسى.

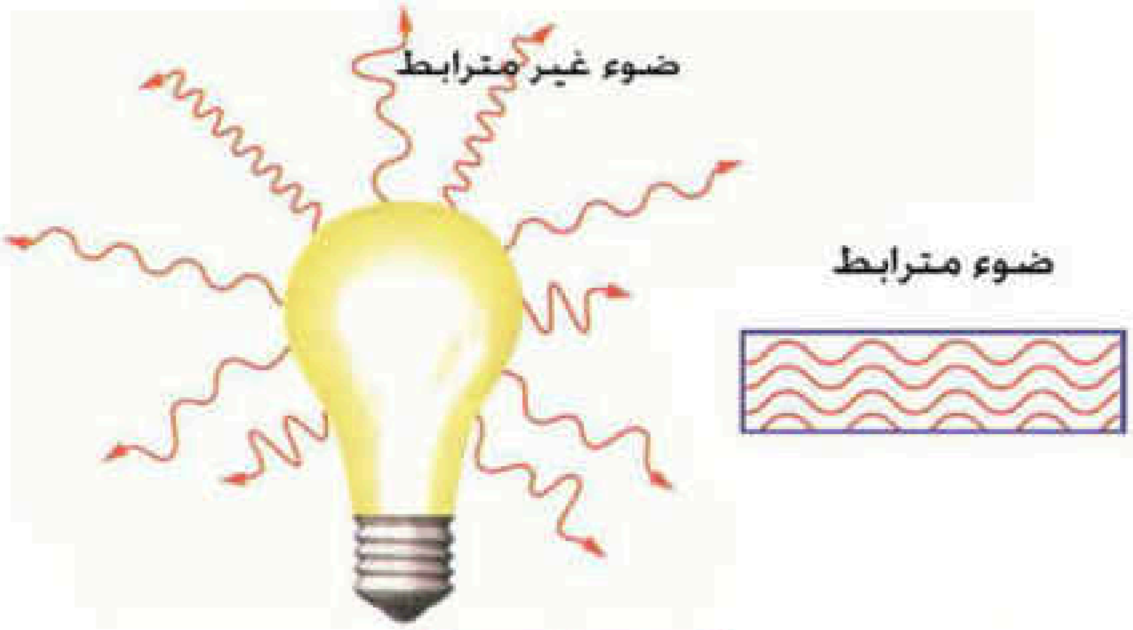

شكل (٧ - ٥)

(١٤ - ٧　　　الترابط

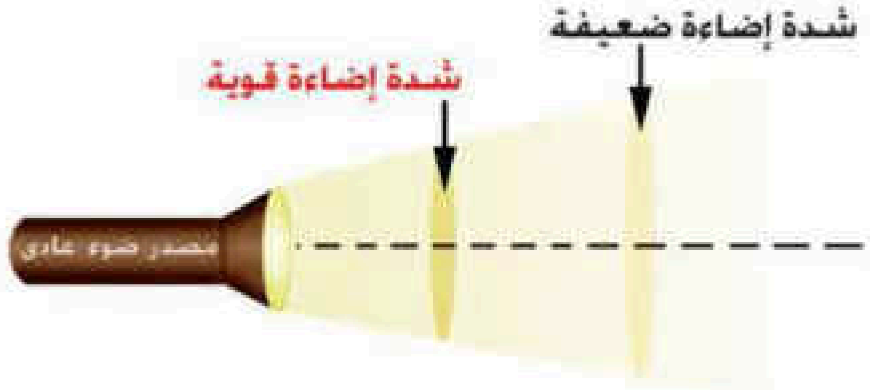

تقل شدة إضاءة الضوء العادى كلما بعد عن مصدره طبقاً لقانون التربيع العكسى

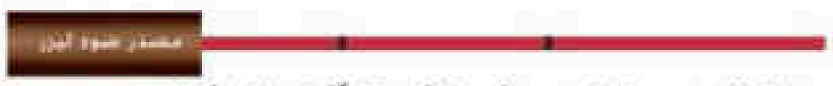

يحتفظ ضوء الليزر بشدة ثابتة أثناء انتشاره

شكل (٧ - ٦)

انخفاض شدة الضوء العادى مع انتشاره ولكنها ثابتة لضوء الليزر

العناصر الأساسية لليزر

تتضمن أجهزة توليد الليزر على اختلاف احجامها واشكالها وطاقاتها ثلاثة عناصر رئيسة مشتركة هى:

١- الوسط الفعال Active Medium: وهو المادة الفعالة لإنتاج الليزر، وهو إما أن يكون بلورات صلبة Crystalline Solids، مثل الياقوت الصناعى Ruby أو مواد صلبة شبه موصلة Semiconductors، مثل بلورات السيليكون (الفصل الثامن). أو صبغات سائلة Liquid Dye، مثل الصبغات العضوية المذابة فى الماء، أو ذرات غازية مثل خليط غازى الهليوم والنيون، أو غازات متاينة مثل غاز الأرجون المتاين، أوجزيئات غازية مثل غاز ثانى اكسيد الكربون.

٢ - مصادر الطاقة Sources of Energy: هى المسئولة عن اكساب ذرات أو ايونات الوسط الفعال الطاقة اللازمة لإثارتها لتوليد الليزر وهى كما يلى:

(أ) الإثارة بالطاقة الكهربية، وتتمثل فى استعمال الطاقة الكهربية المباشرة بأسلوبين: احدهما استخدام مصادر الترددات الراديوية Radio Frequency Waves (RF)، الثانى استخدام التفريغ الكهربى Electric Discharge بفرق جهد عال مستمر، يستخدم النوع الثانى غالبا فى أجهزة الليزر الغازية، مثل ليزر غاز ثانى اكسيد الكربون وليزر الهليوم والنيون، وليزر الأرجون.

(ب) الإثارة بالطاقة الضوئية، وتعرف هذه الطريقة باسم الضخ الضوئى Optical Pumping. ويمكن أن تتم بوسيلتين مختلفتين هما:

- المصابيح الوهاجة Flash Lamps ذات القدرة العالية (كما فى ليزر الياقوت).
- شعاع ليزر كمصدر للطاقة (وتستخدم هذه الطريقة فى ليزر الصبغات السائلة).

(جـ) الإثارة بطاقة حرارية، حيث يستخدم التأثير الحرارى الناتج عن الضغط الحركى للغازات فى حث وإثارة المواد التى تبعث أشعة الليزر.

(د) الإثارة بالطاقة الكيميائية، حيث تعطى التفاعلات الكيميائية بين المواد طاقة تؤدى إلى حث جزيئاتها على إنتاج شعاع الليزر. مثال ذلك التفاعلات بين مزيج من الهيدروجين والفلور، أو التفاعلات بين خليط من فلوريد الديوتيريوم وثانى اكسيد الكربون.

٣ - التجويف الرنينى Resonant Cavity:
وهو الوعاء الحاوى والمنشط لعملية التكبير. وهو عادة ما يكون:

(أ) تجويف رنينى خارجى External Resonant Cavity، ويكون على شكل مرآتين متوازيتين يحصران بينهما المادة الفعالة بحيث تكون الانعكاسات المتعددة بينهما هى الأساس فى عملية التكبير الضوئى Amplification كما فى الليزرات الغازية شكل (٧ - ١٧أ).

شكل (٧ - ١٧أ)
تجويف رنينى خارجى

(ب) تجويف رنينى داخلى Internal Resonant Cavity حيث يتم طلاء نهايتى المادة الفعالة لتعملا كمرآتين يحصران بينهما المادة الفعالة، كما فى الليزرات الصلبة بصفة عامة مثل ليزر الياقوت (شكل ٧ - ٧ب). وتكون إحدى المرآتين شبه منفذة Semitransparent لتسمح بمرور بعض أشعة الليزر المتولدة.

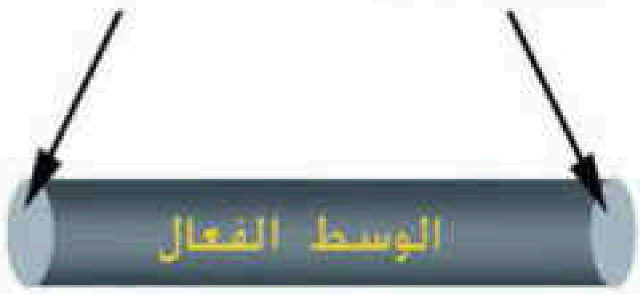

شكل (٧ -٧ب)
تجويف رنينى داخلى

نظرية عمل الليزر

يعتمد الفعل الليزرى Laser Action على الوصول بذرات أو جزيئات الوسط الفعال لإنتاج الليرز إلى حالة الإسكان المعكوس Population Inversion، وهى الحالة التى يكون فيها عدد الذرات فى مستويات الإثارة العليا أكبر من عددها فى المستويات الأدنى. حتى تتهيأ الفرصة لفوتونات الانبعاث المستحث أن يتضخم عددها عند مرورها ذهابا وإيابا خلال الوسط الفعال Active Medium، نتيجة الانعكاسات المتتالية بين سطحى مرآتين. فيتم حث ذرات أخرى واقعة على مسار الشعاع، وتتولد فوتونات جديدة. وهكذا يتضخم الشعاع، وتحدث عملية تكبير الإشعاع بالانبعاث المستحث Stimulated Emission (شكل ٧ - ٨).

شكل (٧ - ١٨أ)

انبعاث مستحدث بفوتون خارجي

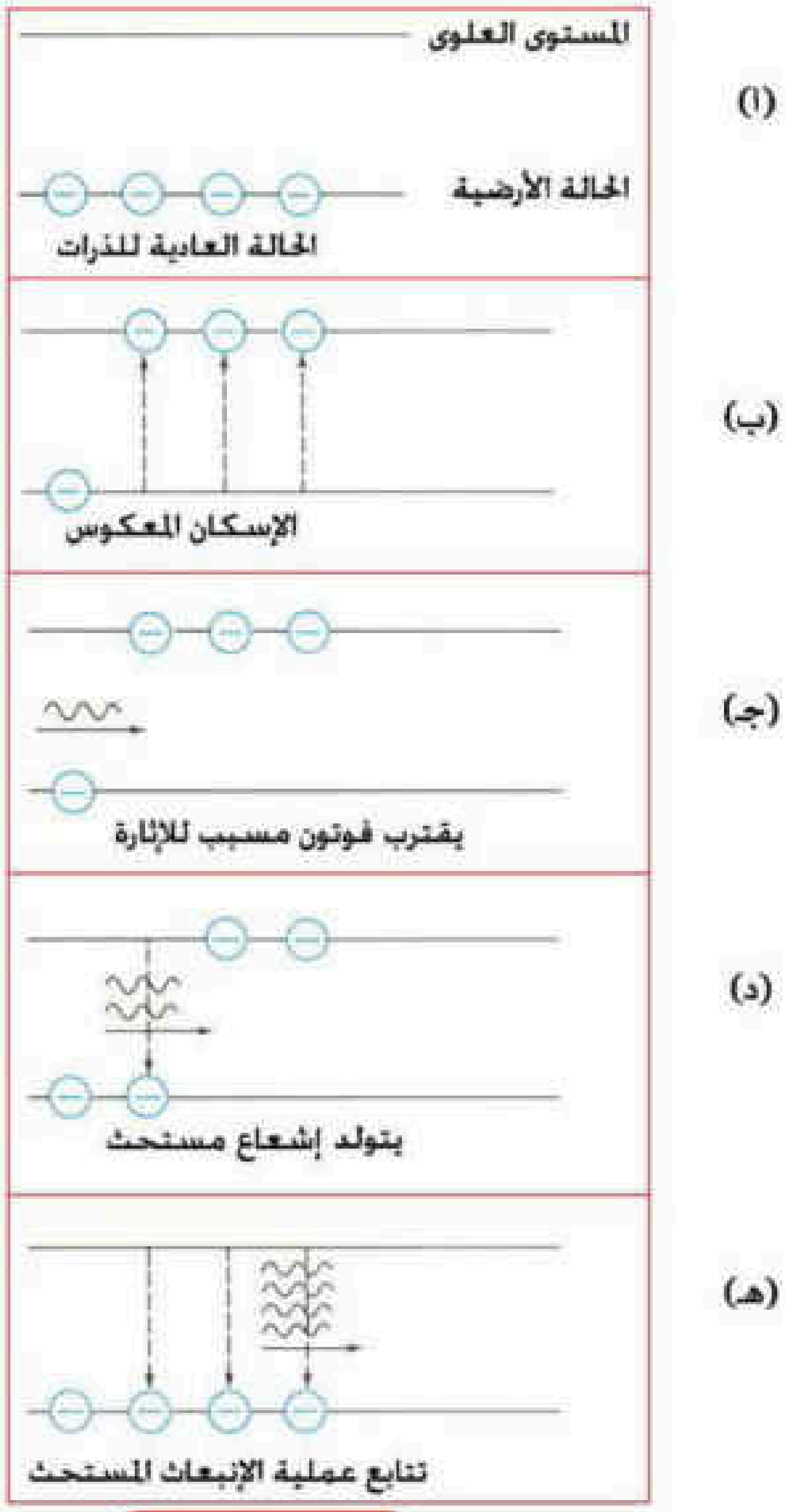

شكل (٧ - ٨ب)

تتابع خطوات الفعل الليزر

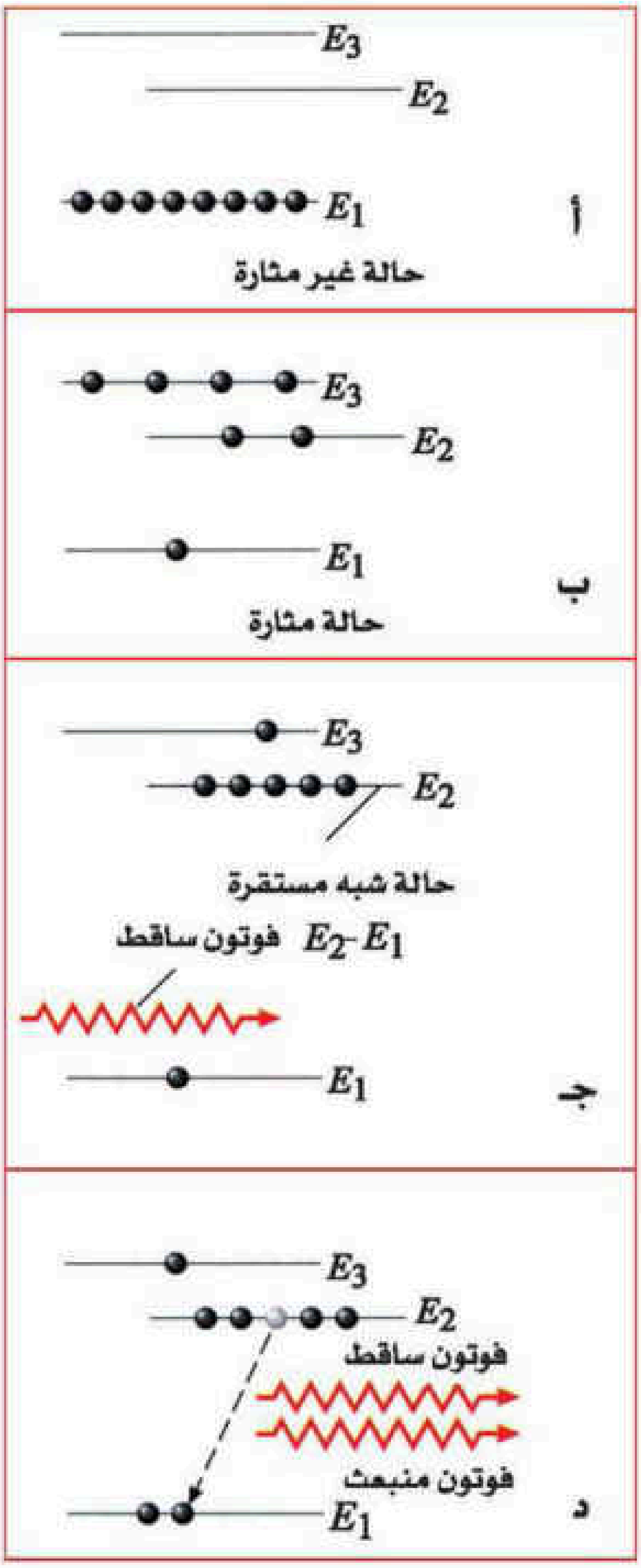

شكل (٧ - ٨جـ)

الإسكان المعكوس عن طريق مستوى ثالث شبه مستقر

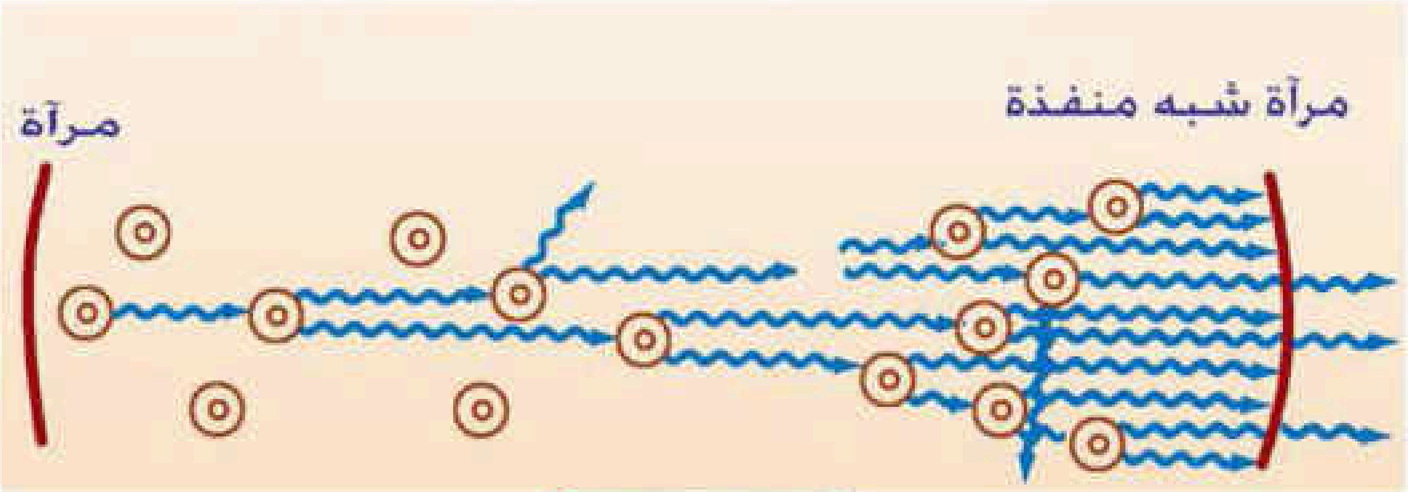

شكل (٧ – ٨د)

الانعكاس التبادلى بين المرآتين

شكل (٧ – ٨هـ)

تضخيم الإشعاع بالانعكاسات المتتالية

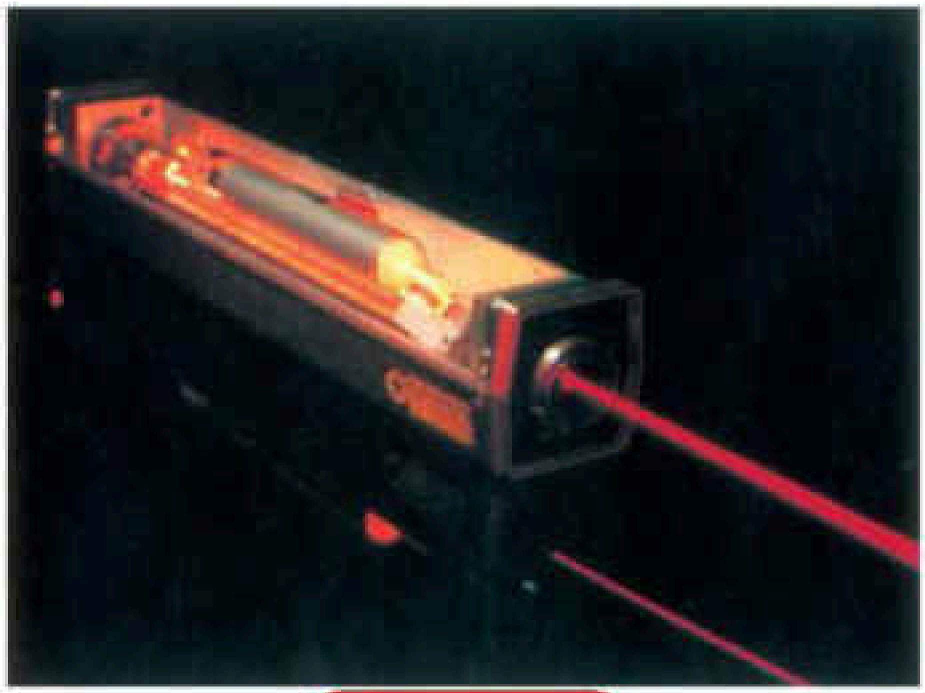

شكل (٧ – ٨و)

الإشعاع الخارج من المرآة شبه المنفذة

ليزر الهليوم ـ نيون (Helium - Neon Laser)

يتركب جهاز ليزر الهيليوم – نيون مما يلي :

شكل (٧ - ٩أ)
رسم تخطيطى لجهاز الليزر هليوم - نيون

1- أنبوبة من زجاج الكوارتز بها خليط من ذرات غازي الهيليوم والنيون بنسبة 1:10 على الترتيب، تحت ضغط منخفض حوالي 0.6 mmHg (شكل 7- 9 أ) (شكل 7- 9 ب) ، وقد تم اختيار هذين العنصرين نظرا لتقارب قيم طاقة مستويات الإثارة شبه المستقرة في ذرات كل منهما.

2- يوجد عند نهايتي الأنبوبة مرآتان مستويتان متوازيتان ومتعامدتان علي محور الأنبوبة ، معامل إنعكاس إحداهما 99.5% والأخري شبه منفذة ومعامل انعكاسها 98%.

3- مجال كهربي عال التردد يغذي الأنبوبة من الخارج لإثارة ذرات الهيليوم والنيون ، أو فرق جهد كهربي عال مستمر يسلط علي الغازين داخل الأنبوبة لإحداث تفريغ كهربي Electric Discharge

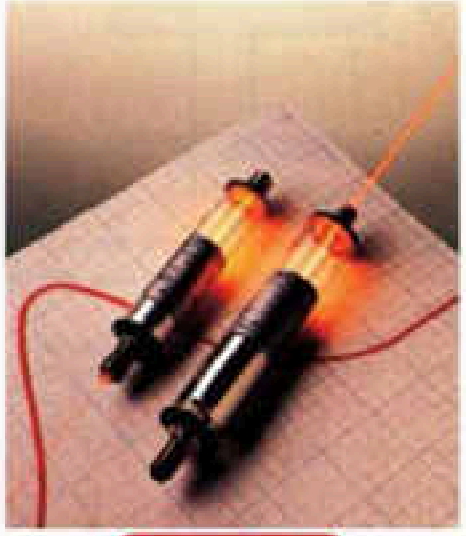
شكل (٧ - ٩ب)
شكل خارجى لجهاز ليزر الهليوم - نيون

عمل الجهاز:

1- يؤدي فرق الجهد الكهربي داخل الأنبوبة إلي إثارة ذرات الهيليوم إلي مستويات الطاقة العليا، كما بالشكل (7 – 10أ).

2- تصطدم ذرات الهيليوم المثارة بذرات النيون. ونتيجة لتقارب قيم طاقة مستويات الإثارة شبه المستقرة بين الذرتين تثار ذرات النيون.

3- يحدث تراكم لذرات النيون المثارة في مستوي طاقة يتميز بفترة عمر طويلة نسبيًا (حوالي $10^{-3}s$)، ويسمي هذا المستوي بالمستوي شبه المستقر Metastable State. وبذلك يتحقق وضع الإسكان المعكوس Population Inversion لذرات غاز النيون.

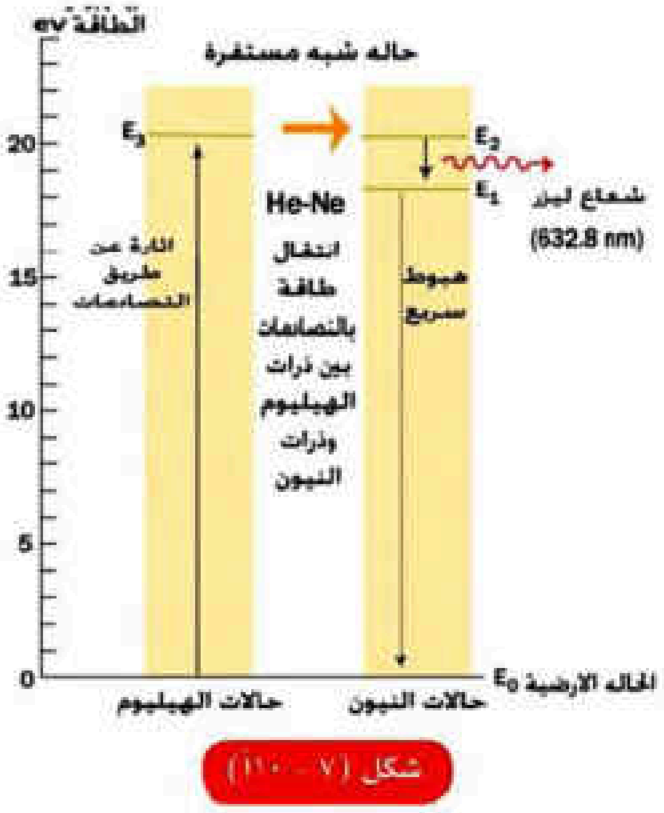

شكل (٧ - ١٠أ)
رسم مبسط لمخطط مستويات الطاقة فى ليزر الهليوم - نيون

4- تهبط أول مجموعة من ذرات النيون تم إثارتها هبوطًا تلقائيًا إلي مستوي طاقة إثارة أقل ، وبذلك تشع فوتونات لها طاقة تعادل الفرق بين طاقتي المستويين، وهذه الفوتونات تنتشر عشوائيًا في جميع الاتجاهات داخل الأنبوبة.

5- مجموعة الفوتونات التي تتحرك في اتجاه محور الأنبوبة تصادف في طريقها أحد المرآتين العاكستين، فترتد بذلك مرة أخري داخل الأنبوبة ولاتستطيع الخروج.

6- أثناء حركة الفوتونات بين المرآتين داخل الأنبوبة، تصطدم ببعض ذرات النيون في مستوي الإثارة شبه المستقر والتي لم تنته فترة العمر لها، فتحثها علي إطلاق فوتونات لها نفس طاقة واتجاه الفوتونات المصطدمة بها. فيتضاعف بذلك عدد الفوتونات المتحركة داخل الأنبوبة بين المرآتين.

7- تتكرر الخطوة السابقة مرة أخري، ولكن بالعدد الجديد من الفوتونات المتحركة بين المرآتين، فيتضاعف هذا العدد مرة أخري، وهكذا حتي تتم عملية تضخيم الإشعاع .

8- عندما تصل شدة الإشعاع داخل الأنبوبة إلي حد معين، يخرج جزء منه من خلال المرآة شبه المنفذة في صورة شعاع ليزر، ويبقي باقي الإشعاع داخل الأنبوبة لتستمر عملية الانبعاث المستحث وإنتاج الليزر.

9- بالنسبة لذرات النيون التي هبطت إلي المستوي الأقل فإنها تفقد بعد فترة وجيزة باقي ما بها من طاقة في صور أخري متعددة وتهبط إلي المستوي الأرضي لتصطدم بها ذرات هيليوم أخري، وتمدها بالطاقة لمستوي الإثارة شبه المستقر ، وهكذا.

10- بالنسبة لذرات الهيليوم التي فقدت طاقتها بالتصادم مع ذرات النيون وعادت إلي المستوي الأرضي، فإنها تعود وتثار مرة أخري بفعل التفريغ الكهربي داخل الأنبوبة ،

11-الشكل (7-10 ب) يوضح الانتقالات الفعلية بين مستويات الطاقة فى ليزر الهيليوم - نيون

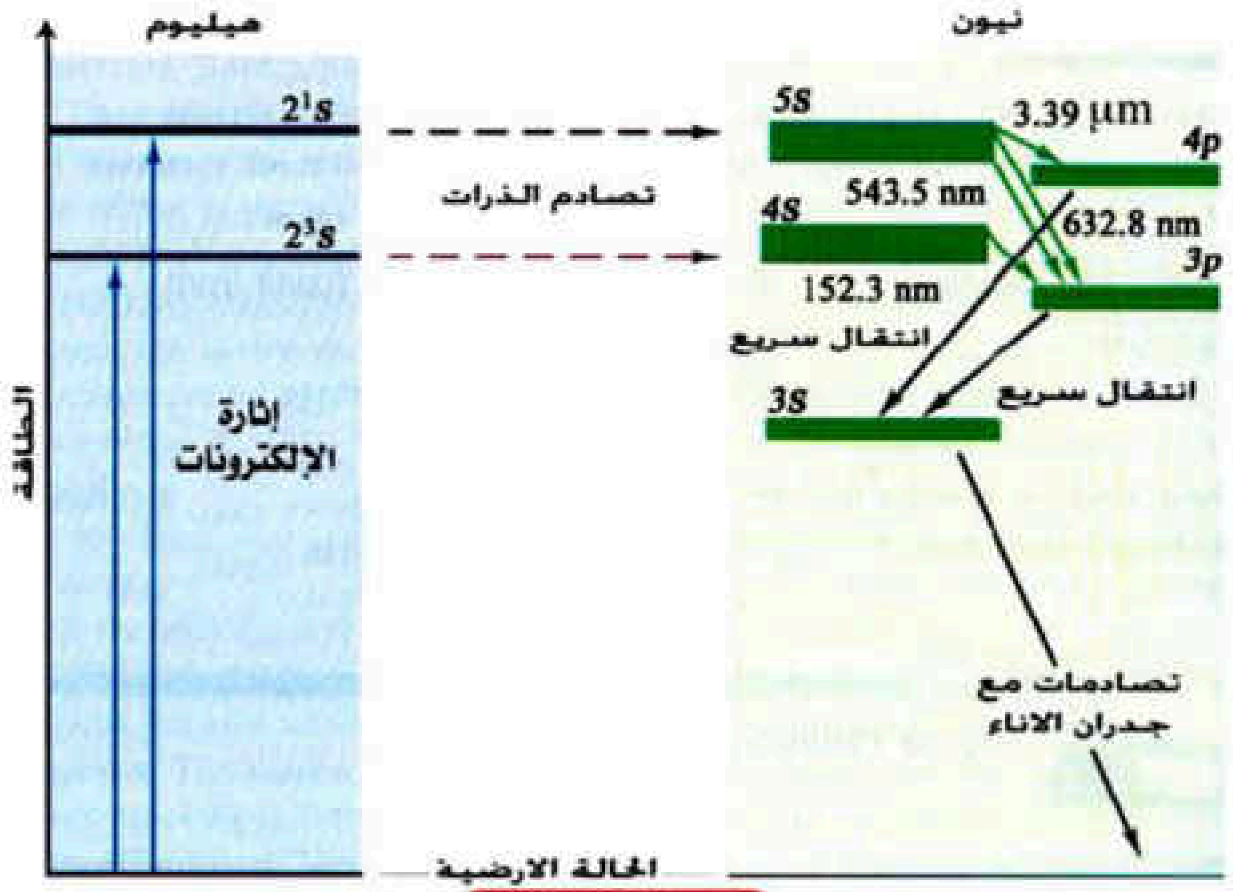

شكل (٧ - ١٠ب)

الانتقالات الفعلية بين مستويات الطاقة فى ليزر الهليوم - نيون

تطبيقات على الليزر:

يغطي ضوء الليزر مناطق عديدة من الطيف الكهرومغناطيسي بدءً من منطقة الضوء المرئي إلي منطقتي الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. ويوجد حاليًا أنواع وأحجام مختلفة من الليزر، فبعض أجهزة الليزر يمكن أن تركز الضوء في نقطة صغيرة كافية لإسالة وتبخير الحديد، ومنها ما يكفي لثقب الماس، بالمقابل هناك أنواع أخرى من أجهزة الليزر تبعث من الطاقة ما يكفي لتدمير الصواريخ والطائرات التي قد تستخدم في ما يسمي حرب النجوم Star War .

ومن أهم التطبيقات الأخرى لأشعة الليزر ما يلي :

أ- الهولوجرافي أو التصوير المجسم Holography:

تتكون صور الأجسام بتجميع الأشعة الضوئية التي تترك سطح الجسم المضاء حاملة المعلومات منه إلي حيث تتكون الصورة نتيجة الاختلاف في الشدة الضوئية لهذه الأشعة من نقطة إلي أخري. فهل الشدة الضوئية لهذه الأشعة تحمل كل ما يمكن من معلومات عن سطح الجسم؟

لنأخذ شعاعين يمثلان موجتين تركا الجسم المضاء عند نقطتين عليه. هناك اختلاف في سعة الموجتين يظهر كإختلاف في الشدة الضوئية. لأن الشدة الضوئية تتناسب مع مربع السعة. ولكن هناك أيضًا اختلاف في طول المسار الذي تتبعه الموجة من كل من النقطتين على سطح الجسم المضاء إلي اللوح الفوتوجرافي الذي تُسجل عليه الصورة بسبب وجود تضاريس على سطح الجسم. بذلك فإن الأشعة التي تترك الجسم المضاء تحمل – بجانب الاختلاف فيما بينهما في الشدة الضوئية – اختلافًا في طول المسار عند وصولها إلي اللوح الفوتوجرافي.

بتعبير آخر، هناك اختلاف في طور موجات الضوء يساوي ($\frac{2\pi}{\lambda}$ × فرق المسار).

يسجل اللوح الفوتوجرافي المعتاد الاختلاف في الشدة الضوئية فقط ، وهو ما يكون الصورة المستوية (ثنائية الأبعاد) Plane Image. علي ذلك فإن ما نحصل عليه من صور مستوية هو نتيجة جزء فقط من المعلومات التي تحملها موجات الضوء عن الجسم.

في عام 1948 اقترح العالم المجري جابور Gabor – الحاصل على جائزة نوبل – طريقة للحصول علي ما لم نحصل عليه من المعلومات واستخراجها من الأشعة المنعكسة عن الجسم باستخدام أشعة أخري لها نفس الطول الموجي ، نسميها الأشعة المرجعية Reference Beam ، وهي حزمة من الأشعة المتوازية تلتقي مع حزمة الأشعة التي تترك الجسم المضاء حاملة المعلومات، ويتم إلتقاء الحزمتين عند اللوح الفوتوجرافي ، فتحدث نتيجة لذلك ظاهرة التداخل الضوئي بين حزمتي الأشعة. وبعد تحميض اللوح الفوتوجرافي، تظهر هدب التداخل الناتجة وهي صورة مشفرة نسميها الهولوجرام Hologram.

بإنارة الهولوجرام بأشعة ليزر لها نفس الطول الموجي وبالنظر خلاله بالعين المجردة، نري صورة مماثلة تماما للجسم في أبعاده الثلاثة دون استخدام عدسات. لا يمكن تحقيق ذلك إلا باستخدام مصدر ضوئي فوتونات موجاته مترابطة. وهذا متوفر فقط في أشعة الليزر. (شكل 7-11 أ) (شكل 7 -11 ب)

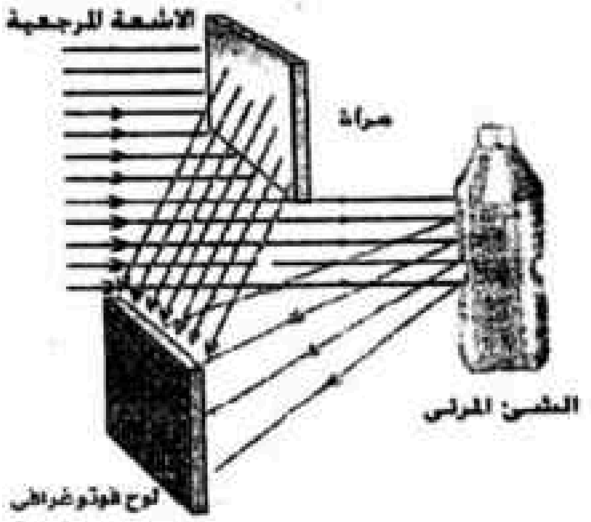

شكل (٧-١١أ)

تكوين الهولوجرام

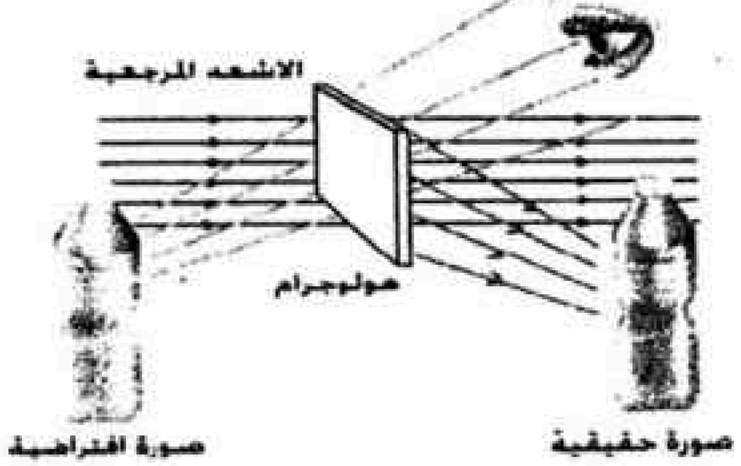

شكل (٧-١١ب)

الهولوجرام هو نوع من محزوز الحيود

ب- في الطب :

شكل (٧ - ١٢)
استخدام الليزر في علاج الانفصال الشبكي

تحتوي الشبكية Retina في العين علي خلايا حساسة للضوء. أحيانا تصاب العين بإنفصال بعض أجزاء الشبكية . في هذه الحالة تفقد الأجزاء المصابة بالانفصال وظيفتها ما لم يتم علاجها بسرعة قد تتعرض العين إلي انفصال تام للشبكية وتفقد العين قدرتها علي الابصار .

وإذا تم تدارك هذه الحالة في أول الأمر، فإن علاجها يكون عن طريق اجراء عملية تلتحم فيها أجزاء الشبكية المنفصلة بالطبقة التي تحتها. وقديما كانت هذه العملية تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، إلا أن أشعة الليزر التي تستخدم الآن لهذا الغرض وفرت كل من الوقت والجهد ، فعملية الالتحام شكل (7 -12) تتم في أجزاء صغيرة من الثانية، حيث تصوب حزمة رفيعة من أشعة الليزر خلال إنسان العين إلي الجزء المصاب بالانفصال أو التمزق، وتعمل الطاقة الحرارية لأشعة الليزرعلي إتمام عملية الالتحام. وبذلك تتم حماية العين من استمرار انفصال الشبكية من ناحية، وحمايتها من التعرض لفقد القدرة علي الابصار من ناحية أخري .

كما يستخدم الليزر في علاج حالات قصر وطول النظر، وبذلك يستغني المريض عن النظارة شكل (7-13)

وأيضًا يمكن استخدام أشعة الليزر مع الألياف الضوئية في التشخيص والعلاج بواسطة المناظير الطبية Endoscopes.

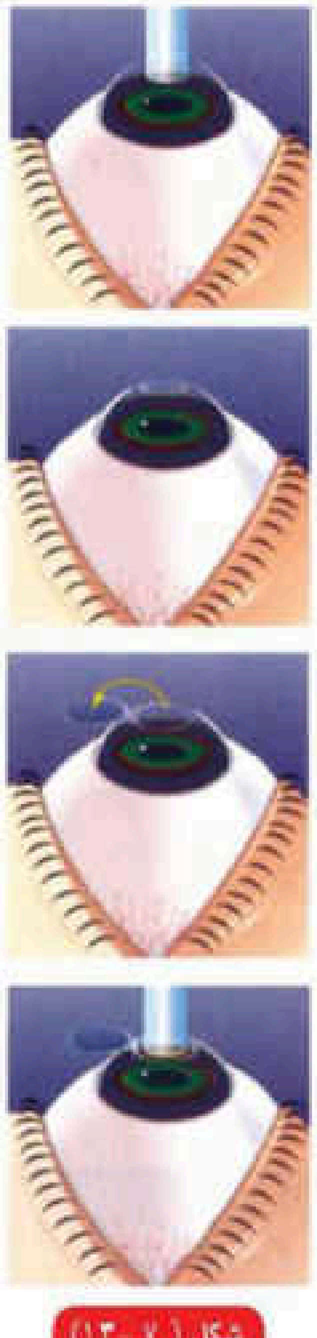

شكل (٧ - ١٣)
مراحل علاج القرنية بالليزر

ج- في الاتصالات حيث تستخدم أشعة الليزر والألياف الضوئية في الاتصالات كبديل لكابلات التليفونات.

د- في الصناعة وعلي الأخص الصناعات الدقيقة

هـ- في المجالات العسكرية مثل: توجيه الصواريخ بدقة عالية Precision Guidance والقنابل الذكية Smart Bombs ورادار الليزر LADAR (Laser Radar)

و- التسجيل علي الأقراص المدمجة (أقراص الليزر CDs)

ز- طابعة الليزر، حيث يستخدم شعاع ليزر في نقل المعلومات من الكمبيوتر إلى أسطوانة drum عليها مادة حساسة للضوء، ثم يتم الطبع علي الورق باستخدام الحبر Toner

ح- الفنون والعروض الضوئية

ط - أعمال المساحة Surveying لتحديد المساحات والأبعاد بدقة.

ي- أبحاث الفضاء.

تلخيـــص

- **الانبعاث التلقائى:**

هو انطلاق اشعاع من الذرة المثارة عند انتقالها من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل بعد انتهاء فترة العمر تلقائيا وبدون تدخل خارجى.

- **الانبعاث المستحث:**

هو انطلاق إشعاع من الذرة المثارة نتيجة اصطدامها بفوتون آخر خارجى له نفس طاقة الفوتون المسبب لإثارتها، لتخرج فى النهاية فوتونات فى حالة ترابط (أى لها نفس الطور والاتجاه والتردد).

- **خصائص شعاع الليزر:**

١- النقاء الطيفى.

٢- توازى الحزمة الضوئية.

٣- ترابط الفوتونات.

٤- شدة وتركيز الإشعاع.

- **نظرية عمل الليزر**

١- الوصول بالوسط الفعال إلى وضع الإسكان المعكوس.

٢- انطلاق الطاقة من الذرات المثارة بالانبعاث المستحث.

٣- تضخيم الإشعاع المنطلق بالانبعاث المستحث داخل التجويف الرنينى.

- **العناصر الأساسية لليزر:**

يتضمن أى جهاز ليزر وجود ثلاثة عناصر أساسية هى :

١- الوسط المادى الفعال

٢- مصدر الطاقة.

٣- التجويف الرنينى.

- **ليزر الهيليوم ـ نيون.**

هو أحد أنواع الليزرات الغازية. والوسط الفعال فيه عبارة عن خليط من غازى الهيليوم والنيون بنسبة 1:10

- **تطبيقات الليزر**

١- فى مجال التصوير ثلاثى الأبعاد.

٢ - فى مجال الطب مثل علاج الشبكية وعلاج قصر وطول النظر.

٣. - فى مجال الاتصالات.

٤ - فى مجال الصناعة.

٥- فى المجالات العسكرية.

٦- التسجيل على الأقراص المدمجة.

٧- الطابعة الليزر.

٨- عروض الليزر والفنون.

٩- اعمال المساحة.

١٠- أبحاث الفضاء.

أسئلة وتمارين

أسئلة المقال

١- ما المقصود بكلمة الليزر؟

٢-قارن بين الإشعاع التلقائى والإشعاع المستحث من حيث الطريقة التى يحدث بها كل منهما وخصائصه

٣- يتميز ضوء الليزر عن الضوء العادى بعدة خصائص. ناقش كلاً من هذه الخصائص بالتفصيل

٤- ناقش بالتفصيل مبدأ عمل الليزر

٥- ما المقصود بكل من: عملية الضخ - وضع الإسكان المعكوس.

٦- ما هو الدور الذى يقوم به التجويف الرنينى فى إنتاج شعاع الليزر؟

٧- تتكون اجهزة الليزر على اختلاف أنواعها من ثلاثة عناصر أساسية. ما هى هذه العناصر؟

٨ - على أى أساس تم اختيار عنصرى الهليوم والنيون كوسط فعال لإنتاج شعاع الليزر؟

٩- ما هو الدور الذى يقوم به عنصر الهليوم فى توليد الليزر فى ليزر الهليوم - نيون؟

١٠- أشرح بالتفصيل كيف تم توليد شعاع الليزر فى جهاز ليزر الهليوم - نيون.

١١- اشرح بالتفصيل كيف تتم عملية التصوير ثلاثى الأبعاد باستخدام الليزر.

١٢- يستخدم الليزر كثيراً فى مجال الطب. ناقش أحد استخداماته فى هذا المجال.

١٣ - يلعب الليزر دورا فعالا فى توجيه الصواريخ فى التطبيقات الحربية. على أى أساس يستخدم الليزر فى هذا الغرض؟

مقدمة فى الفيزياء الحديثة

الوحدة الثانية

الفصل الثامــن : الإلكترونيات الحديثة

الفصل الثامن
الإلكترونيات الحديثة

مقدمة:

يشهد العالم تقدما هائلا فى مجال الإلكترونيات والاتصالات، حتى أنها أصبحت السمة المميزة لهذا العصر. فقد أصبحت الإلكترونيات والاتصالات، جزءا لا يتجزأ من حياتنا، فالتليفزيون والتليفون المحمول والكمبيوتر والأقمار الصناعية وغيرها من النظم تعد شاهدا على التقدم الهائل فى استخدامات الإلكترونيات والاتصالات سواء فى نقل المعلومات أو الترفيه أو الثقافة، بل انها أصبحت ايضا عنصرا اساسيا فى الحرب الحديثة. فلم تعد الأسلحة قوة نيران فقط، وإنما يقوم التوجيه والاستطلاع والرصد والتشويش والخداع بدور حاسم. كذلك فى مجال الطب، سواء فى التشخيص أو المتابعة أو العمليات الجراحية، فإن الإلكترونيات لها دور أساسى. وباختصار لا يوجد مجال واحد من مجالات الحياة إلا وتلعب الإلكترونيات دورا حيويا فيه ، بدءا من الألعاب الإلكترونية إلى الحرب الإلكترونية. ومن ثم فلابد من تحصيل قدر مبسط من المعلومات عن الإلكترونيات، مهما كان التخصص المهنى مستقبلا.

أشباه الموصلات النقية:

توجد ثلاثة أنواع من المواد من وجهة نظر التوصيلية الكهربية، وهى الموصلات Conductors والعوازل Insulators وأشباه الموصلات Semiconductors.

الموصلات: هى التى توصل الكهربية والحرارة بسهولة (مثل المعادن).

العوازل: التى لا توصل الكهربية والحرارة بسهولة (مثل الخشب والبلاستيك).

أشباه الموصلات: هى مرحلة متوسطة تتميز بأن التوصيلية تزداد مع درجة الحرارة (ومن أمثلتها السيليكون).

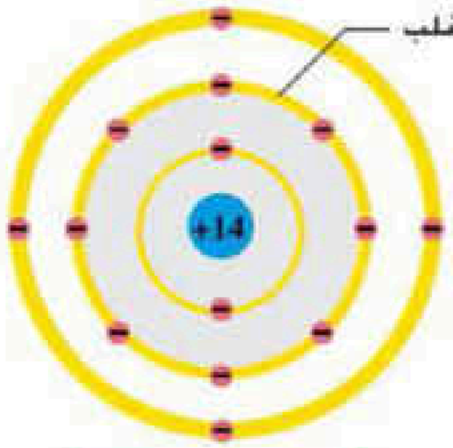

شكل (٨ - ١)

ذرة السليكون

السيليكون من العناصر المهمة فى الكون. فهو يدخل فى تركيب الرمل وصخور القشرة الأرضية. ولكن بلورة السيليكون النقى تتكون من ذرات سيليكون تربطها روابط تساهمية (البلورة هى ترتيب هندسى منتظم للذرات فى الحالة الجامدة). فذرة السيليكون تحتوى على أربعة إلكترونات فى القشرة الخارجية (شكل ٨ - ١) ، ولذلك تتشارك كل ذرة سيليكون مع أربعة ذرات من جيرانها، بحيث تكتمل القشرة الخارجية Outer Shell. وبذلك تحتوى القشرة الخارجية لكل ذرة سيليكون على ثمانية إلكترونات بأسلوب التشارك (شكل ٨ - ٢أ ، ب) . ولابد أن نميز هنا بين نوعين من الكترونات السيليكون. النوع الأول إلكترونات المستويات الداخلية، وهى مرتبطة بشدة Tightly Bound، وترتبط جذبا بنواة الذرة. ثم النوع الثانى إلكترونات التكافؤ فى القشرة الخارجية Valence Electrons ولها حرية أكبر فى الحركة عبر المسافات البينية. وفى درجات الحرارة المنخفضة (شكل ٨ - ٢جـ) تكون جميع الروابط بين الذرات فى البلورة سليمة ولا توجد فى هذه الحالة إلكترونات حرة على غرار المعدن. إلا أنه بارتفاع درجة الحرارة تنكسر بعض الروابط Bonds فتنطلق بعض الإلكترونات من روابطها وتصبح إلكترونات حرة. ويترك مثل هذا الإلكترون وراءه مكانا فارغا فى الرابطة المكسورة Broken Bond يعبر عنه

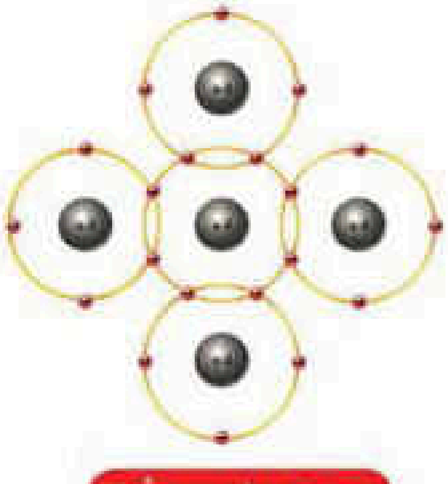

شكل (٨ - ٢أ)

كل ذرة تتشارك مع جيرانها الأربعة

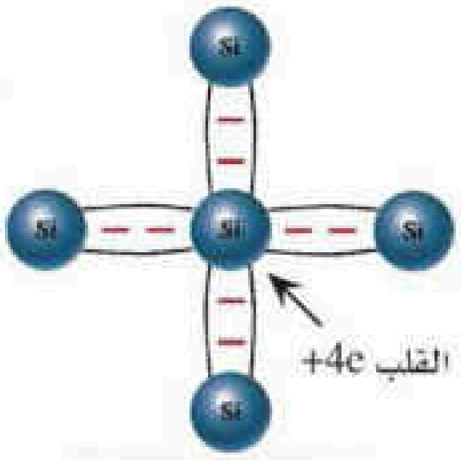

شكل (٨ -٢ب)

(الرابطة التساهمية) يمكن تمثيل ذرة السليكون (نواة موجبة +14e والكترونات سالبة -14e) بقلب شحنته موجبة +4e يحيط به أربعة إلكترونات فى القشرة الخارجية شحنتها سالبة -4e

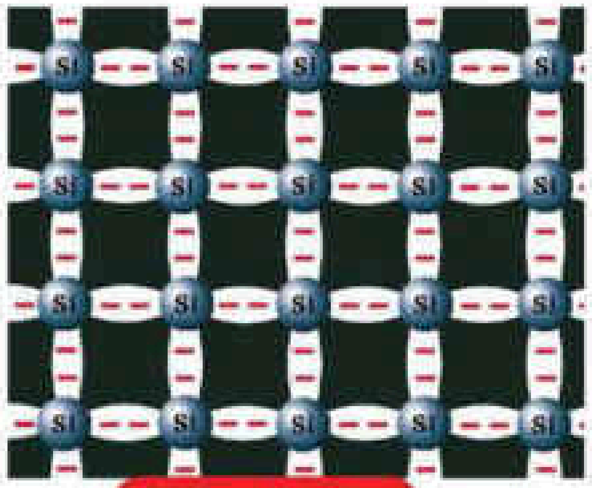

شكل (٨ - ٢جـ)

بلورة السليكون فى درجة الصفر المطلق كل الروابط سليمة

بالفجوة Hole التى كان الإلكترون يشغلها (شكل ٨ - ٣) . ولأن الذرة متعادلة فإن غياب إلكترون عن الذرة يعنى ظهور شحنة موجبة. ولذلك فإن الفجوة تمثل شحنة موجبة. ويلاحظ أننا لا نسمى الذرة التى كسرت أحد روابطها أيونا لأن الفجوة سرعان ما تقتنص إلكترونا آخر، إما من رابطة مجاورة أو من الإلكترونات الحرة. فتعود الذرة متعادلة كما كانت، وتنتقل الفجوة إلى رابطة أخرى وهكذا.

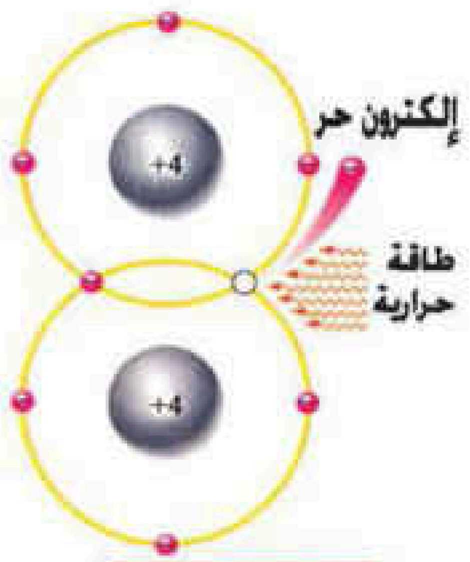

شكل (٨ - ٣أ)

كسر الرابطة يحتاج طاقة

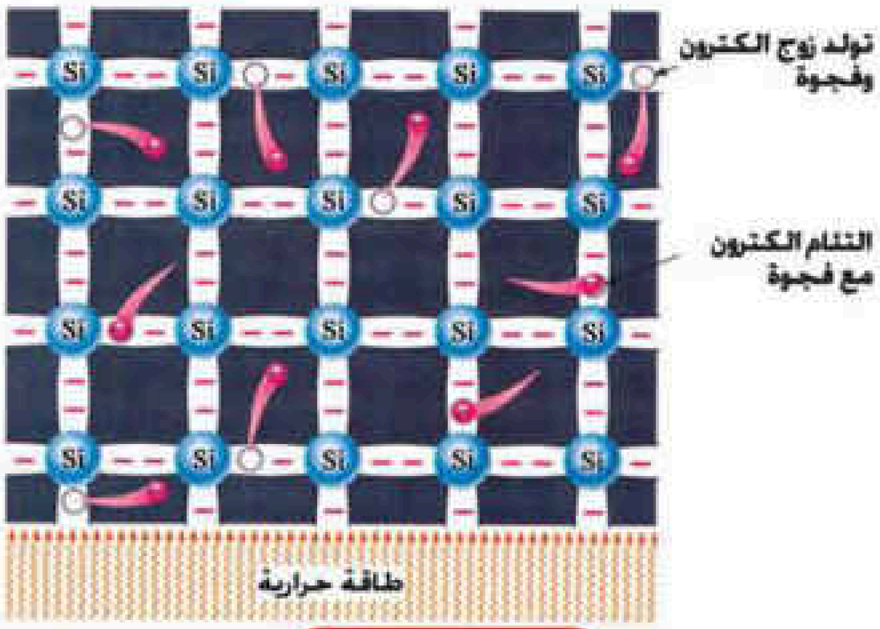

شكل (٨ - ٣ب)

كلما زادت درجة الحرارة كسرت روابط اكثر

وكلما زادت درجة الحرارة زاد عدد الإلكترونات الحرة وعدد الفجوات، مع مراعاة أن عدد الإلكترونات الحرة يساوى عدد الفجوات فى حالة السيليكون النقى. ولا تظل هذه الزيادة مستمرة حيث تصل البلورة إلى حالة من الاتزان الديناميكى Dynamic Equilibrium تسمى الاتزان الحرارى Thermal Equilibrium، إذ لاتنكسر إلا نسبة ضئيلة من الروابط، وفيها يتساوى عدد الروابط المكسورة فى الثانية مع عدد الروابط التى يتم تكوينها فى الثانية، ليبقى فى النهاية هناك عدد ثابت من الإلكترونات الحرة والفجوات الحرة لكل درجة حرارة.

وعلى ذلك فإن الإلكترونات الحرة تمثل النوع الثالث من الإلكترونات التى تتحرك، وهى أيضا مقيدة ولكن فى حيز اكبر هو البلورة ذاتها، ويحدها سطح البلورة. يحتاج كسر الرابطة إلى حد أدنى من الطاقة إما على صورة طاقة حرارية أو ضوئية. وفى حالة التئام الرابطة Recombination تنطلق الطاقة على شكل طاقة حرارية أو ضوئية.

وكما يتحرك الإلكترون حركة عشوائية، تتحرك ايضا الفجوات عشوائيا حيث تتجه حركة الإلكترونات داخل الروابط لملء الفراغات التي تنشأ عن كسر الروابط (شكل ٨-٤).

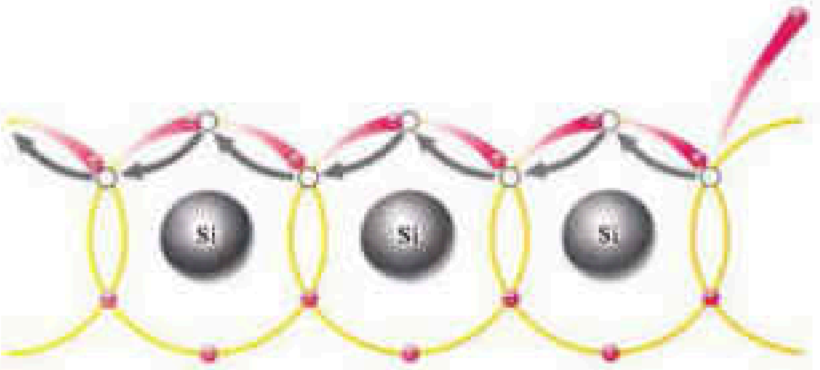

شكل (٨ - ٤أ)

تتحرك الفجوات عشوائيا بين الروابط

شكل (٨ - ٤ب)

حركة الفجوات تكافىء حركة الإلكترونات داخل روابطها (فى اتجاه عكسى)

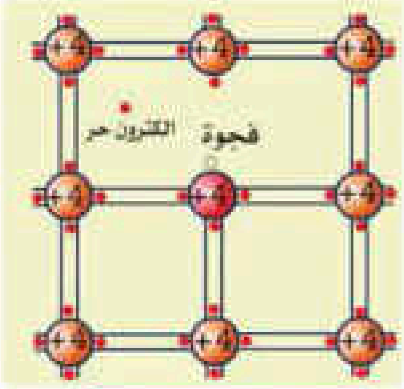

شكل (٨ - ٤جـ)

عند درجة حرارة معينة يظل عدد الالكترونات الحرة والفجوات الحرة ثابتا

التطعيم (إضافة الشوائب) Doping:

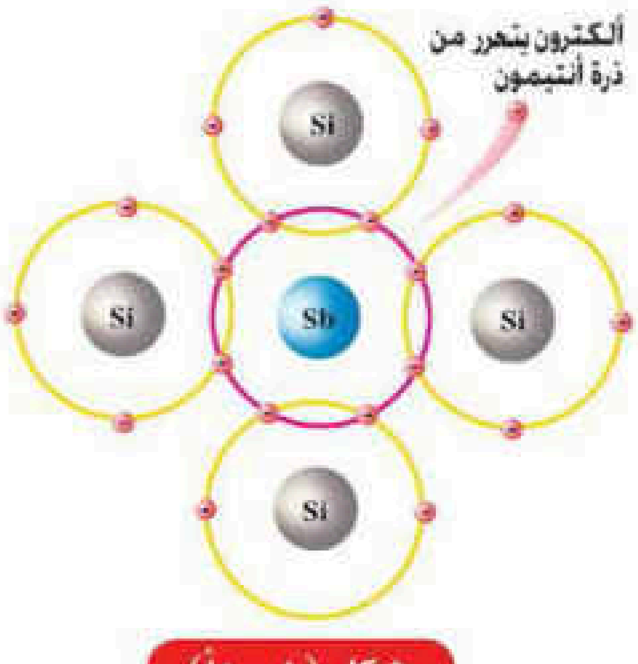

شكل (٨ - ٥أ)

ذرة انتيمون (المجموعة الخامسة) تحل محل ذرة سيليكون

تتميز أشباه الموصلات بحساسيتها الشديدة للشوائب Impurities، كما تتميز بحساسيتها الشديدة للحرارة. وحيث أن السيليكون من المجموعة الرابعة فى الجدول الدورى فإن إضافة عنصر مثل الفوسفور P أو الأنتيمون Sb وغيره من المجموعة الخامسة Pentavalent، من شأنه إحلال الذرة الشائبة مكان ذرة سيليكون (شكل ٨ - ٥أ) . هنا تحاول ذرة الفوسفور أن تقوم بنفس العمل الذى

كانت تقوم به ذرة السيليكون، من حيث إنشاء الروابط مع الجيران. ولأن الذرة الشائبة تحتوى على خمسة إلكترونات فإن أربعة منها تشترك فى الروابط ويبقى إلكترون واحد خارج هذه الروابط. وتكون قوى الجذب عليه ضعيفة فسرعان ما تفقده الذرة الشائبة نهائيا وتصبح أيونا موجبا، وينضم هذا الإلكترون الحر إلى رصيد البلورة من الإلكترونات الحرة. اى أن البلورة اصبح لها مصدر آخر للإلكترونات الحرة وهو ذرات الشوائب. وتسمى مثل هذه الذرة الشائبة بالذرة المعطية Donor . ويحدث اتزان حرارى حيث يكون مجموع الشحنة الموجبة = مجموع الشحنة السالبة.

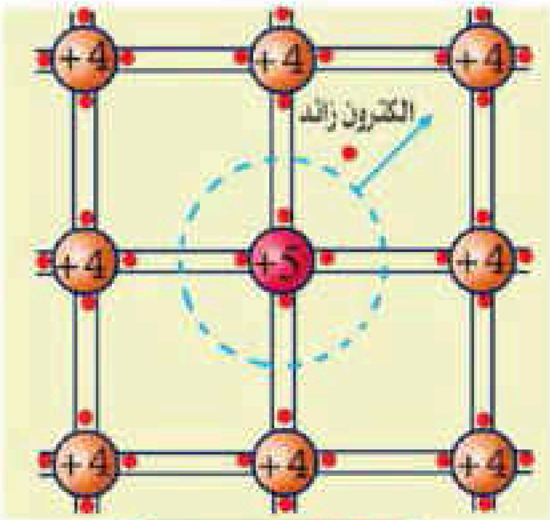

شكل (٨ – ٥ب)

التطعيم بشائبة خماسية يوفر إلكترونات حرة للتوصيل. يمكن تمثيل ذرة الشائبة بقلب شحنته موجبة 5e+ يحيط به خمسة إلكترونات اربعة منها فى روابط والإلكترون الزائد يتحرر

$$n = p + N_D^+ \qquad (٨ - ١)$$

حيث N_D هو تركيز أيونات الشوائب المعطية و n هو تركيز الإلكترونات الحرة و p هو تركيز الفجوات. ومن ثم يتضح أنه فى هذه الحالة n اكبر من p تصبح هذه المادة من نوع n-type. وبالعكس إذا أضفنا ذرات الومنيوم Al أو بورون B وغيره (المجموعة الثالثة) بدلا من الفوسفور أو الأنتيمون وغيره (شكل ٨ – ٦) ، هنا تكتسب ذرة الشائبة ذات الإلكترونات الثلاثة إلكترونا من إحدى روابط السيليكون ليصبح عددها أربعة فتظهر فجوة فى رابطة سيليكون. ونتيجة لذلك، تضيف ذرات الشوائب فجوات غير الفجوات التى نشأت بفعل الحرارة. ويتطلب الاتزان الحرارى أن يكون:

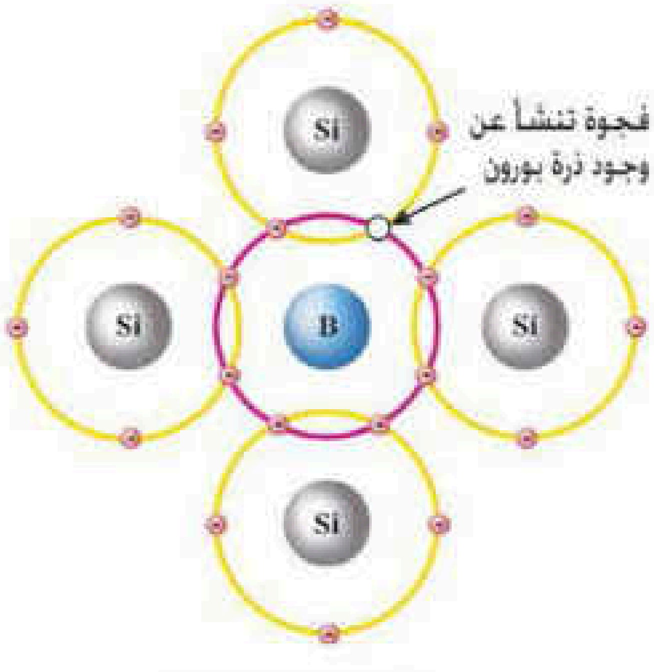

شكل (٨ – ٦أ)

ذرة بورون (المجموعة الثالثة) تحل محل ذرة سيليكون

$$p = N_A^- + n \qquad (٨ - ٢)$$

حيث N_A هو تركيز أيونات الشوائب السالبة، اى أن p اكبر n فى هذه الحالة، وتسمى مثل هذه الذرة الذرة المستقبلة Acceptor. وفى جميع الأحوال نجد أن

$$np = n_i^2 \qquad (٨-٣)$$

حيث n_i هو تركيز الإلكترونات او الفجوات فى حالة السيليكون النقى، اى انه إذا زادت n تنقص p وبالعكس. ويسمى هذا قانون فعل الكتلة Mass Action Law. ويمكن على سبيل التقريب أن نقول:

فى حالة n - type

$$n = N_D^+ \qquad (٨-٤)$$

$$p = n_i^2 / N_D^+ \qquad (٨-٥)$$

وفى حالة p - type

$$p = N_A^- \qquad (٨-٦)$$

$$n = n_i^2 / N_A^- \qquad (٨-٧)$$

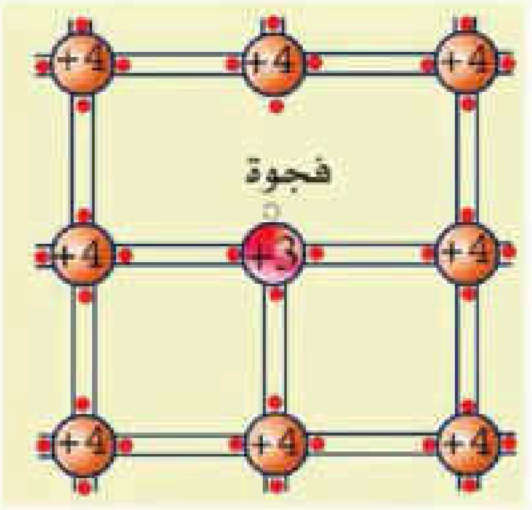

شكل (٨ - ٦ب)

التطعيم بشائبة ثلاثية يوفر فجوات حرة للتوصيل. يمكن تمثيل ذرة الشائبة بقلب شحنته موجبه 3e+ يحيط به ثلاثة إلكترونات ثم تخطف الذرة إلكترونا من ذرة سليكون مكونة فجوة

المكونات أو النبائط الإلكترونية Electronic Components and Devices:

المكونات والنبائط Devices هى وحدات البناء التى تبنى عليها كل الأنظمة الإلكترونية (شكل ٨ - ٧) . بعض هذه المكونات بسيطة مثل المقاومة R وملف الحث L والمكثف C. وبعضها اكثر تعقيدا مثل الوصلة الثنائية pn-junction (دايود) والترانزيستور Transistor بانواعه. كما توجد نبائط اخرى متخصصة (مثل نبائط كهروضوئية ونبائط التحكم فى التيار وغيرها). وتتميز اشباه الموصلات والتى تصنع منها اغلب النبائط بحساسيتها للعوامل المحيطة بها مثل الضوء والحرارة والضغط والتلوث الذرى والكيميائى وغيرها. ولهذا تستخدم كمحسات Sensors اى كوسائل قياس لهذه العوامل. وعن طريقها يمكن قياس شدة الضوء الساقط أو درجة الحرارة أو الضغط أو الرطوبة أو التلوث الكيميائى أو الإشعاع الذرى وغيرها.

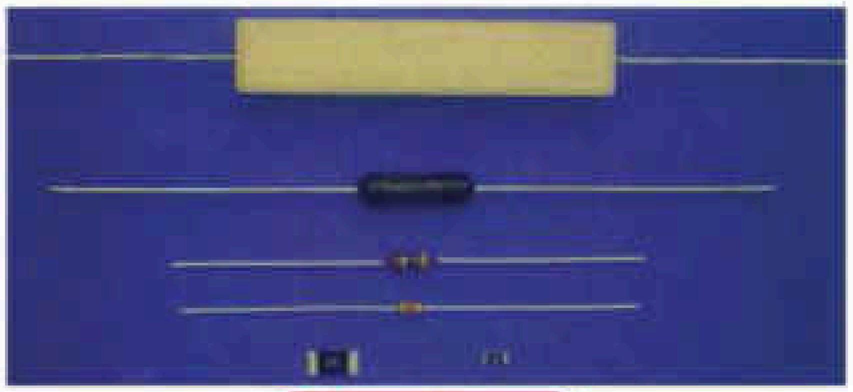

شكل (٨ - ٧أ)

مجموعة مقاومات

شكل (٨ - ٧ب)

مجموعة من الدايود والترانزستور

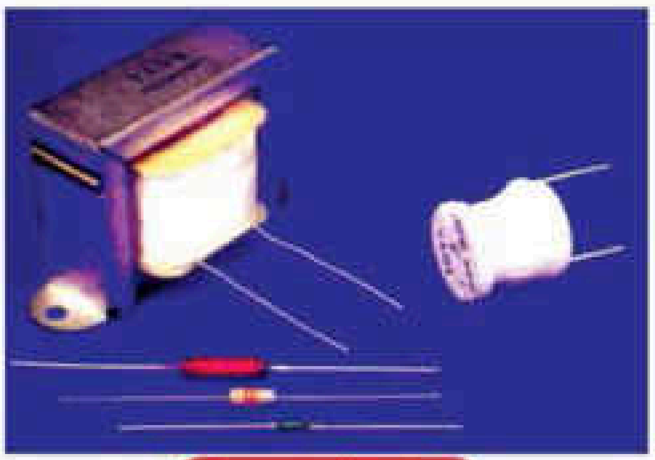

شكل (٨ - ٧جـ)

مجموعة من ملفات الحث

شكل (٨ - ٧د)

مجموعة من المكثفات

شكل (٨ - ٧هـ)

مجموعة من المحولات

شكل (٨ - ٧و)

مجموعة من المفاتيح

شكل (٨ - ٧ز)

مجموعة مختلفة من النبائط والمكونات الإلكترونية

(هل يمكنك التعرف على بعضها؟)

الوصلة الثنائية pn Junction:

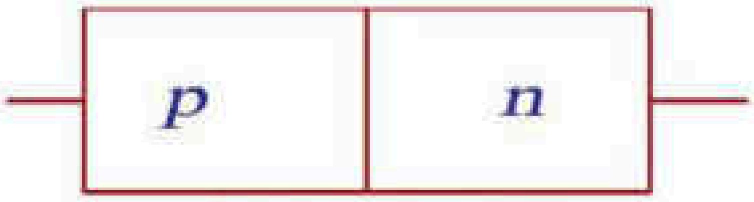

شكل (٨ - ٨)

الوصلة الثنائية

تتكون الوصلة الثنائيـــة pn Junction (شكل ٨ - ٨) من جزئيـة احدهـا من النوع n-type والآخـر من النوع p-type، ففـى هذه الحالة فإن الفجوات فى p-type - وهى ذات تركيـز عـال - تنتشـر إلى منطقة n-type حيث أن تركيـز الفجـوات بهـا قليل. وكذلك الإلكترونات فى منطقة n-type ذات التركيز العالى تنتشر فى منطقة p-type ذات التركيز المنخفض بالنسبة للإلكترونات. ولذا ينشأ تيار انتشار يدفع الفجوات من منطقة p إلى منطقة n وتيار يدفع الإلكترونات من منطقة n إلى منطقة p . ولما كانت كل منطقة على حدة متعادلة (بسبب تعادل الشحنات الموجبة والشحنات السالبة فى كل منطقة على حدة) فـإن هجـرة الكتـرونات من منطقـة n-type من شـأنه أن يكشف جـزءا من الأيونات الموجبـة دون غطاء يعادلها من الإلكترونات. وكذلك فإن هجـرة فـجـوات من منطقـة p-type من شـأنه كـشف جزء من الأيونات السالبة دون غطاء يعادلها من الفـجـوات وينتج عن ذلك منطقـة خـاليـة من الإلكترونات والفجوات تكون بها أيونات موجبة فى ناحيـة وأيونات سـالبة فى ناحيـة أخرى تسـمى المنطقـة الفـاصلة Transition Region. (أو المنطقة القـاحلة Depletion Region) ينشـأ فى هذه المنطقة مجال كهربى داخل الوصلة يتجه من الأيونات الموجبة إلى الأيونات السالبة ويتسبب فى دفع تيار (يسمى تيارا انسيابيا Drift Current) فى اتجاه عكس اتجاه تيار الانتشار. وفى حالة الاتزان يتزن التيار فى الاتجـاه الأمامى مع التيار فى الاتجاه العكسى لتكون المحصلة صفراً (شكل ٨ - ٩). فإذا طبـقنا جـهـدا خـارجـيـا بحيث يكون الطرف p متـصـلا بالطرف الموجب للبطارية (والطرف n متـصـلا بالطرف السـالب للبطارية) فـإن المجال النـاشئ عن البـطارية يكون عكس اتجـــاه

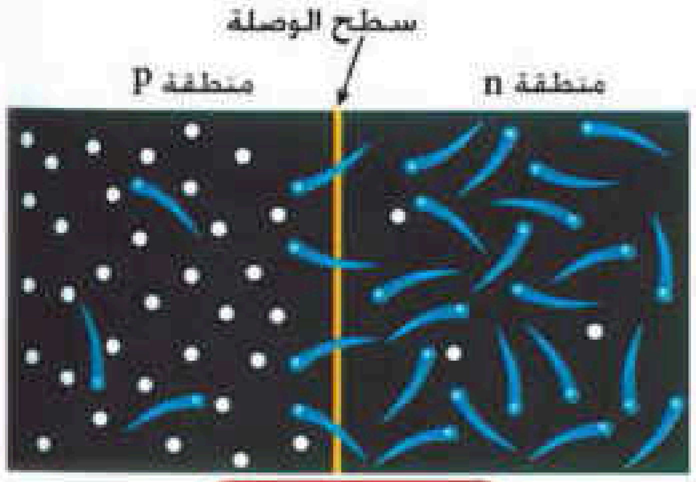

شكل (٨ - ٩أ)

انتقال الإلكترونات من n إلى p

والفجوات من p إلى n

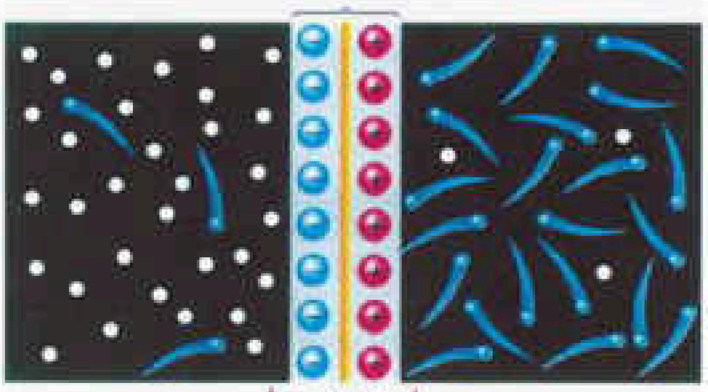

شكل (٨ - ٩ب)

المنطقة الفاصلة خالية من الالكترونات

والفجوات (أيونات فقط)

المجال الداخلى فى المنطقة الانتقالية فيضعفه. أما إذا عكسنا اتجاه فرق الجهد فإن المجالين يكونان فى نفس الاتجاه. ومعنى ذلك انه فى الاتجاه الأول (الأمامى Forward) يسمح بمرور تيار. ويكون التوصيل فى هذه الحالة أمامى Forward Bias(Connection)

شكل (٨ - ١٠أ)

تطبيق فرق جهد خارجي أمامى

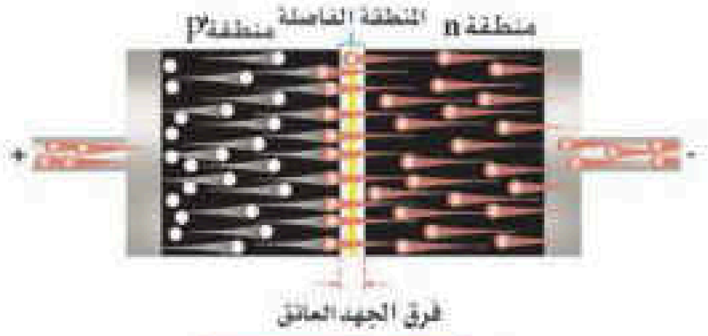

شكل (٨ - ١٠ب)

حركة الإلكترونات والفجوات نتيجة فرق الجهد الخارجي

حيث يكون p متصلا بالطرف الموجب وn متصلا بالطرف السالب للبطارية (شكل ٨ - ١٠) أما التوصيل العكسى Reverse Bias فيكون حيث توصل p بالطرف السالب وn متصلا بالطرف الموجب للبطارية (شكل ٨ - ١١). وهكذا فإن الوصلة الثنائية توصل

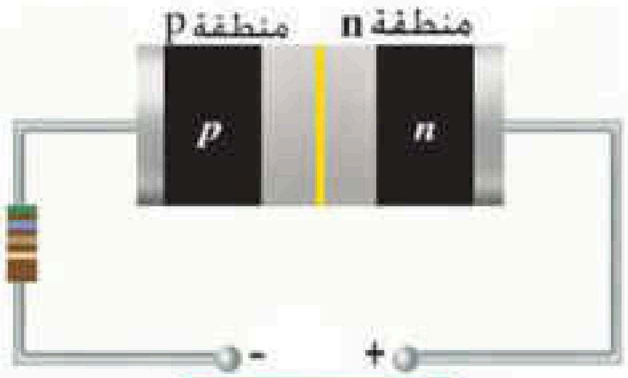

شكل (٨ - ١١أ)

التوصيل العكسى فى الوصلة الثنائية

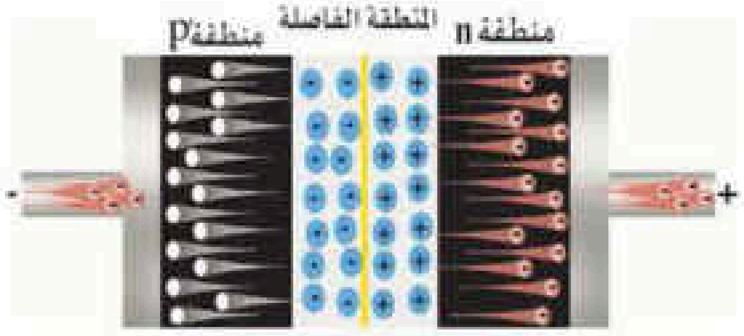

شكل (٨ - ١١ب)

حركة الإلكترونات والفجوات فى التوصيل العكسى

التيار بسهولة فى اتجاه وتمنعه تقريبا فى الاتجاه العكسى، (شكل ٨ - ١٢). ويمكن تشبيه عمل الوصلة بمفتاح يكون المفتاح مغلقا في الاتجاه الأمامى للجهد ومفتوحا فى الاتجاه العكسى (شكل ٨ - ١٣). ومن ثم يمكن التأكد من سلامة الوصلة الثنائية باستخدام أوميتر، إذ يجب أن يعطى مقاومة صغيرة جدا فى اتجاه ومقاومة عالية جدا فى الاتجاه العكسى. وهذا السلوك يختلف تماما عن المقاومة الكهربية التى توصل التيار بنفس القيمة إذا انعكس اتجاه التيارفى حالة إذا ما انعكس فرق

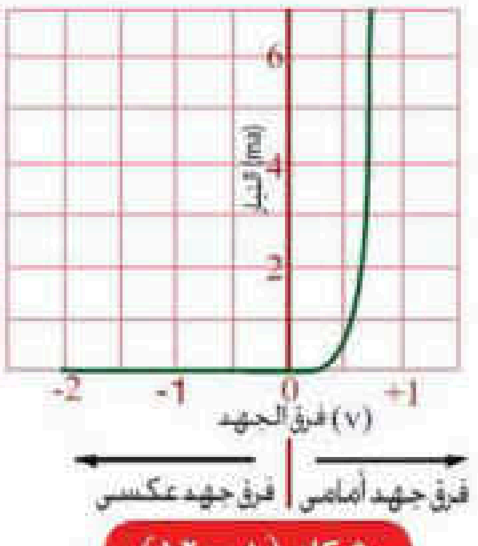

شكل (٨ - ١٢)

التمثيل البيانى بين فرق الجهد والتيار فى الوصلة

الجهد. للوصلة الثنائية دور مهم فى عملية تقويم التيار المتردد Rectification (أى جعله فى اتجاه واحد) وهو ما يستخدم فى شحن بطاريات السيارة وشحن شاحن التليفون المحمول Mobile وغيره ، حيث تستخدم الوصلة الثنائية - وتسمى عادة دايود Diode - فى تحويل التيار المتردد AC إلى تيار مستمر DC .

شكل (٨ - ١٣أ)

رمز الدايود

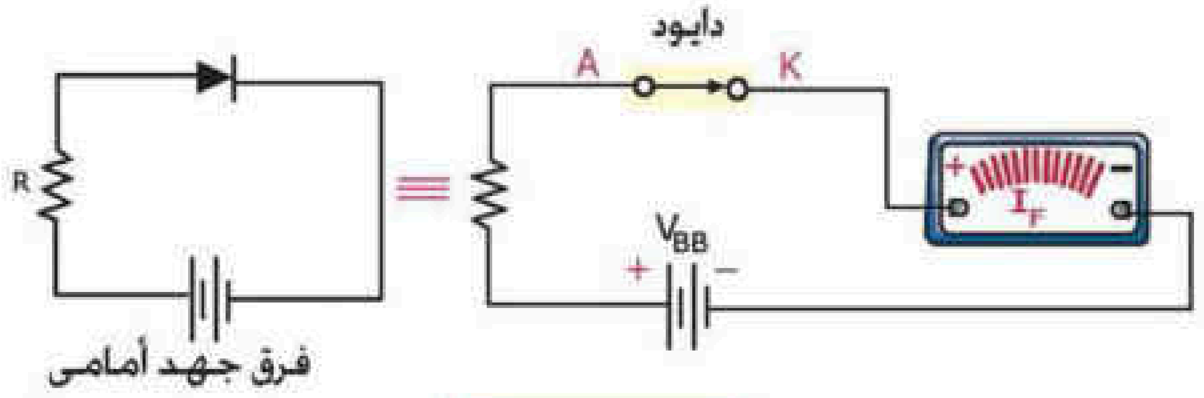

شكل (٨ - ١٣حـ)

فى الاتجاه الأمامي تمثل الوصلة الثنائية مفتاحا مغلقا (يوصل التيار)

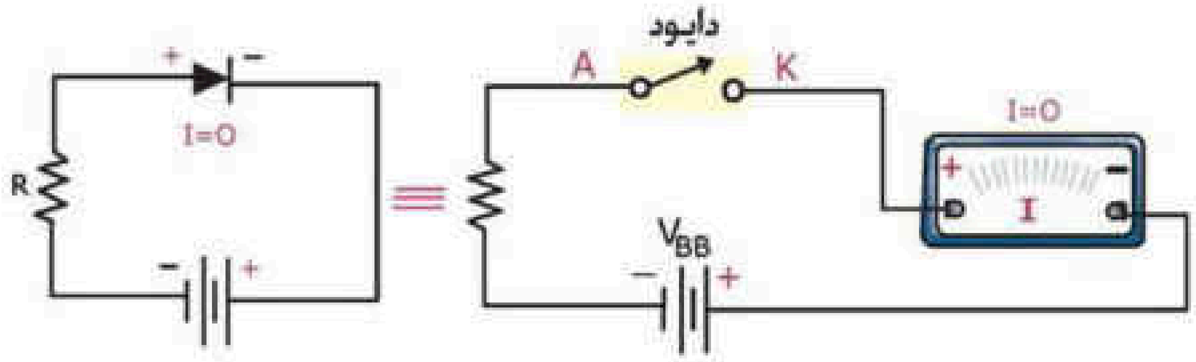

شكل (٨ - ١٣د)

فى الاتجاه العكسى يمثل الوصلة الثنائية مفتاحا مفتوحا (لا يوصل التيار)

معلومة إثرائية

التوليف الإلكترونى Electronic Tuning

لضبط جهاز الراديو أو التليفزيون على محطة معينة، نحتاج ضبط قيمة مكثف ملف حث لتعطى الدائرة ترددا يساوي تردد المحطة المطلوب الاستماع إليها أو مشاهدتها، وهو ما يسمى بالرنين Resonance، وفى الأجهزة الحديثة يتم تغيير قيمة المكثف باستخدام خاصية الدايود فى حالة وجود جهد عكسى. إذ يزداد عرض المنطقة الفاصلة، كلما زاد الجهد العكسى (شكل ٨ - ١٤) حسب هذا الجهد. ولأن زيادة هذا العرض تعنى تزايدا فى الشحنات أى الأيونات، فيشبه هذا التغير فى الشحنة مع فرق الجهد ما يحدث على طرفى المكثف. أي ان الدايود في الاتجاه العكسى يكافىء مكثفا Capacitor وهكذا يمكن تغيير قيمته حسب فرق الجهد العكسى عليه. وهذا ما يسمى التوليف الإلكترونى.

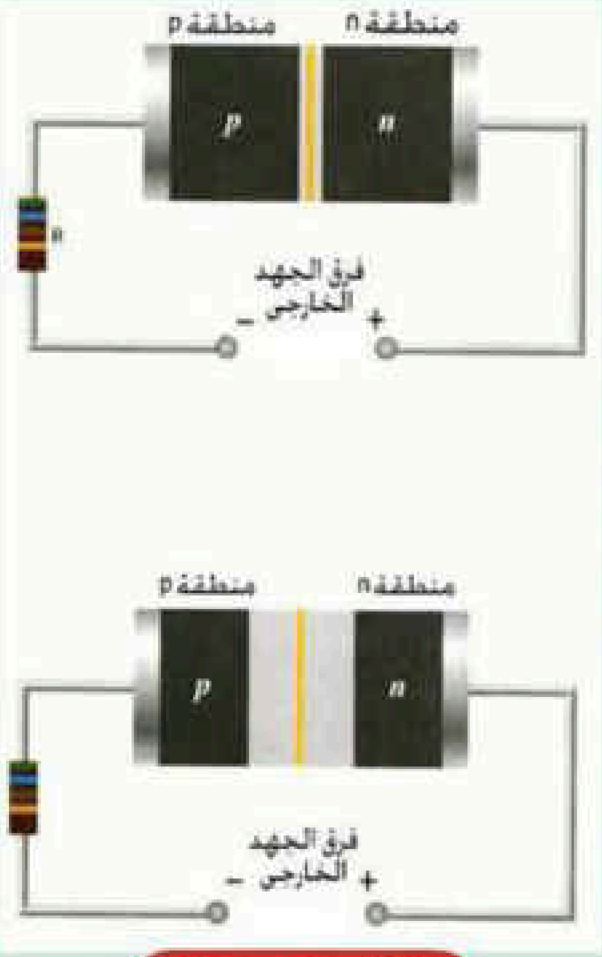

شكل (٨ - ١٤)

عرض المنطقة الفاصلة يزداد مع ازدياد فرق الجهد العكسى

الترانزستور Transistor:

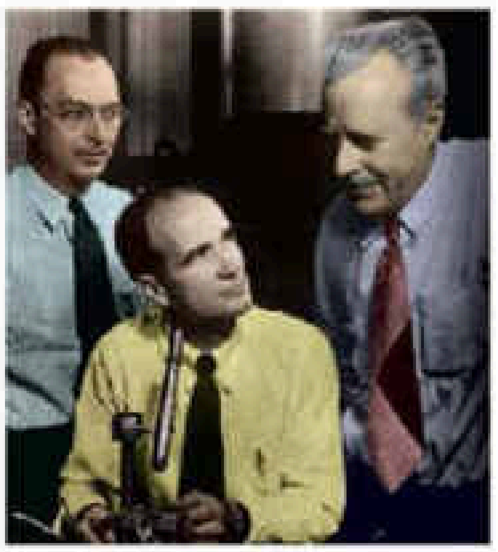

مخترعو الترانزستور
باردين وشوكلي وبراتين (من اليسار)

تم ابتكار الترانزستور عام 1955 ويرجع الفضل في ذلك إلى كل من جون باردين **Bardeen** ووليام شوكلي **Schockley** ووالتر براتين **Brattain**.

توجد أنواع مختلفة من الترانزستور وسنكتفي هنا بالترانزستور **BJT** (**Bipolar junction transistor**) من نوع **pnp** ونوع **npn** ويعني ذلك أن هذا النوع يتكون من منطقة **p** تليها **n** ثم **p** أو منطقة **n** تليها **p** ثم **n** (شكل 8 – 15)

وتسمي المنطقة الأولى الباعث (**E**) **Emitter** والأخيرة المجمع (**C**) **Collector** والوسطى القاعدة (**B**) **Base** ، وسُمك القاعدة صغير للغاية.

ويمكن توصيل الترانزستور في الدوائر الإلكترونية بعدة طرق ، منها توصيله بحيث تكون القاعدة مشتركة. فمثلا في حالة الترانزستور **npn** تكون الوصلة الأولى **np** (الباعث – القاعدة) أمامية التوصيل **Forward biased** ، أما الوصلة الثانية **pn** (المجمع – القاعدة) فتكون عكسية التوصيل **Reverse biased** .

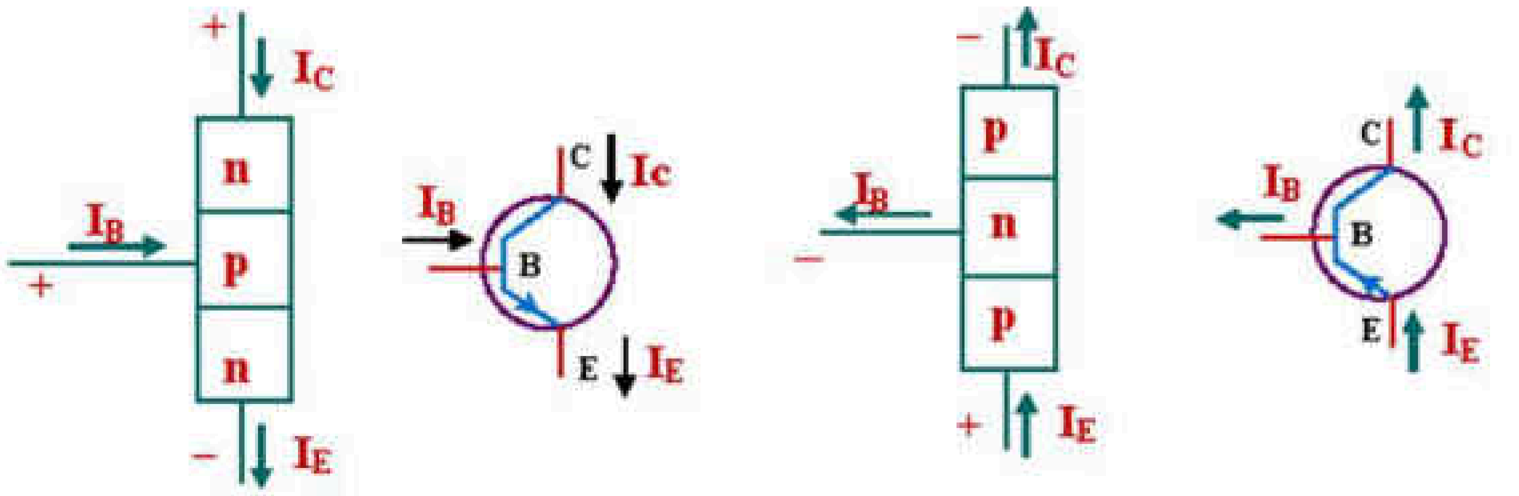

في هذه الحالة تنطلق الإلكترونات الحرة من الباعث من النوع **n** إلى القاعدة من النوع **p** حيث تنتشر لبعض الوقت إلى أن يتلقفها المجمع من النوع **n** ، ولأن الإلكترونات تنتشر في قاعدة مليئة بالفجوات فإن عملية الالتئام **recombination** التي تتم في القاعدة تستهلك نسبة من هذه الإلكترونات. وبالتالي فإذا كان تيار الإلكترونات المنطلق من الباعث I_E فإن **ما يصل إلي المجمع** I_c يكون أقل من تيار الباعث **حيث يمر في دائرة القاعدة التيار** I_B وبهذا يكون

$$I_E = I_c + I_B$$

للترانزستور ثوابت تميزه مثل الثابت α_e ويسمى ثابت التوزيع ويمثل النسبة $\frac{I_C}{I_E}$ وقيمته تقترب من الواحد الصحيح لأن عرض القاعدة صغير جداً فلا تستهلك في ملء الفجوات الموجبة إلا نسبة ضئيلة من الإلكترونات ، والثابت β_e ويسمى نسبة تكبير التيار ويمثل النسبة $\frac{I_C}{I_B}$ وقيمته كبيرة جدًا.

<u>العلاقة بين ثابتي الترانزستور α_e ، β_e:</u>

$$I_c = \alpha_e I_E \quad , \quad I_B = (1-\alpha_e) I_E$$

$$\beta_e = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_e . I_E}{(1-\alpha_e) I_E}$$

$$\therefore \quad \beta_e = \frac{\alpha_e}{1-\alpha_e}$$

$$\therefore \quad \alpha_e = \frac{\beta_e}{1+\beta_e}$$

استخدام الترانزستور كمكبر:

ويمكن توصيل الترانزستور بحيث يكون الباعث مشتركًا، ويستخدم حينها كمكبر **amplifier** للتيار والقدرة الكهربية ، أي أنه إذا وضعت إشارة كهربية صغيرة **signal** مثل الخرج من ميكروفون في تيار القاعدة فإن تأثيرها يظهر مكبرًا في تيار المجمع، وهذا ما يسمي فعل الترانزستور **Transistor action**.

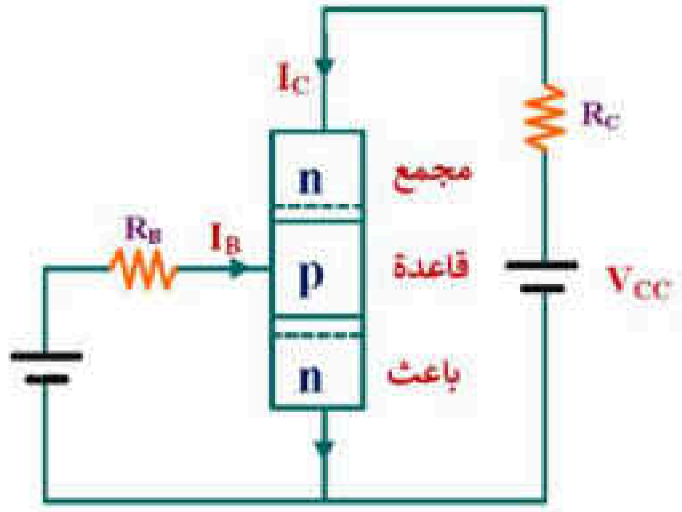

استخدام الترانزستور كمفتاح:

يوصل الترانزستور بحيث يكون الباعث مشتركًا. في دائرة المجمع يكون

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C$$

حيث V_{CC} هو جهد البطارية ، و V_{CE} هو فرق الجهد بين المجمع والباعث ، وI_C شدة تيار المجمع ، و R_C مقاومة موجودة بالدائرة.

الترانزستور كمفتاح مغلق

نجد أنه كلما زاد تيار المجمع I_C زاد فرق الجهد $I_C R_C$ بين طرفي المقاومة، وقلت قيمة V_{CE} حتى تصل إلى أقل قيمة لها (حوالي 0.2 V). فإذا اعتبرنا القاعدة هي الدخل V_{in} والمجمع هو الخرج V_{out} ، والباعث مشترك (متصل بجهده الأرضي) وكان جهد القاعدة موجبًا وكبيرًا، كان تيار المجمع I_C كبيرًا ولأن قيمة $I_C R_C$ تكون كبيرة يكون جهد الخرج V_{CE} صغيرًا. وبهذا يعمل الترانزستور كمفتاح مغلق.

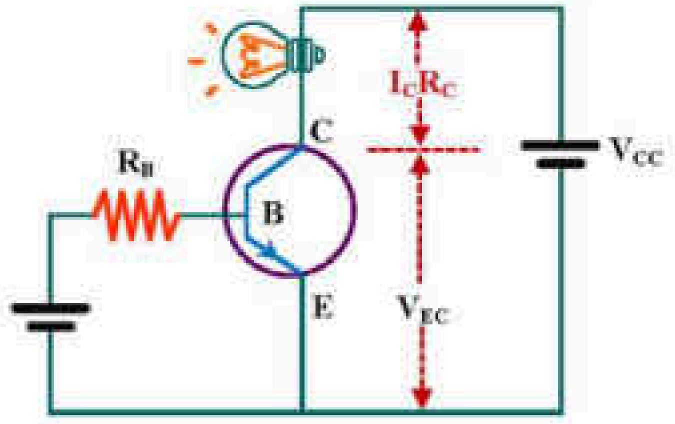

الترانزستور كمفتاح مفتوح

أما إذا كان جهد القاعدة موجبًا وصغيرًا أو سالبًا، ينقطع تيار المجمع I_C وبهذا يعمل الترانزستور كمفتاح مفتوح. ولكن قيمة $I_C R_C$ تكون منعدمة أو صغيرة جدًا وبالتالي يكون جهد الخرج V_{CE} كبيرًا يساوي تقريبًا V_{CC}.

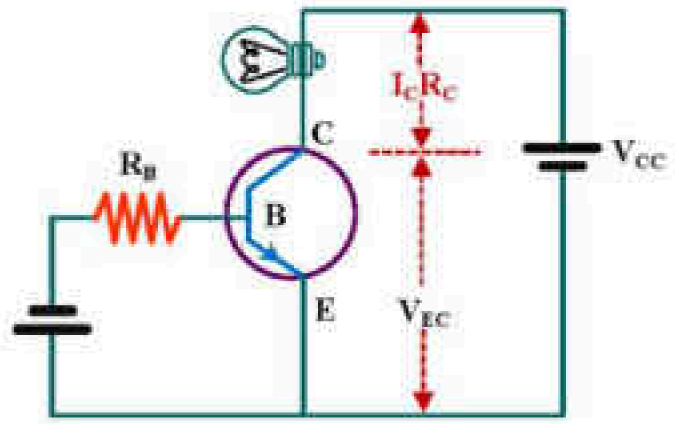

مما سبق يتضح أن الترانزستور في هذه الحالة نبيطة يمكنها أن تعمل كمفتاح **switch** يوصل أو لا يوصل التيار، وأيضًا كعاكس **inverter** حيث يكون الخرج V_{CE} صغيرًا عندما يكون الدخل V_{in} كبيرًا ، ويكون الخرج V_{CE} صغيرًا عندما يكون الدخل V_{in} كبيرًا.

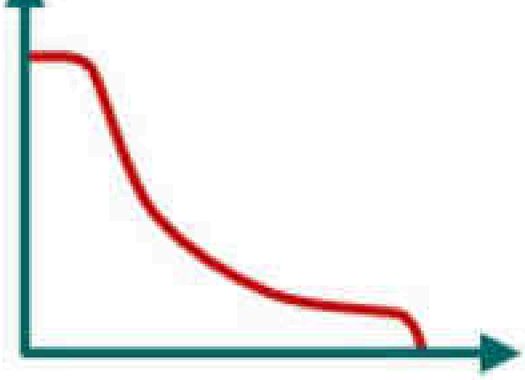

الترانزستور كمفتاح Switch:

إذا اعتبرنا دائرة المجمع (شكل ٨ - ١٧) فإن

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C \qquad (٨-٩)$$

حيث V_{CC} جهد البطارية و V_{CE} هو فرق الجهد بين المجمع والباعث و I_C هو تيار المجمع و R_C هى المقاومة الموجودة فى الدائرة. نجد انه كلما زاد I_C فإن V_{CE} تقل، حتى تصل إلى اقل قيمة لها حوالى 0.2V عندما يكون تيار القاعدة كبيراً. اى أنه إذا اعتبرنا القاعدة هى الدخل Input والمجمع هو الخرج Output والباعث مشترك (متصل بجهده الأرضى) ، فإن سلوك الترانزستور يكون على النحو التالى، إذا كان الدخل كبيرا فإن الخرج صغير. وإذا كان الدخل صغيرا فإن الخرج كبير وتسمى هذه النبيطة «عاكس» Inverter. أى إذا أعطينا جهداً موجباً على القاعدة يسرى تيار فى المجمع بحيث يكون فرق الجهد على المجمع صغيرا . وبالعكس إذا كان فرق الجهد على القاعدة صغيراً أو سالبا ينقطع التيار فى المجمع ويصبح فرق الجهد على المجمع كبيراً، اى يكون الخرج كبيرا. وهكذا يستخدم الترانزستور كمفتاح Switch يوصل التيار أو لا يوصل التيار (شكل ٨ -١٧). ويمكن الاستدلال على قطبية الترانزستور باستخدام أوميتر (كيف؟).

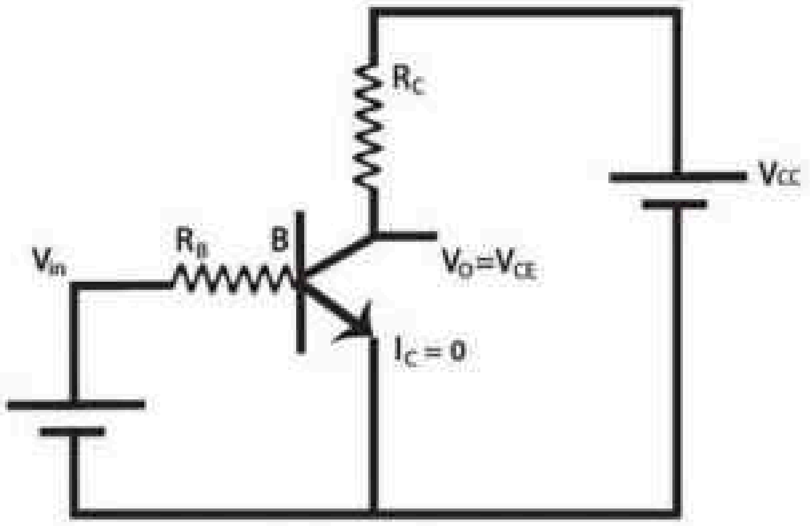

شكل (٨ - ١٧أ)

الترانزستور npn كمفتاح فى حالة الغلق On

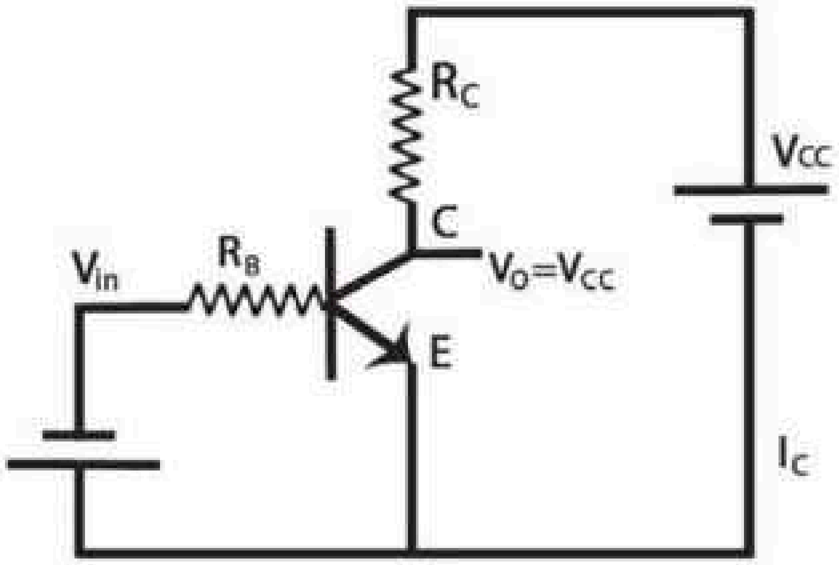

شكل (٨ - ١٧ب)

الترانزستور npn كمفتاح فى حالة الفتح Off

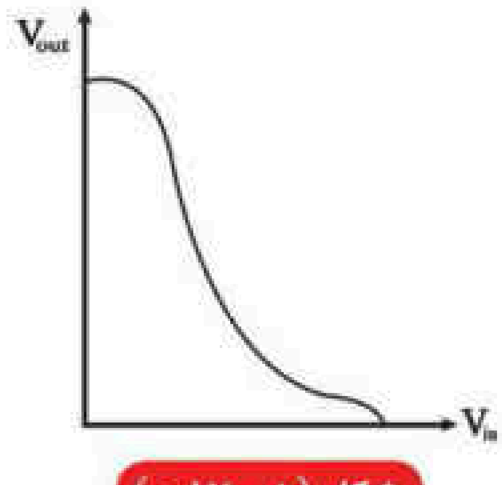

شكل (٨ - ١٧جـ)

خصائص العاكس

الإلكترونيات الرقمية Digital Electronics :

جميع الأجهزة الإلكترونية تتعامل مع الكميات الطبيعية وتحولها إلى إشارات كهربية. فمثلا الميكروفون يحول الصوت إلى إشارة كهربية. وكاميرا الفيديو تحول الصورة إلى إشارة كهربية. وكذلك فى التليفزيون تتحول الصورة والصوت إلى إشارة كهربية ثم إلى إشارة كهرومغناطيسية فى الإرسال، ثم تنتشر الموجة الكهرومغناطيسية. وعند الطرف المستقبل يتم تحويل الإشارة الكهرومغناطيسية إلى إشارة كهربية فى الهوائى (الإيريال) ثم إلى صوت وصورة فى جهاز الاستقبال. الإلكترونيات التى تتعامل مع الكميات الطبيعية كما هى تسمى إلكترونيات تناظرية Analog Electronics. ولكن ظهر نوع حديث من الإلكترونيات يسمى الإلكترونيات الرقمية Digital Electronics.

فى هذه الحالة فإن الإشارة الكهربية لا ترسل متصلة (أى تأخذ أى قيمة حسب حالتها) ولكنها تحول إلى شفرة Code أساسها قيمتان فقط هما 0 و 1 . مثلا إذا أردنا أن نعبر عن قيمة 3 نكتبها 11_2 حيث رقم 2 يرمز إلى النظام الثنائى (وليست هذه أحد عشر) ولكنها

$$3= 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1$$

كما نكتب 17 مثلا فى النظام العشرى

$$17 = 7 \times 10^0 + 1 \times 10^1$$

كذلك نكتب أى عدد فى النظام الثنائى Binary فى خانات تقابل الآحاد و العشرات ولكنها تكون خانة 2^0 وخانة 2^1 وخانة 2^2... الخ. وهكذا يتم تشفير Coding كل عدد وكل حرف. ويتم تحويل كل الإشارات الكهربية المتصلة إلى إشارات رقمية عن طريق جهاز يسمى محول تناظرى رقمى Analog to Digital Converter. وفى الطرف المستقبل يتم التحويل العكسى من إشارة رقمية إلى إشارة تناظرية عن طريق محول رقمى تناظرى Digital to Analog Converter . ما الحكمة فى ذلك؟ توجد فى الطبيعة إشارات كهربية غير منتظمة وغير مفيدة تسمى الضوضاء الكهربية Electrical Noise مصدرها الحركة العشوائية للإلكترونات. فالإلكترونات شحنات إذا تحركت فإنها تسبب تيارا عشوائيا. هذه الإشارات العشوائية تسبب تداخلا فى الإشارات التى تحمل المعلومات وتشوشها. وكلنا نلاحظ ذلك مثلا فى محطة إذاعة ضعيفة أو فى محطة تليفزيون ضعيفة أو هوائى (إيريال) ضعيف، فتظهر نقاط بيضاء وسوداء على الشاشة. والضوضاء تضاف دائما إلى الإشارات التى تحمل المعلومات ويصعب التخلص منها. أما فى حالة الإلكترونيات الرقمية فإن المعلومة ليست فى قيمة الإشارة (التى قد تضاف الضوضاء إليها وتشوهها) ولكن المعلومة تكمن فى الشفرة أو الكود، هل لدينا 0 أو 1 ؟ ولا يهم إن كانت قيمة الجهد المخصص للحالة 0 أو الحالة 1 مضاف عليها ضوضاء. هذه هى الميزة الكبيرة للإلكترونيات الرقمية . ولذلك دخلت حياتنا فى العصر

الحديث على نطاق واسع مثل التليفون المحمول والقنوات الفضائية الرقمية وأقراص الليزر المدمجة CD. ومما زاد من أهميتها اختراع الكمبيوتر المبنى على الإلكترونيات الرقمية . فكل ما يدخل إلى الكمبيوتر سواء أعداد أو حروف يتحول إلى شفرات ثنائية Binary Code . كذلك تجزأ الصور إلى عناصر صغيرة تسمى Pixels وتحول أيضا إلى شفرة. ويقوم الكمبيوتر بجميع العمليات الحسابية باستخدام الجبر الثنائى Boolean (Binary) Algebra. كما يقوم بتخزين المعلومات فى الذاكرة المؤقتة RAM أو الذاكرة المستديمة مثل القرص الصلب Hard Disk على شكل مغنطة فى اتجاه معين مما يعنى 0 و المغنطة فى اتجاه مضاد مما يعنى 1

البوابات المنطقية Logic Gates:

تعتمد كثير من التطبيقات الحديثة للإلكترونيات مثل دوائر الحاسب ووسائل الاتصالات الحديثة على عناصر رقمية من دوائر إلكترونية يطلق عليها البوابات المنطقية Logic Gates، وهى الدوائر التى تستطيع أن تقوم بعمليات منطقية مثل العكس أو التوافق أو الاختيار، وهى مبنية على الجبر الثنائى ـ أساس الإلكترونيات الرقمية ـ وأهمها:

١- بوابة العاكس Inverter (NOT) لها مدخل واحد ومخرج واحد ويمكن تمثيل عملها كما فى شكل (٨-١٨) .

input الدخل	output الخرج
1	0
0	1

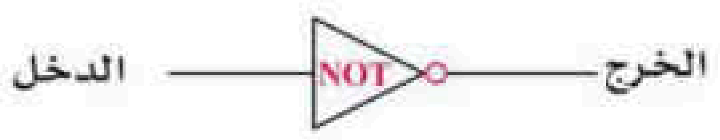

شكل (٨ - ١٨أ)

رمز بوابة العاكس Not

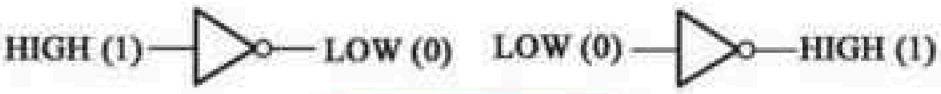

شكل (٨-١٨ب)

حالات بوابة العاكس

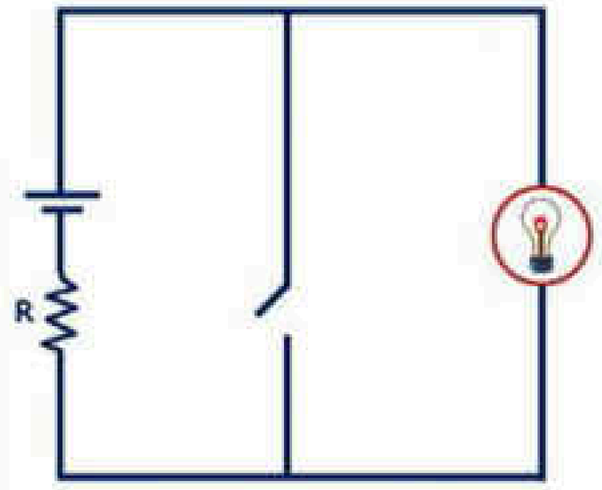

شكل (٨ - ١٨جـ)

الرسم المكافىء لبوابة العاكس عند غلق المفتاح لا يضاء المصباح

٢- بوابة التوافق AND، لها مدخلان أو أكثر ومخرج واحد ويمكن تمثيل عملها فى شكل (٨-١٩).

intout	output
الدخل	الخرج
00	0
01	0
10	0
11	1

اى لا يكون هناك خرج إلا إذا اتفق الدخلان على نفس قيمة 1، اى لابد من توافر شرطين (أو أكثر) معا ليكون هناك خرج 1، ويمكن تمثيلها بمفتاحين على التوالى لابد من غلقهما معا ليمر تيار ويضىء المصباح.

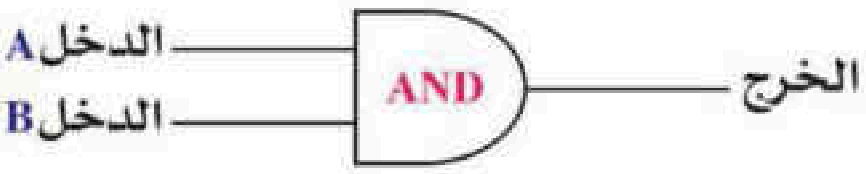

شكل (٨-١٩أ)

رمز بوابة التوافق AND

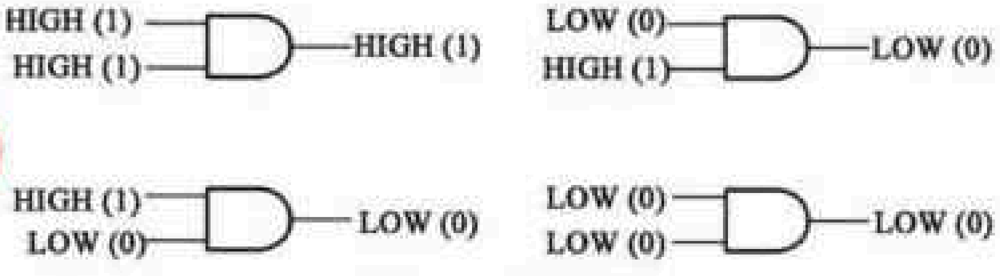

شكل (٨-١٩ب)

حالات بوابة التوافق

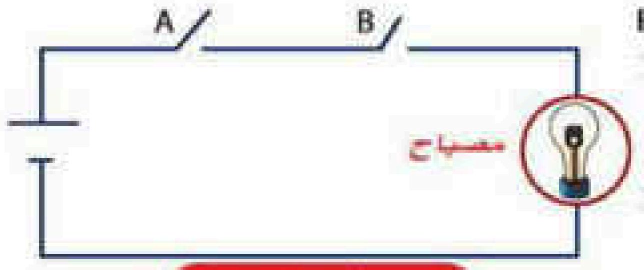

شكل (٨-١٩ج)

الرسم المكافىء لبوابة التوافق AND حيث لا يضىء المصباح إلا إذا أغلق المفتاحان معا

٣- بوابة الاختيار OR، لها مدخلان أو اكثر ومخرج واحدويمكن تمثيل عملها كما فى شكل (٨-٢٠)

intput الدخل	output الخرج
00	0
01	1
10	1
11	1

أى يلزم توافر أحد دخلين ليكون الخرج 1 ويمكن تمثيلها بمفتاحين على التوازى يكفى غلق ايهما ليمر تيار.

جميع العمليات التى يقوم بها الكمبيوتر مبنية على استخدام هذه البوابات وغيرها.

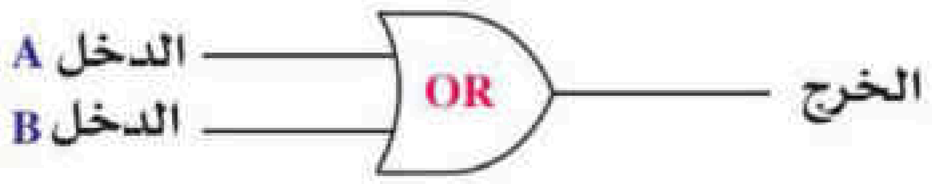

شكل (٨-٢٠أ)

رمز بوابة الاختيار OR

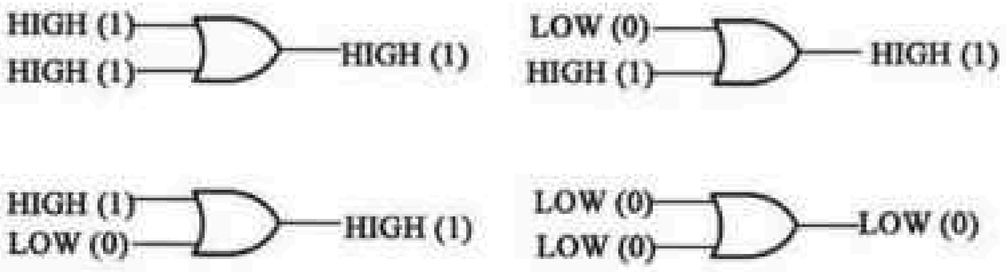

شكل (٨-٢٠ب)

حالات بوابة الاختيار OR

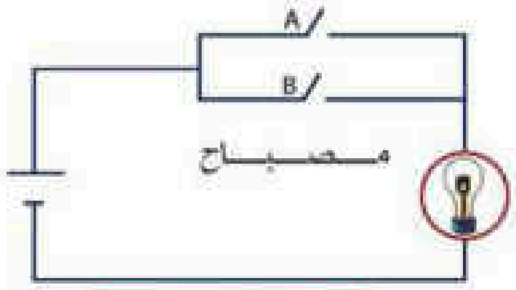

شكل (٨-٢٠ج)

الرسم المكافىء لبوابة الاختيار OR حيث يضئ المصباح إذا أغلق أى من المفتاحين

تلخـيص

- بلورة المعدن تتكون من أيونات موجبة وسحابة من الإلكترونات الحرة التى تسبح فى انحاء البلورة فى حركة عشوائية. وتوجد قوة تجاذب بين هذه الايونات والسحابة. ولكن محصلة قوى التجاذب على كل إلكترون حر فى المعدن صفر . وإذا حاول الإلكترون الخروج من سطح المعدن ، فإن قوى التجاذب المحصلة تجذبه إلى الداخل.
- بلورة السليكون (شبه موصل) النقى تتكون من ذرات تربطها روابط تكافؤية. وفى درجات الحرارة المنخفضة لا توجد اى إلكترونات حرة. أما إذا زادت درجة الحرارة فإن بعض هذه الروابط تنكسر ، فتتحرر منها الإلكترونات وتظهر فجوات. وكل من الإلكترونات والفجوات تتحرك حركة عشوائية.
- عدد الروابط المكسورة يزداد مع درجة الحرارة، ويمكن أن يزداد مع مؤثر خارجى مثل الضوء ، بشرط أن تكون طاقة الفوتون كافية لكسر الرابطة.
- يمكن أن يزداد عدد الإلكترونات الحرة عن عدد الفجوات بإضافة شوائب n-type ، والعكس بإضافة شوائب p-type.
- تعتمد توصيلية شبه الموصل على تركيز الإلكترونات الحرة والفجوات ، أى ان شبه الموصل يحتوى على حاملين للتيار. بينما المعدن به حامل واحد للتيار هو الإلكترونات، وعددها فى المعدن ثابت لا يتغير مع درجة الحرارة.
- تتميز أشباه الموصلات بحساسيتها الشديدة للبيئة المحيطة. ولذا يمكن استخدامها كمحسات Sensors للضوء والحرارة والضغط والرطوبة والتلوث الكيميائى والذرى وغيره.
- يتكون الدايود أو الوصلة الثنائية pn Junction من منطقة p-type واخرى n-type. وإذا وصل الطرف الموجب للبطارية إلى p-type والسالب إلى n-type يعرف هذا بالتوصيل الأمامى ، ويسبب ذلك تياراً أماميا. أما إذا عكسنا توصيل البطارية فلا يسرى تيار. ولذلك يستخدم الدايود فى تقويم التيار المتردد Rectification.
- يتكون الترانزستور من pnp أو npn ، ويستخدم للتكبير ، حيث أن نسبة تيار المجمع إلى تيار القاعدة β_e كبيرة . ولذلك فأى تغير صغير فى تيار القاعدة يظهر تأثيره مكبرا فى المجمع.

أسئلة وتمارين

أولا: التمارين

١- إذا كان تركيز الإلكترونات او الفجوات فى السيليكون النقى $1x10^{10}cm^{-3}$ اضيف إليه فوسفور بتركيز $10^{12}cm^{-3}$

احسب تركيز الإلكترونات والفجوات فى هذه الحالة.

$(n=10^{12}\ cm^{-3}\quad p=10^{8}cm^{-3})$

هل السيليكون يصبح n-type او p-type ؟

(السيليكون فى هذه الحالة يصبح n-type)

٢- احسب تركيز الألومنيوم المطلوب اضافته حتى يعود السيليكون نقيا مرة اخرى.

$(N_A=10^{12}cm^{-3})$

٣- ترانزستور له $\alpha_e = 0.99$ احسب β_e. ثم احسب تيار المجمع إذا كان تيار القاعدة $100\ \mu A$

$(\beta_e=99\ ,\ I_c=99x10^{-4}A)$

٤- إذا كانت الإشارة الكهربية فى قاعدة الترانزستور $200\ \mu A$ ومطلوب ان يكون تيار المجمع $10\ mA$ احسب β_e ثم α_e.

$(\beta = 50\ ,\ \alpha=0.98)$

٥- دايود يمكن تمثيله بمقاومة في الاتجاه الأمامى $100\ \Omega$ وفى الاتجاه العكسى مالا نهاية. وضعنا عليه فرق جهد $5V$ + ثم عكسناه إلى $5V$ - ماذا يكون التيار فى كل حالة؟

(50mA, O)

ثانيا: أسئلة المقال

١- اشرح أهمية الإلكترونات الرقمية ، واذكر خمسة تطبيقات هامة لها.

٢- استنتج جدول التحقق لدائرة AND يتلوها دائرة عاكس.

٣- استنتج جدول تحقق لدائرة OR يتلوها دائرة عاكس.

أسئلة ومسائل عامة للمراجعة

(١) في الدوائر الكهربية المتصلة على التوازى تستخدم أسلاك سميكة عند طرفى البطارية، بينما يستخدم أسلاك اقل سمكاً عند طرفى كل مقاومة فى الدائرة؟

(٢) ما المقصود بكل من:

- القيمة الفعالة للتيار المتردد.
- التيارات الدوامية.
- حساسية الجلفانومتر.
- كفاءة المحول.

(٣) ما هى الفكرة العلمية التى يبنى عليها عمل كل من:

*الجلفانومتر الحساس - المحول الكهربى - مجزىء التيار فى الأميتر - المقاومة المضاعفة للجهد فى الفولتميتر

(٤) علل : يعتبر المحول الخافض للجهد رافعاً للتيار بينما المحول الرافع للتيار خافضاً للتيار ؟

(٥) يوجد فى المحولات ثلاث نقاط أساسية يتم مراعاتها عند التصميم لتقليل الفقد فى الطاقة الكهربية. ما هى هذه النقاط وما دورها فى فقد الطاقة؟

(٦) لا تتولد التيارات الدوامية فى الكتل المعدنية إلا إذا كان المجال المغناطيسى المؤثر عليها متغير الشدة؟

(٧) قارن بين دينامو التيار المتردد ودينامو التيار موحد الاتجاه ثابت الشدة تقريباً.

(٨) علل : لزيادة قدرة الموتور تم استخدام عدة ملفات بينها زوايا صغيرة.

(٩) ادمجت أطوال مختلفة من سلك مساحة مقطعه $0.1\ cm^2$ فى دائرة كهربية لايجاد مقاومة كل منها فكانت النتائج كالآتى:

الطول ℓ بالمتر	2	4	6	10	14	16
المقاومة R اوم	5	10	15	25	35	40

ارسم علاقة بيانية بين الطول (ℓ) على المحور السينى ومقاومة السلك (R) على المحور الصادى ومن الرسم البيانى اوجد:

١) مقاومة جزء من هذا السلك طوله 12 m.

٢) المقاومة النوعية لمادة السلك.

٣) التوصيلية الكهربية لمادة السلك.

(١٠) سلك طوله 30m ومساحة مقطعه $0.3\ cm^2$ وصل على التوالى مع مصدر تيار مستمر وأميتر - تم قياس فرق الجهد بين طرفى السلك بواسطة ڤولتميتر فكان 0.8 V - فإذا كانت شدة التيار المار فى السلك 2A - احسب التوصيلية الكهربية للسلك؟

(١١) ملف مستطيل الشكل عدد لفاته Turn (N) لفة ومساحة سطحه $A\ (m^2)$ وضع بحيث كان مستواه موازياً لخطوط الفيض الناشئة عن مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه Tesla (B). بدأ الملف فى الدوران من هذا الوضع بسرعة زاوية ثابتة مقدارها ω حتى أتم نصف دوره وضح بالرسم فقط (دون شرح) كيف تتغير قيمة القوة الدافعة الكهربية المتولدة بالتاثير مع زاوية الدوران خلال هذه النصف دورة فقط، وما أقصى قيمة للقوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى هذا الملف؟

(١٢) جلفانومتر مقاومة ملفه $40\ \Omega$ يقيس شدة تيار اقصاها 20mA اوجد مقاومة مجزئ التيار اللازمة لتحويله إلى اميتر يقيس شدة تيار اقصاها 100mA، وإذا وصل ملف الجلفانومتر بمضاعف جهد مقاومته $210\ \Omega$ احسب اقصى فرق جهد يمكن قياسه؟

(١٣) قارن بين كل من :

- المحول الرافع والمحول الخافض من حيث الغرض منه وعدد لفات الملف الثانوى.
- الدينامو والموتور من حيث استخداماته.

(١٤) لماذا يتم نقل الكهرباء خلال الأسلاك من محطات توليد الكهرباء تحت فرق جهد عال؟ اختر الاجابة الصحيحة مع التعليل.

١) حتى نتمكن من استخدام المحولات.

٢) حتى نتاكد من ان التيار الكهربى سوف يمر لمسافة كبيرة.

٣) لتقليل الفاقد فى الطاقة الكهربية.

٤) لتقليل مقاومة الأسلاك.

(١٥) ما المقصود بكل من ؛

١) معامل الحث المتبادل بين ملفين = 2 H .

٢) كفاءة المحول = 90%.

٣) التيارات الدوامية.

٤) القيمة الفعالة لشدة التيار المتردد = 2A.

(١٦) محول كهربى خافض ذو كفاءة 100% يراد استخدامه لتشغيل مصباح كهربى قدرته 24 W ويعمل على فرق جهد 12 V باستخدام منبع كهربى قوته 240 V فإذا كانت عدد لفات الملف الثانوى 480 لفة. احسب ؛

١) شدة التيار المار فى الملفين الابتدائى والثانوى.

٢) عدد لفات الملف الابتدائى.

(١٧) عند مرور تيار كهربى فى سلك وضع عمودياً على مجال مغناطيسى منتظم فإن السلك يتاثر بقوة أى من الأجهزة التالية يبنى عمله على هذا التاثير؛

١) المغناطيس الكهربى. ٢) المحرك الكهربى.

٣) المولد الكهربى. ٤) المحول الكهربى.

(١٨) احسب القوة الدافعة الكهربية لمصدر إذا كان الشغل المبذول لنقل 5C هو 100 J.

(١٩) وصلت ثلاثة مقاومات 10Ω , 20Ω , 30Ω بمصدر كهربى فمر تيار شدته 0.15A , 0.2A , 0.05A فى المقاومات على الترتيب احسب قيمة المقاومة المكافئة للدائرة مع توضيح طريقة التوصيل بالرسم.

(٢٠) مصدر كهربى قوته الدافعه الكهربية 130V وصل على التوالى مع مقاومتان , 400Ω 300Ω قارن بين قراءتى فولتميتر مقاومته 200Ω إذا وصل بين طرفى كل مقاومة على حدة (مع إهمال المقاومة الداخلية للعمود).

(٢١) سلك طوله 2m ومساحة مقطعه $0.1m^2$ وصل بمصدر قوته الدافعه 10V فمر به تيار شدته 2A احسب المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية لمادته.

(٢٢) سلك منتظم المقطع يمر به تيار شدته 0.1A عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1.2V فإذا جعل السلك على شكل مربع مغلق abcd احسب المقاومة المكافئة للسلك إذا وصل المصدر بالنقطتين a,c وإذا وصل المصدر مرة آخرى بالنقطتين a,d.

(٢٣) تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة 2.5km بسلكين فإذا كان فرق الجهد بين طرفى السلكين عند المحطة 240V وبين الطرفين عند المصنع 220V وكان المصنع يستخدم تياراً شدته 80A إحسب مقاومة المتر الواحد من السلك ونصف قطره إذا علمت ان المقاومة النوعية لمادة السلك $1.57 \times 10^{-8} \Omega.m$.

(٢٤) بطارية سيارة قوتها الدافعة الكهربية 12V ومقاومتها الداخلية 0.5Ω. احسب النسبة المئوية لفرق الجهد المفقود من هذه البطارية عند استخدامها فى إضاءة مصباح مقاومته 2Ω.

(٢٥) عين كثافة الفيض المغناطيسى عند نقطة فى الهواء على بعد 0.1m من سلك مستقيم طويل يمر به تيار شدته 10A، علماً بان معامل نفاذية الهواء $4\pi \times 10^{-7}$ Web/Am .

(٢٦) سلكان مستقيمان متوازيان يمر فى الأول تيار شدته 10A وفى الثانى تيار شدته 5A. احسب كثافة الفيض المغناطيسى الكلى عند نقطة بين السلكين تبعد عن الأول 0.1m وعن الثانى 0.2m عندما يكون التيار فى السلكين فى نفس الاتجاه مرة وفى اتجاهين متضادين مرة اخرى.

(٢٧) سلك مستقيم لف على شكل ملف دائرى لفه واحدة وامر به تيار كهربى فإذا لف السلك نفسه مرة أخرى على شكل ملف دائرى من أربع لفات ومر به نفس التيار، قارن بين كثافتى الفيض عند مركز الملف فى كل من الحالتين.

(٢٨) ملف حلزونى طوله 0.22m ومساحة مقطعة $25x10^{-4}m^2$ يحتوى على 300 لفة. ما هى شدة التيار اللازم إمراره بالملف لتكون كثافة الفيض عند منتصف محوره $1.2 \times 10^{-3}Web/m^2$؛ وكم يكون الفيض الكلى الذى يمر بالملف ؟

(٢٩) تيار كهربى شدته 20A يمر فى سلك مستقيم طوله 10cm فإذا وضع السلك فى مجال كثافة فيضه 2×10^{-3} Web/m^2 بحيث يصنع زاوية قدرها 30° مع اتجاه المجال. احسب القوة المؤثرة على السلك.

(٣٠) ملف مستطيل طوله 30 cm وعرضه 20 cm يتكون من 10 لفات يمر به تيار شدته 3A وضع فى مجال مغناطيسى منتظم كثافة فيضه 0.1 Tesla. احسب عزم الازدواج المؤثر عليه عندما يكون مستوى الملف يصنع زاوية 50° مع اتجاه المجال.

(٣١) ملف دائرى عدد لفاته 100 لفة وشدة التيار المار به 10A وضع فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 0.2 Tesla فإذا كانت مساحة مقطع الملف $0.3\ m^2$. احسب النهاية العظمى لعزم الازدواج المؤثر على الملف محددا وضع الملف بالنسبة للمجال فى هذه الحالة.

(٣٢) جلفانومتر ذو ملف متحرك عند مرور تيار فيه شدته له 30mA كانت الزاوية بين الملف وا لمجال 60° احسب حساسية الجلفانومتر.

(٣٣) جلفانومتر مقاومة ملفه 5Ω يقيس تيار اقصى شدة له 20mA احسب أقصى تيار يمكن أن يقيسه إذا وصل بمجزئ تيار مقاومته 0.1Ω ، ثم احسب مقدار مضاعف الجهد الذى يوصل بالجلفانومتر ليعمل كفولتميتر يقيس فرق جهد قدره 5V .

(٣٤) مجزئ تيار مقاومته 0.1Ω ينقص حساسية أميتر إلى العشر ، أوجد مقاومة ا لمجزئ الذى ينقص حساسية هذا الاميتر إلى الربع.

(٣٥) ناقش بالتفصيل المشكلة التى واجهت الفيزياء الكلاسيكية فى تفسير منحنيات شدة الإشعاع مع الطول الموجى للأجسام المتوهجة فى درجات الحرارة المختلفة؟

(٣٦) اشرح كيف استطاع بلانك أن يفسر ظاهرة إشعاع الجسم الأسود؟

(٣٧) ما المقصود بالظاهرة الكهروضوئية وكيف تم تفسيرها فى ضوء النظرية الكمية للإشعاع؟

(٣٨) تعتبر ظاهرة كمبتون مثالاً جيداً للطبيعة الجسيمية للموجات. ناقش ذلك بالتفصيل؟

(٣٩) يعتبر الميكروسكوب الإلكترونى مثالاً تطبيقياً للطبيعة الموجية للإلكترونات. اشرح فكرة عمل هذا الجهاز موضحاً ما يتميز به عن الميكروسكوب الضوئى العادى. ولماذا؟

(٤٠) ما هو الدور الذى يقوم به المجال الكهربى بين الكاثود والهدف فى توليد الأشعة السينية فى أنبوبة كولدج؟

(٤١) علل : يعتمد الطول الموجى للطيف المميز فى الأشعة السينية على نوع مادة الهدف، وليس على فرق الجهد المسلط بين الكاثود والهدف.

(٤٢) يشترط فى مصادر الليزر أثناء التشغيل أن يصل الوسط الفعال لوضع الإسكان المعكوس فى حين لا يتطلب حدوث مثل ذلك فى مصادر الضوء العادية؟

(٤٣) يعتبر التجويف الرنينى هو الوحدة المسئولة فى جهاز الليزر عن إتمام عمليتى الانبعاث المستحث والتضخيم الضوئى. وضح بالتفصيل آلية إتمام هاتين العمليتين؟

(٤٤) وضح الدور الذى يقوم به كل من عنصرى الهليوم والنيون فى إنتاج ليزر الهيليوم نيون؟

(٤٥) يعتبر ليزر الهليوم نيون مثالا لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية وضح آلية هذا التحويل؟

(٤٦) قارن بين التصوير العادى والتصوير الهولوجرافى من حيث أسلوب نقل البيانات المعبرة عن الصورة إلى اللوح الفوتوغرافى فى كل منهما.

(٤٧) ما المقصود بالمادة شبه الموصلة النقية؟ وما هى خصائصها فى التوصيل الكهربى؟

(٤٨) ناقش الطرق الممكنة لرفع كفاءة المادة شبه الموصلة،مع ذكر الخصائص التى تكتسبها المادة فى كل طريقة .

(٤٩) ناقش مفهوم كل من المصطلحات التالية فى الوصلة الثنائية :

الفجوة الموجبة - الذرة الشائبة - المجال الكهربى داخل الوصلة الثنائية

شبه موصل من النوع الموجب - تيار الانسياب

شبه موصل من النوع السالب - تيار الانتشار

(٥٠) ناقش مفهوم الاتزان الديناميكى الحرارى لبلورة مادة شبه موصلة؟

(٥١) قارن بين خصائص الوصلة الثنائية فى حالة التوصيل الأمامى والتوصيل الخلفى.

(٥٢) اشرح مع الرسم التوضيحى كيفية قيام الوصلة الثنائية بتقويم التيار المتردد.

(٥٣) اشرح الأساس العلمى الذى يعمل عليه الترانزستور كمفتاح.

(٥٤) إذا كانت الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من سطح معدن هى $3.975 \times 10^{-19} J$ وعند سقوط ثلاث موجات كهرومغناطيسية أحادية الطول الموجى وأطوالها الموجية على الترتيب هى ($3100\mathring{A} - 5000\mathring{A} - 6000\mathring{A}$) وضح فى كل حالة :

1- هل تنبعث إلكترونات من سطح المعدن أم لا ؟

2- فى حالة الإنبعاث احسب طاقة حركة الإلكترون المنبعث وسرعته

علما بأن (كتلة الإلكترون $9.1 \times 10^{-31} Kg$ وثابت بلانك $6.625 \times 10^{-34} J.S$)

(٥٥) تعمل انبوبة كولدج لتوليد الأشعة السينية على فرق جهد $4 \times 10^{4} V$ وتيار كهربي شدته $5mA$ فإذا كانت كفاءة الأنبوبة 2% احسب :

1- أقصر طول موجى للأشعة السينية الناتجة ($0.31\ \mathring{A}$)

2- معدل الطاقة الكهربية المستخدمة فى الأنبوبة ($200W$)

3- معدل طاقة الأشعة السينية الناتجة ($4W$)

ملاحق

ملحق ١

رموز ووحدات بعض الكميات الفيزيائية
Symbols and Units of Some Physical Quantities

م	الكمـــية	الرمز الشائع	وحدة القياس
١	الإزاحـــة	x,y,z,d	m (meter)
٢	المساحة	A	m^2
٣	الحجـــم	V_{ol}	m^3
٤	الزمـــن	t	s (second)
٥	الزمن الدورى	T	s
٦	السرعة	v	$m\ s^{-1}$
٧	الزاوية	α,θ,ϕ	deg , rad
٨	التردد الزاوى (السرعة الزاوية)	ω	$rad\ s^{-1}$
٩	الكتلة	m,M	kg
١٠	كتلة الإلكترون	m_e	kg
١١	الكثافة	ρ	$kg\ m^{-3}$
١٢	العجلة	a	$m\ s^{-2}$
١٣	عجلة الجاذبية	g	$m\ s^{-2}$
١٤	كمية الحركة الخطية	P_L	$kg\ m\ s^{-1}$
١٥	القـــوة	F	N , $kg\ ms^{-2}$
١٦	الـــوزن	F_g	N(Newton)
١٧	عزم اللى (الازدواج)	τ	Nm
١٨	الشغل	W	J(Joule)
١٩	الطاقة	E	J
٢٠	طاقة الحركة	KE	J
٢١	طاقة الوضع	PE	J

م	الكمـــــية	الرمز الشـائع	وحـدة القـياس
٢٢	القــــدرة	P_w	W , Js^{-1} (watt)
٢٣	الدفــع	I_{imp}	Ns
٢٤	درجة الحرارة	t°C , t°F , T°K	Celsius, Fahrenheit, Kelvin
٢٥	كمية المادة	n	mole
٢٦	الضغــط	P	Pascal , Nm^{-2}
٢٧	الضغط الجوى	P_a	Pascal , Nm^{-2}
٢٨	كمية الحرارة	Q_{th}	J
٢٩	الحرارة النوعية	C_{th}	$J\ kg^{-1}\ °K^{-1}$
٣٠	السعة الحرارية	q_{th}	$J°K^{-1}$
٣١	الحرارة الكامنة للتصعيد	B_{th}	$J\ kg^{-1}$
٣٢	الحرارة الكامنة للانصهار	L_{th}	$J\ kg^{-1}$
٣٣	معامل التمدد الحجمى للغاز	α_V	——
٣٤	معامل زيادة ضغط الغاز	B_P	——
٣٥	معدل الانسياب الكتلى	Q_m	kg/s
٣٦	معدل الانسياب الحجمى	Q_V	m^3/s
٣٧	معامل اللزوجة	η_{vs}	$Ns\ m^{-2}$
٣٨	الكـفــــاءة	η	——
٣٩	الشحنة الكهربية	Q,q	C (Coulomb)
٤٠	شحنة الالكترون	e	C
٤١	فرق الجهد الكهربى	V	V (Volt)
٤٢	فرق جهد البطارية	V_B	V
٤٣	القوة الدافعة الكهربية	emf	V
٤٤	شدة المجال الكهربى	ε	Vm^{-1}
٤٥	الفيض الكهربى	ϕ_e	Gauss

م	الكمـــــية	الرمز الشـائع	وحـدة القـياس
٤٦	شدة التيار الكهربى	I	A (Ampere)
٤٧	المقاومة الكهربية	R	Ω (Ohm)
٤٨	المقاومة النوعية	ρ_e	Ω m
٤٩	التوصيلية الكهربية	σ	$\Omega^{-1}\ m^{-1}$
٥٠	معامل تكبير الترانزيستور	$\alpha_e\ ,\ \beta_e$	——
٥١	شدة ا لمجال المغناطيسى	H	Am^{-1}
٥٢	كثافة الفيض المغناطيسى	B	Tesla , Wb m^{-2}
٥٣	الفيض المغناطيسى	ϕ_m	Web (Weber)
٥٤	معامل الحث الذاتى	L_m	H (Henry)
٥٥	معامل الحث المتبادل	M_m	H
٥٦	النفاذية المغناطيسية	μ	Weber $A^{-1}\ m^{-1}$
٥٧	عزم ثنائى القطب المغناطيسى	$\overrightarrow{m_d}$	Nm $Tesla^{-1}$
٥٨	سرعة الضوء	c	ms^{-1}
٥٩	التردد الموجى	ν	Hertz (Hz)
٦٠	التردد الكهربى	f	Hz
٦١	الطول الموجى	λ	m
٦٢	معامل انكسار المادة للضوء	n	——
٦٣	قوة التفريق اللونى	ω_α	——

ملحق ٢

الثوابت الفيزيائية الاساسية

Fundamental Physical Constants

القيمة العددية	رمز الكمية	الكمية الفيزيائية
$6.677 x 10^{-11}$ N $m^2 kg^{-2}$	G	Universal gravitational constant ١- ثابت الجذب العام
$1.38 x 10^{-23}$ $JßK^{-1}$	k	Boltzmann constant ٢- ثابت بولتزمان
$6.02 x 10^{26}$ Molecule.$kmol^{-1}$	N_A	Avogadro□s number ٣- عدد افوجادرو
$8.31 x 10^3$ J.$kmol^{-1}$ $ßK^{-1}$	R	Universal gas constant ٤- الثابت العام للغازات
$9 x 10^9$ Nm^2C^{-2}	k	Coulomb□s Law Constant ٥- ثابت قانون كولوم
4„$x 10^{-7}$ Weber $m^{-1}A^{-1}$	µ	Permeability of free Space ٦- معامل نفاذية الفراغ
$3 x 10^8$ $m.s^{-1}$	c	Speed of Light in Vacuum ٧- سرعة الضوء فى الفراغ
$1.6 x 10^{-19}$ C	e	Elementary charge ٨- الشحنة الأولية
$9.1 x 10^{-31}$ kg	m_e	Electron rest mass ٩- كتلة السكون للإلكترون
$1.79 x 10^{11}$ $C.kg^{-1}$	$\frac{e}{m_e}$	Specific charge of electron ١٠- الشحنة النوعية للإلكترون
$1.673 x 10^{-27}$ kg	m_p	Proton rest mass ١١- كتلة السكون للبروتون
$6.63 x 10^{-34}$ Js	h	Planck□s constant ١٢- ثابت بلانك
$1.66 x 10^{-27}$ kg	u	Atomic mass unit ١٣- وحدة الكتل الذرية
$1.096 x 10^7$ m^{-1}	R_H	Rydberg constant ١٤- ثابت ريد برج
$1.675 x 10^{-27}$ kg	m_n	Neutron rest mass ١٥- كتلة السكون للنيوترون
$22.4 x 10^{-3}$ m^3		١٦- حجم المول فى الغاز فى معدل الضغط و درجة الحرارة Molar volume of ideal gas at S.T.P
9.8066 ms^{-2}	g	١٧- شدة الجاذبية على سطح الأرض Standard gravity at Earth□s surface
$6.374 x 10^6$ m	r_e	١٨- نصف القطر الاستوائى للأرض Equatorial radius of the Earth
$5.976 x 10^{24}$ kg	M_e	Mass of the Earth ١٩- كتلة الأرض
$7.35 x 10^{22}$ kg	M_m	Mass of the Moon ٢٠- كتلة القمر
$3.844 x 10^8$ m	r_m	٢١- متوسط نصف قطر مدار القمر حول الأرض Mean radius of the Moon□s orbit around the Earth
$1.989 x 10^{30}$ kg	M_s	Mass of the Sun ٢٢- كتلة الشمس

القيمة العددية	رمز الكمية	الكمية الفيزيائية
1.496×10^{11} m	r_{es}	٢٣- متوسط نصف قطر دوران الأرض حول الشمس Mean radius of Earth□s orbit around the Sun
3.156×10^{7} s	yr	٢٤- زمن دوران الأرض حول الشمس Period of Earth□s orbit around the Sun
7.5×10^{20} m	—	٢٥- قطر المجرة التابع لها الشمس Diameter of our galaxy
2.7×10^{41} kg	—	٢٦- كتلة المجرة التابع لها الشمس Mass of our galaxy
7×10^{8} m	—	٢٧- نصف قطر الشمس Radius of the Sun
0.134 J cm^{-2} s^{-1}	—	٢٨- شدة إشعاع الشمس على سطح الأرض Sun□s radiation intensity at Earth□s surface

ملحق ٣

البادئات القياسية
Standard Prefixes

الأس العشرى	إنجليزى	عربى
10^{-24}	Yocto	يوكتو
10^{-21}	Zepto	زبتو
10^{-18}	Atto	أوتو
10^{-15}	Femto	فيمتو
10^{-12}	Pico	بيكو
10^{-9}	Nano	نانو
10^{-6}	Micro	ميكرو
10^{-3}	Milli	مللى
10^{-2}	Centi	سنتى
10^{-1}	Deci	ديسى
10^{0}	—	
10^{1}	Deka	ديكا
10^{2}	Hecto	هيكتو
10^{3}	Kilo	كيلو
10^{6}	Mega	ميجا
10^{9}	Giga	جيجا
10^{12}	Tera	تيرا
10^{15}	Peta	بيتا
10^{18}	Exa	إكسا
10^{21}	Zetta	زيتا
10^{24}	Yotta	يوتا

ملحق ٤

الحروف الأبجدية اليونانية

Greek Alphabet

Α	α	alpha	a	"father"
Β	β	beta	b	
Γ	γ	gamma	g	
Δ	δ	delta	d	
Ε	ε	epsilon	e	"end"
Ζ	ζ	zêta	z	
Η	η	êta	ê	"hey"
Θ	θ	thêta	th	"thick"
Ι	ι	iota	i	"it"
Κ	κ	kappa	k	
Λ	λ	lamda	l	
Μ	μ	mu	m	
Ν	ν	nu	n	
Ξ	ξ	xi	ks	"box"
Ο	ο	omikron	o	"off"
Π	π	pi	p	
Ρ	ρ	rho	r	
Σ	σ, ς	sigma	s	"say"
Τ	τ	tau	t	
Υ	υ	upsilon	u	"put"
Φ	φ	phi	f	
Χ	χ	chi	ch	"Bach"
Ψ	ψ	psi	ps	
Ω	ω	omega	ô	"grow"

ملحق٥

أسماء بعض علماء الفيزياء وإنجازاتهم

• أبو البركات (ابن ملكا) (١١٥٢ - ١٠٧٢)	رائد فى الطب ومكتشف قوانين الحركة.
• أبو الحسن على (ابن يونس المصرى) (٩٥٢ - ١٠٠٩)	رائد فى علم الفلك ومخترع البندول البسيط.
• أبو الريحان محمد البيرونى (٩٧٣ - ١٠٤٨)	رائد فى علم الجغرافيا والفلك وأول مَنْ قدر نصف قطر الارض.
• أبو على الحسن (ابن الهيثم) (٩٦٥ - ١٠٤٠)	رائد فى الرياضيات والفلك والطب ومؤسس علم البصريات.
• أبو يوسف يعقوب بن إسحق (الكندى) (٨٠٠ - ٨٧٣)	رائد فى الفلسفة والفيزياء (وخاصة البصريات) .
• إديسن (توماس) Edison (Thomas) (1847 - 1931)	مخترع الفونوجراف والمصباح الكهربى وبعض الأجهزة الإلكترونية.
• أرشميدس Arkhimêdês (قبل الميلاد 212- 287)	له اكتشافات عديدة منها نسبة قطر الدائرة إلى محيطها وقانون الطفو والمرآة العاكسة.
• افوجادرو (اميديو) Avogadro (Amedeo) (1776 - 1856)	فيزيائى إيطالى صاحب النظرية المتعلقة بالجزيئات الغازية المعروفة باسمه.

• أمبير (أندريه - مارى) Ampére (André - Marie) (1775 - 1836)	أجرى دراسات على الكهرباء والمغناطيسية والتلغراف.
• أورستد (هانس كريستيان) Oersted (Christian) (1777 - 1851)	مؤسس علم الكهرومغناطيسية فى عام 1820.
• أوم (جورج) Ohm (George) (1789 - 1854)	فيزيائى ألمانى فحص التيارات الجلفانية واكتشف توزيع القوة الدافعة الكهربائية فى الدوائر الكهربائية وقام بصياغة قانون أوم للكهربية.
• أينشتاين (ألبرت) Einstein (Albert) (1879 - 1955)	حاز على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1921 لخدماته فى الفيزياء النظرية وخاصة لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئى.
• باسكال (بليز) Pascal (Blaise) (1623 - 1662)	له مؤلفات علمية وبحوث ومساهمات فى مجال السوائل المتحركة وقوانين ضغط الهواء والماء وتوازن السوائل.
• بديع الزمان (ابن الرزاز الجزرى) القرن الثانى عشر	رائد فى علم القياسات والميكانيكا وصناعة الآلات المائية.
• براج (وليم) Bragg (William) (1862 - 1942)	فيزيائى إنجليزى اهتم بدراسة وتطبيق حيود الأشعة السينية لتحليل البناء البلورى، حاز على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1915.
• بور (نيلز) Bohr (Neils) (1885 - 1962)	حاز على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1922 لخدماته فى إجراء الفحوصات العملية للبناء الداخلى للذرات والأشعة المنبعثة منها.
• بويل (روبرت) Boyle (Robert) (1627 - 1691)	اكتشف قانون ضغط الغازات.

• توريشلى (إيفانجلستا) Torricelli (Evangelista) (1608 - 1647)	مخترع البارومتر الزئبقى.
• جاليليو (جاليلى) Galileo (Galilei) (1564 - 1642)	فلكى إيطالى وفـيـزيائى وأول من اثبت ان سقوط الأجسام لا يعتمد على الكتلة واول من صنع التلسكوب الفلكى.
• جلفانى (لويجى) Galvni (Luigi) (1737 - 1798)	فـيزيائى وطبيب إيطالى أدت تجاربه على الحيـوانات إلى أن الأعـصاب والعضلات تولد شحنات كهربية.
• دالتون (جون) Dalton (John) (1766 - 1844)	كـيـمـيائى وفـيـزيائى إنجليزى أول من وضع فروض الذرة واستنتج قانون امتزاج الغازات.
• رذر فورد (إرنست) Rutherford (Ernest) (1871 - 1937)	اهتم بالإجـراءات المعـمليـة فى مـجـال الذرة والإشـعـاع ونال جـائزة نوبل فى الكـيمـيـاء عـام ١٩٠٨ لأبحاثه فى الانحلال الإشعاعى للعناصر
• رهمكورف (هنريش) Ruhmkorff (Heinrich) (1803 - 1877)	عـالم فـرنسى من أصل المانى وهو مـيكانيكى اهتم بالكهرباء واخترع البكرة المعروفة باسمه وأيضا ملف الحث.
• رونتجن (ويلهلم) Rontgen (Wilhelm) (1845 - 1923)	فيزيائى المانى اكتشف الأشعة السينية (اشعة إكس).
• شرودينجر (اروين) Schrodinger (Erwin) (1887 - 1961)	فـيزيائى نمسـاوى نال جـائزة نوبل لأبحـاثه فى الآلية المتموجة عام ١٩٣٣.
• عبد الرحمن أبو جعفر (الخازن) (القرن الثانى عشر)	رائد علم الهـيـدروسـتـاتيكا وقـيـاس الضـغط ودرجة الحرارة.

• فاراداى (مايكل) Faraday (Michael) (1791 - 1867)	اكتشف قوانين الكهرومغناطيسية ومفهوم المجال.
• فان درڤالز (جوهانس) Van Der Waals (Johannes) (1837 - 1923)	منح جائزة نوبل عام 1910 من أجل دراساته المتميزة لمعادلة الحال للغازات والسوائل
• فراونهوفر (جوزف فون) Fraunhofer (Joseph Von) (1787 - 1826)	فسر الخطوط الطيفية المظلمة لضوء الشمس التى ادت إلى وجود مختلف العناصر والأيونات فى الشمس.
• فولتا (الساندرو) Volta (Alessandro) (1745 - 1827)	فيزيائى إيطالى أول من صنع العمود الكهربائى (البطارية) وطور نظرية التيار الكهربى وتعرف وحدة قياس الجهد باسمه.
• فيرمى (إنريكو) Fermi (Enrico) (1901 - 1954)	فيزيائى إيطالى مشتغل بالطاقة النووية واشترك فى صناعة القنبلة الذرية (نوبل 1938) وادت أبحاثه إلى إنتاج عناصر مشعة جديدة.
• كاميرلنخ (اونس) Kamelingh (Onnes) (1853 - 1926)	نال جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1913 لبحوثه على خواص المواد عند درجات الحرارة المنخفضة والتي أدت إلى إنتاج الهليوم السائل واكتشاف ظاهرة فائقية التوصيل فى المعادن الفلزية وبعض المركبات
• كبلر (جوهانس) Kepler (Johannes) (1571 - 1630)	فلكى ألمانى وضع قوانين الكواكب السيارة واستنبط منها نيوتن قانون الجذب العام.
• كوبرنيكس (نيكولاس) Copernicus (Nicolas) (1473 - 1543)	فلكى بولندى اثبت دوران الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس.
• كيرشهوف (جوستاف) Kirchhoff (Gustav) (1824 - 1887)	فيزيائى ألمانى اكتشف قوانين الدوائر الكهربية.

• لنز (هنرش) Lenz (Heinrich) (1804 - 1865)	مكتشف قوانين التيار المستحث واتجاه القوة الدافعة الكهربية المستحثة والتيار المستحث.
• ماكس بلانك (ماكس) Planck (Max) (1858 - 1947)	منح جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918 تقديرا واعترافا لخدماته التى ادت إلى تقدم ورقى الفيزياء بواسطة اكتشافه العلمى لكمات الطاقة.
• ماكسويل (جيمس) Maxwell (James) (1831 - 1879)	اول من افترض قوانين الكهرومغناطيسية والتي سميت بمعادلات ماكسويل.
• نيوتن (السير اسحاق) Newton (Isaac) (1642 - 1727)	اكتشف تكوين الضياء الشمسى وقوانين الجاذبية والحركة.
• هرتز (هينرش) Hertz (Heinrich) (1857 - 1894)	اكتشف الموجات الكهربائية واشتق القوانين الأساسية من معادلات ماكسويل.
• هيجنس (كريستيان) Huygens (Christian) (1629 - 1695)	اول من افترض وجود التموجات الضوئية.
• ينج (توماس) Young (Thomas) (1773 - 1829)	فيزيائى وطبيب اهتم بنظرية الضوء وأجرى تجارب معملية على التداخل الضوئى والالوان والنظرية الموجية للضوء.

المقاس	$\frac{1}{8}$ ٥٧ × ٨٢
عدد الصفحات بالغلاف	٢١٦ صفحة
ورق المتن	٧٠ جرام
ورق الغلاف	كوشيه ١٨٠ جم
ألوان المتن	٤ لـــــون
ألوان الغلاف	٤ لـــــون
رقم الكتـــــــاب	٤٧٨/١٠/٢/٣٢/٢/٣٠

http://elearning.moe.gov.eg

مطابع دار الكتب الجامعية